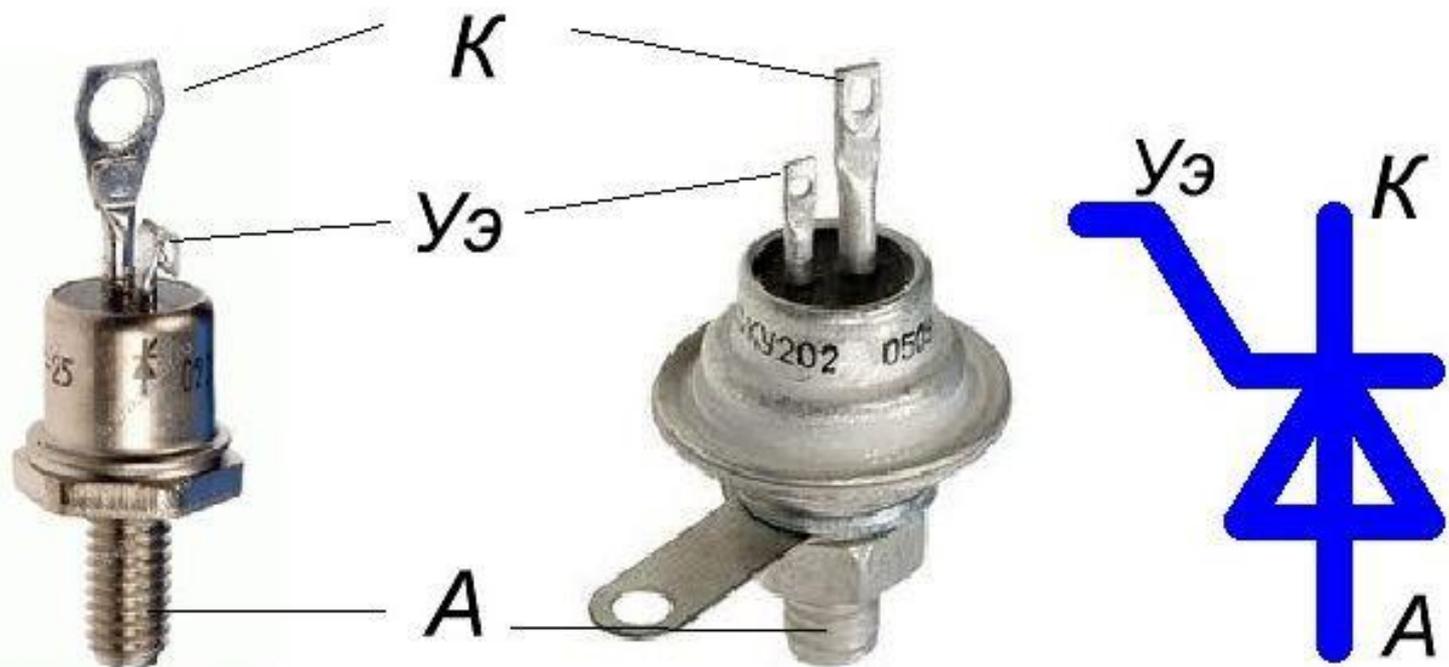


ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Выполнил: студент 2-го курса, группа 85-1

Шангин И.Ю.

Тиристор




Уэ - управляющий электрод
К - катод
А - анод

УПРАВЛЕНИЕ ТИРИСТРОМ

- Амплитудное;
- Фазовое;
- Импульсно-фазовое

СХЕМА ОДНОФАЗНОГО ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ТИРИСТОРАХ

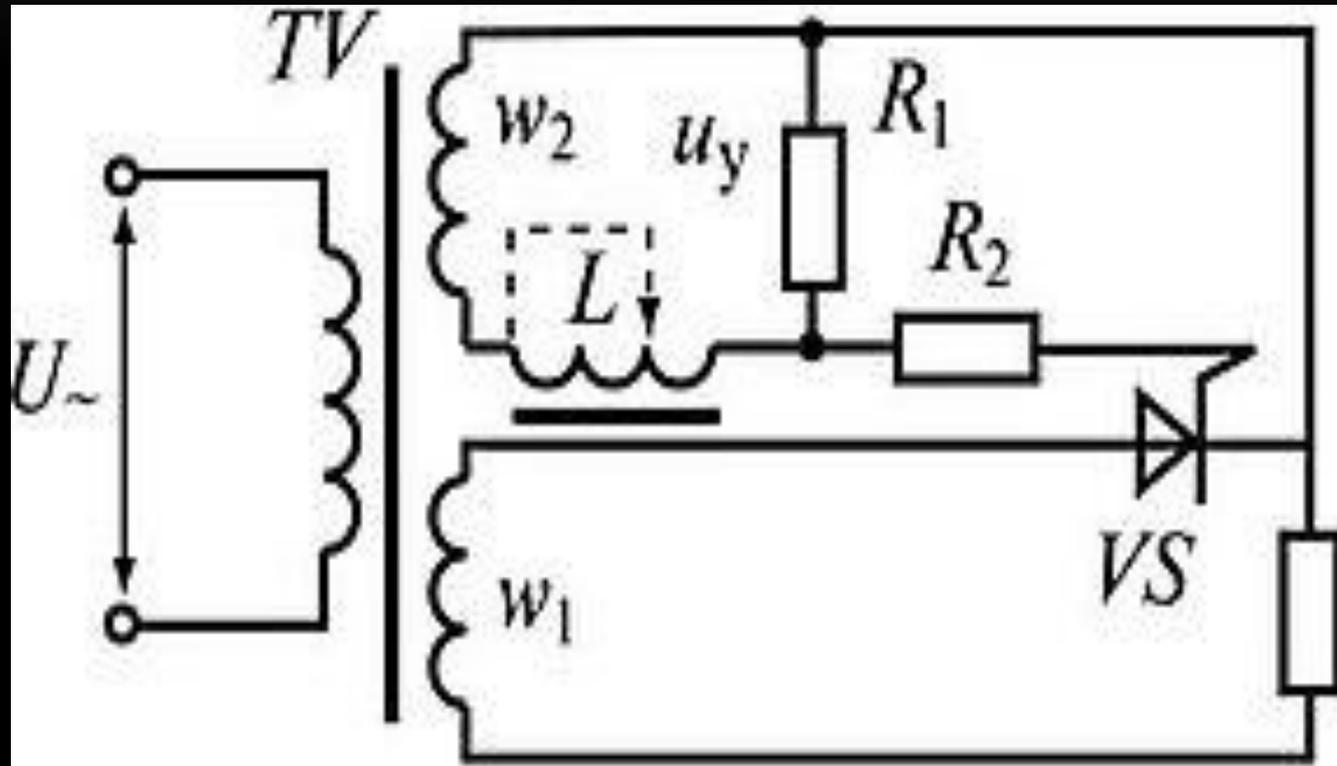

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**

