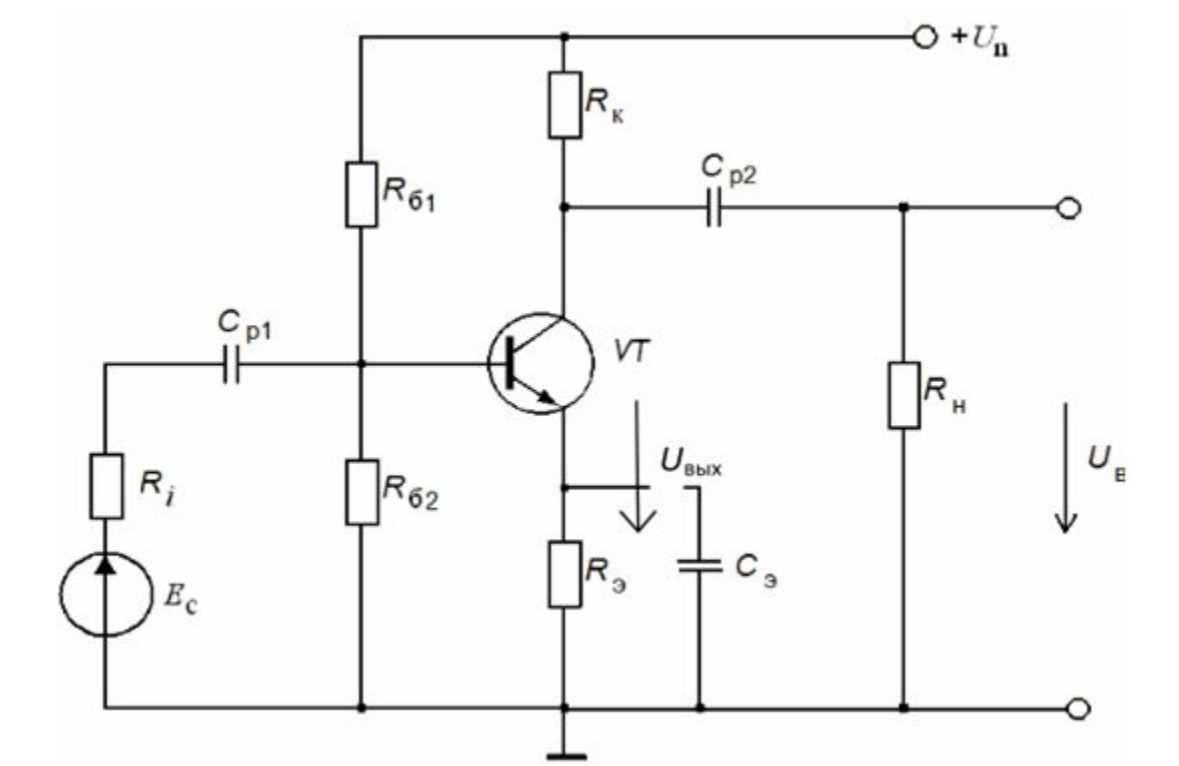



# Расчёт и анализ усилительного каскада на биполярном транзисторе

Курбатов Г.Е., БРС-191


# Схема усилительного каскада с ОЭ





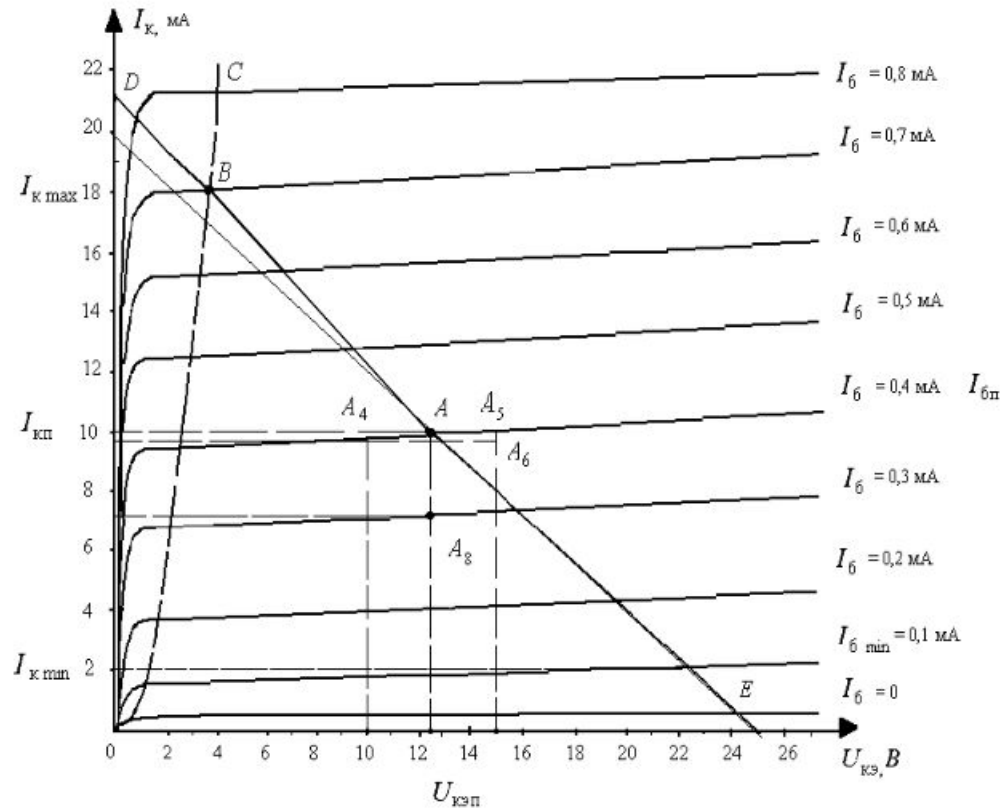
# Статические выходные характеристики биполярного транзистора



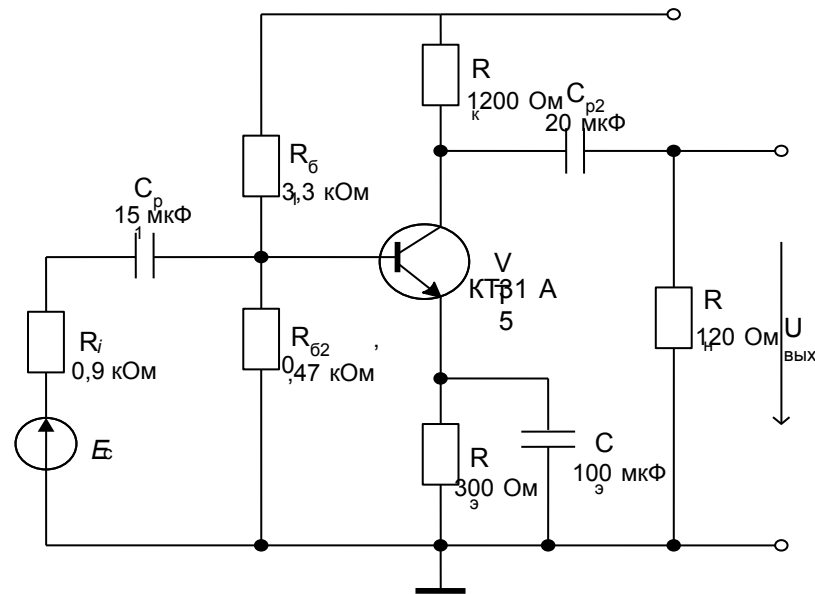
# Принципиальная электрическая схема усилителя с рассчитанными значениями номиналов элементов



# Схема замещения усилителя

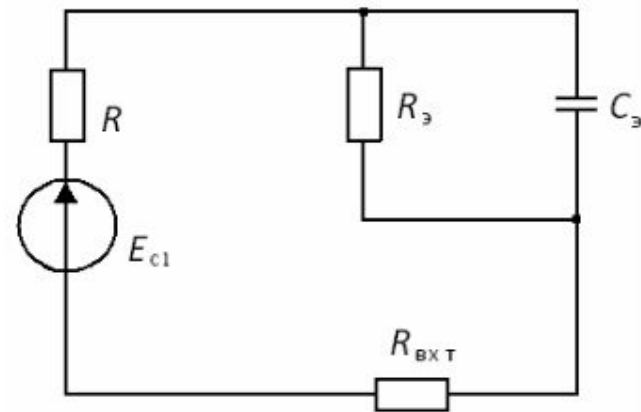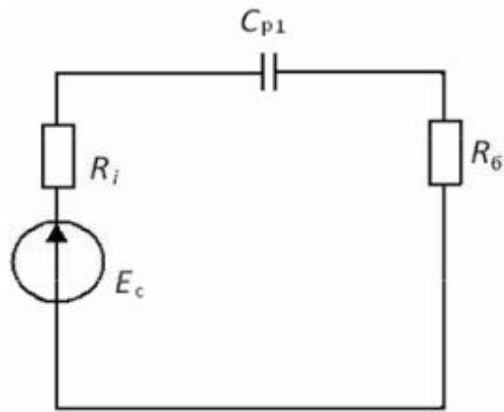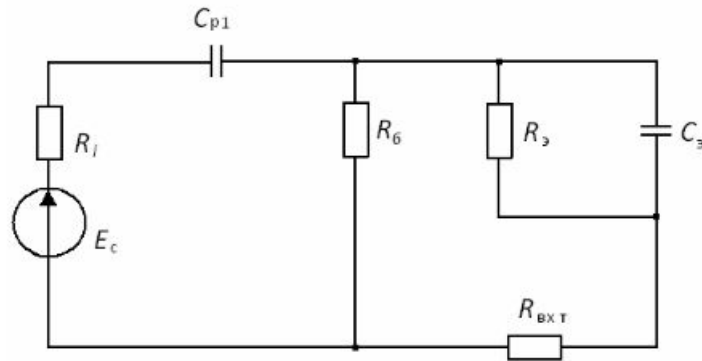
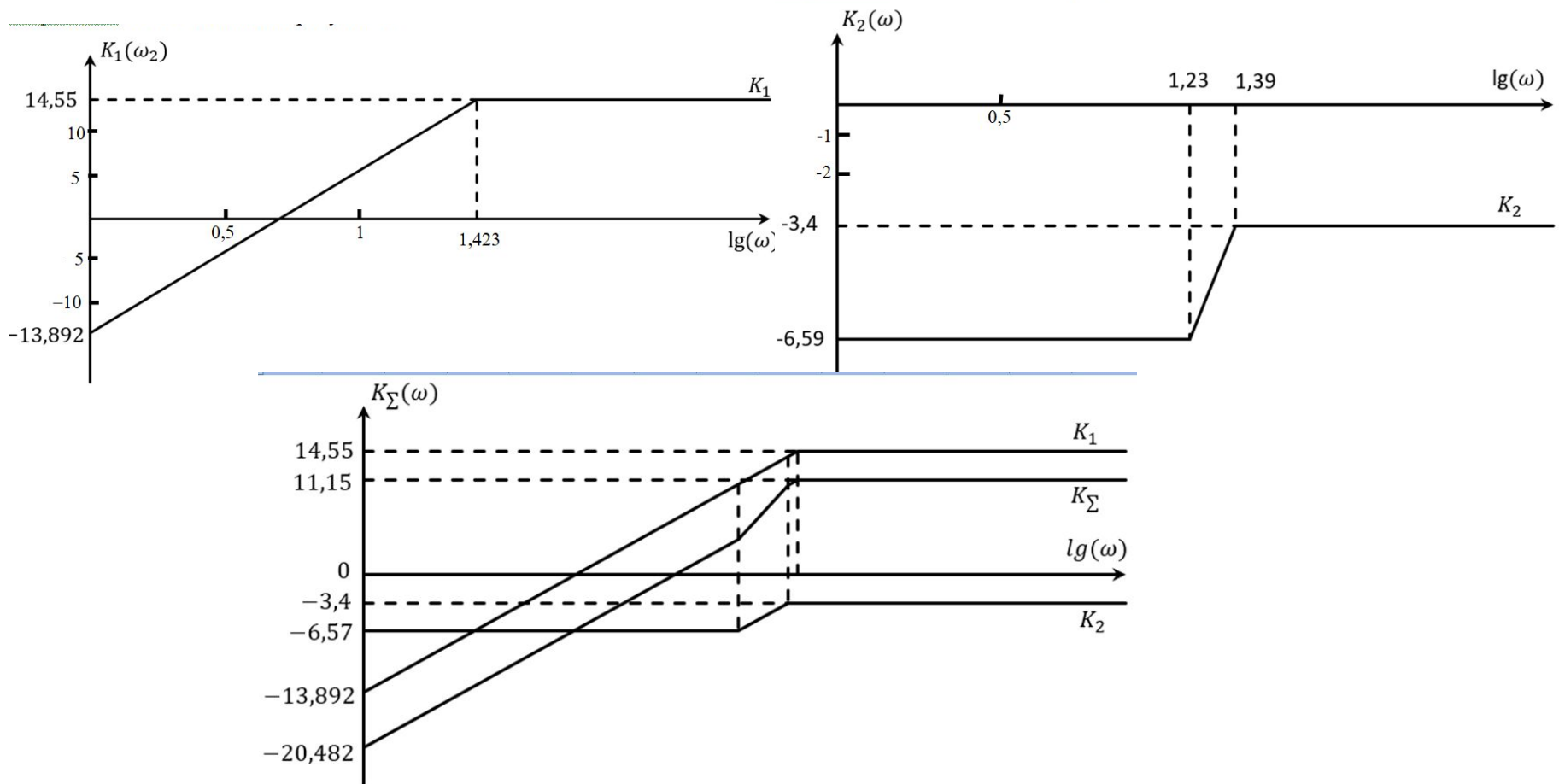
# Построение частотных характеристик усилителя ЛАЧХ



# Построение частотных характеристик усилителя ФЧХ

