

Практическая работа № 10. Автоматическое управление электродвигателем  
мешалки **ONI PLR Studio** и **OWEN Logic**

Цель работы: Закрепить навыки программирования логических интегральных  
схем в среде OWEN Logic и ONI PLR Studio.

Оборудование: ONI PLR Studio <https://iowin.net/oni-plr/?download=true>  
OWEN Logic

**Задача.** При производстве пищевых продуктов часто требуется перемешивать компоненты (например, молоко или сливки на молочной ферме) в течение определенного времени.

### **Постановка задачи.**

#### Условие.

- 1) необходимы два режима работы: «Автоматический» при включенном выключателе SA1 и «Ручной» при выключенном выключателе SA1;
- 2) в режиме «Автоматический», при включении оператором установки выключателя SA2, производится автоматическое включение и отключение электромотора через заданные интервалы времени (15 с – включен, 10 с – отключен) ;
- 3) в режиме «Ручной» производится прямое управление работой электромотора (без временных интервалов отключения);
- 4) при перегрузке электромотора (на котором устанавливается соответствующий датчик – F1) должно срабатывать автоматическое отключение установки с индикацией режима «Неисправность» лампой (HL1) и звуковым прерывистым сигналом (интервал повторения звукового сигнала 3 с);
- 5) звуковой сигнал должен отключаться кнопкой SB 1 – «СБРОС»;
- 6) с помощью кнопки SB2 «КОНТРОЛЬ» проверяется исправность элементов сигнализации – работа лампы и звукового сигнала.


#### Вход:

- I1 – Переключатель режимов работы – положение «Автоматика» (переключатель)
- I2 – Переключатель режимов работы - положение «Прямое управление» (переключатель)
- I3 – Аварийный контакт автомата защиты двигателя (переключатель)
- I4 – Кнопка сброса звукового сигнала (НО контакт)
- I5 – Кнопка проверки функционирования аварийной сигнализации (НО контакт)

#### Выход:

- Q1 – Двигатель мешалки
- Q2 – Сигнальная лампа HL1
- Q3 – Аварийный звуковой сигнал

 
## Функциональная блок-схема автоматизации работы управления для автоматических ворот в OWEN Logic



<http://arduinorom.ru/shemotehnika/12>

[http://owen.ru/uploads/rp\\_owen\\_logic\\_v08.pdf](http://owen.ru/uploads/rp_owen_logic_v08.pdf)
 
# Функциональная блок-схема работы автоматического управления работы электродвигателем мешалки в ONI PLR Studio



## **Самостоятельно.**

1. Измените функциональную бок-схему таким образом, чтобы отключение установки производилось через 5 мин при автоматическое управление электромотором мешалки.
2. Лампа должна работать с частотой 2 Герца.
3. В режиме «Автоматический», при включении оператором установки установить кнопки ПУСК (SB1) и СТОП (SB2).