
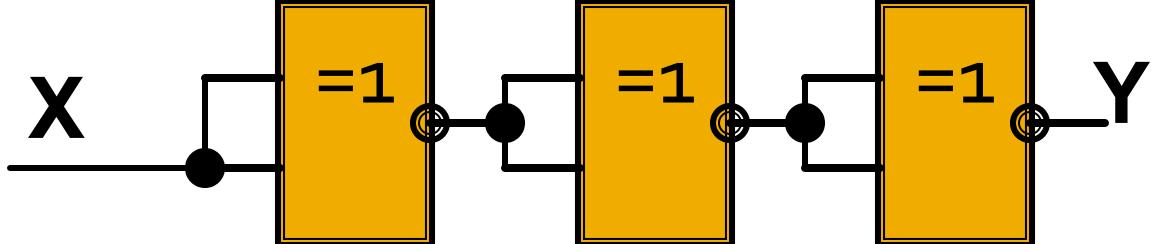
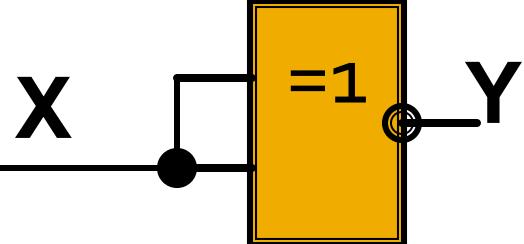
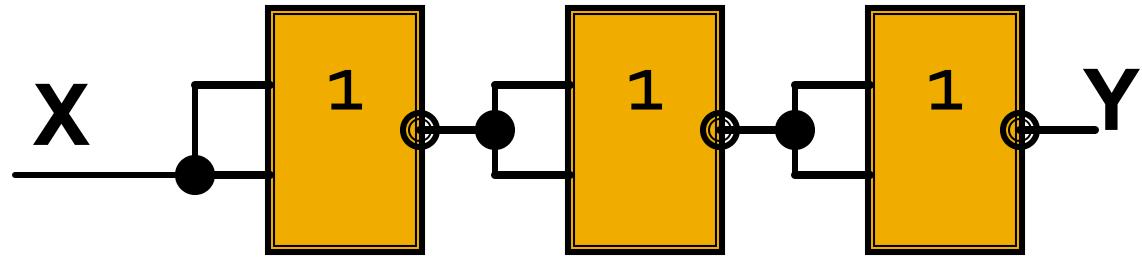
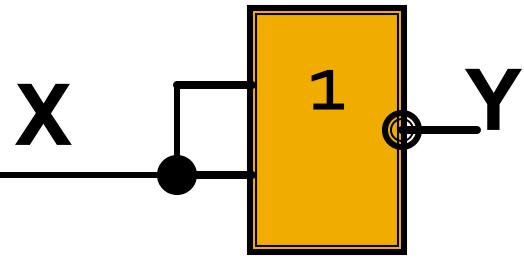
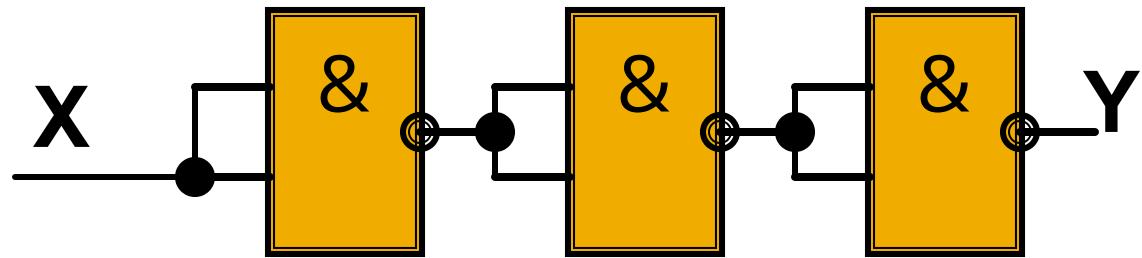
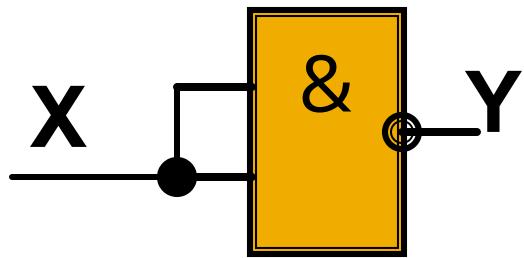
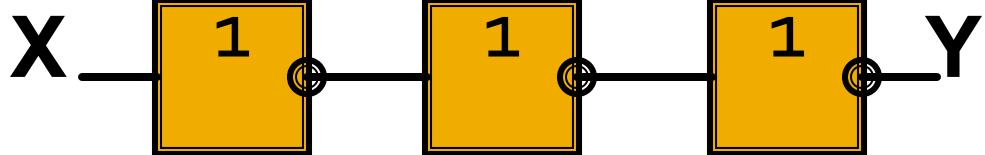










Элементы цифровой логики

Простейшие логические схемы



Инверторы ($Y = \bar{X}$)

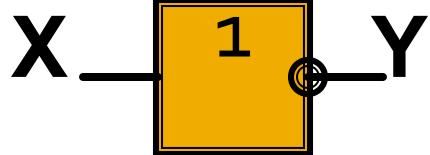


Повторители ($Y=X$)

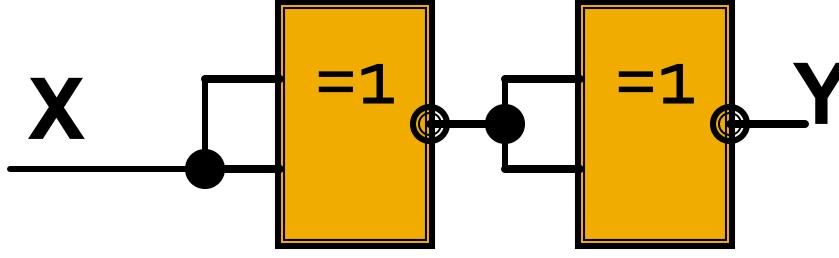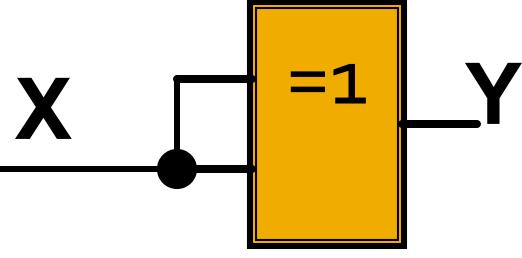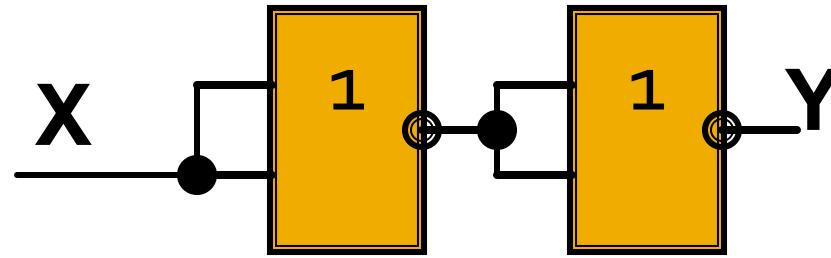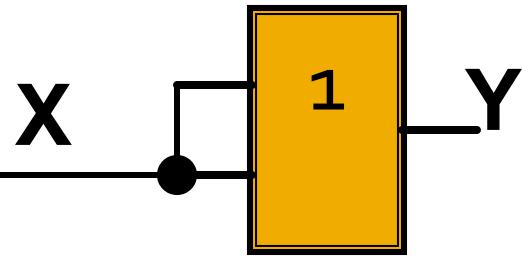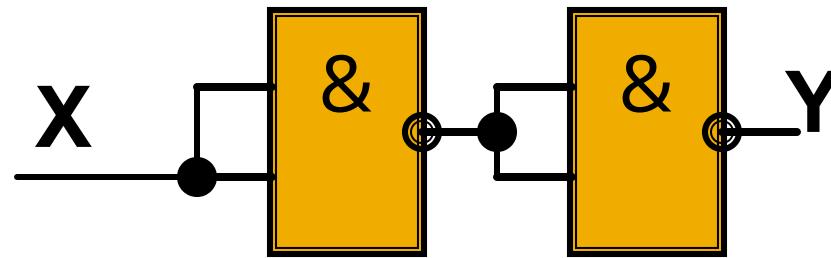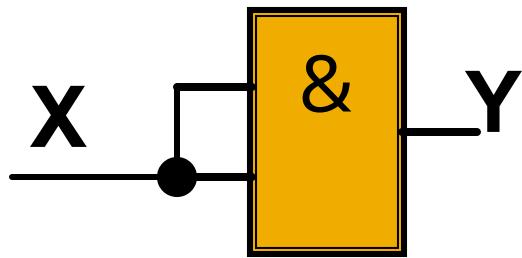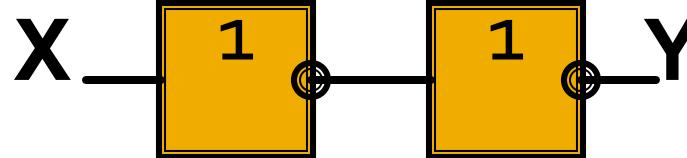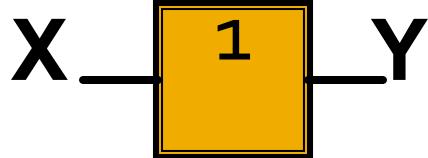


Инверторы ($Y = \bar{X}$)

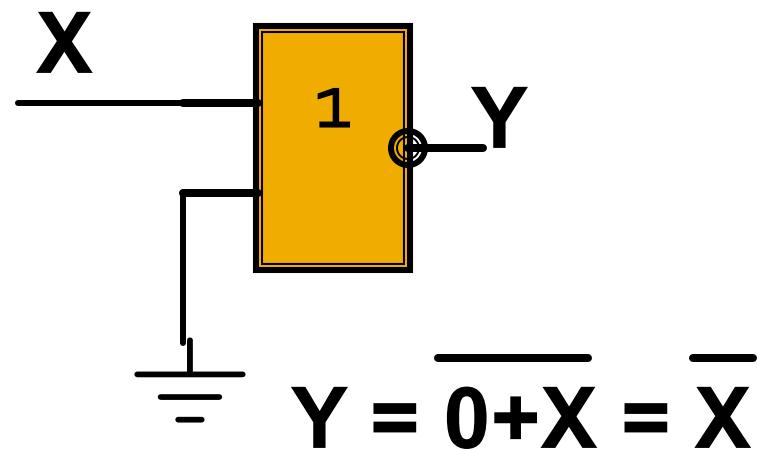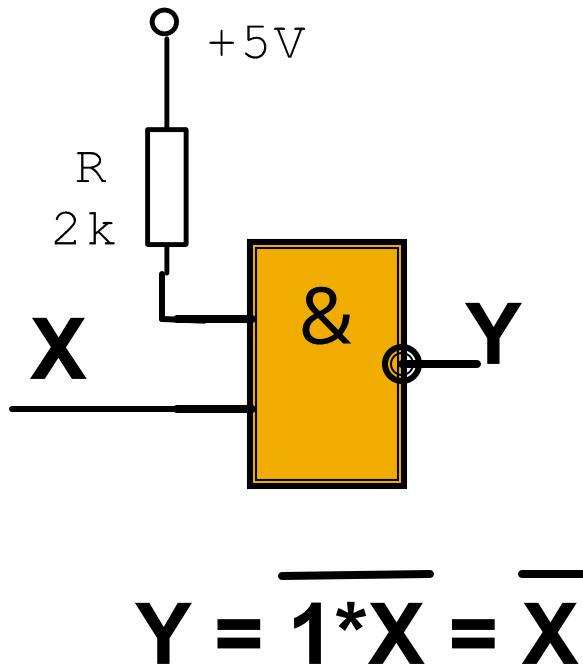

Повторители ($Y=X$)

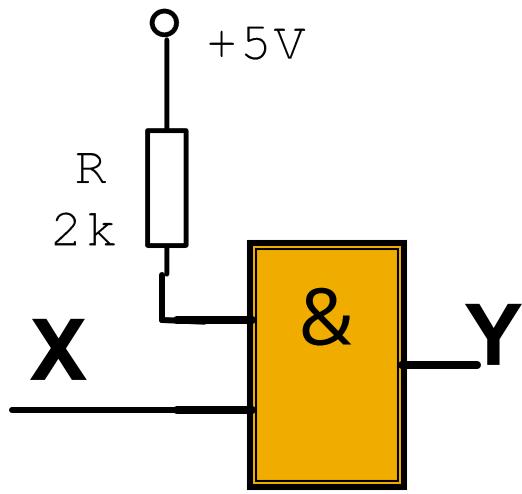


$$Y = 1 \cdot X = X$$

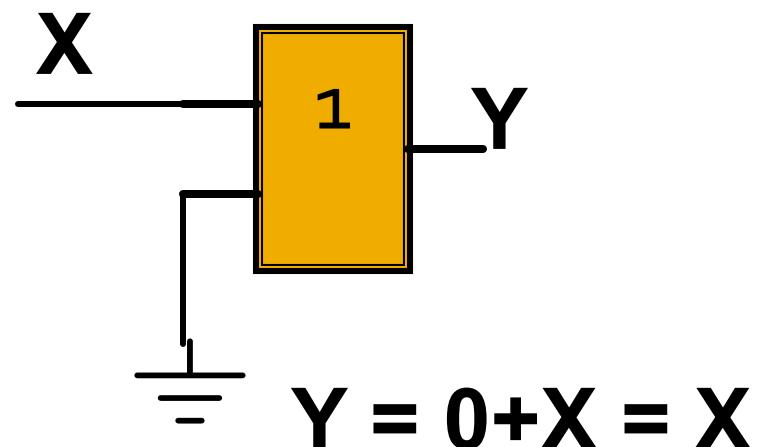

$$Y = 0 + X = X$$

Задание уровня лог “1”

$$D_0 = D_1 = D_2 = D_3 = "1"$$

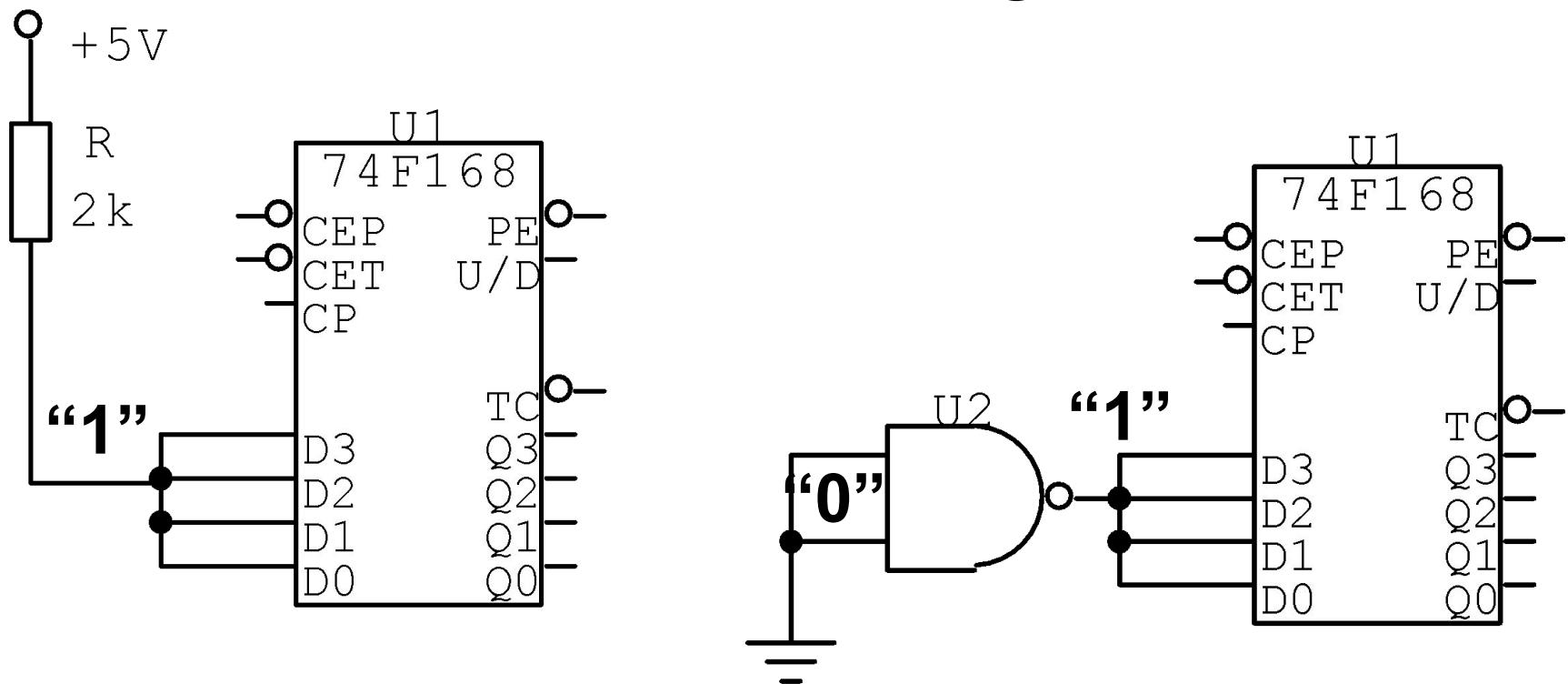

Задание уровня лог “о”

$$D_0 = D_1 = D_2 = D_3 = \text{“}0\text{”}$$

