

## Задача 1

Известны действующие комплексы тока и напряжения потребителя переменного тока:

$$\underline{I} = 10e^{j45^\circ} \text{ А}, \quad \underline{U} = 100e^{-j45^\circ} \text{ В.}$$

Рассчитать активную  $P$  и реактивную  $Q$ , полную  $S$ , комплексную  $\tilde{S}$  мощности.

Решение:

Активная мощность  $P = UI \cos\varphi = 100 \cdot 10 \cos(-45^\circ - 45^\circ) = 0$ ;

Реактивная мощность  $Q = UI \sin\varphi = 1000 \sin(-90^\circ) = -1000$  вар;

Полная мощность  $S = UI = 1000$  ВА;

Комплексная мощность

$$\tilde{S} = \underline{U} \underline{I}^* = 100 \cdot e^{-j45^\circ} \cdot 10 \cdot e^{-j45^\circ} = 1000 e^{-j90^\circ} = -j1000 \text{ ВА}$$


$\varphi = \psi_u - \psi_i = -45^\circ - 45^\circ = -90^\circ$  – ЭЦ носит емкостной характер

## Задача 2

Найти комплексную, полную, активную и реактивную мощности, если

$$i = 16.8\sin(\omega t - 17^\circ),$$

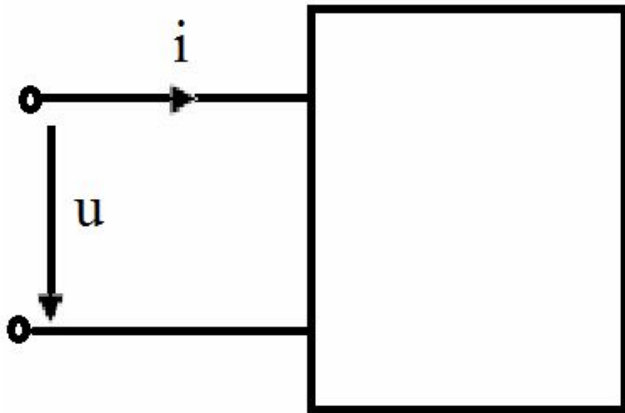$u = 141\sin(\omega t + 30^\circ)$  – ток, напряжение на входе двухполюсника.



Решение:

Комплексная мощность

$$\tilde{S} = \underline{U} \underline{I}^* = 100 \cdot e^{j30^\circ} \cdot 11,9 \cdot e^{j17^\circ} = 1190 e^{j47^\circ} \text{ ВА.}$$

Полная мощность  $S = UI = 100 \cdot 11,9 = 1190 \text{ ВА.}$

Активная мощность  $P = UI \cos\varphi =$

$$1190 \cdot \cos(30^\circ - (-17^\circ)) = 1190 \cos(47^\circ) = 811,6 \text{ Вт}$$

Реактивная мощность  $Q = UI$

$$\sin\varphi = 1190 \sin(47^\circ) = 870,3 \text{ вар.}$$

Комплексы действующих значений

- напряжения:  $\underline{U} = 100 e^{j30^\circ} \text{ В;}$


- тока:  $\underline{I} = 11,9 e^{j17^\circ} \text{ А.}$

### Задача 3

9

Определить активную мощность цепи, если  $I_{1m} = I_{2m} = 3A$
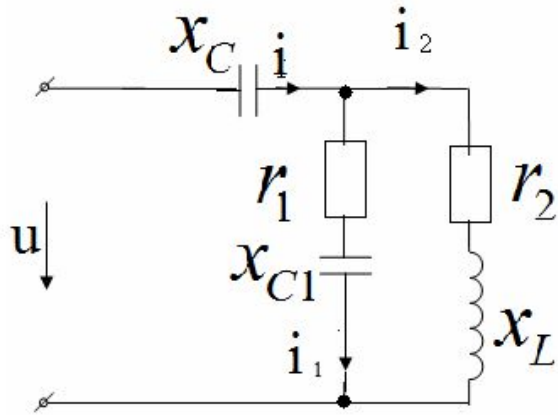
$$X_L = X_C = r_1 = r_2 = X_{C1} = 10 \text{ Ом.}$$



Решение:

$$P = P_1 + P_2 = r_1 I_1^2 + r_2 I_2^2 =$$


$$= 10 \left( \frac{I_{1m}}{\sqrt{2}} \right)^2 + 10 \left( \frac{I_{2m}}{\sqrt{2}} \right)^2 = 2 * 10 \left( \frac{3}{\sqrt{2}} \right)^2 = 90, \text{ Вт.}$$

## Задача 4

10

Определить реактивную мощность цепи, если  $I_1 = 4$  А ;

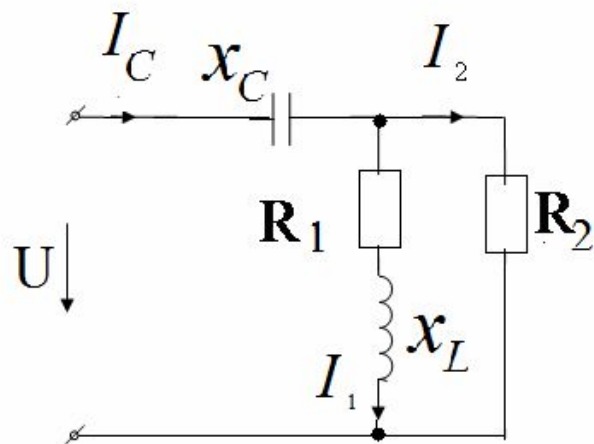$I_C = 4\sqrt{2}$  А;  $R_1 = 1$  Ом;  $R_2 = 2$  Ом;  $X_L = 1$  Ом;  $X_C = 5$  Ом.



Решение:

$$Q = Q_L - Q_C = X_L I_1^2 - X_C I_C^2 = 1 * 4^2 - 5 \left( \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^2 =$$
$$= 16 - 80 = -64 \text{ Вар}$$