



Расчёт электрических цепей постоянного тока методом эквивалентных преобразований



MyShared

Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что **алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.**

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

Где n – число токов, сходящихся в данном узле.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре

$$\sum_{i=1}^k E_i = \sum_{i=1}^m I_i R_i$$


где k – число источников ЭДС; m – число ветвей в замкнутом контуре; I_i, R_i – ток и сопротивление i -й ветви.



Эквивалентные преобразования при последовательном соединении резисторов


$$R_{\text{ЭКВ}} = R_1 + R_2 + R_3$$

.

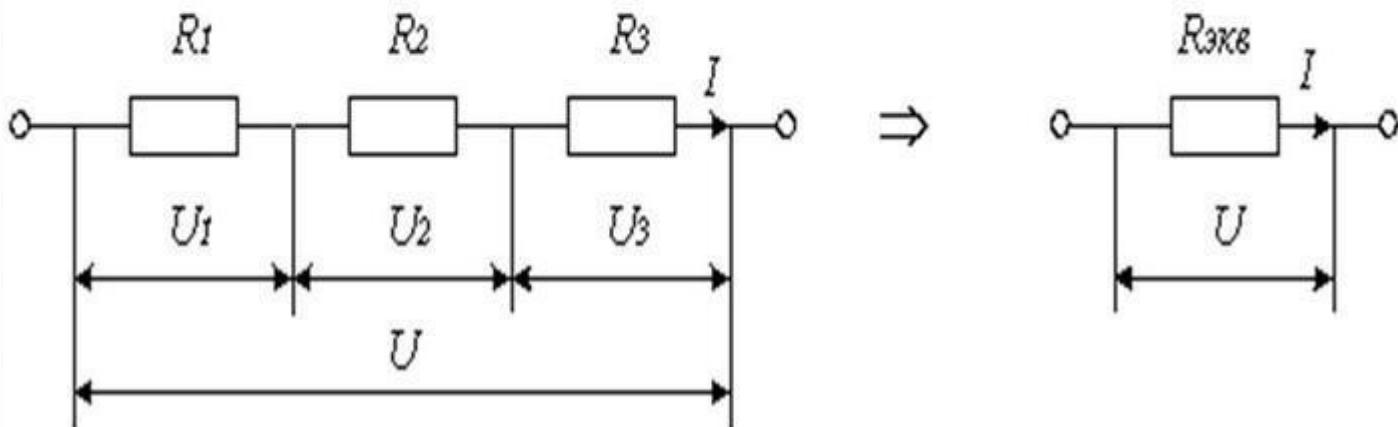

Эквивалентные преобразования при параллельном соединении резисторов
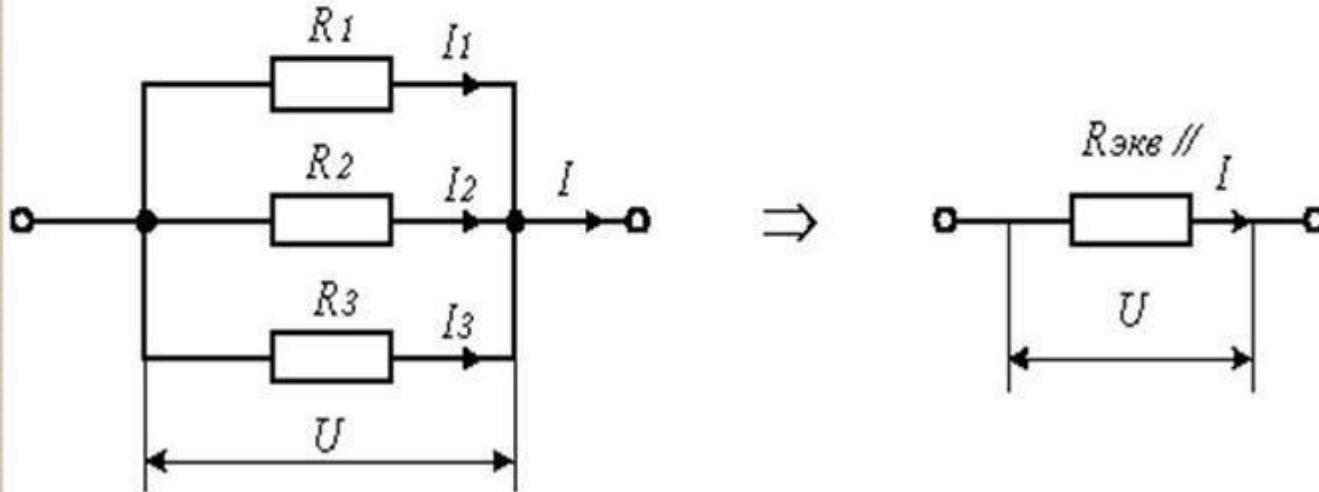
$$1/R_{\text{экв}} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$



MyShared

Эквивалентное преобразование схемы при смешанном соединении резисторов

- **Смешанным** соединением называют сочетание последовательного и параллельного соединений резисторов.

Большое разнообразие этих соединений не позволяет вывести общую формулу для определения эквивалентного сопротивления цепи. Поэтому в каждом конкретном случае правило расчета свое.

Каков же алгоритм метода эквивалентных преобразований?

- 1. Находим в сложной цепи те элементы, которые соединены друг с другом либо параллельно, либо последовательно.
- 2. Заменяем их эквивалентным элементом. Получаем более простую схему.
- 3. В полученной схеме снова находим такие элементы, которые можно объединить, заменив эквивалентным. Еще раз упрощаем схему.
- 4. Этот процесс продолжаем до тех пор пока в схеме останется лишь один элемент.
- 5. Находим значение каждого из эквивалентных элементов, включая общее сопротивление всей цепи ($R_{экв}$).
-
- Расчет и анализ электрических цепей может быть произведен с помощью закона Ома.
- Закон Ома для участка не содержащего источник тока $I=U/R$
- При наличии источника постоянного тока формула выглядит так

$$I = \frac{E}{R + r}$$



MyShared

Применение эквивалентных преобразований для расчета электрических цепей постоянного тока с одним источником энергии.

- Рассмотрим пример решения задачи.
Электрическая цепь задана следующими параметрами элементов:
- $E=312\text{ В}$, $r=1 \text{ Ом}$, $R_1=3 \text{ Ом}$, $R_2=$, $R_3=20 \text{ Ом}$,
 $R_4=8\text{Ом}$, $R_5=16 \text{ Ом}$, $R_6=7 \text{ Ом}$. Рассчитать токи во всех ветвях, падение напряжения на отдельных участках.



Рис 1. Элементы (резисторы) R4 R5 соединены параллельно их общее сопротивление
 $R_{45}=5.33(\Omega)$

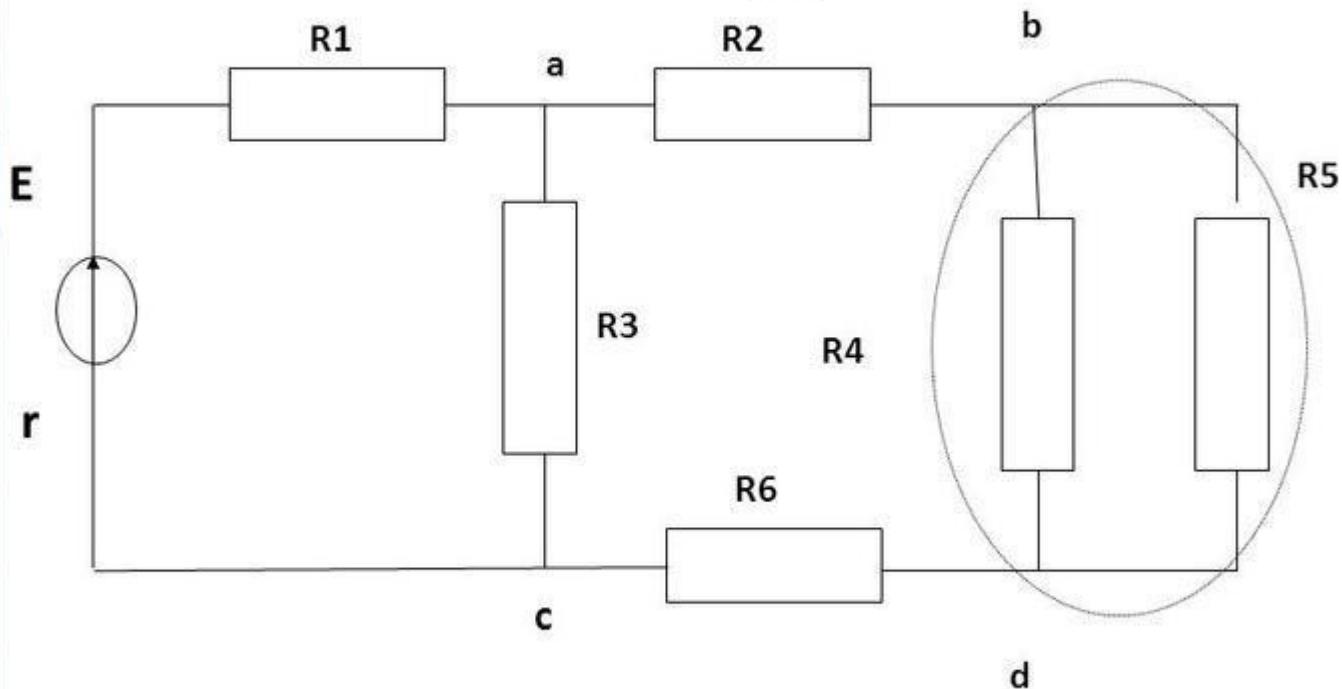


Рис 2. Резисторы R2 R45 R6 соединены последовательно. Найдем их эквивалентное сопротивление:

$$R_{4526} = R45 + R2 + R6 \quad R_{4526} = 5.33 + 6 + 7 = 18.33$$

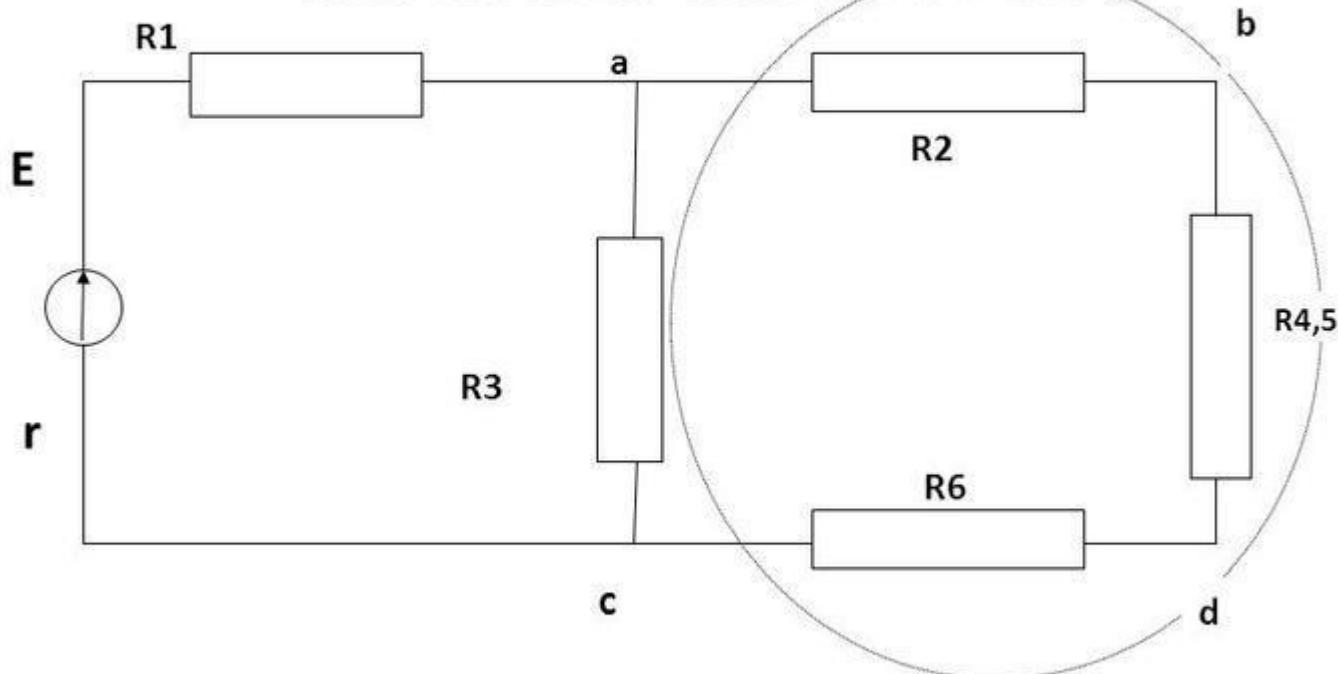


Рис 3

3. Резистор R3 подключен параллельно к R4526:

$$R45263 = \frac{R3 * R45263}{R3 + R45263} = 9.56(\Omega)$$

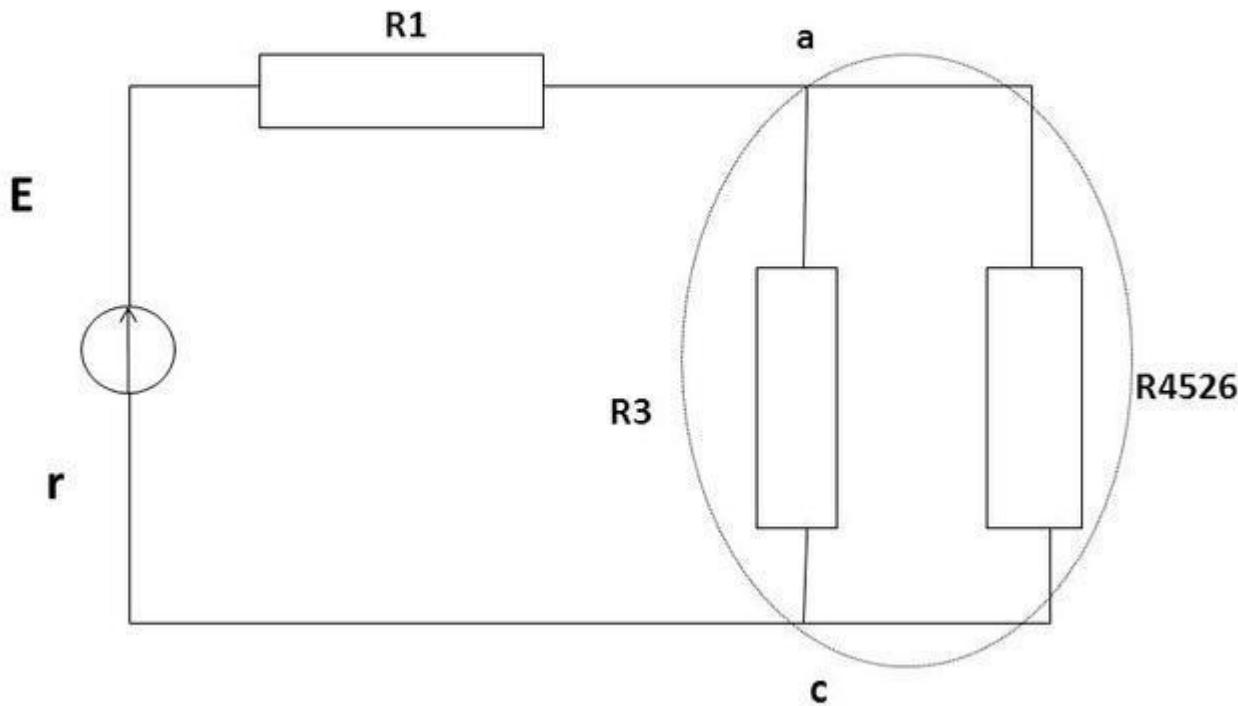


Рис 4. 4. Эквивалентное соединение внешней цепи состоит из соединенных последовательно R1 и R45263:
 $R_{экв} = R1 + R45263$ $R_{экв} = 12.56 \text{ (Ом)}$


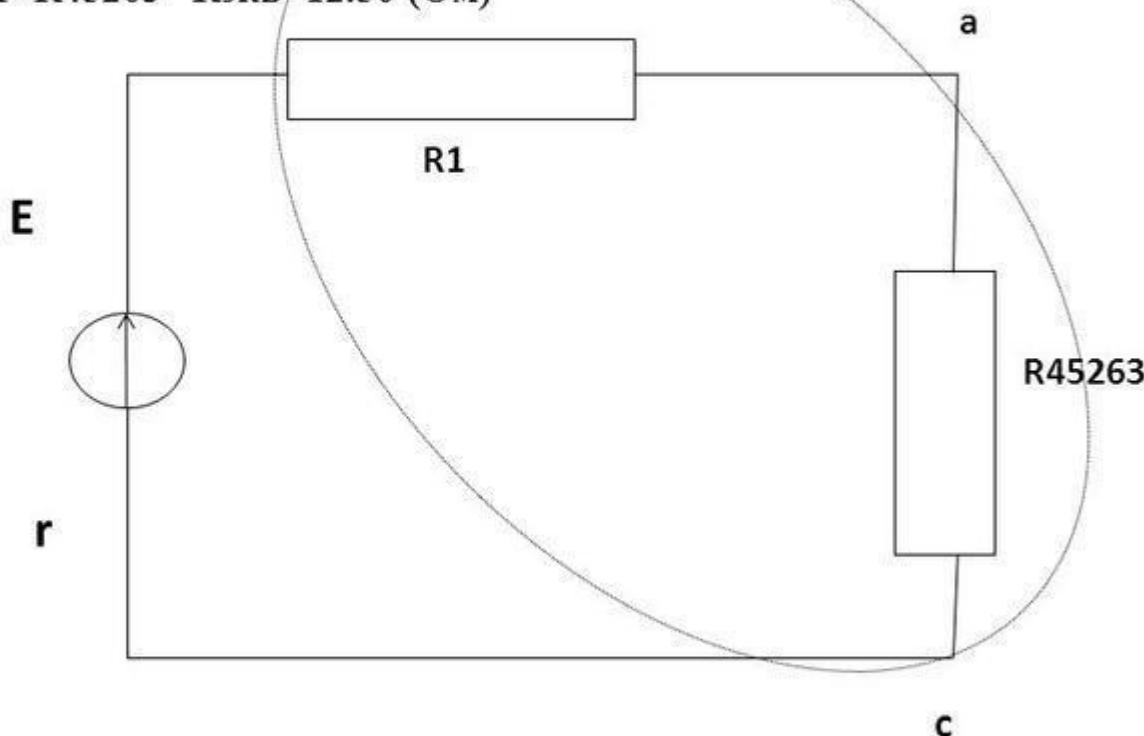


Рис 5

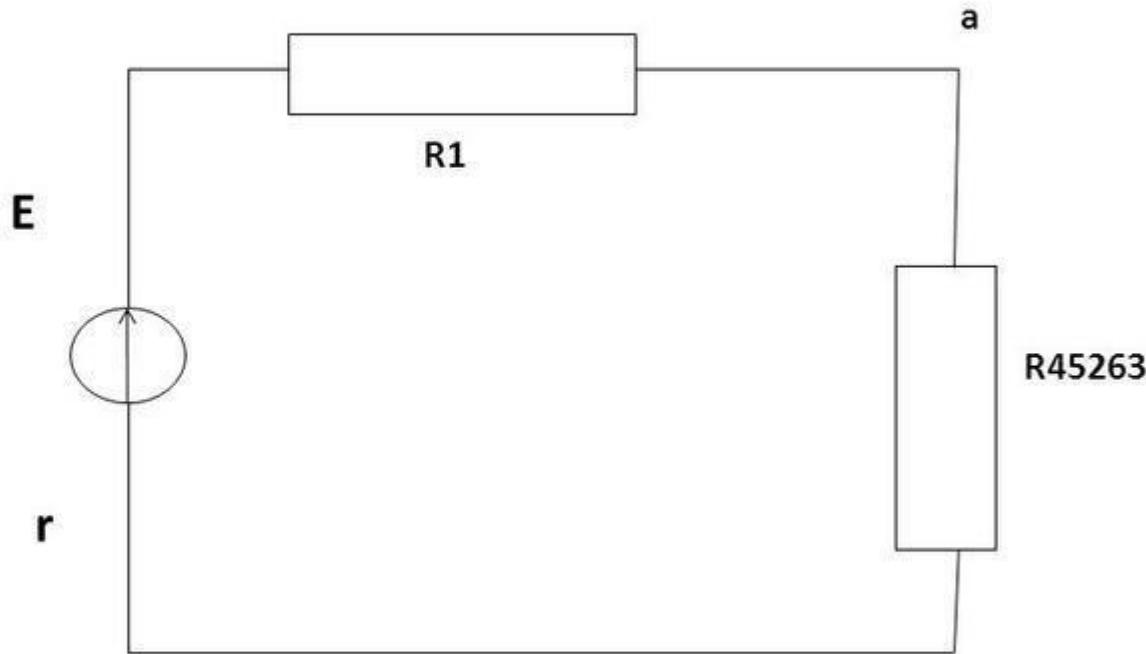

$$I = \frac{E}{R_{\text{экв}} + r} \quad I = 23 \text{ (A)} ; I_1 = I;$$




Напряжение на участке «ас»

$$U_{ac} = I * R_{45263}. \quad U_{ac} = 23 * 9.56 = 220 \text{ (В)}$$



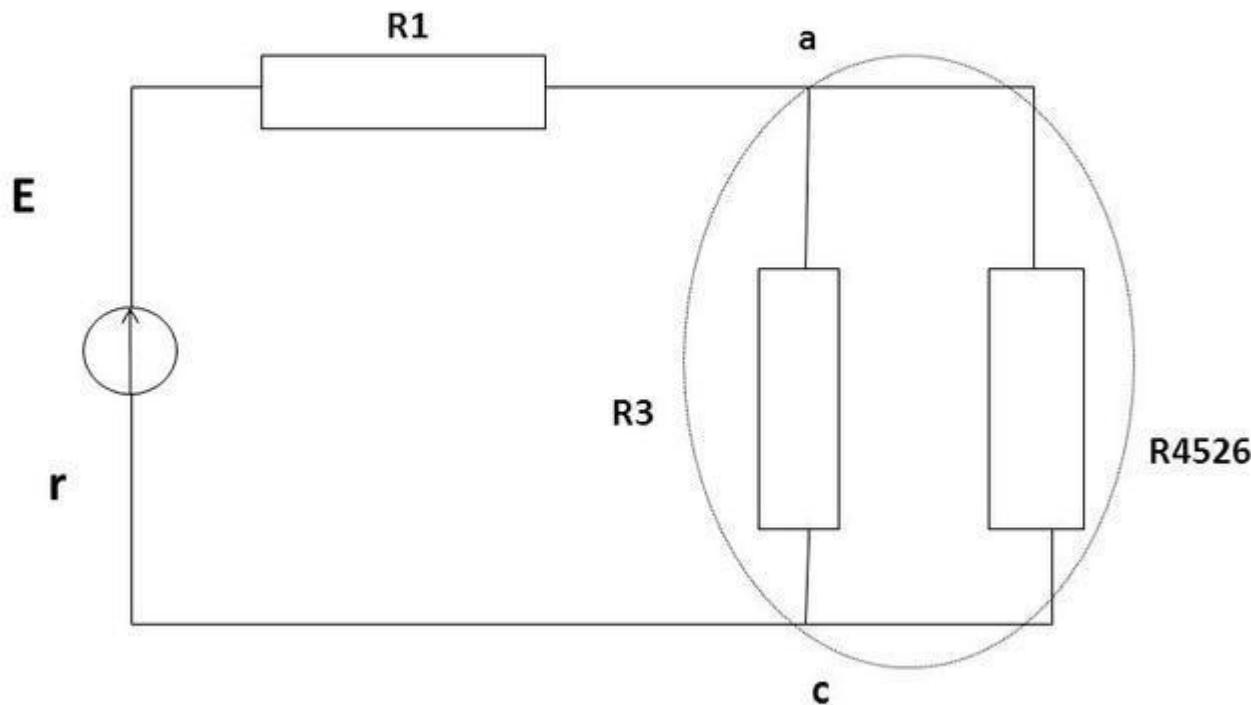
$$I_3 = \frac{U_{ac}}{R3} \quad I_3 = 220/20 = 11 \text{ (A)} \quad I_2 = \frac{U_{ac}}{R4526} \quad I_2 = 220/18.33 = 12 \text{ (A)}$$



Напряжение на участке «bd»
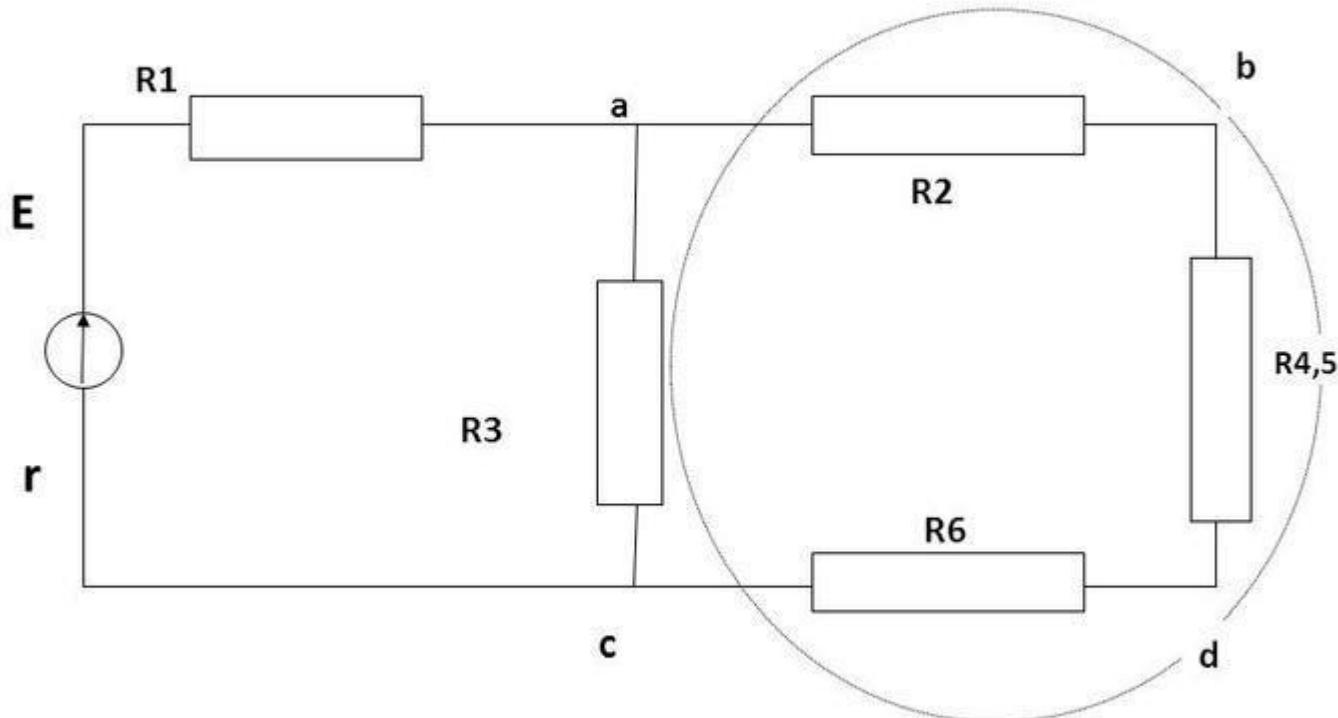
$$U_{bd} = I_2 \cdot R_{45} \quad U_{bd} = 12 \cdot 5.33 = 64 \text{ (В)}$$




$$I_4 = \frac{Ubd}{R4}$$

$$I_5 = \frac{Ubd}{R5}$$


$$I_4 = 8(A)$$

$$I_5 = 4(A)$$

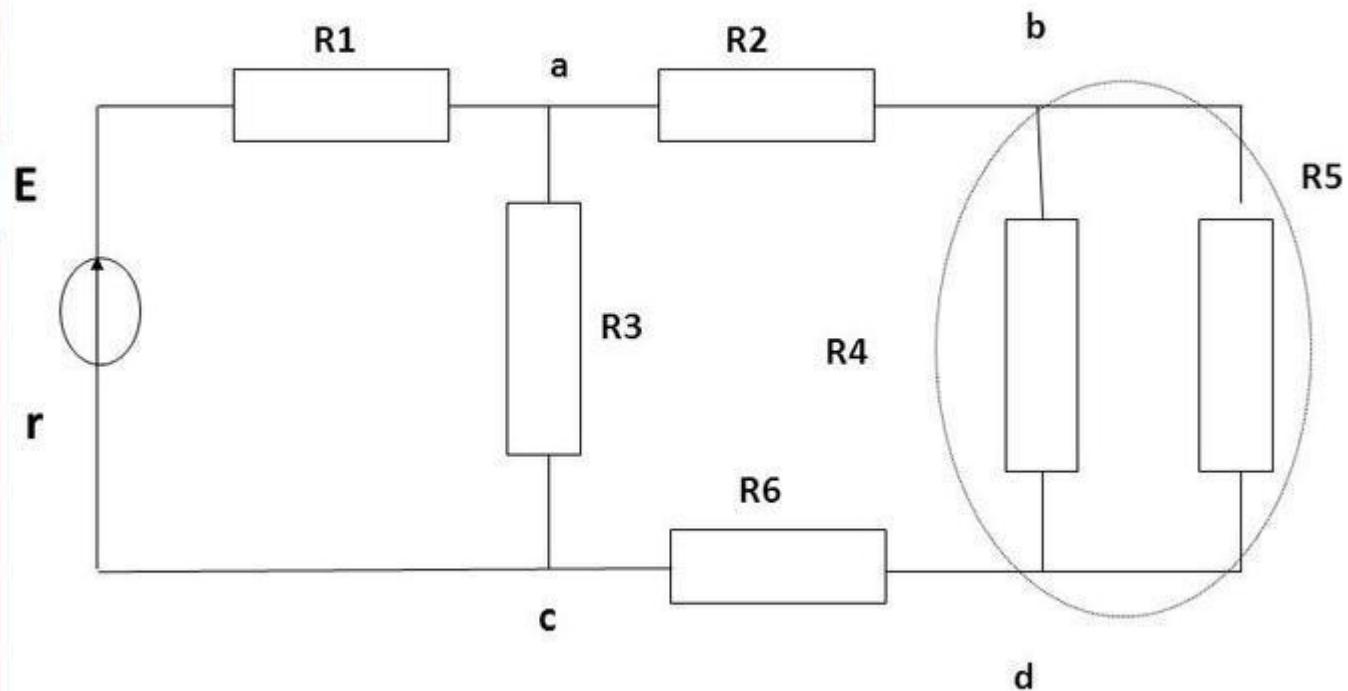

MyShared

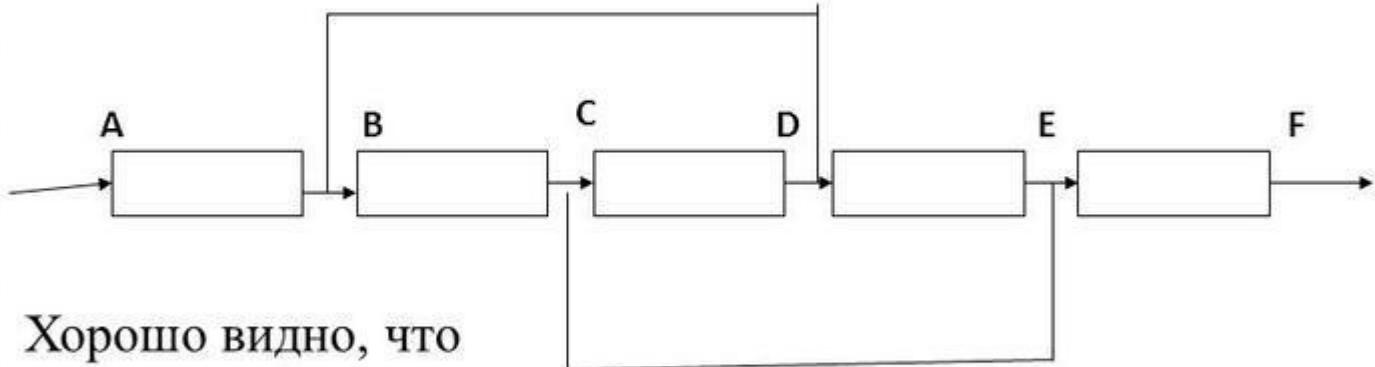2. Определить сопротивление цепи изображенной на рис.8. Сопротивление каждого элемента равно r



Хорошо видно, что есть точки равного потенциала. Это точки B, D, а также точки C, E

Рис.8

$$R=7/3r$$

Три сопротивления (резистора) между точками В, Е соединены параллельно их эквивалентное сопротивление $R_{экв1}=r/3$. Далее имеем три последовательно, соединенных резистора. $R=r+r/3+r$.

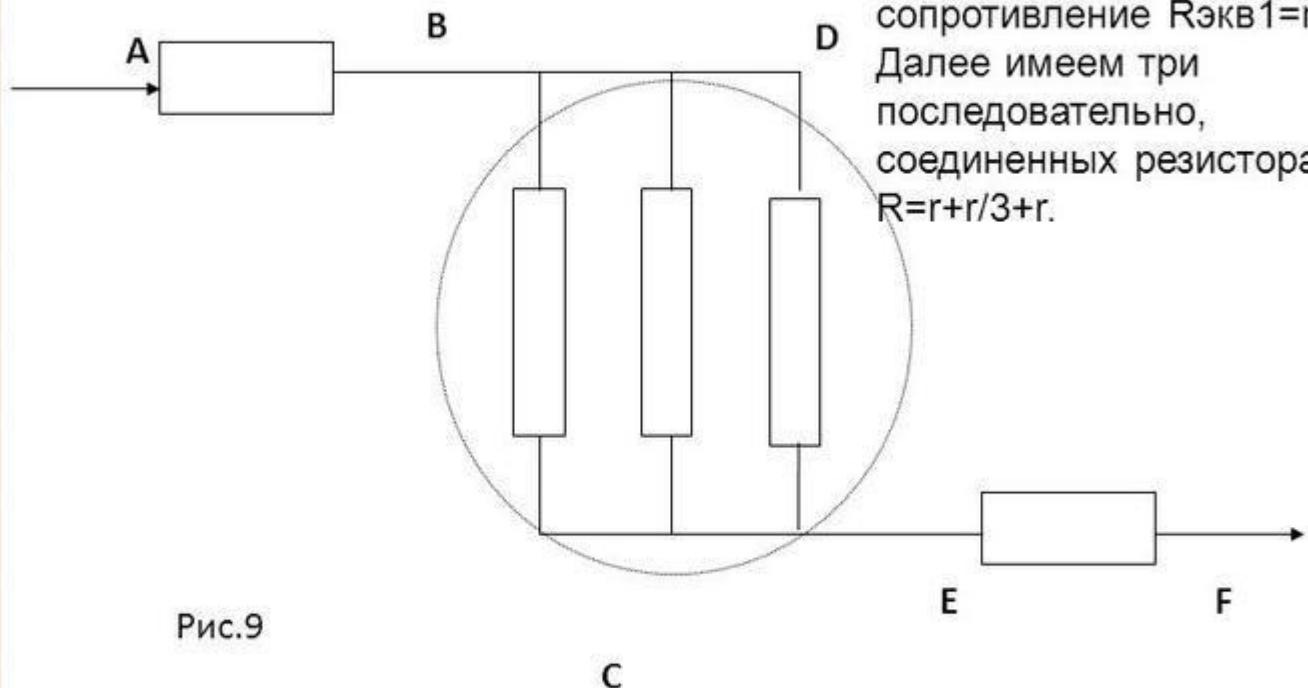


Рис.9



MyShared