



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

Тема 1.1 Электрические цепи и ее элементы

Выполнила

Преподаватель: Толпыгин И.В

Цель курса:

изучение с качественной и количественной стороны установившихся режимов и переходных процессов в электрических цепях; ознакомление с современными инженерными методами анализа и синтеза электрических цепей, которые являются схемами замещения различных физических устройств и приборов.

- * **Основные задачи в области ТЭЦ:**
- * Основная задача ТЭЦ – изучение методов анализа и синтеза электрических цепей.
- * Задача анализа – расчет электрических величин для заданной цепи.
- * Задача синтеза – создание электрической цепи с заданными свойствами.

4.8. Основные задачи теории электрических цепей

- Основных задач три.
- **1) Задача анализа** электрической цепи состоит в отыскании откликов $y(t)$, т.е. токов и напряжений на интересующих нас участках цепи по заданной схеме и воздействиям $x(t)$. Схематично задача анализа показана на рис. 4.25. Задача анализа имеет единственное решение (она однозначна).
- В общем виде в электротехнике задача анализа состоит в нахождении токов во всех ветвях схемы.

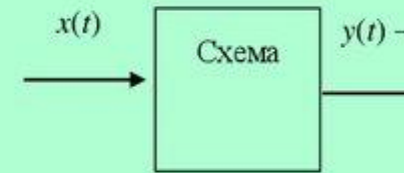


Рис. 4.25

- **2) Задача синтеза** электрической цепи состоит в отыскании схемы цепи (структуры цепи) и параметров ее элементов по заданным откликам и воздействиям. Схематично задача синтеза показана на рис. 4.26.
- Задача синтеза сложнее задачи анализа и обычно она неоднозначна, т.е. можно создать ряд схем с одной и той же функцией цепи.
- Окончательный вариант схемы выбирается на основе дополнительных требований к ней. **Рис. 4.26**
- Например:
 - 1) Синтезировать схему при минимальной стоимости ее деталей;
 - 2) Синтезировать пассивную схему, используя только элементы R и C .

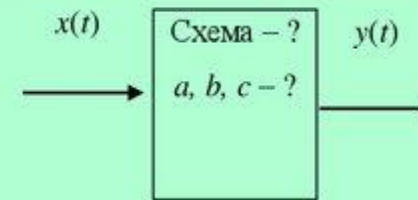


Рис. 4.26

- **3). Обратная задача** состоит в отыскании воздействия, когда известен сигнал на выходе цепи и схема электрической цепи.
- Схематично задача синтеза показана на рис. 4.27.

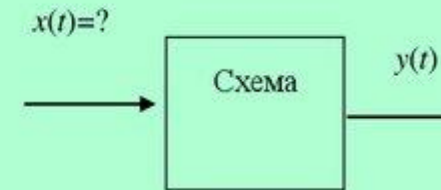


Рис. 4.27

Изучаемые вопросы:

- * **Электрические цепи и ее элементы: резистор, конденсатор, катушка индуктивности. Классификация электрических цепей.**


Цель занятий

- * -изучить понятия электрических цепей и ее элементы- резистор, конденсатор, катушка индуктивности.
- * - изучить Классификация электрических цепей.
- * Время: 2 часа.

Классификация электрических цепей.

Параметрами электрической цепи называется величина, связывающая ток и напряжение на конкретном участке цепи (r – сопротивлением, L – индуктивностью, C – ёмкостью).

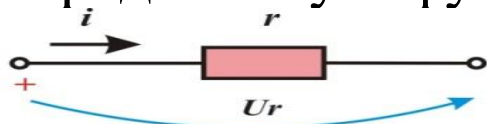Элементами электрической цепи называют отдельные устройства входящие в электрическую цепь и выполняющие в ней определённую функцию.




а) r - элемент резистора сопротивления



б) L - элемент катушки индуктивности

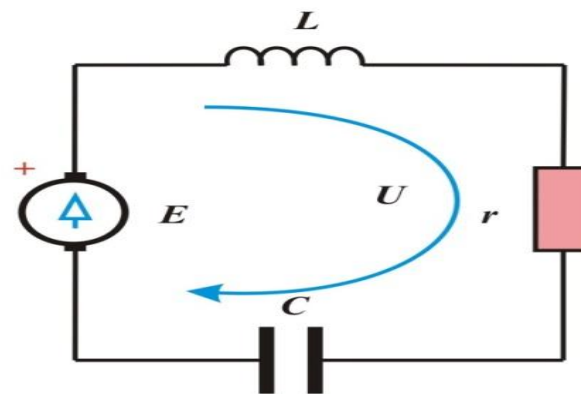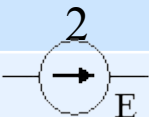
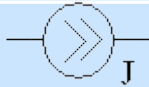
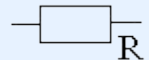

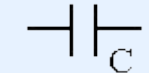


в) C - элемент ёмкости конденсатора




в) простейшая электрическая схема цепи состоящая из четырёх элементов: E - источника электрической энергии (ЭДС); r - сопротивления (резистора); L - индуктивности (катушки) и C - ёмкости (конденсатора)

Графические изображения элементов и их основные параметры

Элемент	Графическое изображение	Параметр	Ед. измерения	Дополнительные ед. измерения
1	2	3	4	5
Источник ЭДС		ЭДС	Вольт (В)	-
Источник тока		Ток	Ампер (А)	-
Резистивный элемент (резистор)		Сопротивление	Ом (Ом)	1 кОм=10 ³ Ом 1 мОм=10 ⁶ Ом 1 гОм=10 ⁹ Ом
Индуктивный элемент (катушка индуктивности)		Индуктивность	Генри (Гн)	1 мГн=10 ⁻³ Гн 1 мкГн=10 ⁻⁶ Гн
Емкостной элемент (конденсатор)		Емкость	Фарада (Ф)	1 мкФ=10 ⁻⁶ Ф 1 нФ=10 ⁻⁹ Ф 1 пФ=10 ⁻¹² Ф

Активные элементы электрических цепей

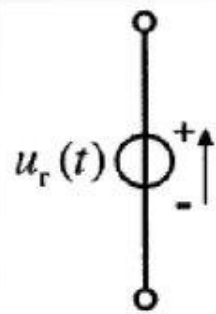

Источником напряжения (независимым) называют двухполюсный идеализированный элемент, напряжение на зажимах которого не зависит от свойств цепи являющейся внешней по отношению к нему.



Источником тока (независимым) называют двухполюсный идеализированный элемент, электрический ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.

Зависимый источник представляет собой четырёхполюсный элемент с двумя парами зажимов: входных и выходных; при этом входные токи и напряжения являются управляющими


Классификация элементов электрических цепей

Идеализированные элементы электрических цепей

Пассивные элементы

Активные элементы

Сопротивление

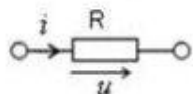

1. Эл. хар $U=f(I)=RI$
 $I=U/R$

2. Параметр
 $R=U/I$
сопротивление-[Ом];

$G=I/U$
проводимость-[См]

3. Ур элемента

$$u=Ri, \quad i=Gu,$$

4. Мг. мощность


$$p(t)=ui = \frac{u^2}{R} = Ri^2 \geq 0$$

5. Реал.эл

Резистор-

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Емкость

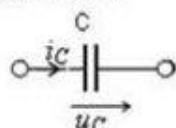

1. $Q=f(U)=CU,$

2. $C = \frac{q}{U}, C = \frac{dq}{dt}$
емкость-[Ф]

3. $i_C = C \frac{dU_C}{dt}$


4. $p(t)=ui = Cu \frac{du}{dt} = \begin{cases} >0 \\ <0 \end{cases}$

$$W_C = \int u i dt = \frac{Cu^2}{2}$$

5. Конденсатор:

$$C = \epsilon \frac{S}{d}$$

Индуктивность

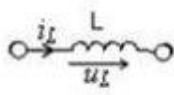

$\Psi=f(I)=LI$

2. $L = \frac{\Psi}{I}, L = \frac{d\Psi}{di}$
индуктивность-[Гн]

3. $u_L = \frac{d\Psi}{dt} = L \frac{di}{dt}$


4. $p(t)=ui = Li \frac{di}{dt} = \begin{cases} >0 \\ <0 \end{cases}$

$$W_L = \int p(t) dt = \frac{Li^2}{2}$$


5.

Катушка

индуктивности:

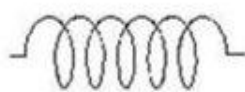

Взаимно-индуктивный элемент

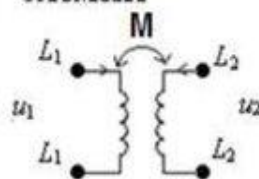

1. $u_2 = \pm M \frac{di_1}{dt}$

2. М-коэф. взаим

3. $u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$

$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}$


4. $p_1 = u_1 i_1 = p_2 = u_2 i_2$

$u_2 = n u_1, i_1 = \frac{i_2}{n}$


$n = \frac{\omega_2}{\omega_1}$

Трансформатор


Идеальный источник эдс

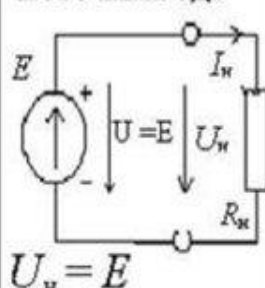



$$U_H = E$$

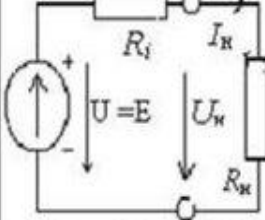

$$U_H = E - I_H R_i$$

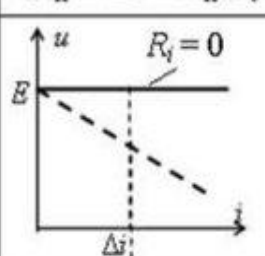

Идеальный источник тока

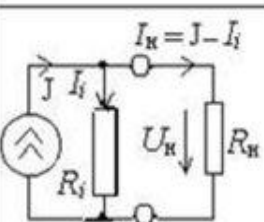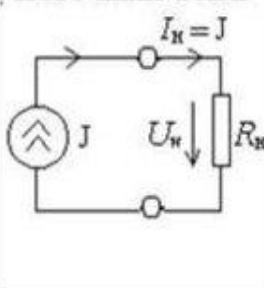


термины и определения:

Топология - это раздел математики, изучающий не количественные соотношения между геометрическими объектами.

Схема – основное топологическое понятие теории цепей, это графическое изображение модели цепи, состоящая из ветвей и узлов.

Ветвь – участок цепи с неизменным током, находящийся между двумя узлами


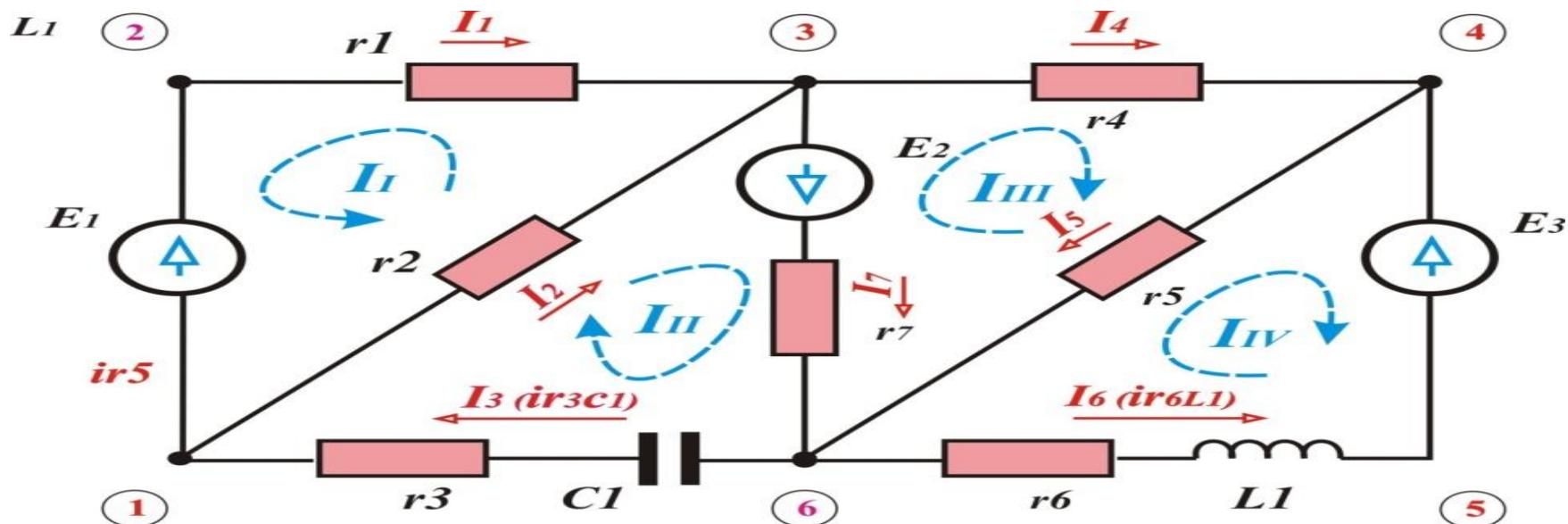
Узел – место соединения трёх и более ветвей (формально узлом можно считать место соединения двух ветвей, такой узел называют простым, например разделяющая точка соединения двух последовательных ветвей, для обозначения на схеме).




Топологические элементы схемы: ветви, узлы, контуры.

Узел – место соединения трех или большего числа ветвей. Место соединения двух ветвей рассматривается как устранимый узел.

Рис. 12. Изображение узла электрической схемы.

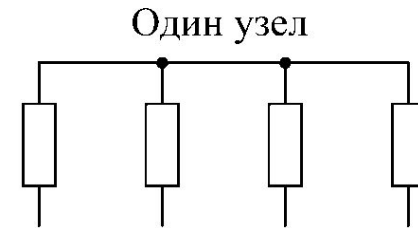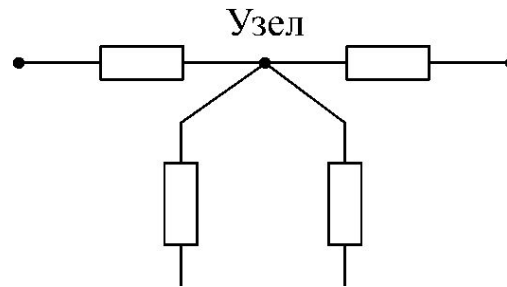

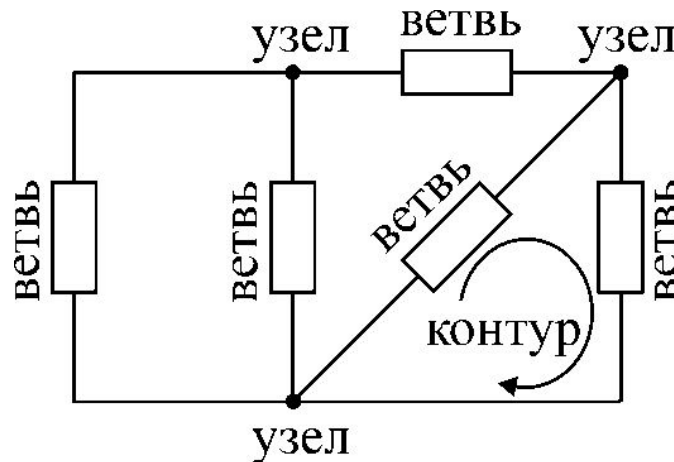Ветви присоединенные к одной паре узлов называются параллельными




По типу соединения элементов электрической цепи существуют следующие электрические цепи:

- последовательная электрическая цепь;
- параллельная электрическая цепь;
- последовательно-параллельная электрическая цепь.

Последовательная электрическая цепь.

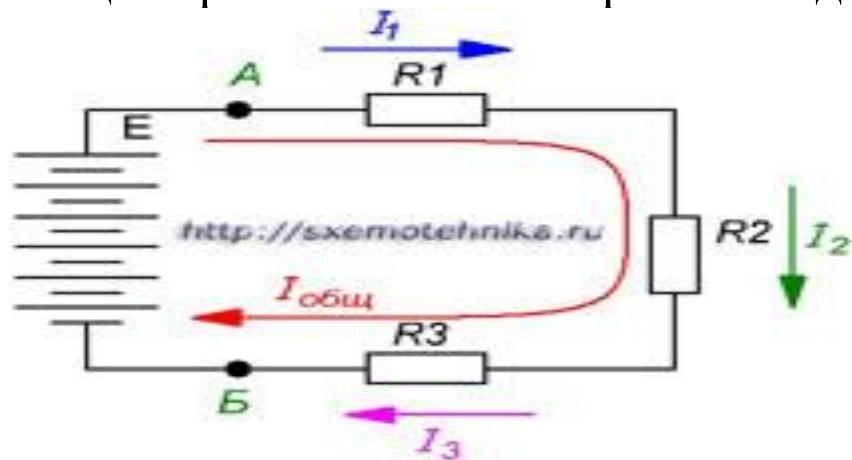В последовательной электрической цепи (рисунок 2.) все элементы цепи последовательно друг с другом, то есть конец первого с началом второго, конец второго с началом первого и т.д.




$$I_{общ} = I_1 = I_2 = I_3$$

$$E = U_{a-b} = U_1 + U_2 + U_3$$

Параллельная электрическая цепь.

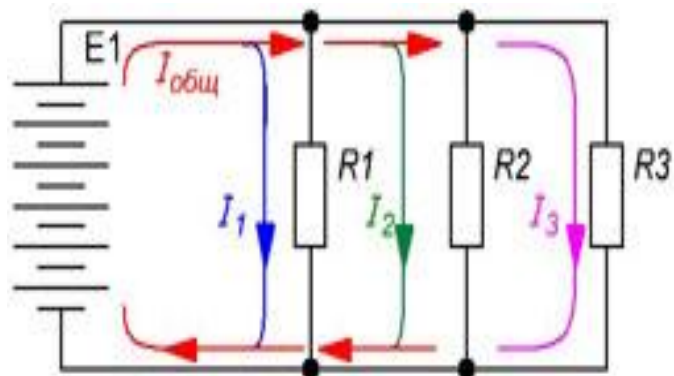В параллельной электрической цепи (рисунок 3.) все элементы соединены таким образом, что их начало соединены в одну общую точку, а концы в другую.



<http://sxemotehnika.ru>

В этом случае у тока имеется несколько путей протекания от источника к нагрузкам, а общий ток цепи $I_{\text{общ}}$ будет равен сумме токов параллельных ветвей:


$$I_{\text{общ}} = I_1 + I_2 + I_3$$

Падение напряжения на всех резисторах будет равно приложенному напряжению к участку с параллельным соединением резисторов:





$$E = U_1 = U_2 = U_3$$

* Последовательно-параллельная электрическая цепь.

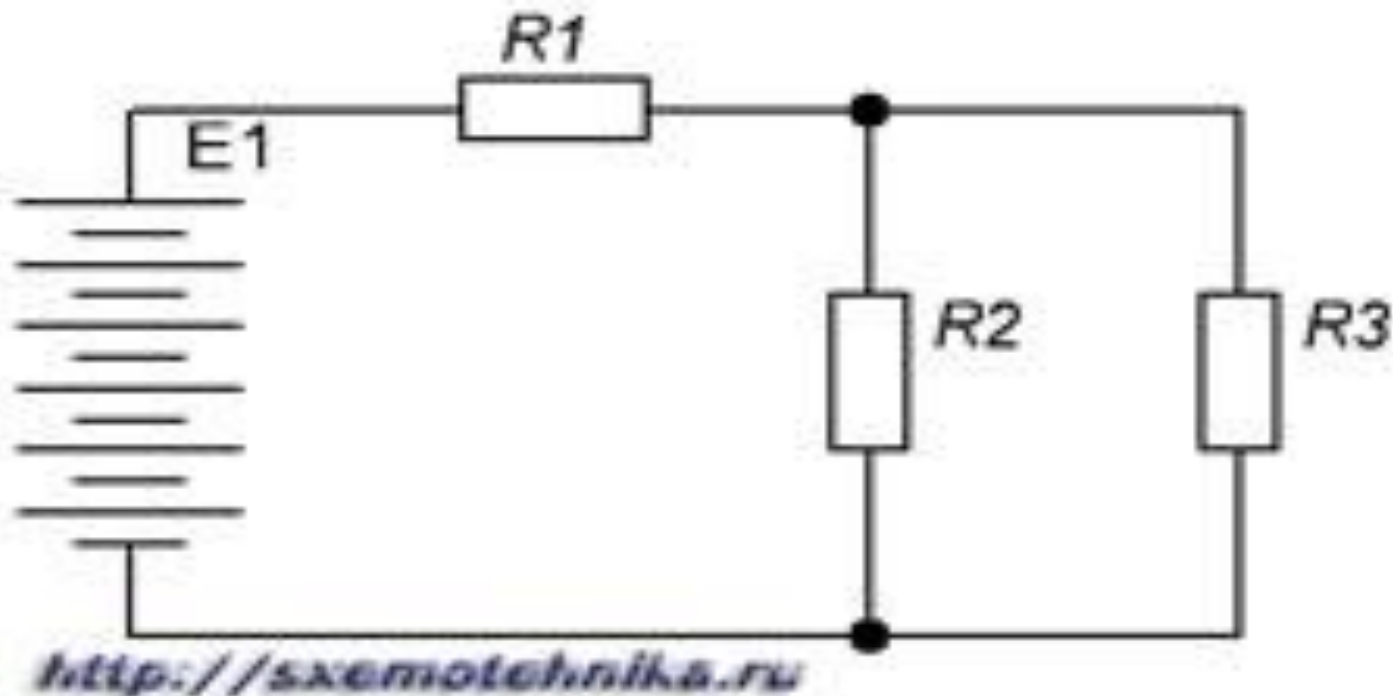- * Последовательно-параллельная электрическая цепь является комбинацией последовательной и параллельной цепи, то есть ее элементы включаются и последовательно и параллельно.





Преобразования участков электрической цепи

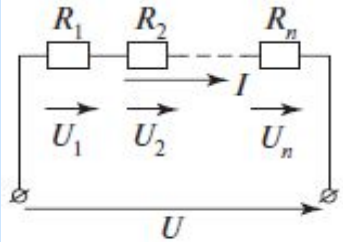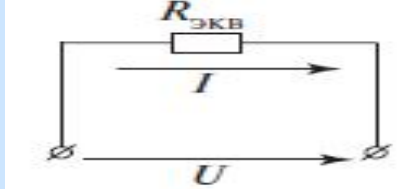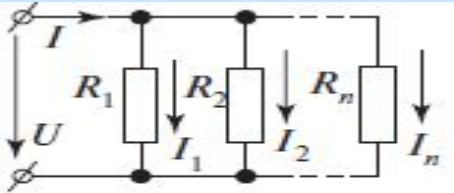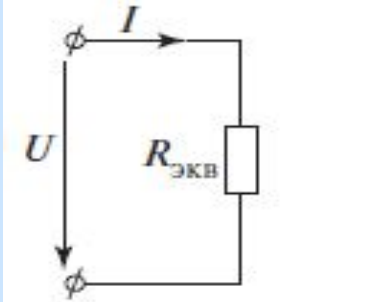№ п/п	Схема		Основные соотношения
	исходная	эквивалентная	
1	Последовательное соединение элементов		
	 $U = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n$	 $U = R_{\text{ЭКВ}} I$	
2	Параллельное соединение элементов		
	 $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n,$ <p>где $I_1 = \frac{U_1}{R_1} = U_1 G_1,$</p> $I_n = \frac{U_n}{R_n} = U_n G_n$	 $I = \frac{U}{R_{\text{ЭКВ}}} = U G_{\text{ЭКВ}}$	

Преобразования участков электрической цепи



3

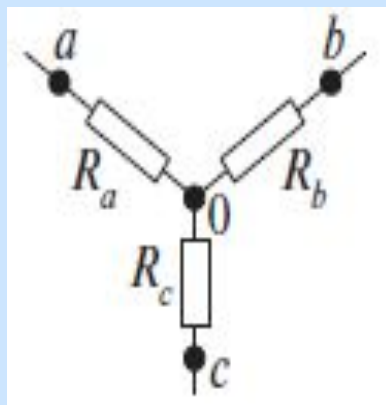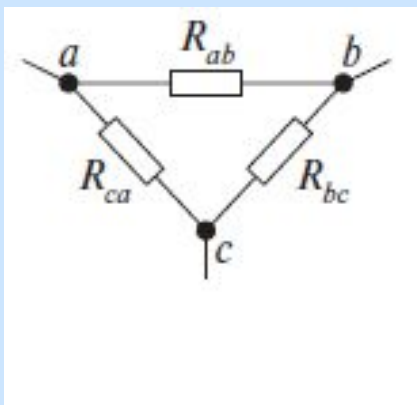Преобразование соединения элементов треугольника в звезду



Преобразования участков электрической цепи

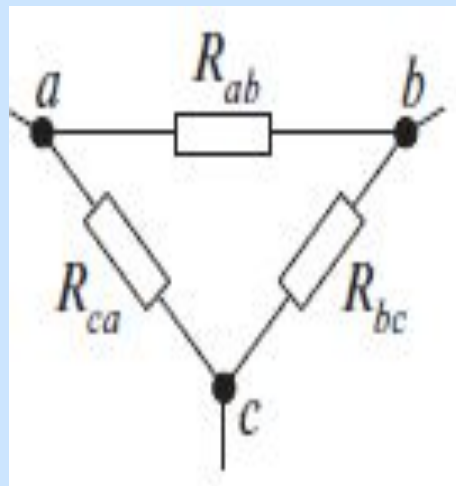
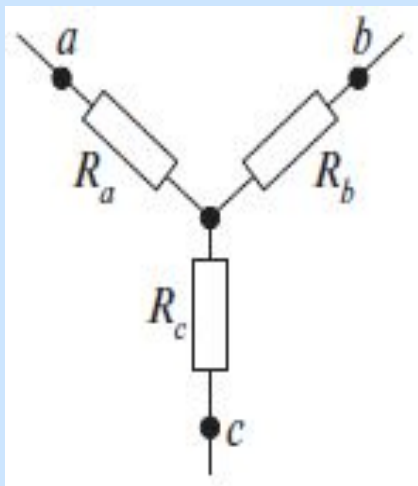
4 Преобразование соединения элементов «звезда» в «треугольник»



Преобразования участков электрической цепи



5

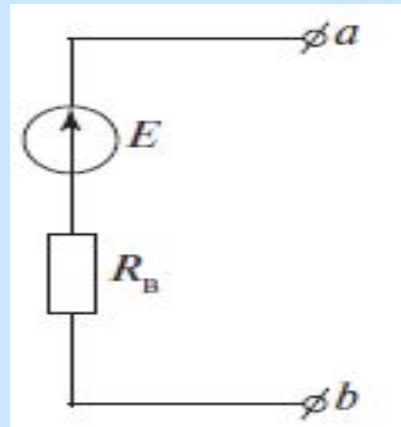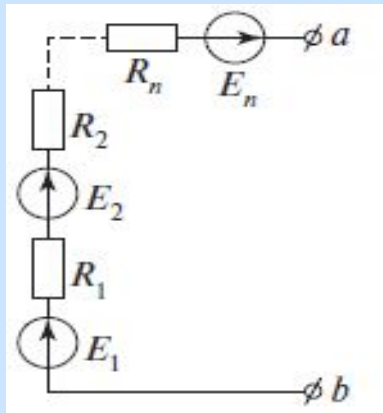Преобразование последовательного соединения источников ЭДС



6

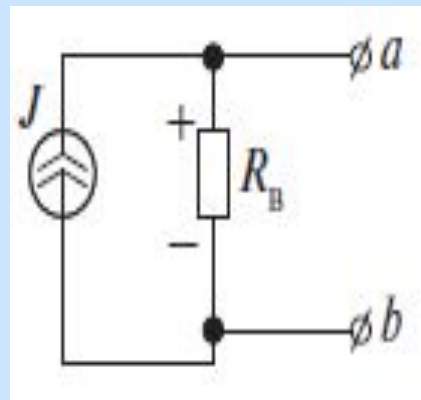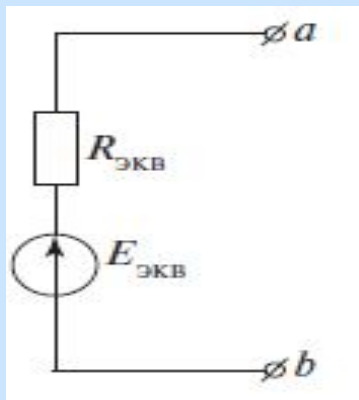Преобразование источника тока в источник ЭДС




$$E = J R_B$$

Закрепление изученного материала

- * 1. Что такое электрическая цепь.
- * 2. Активные элементы электрических цепей.
- * 3. Пассивные элементы электрических цепей.
- * 4. Классификация эл. цепей.
- * 5. Узел-.
- * 6. Ветвь-.
- * 7. Контур-.
- * 8. Формулы последовательного и параллельного соединения.
- * 9. Резистор.
- * 10. Конденсатор.
- * 11. Катушка индуктивности.

Домашнее задание

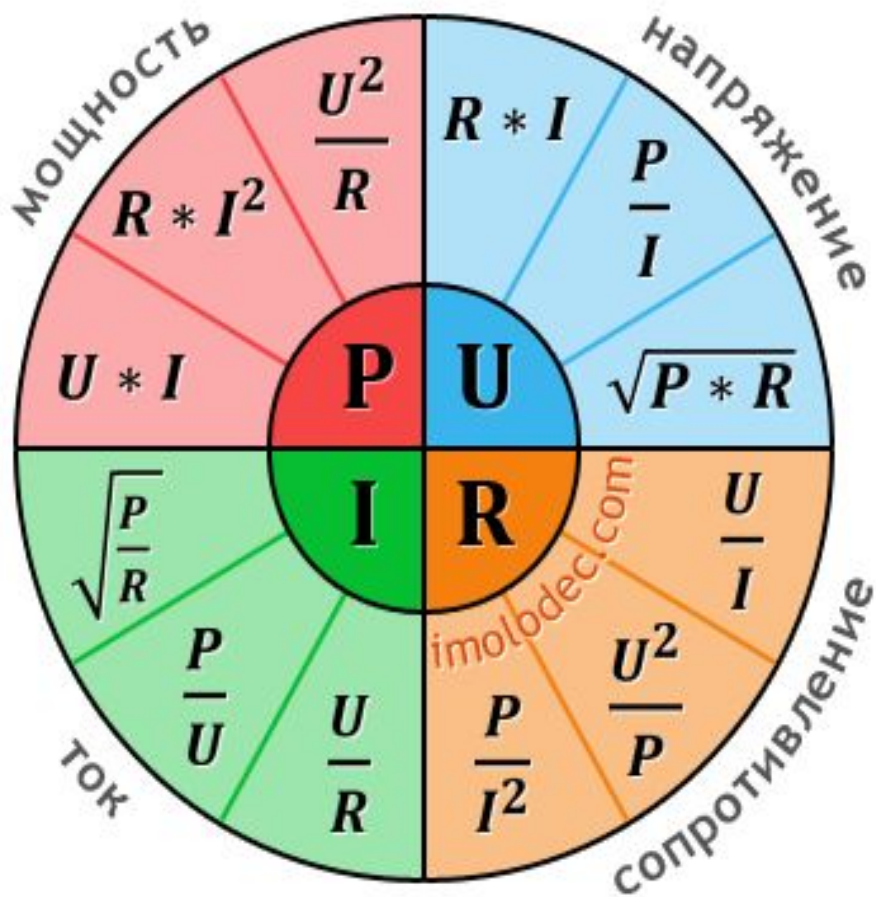

Теория эл.
цепей

СТР.9-15

Электротехни
ка

стр.5-42,45-72

В.И.
Никулин

Л.И.
Фуфаева

Москва
РИОР
ИНФРА-
М

- М.:
Академ
ия,
2009.-38
4с.