

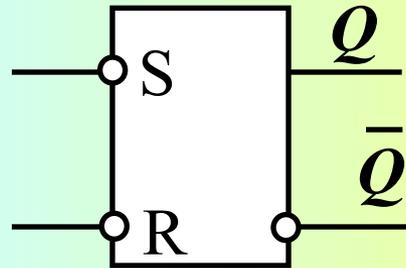
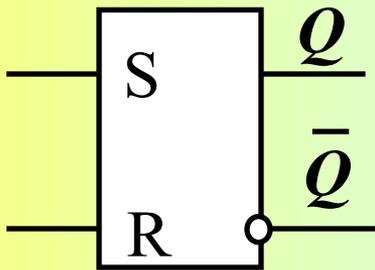
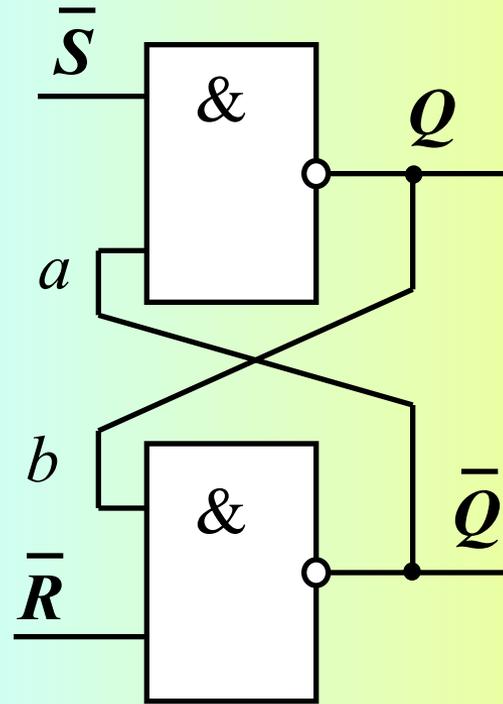
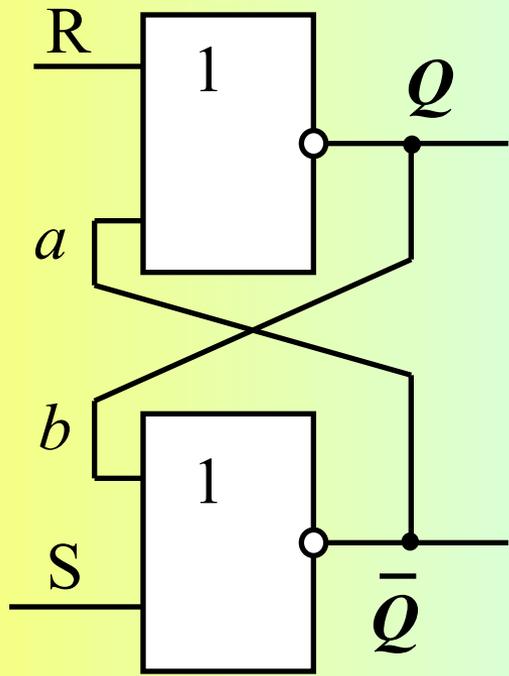



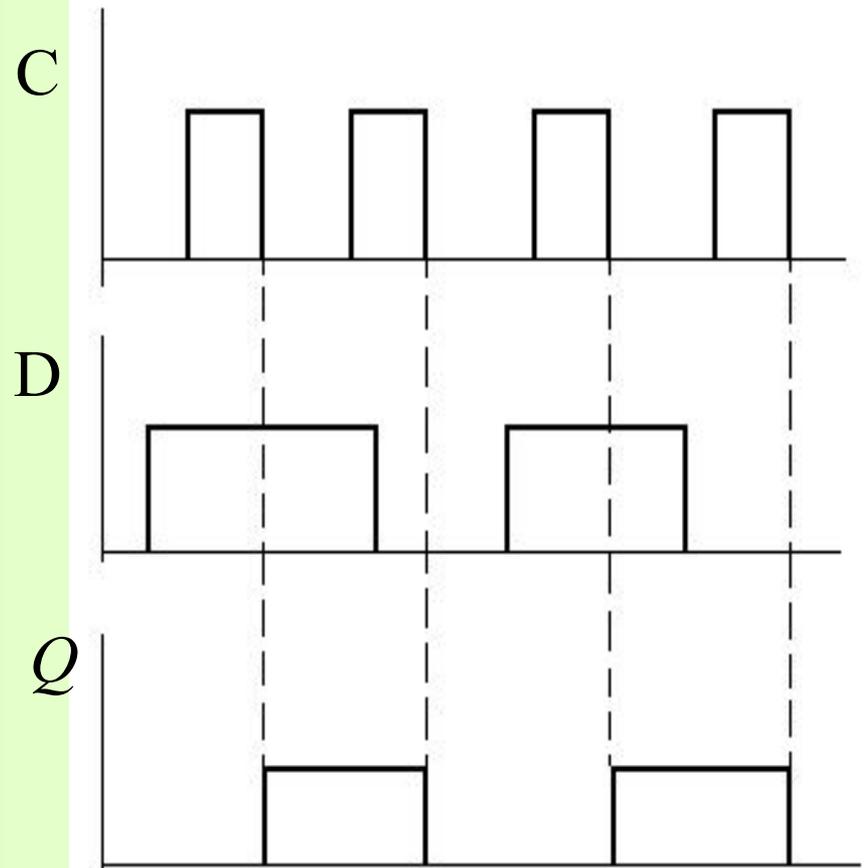
Обозначение входов триггеров:
прямые и инверсные статические,
прямые и инверсные динамические




D-триггер

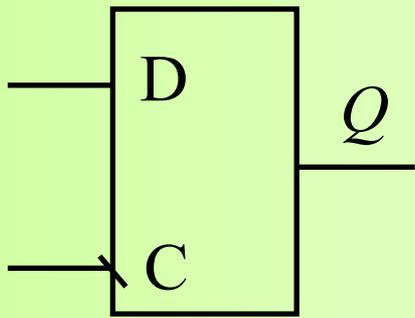


Счётный С-триггер

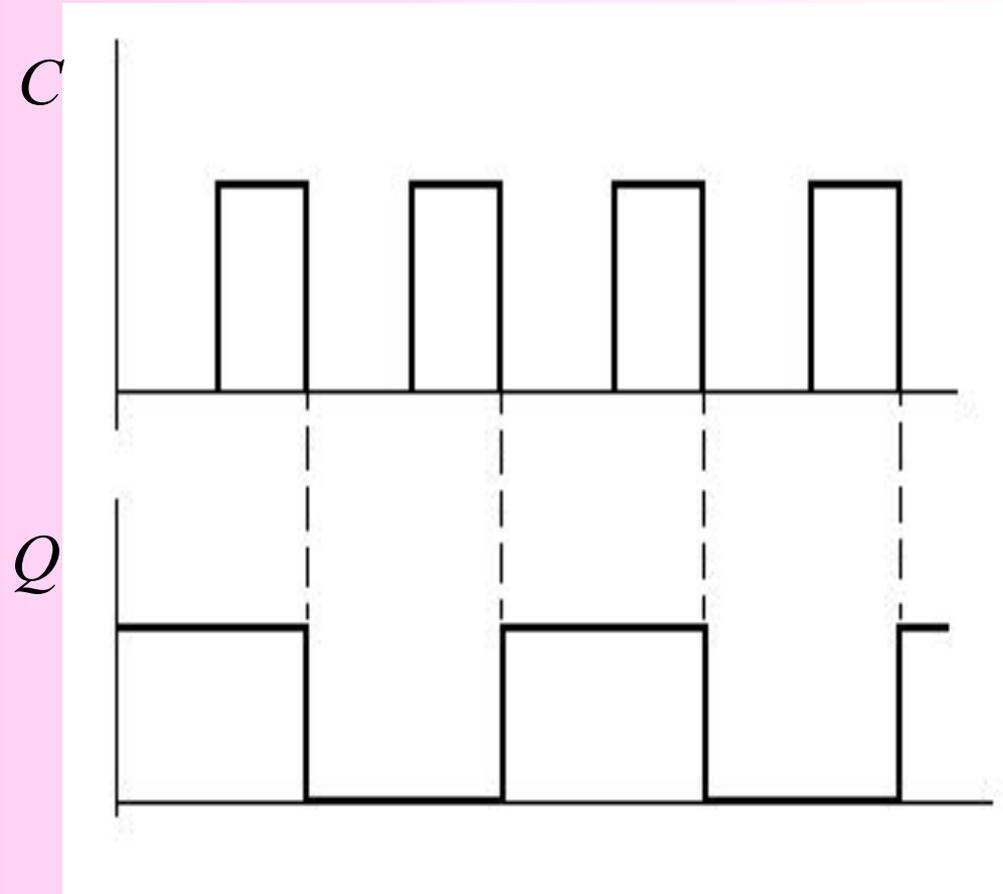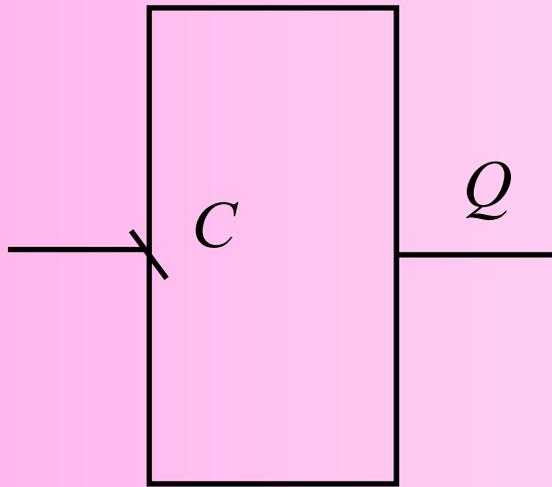

Последовательный регистр на D-триггерах

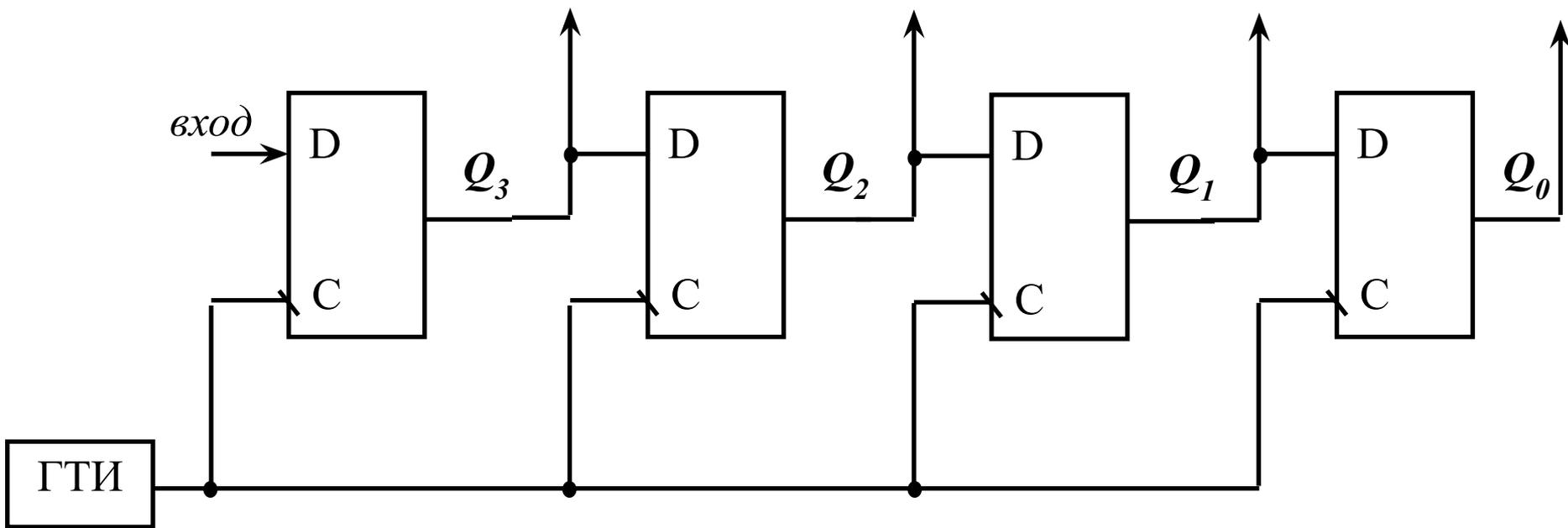

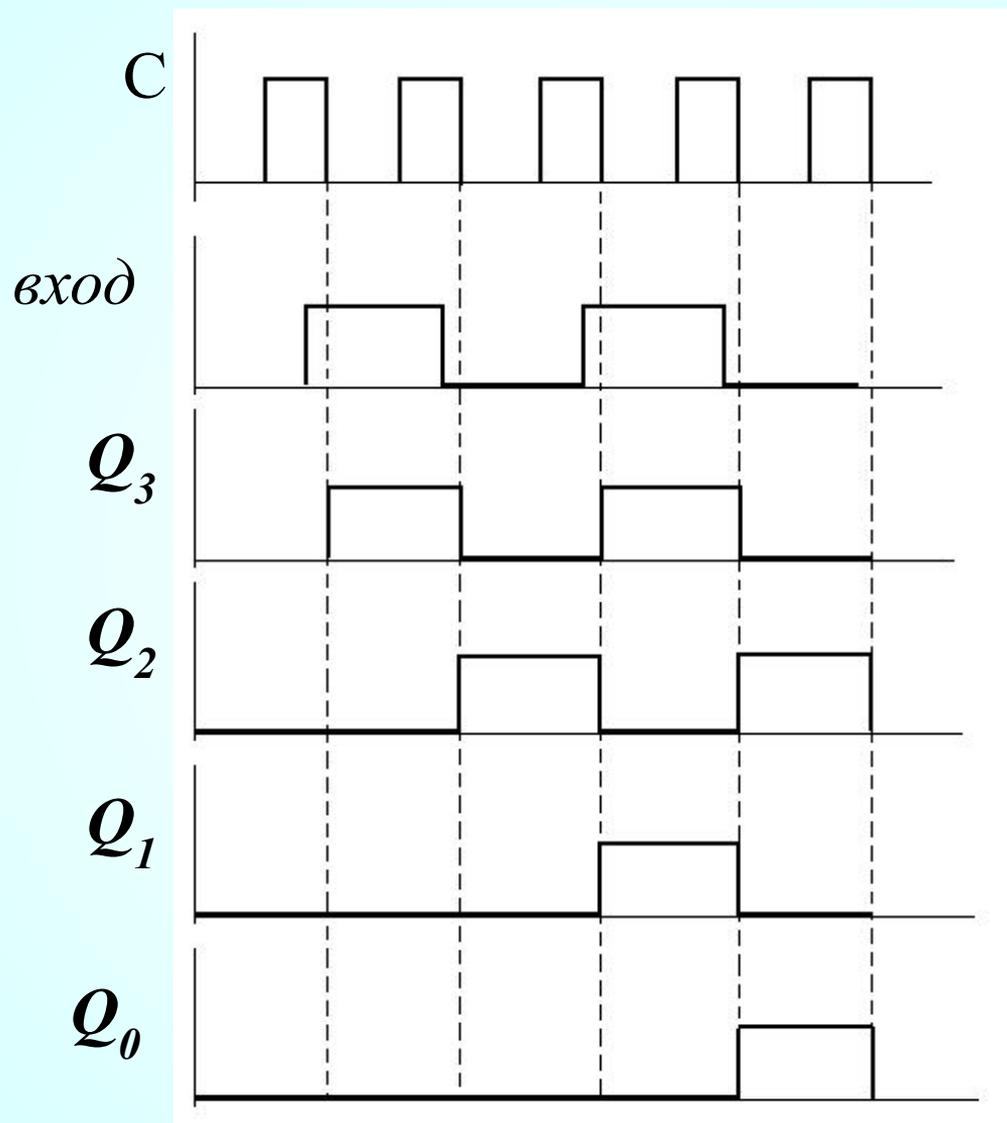Запись кода 0101 в последовательный регистр



Буферные элементы

