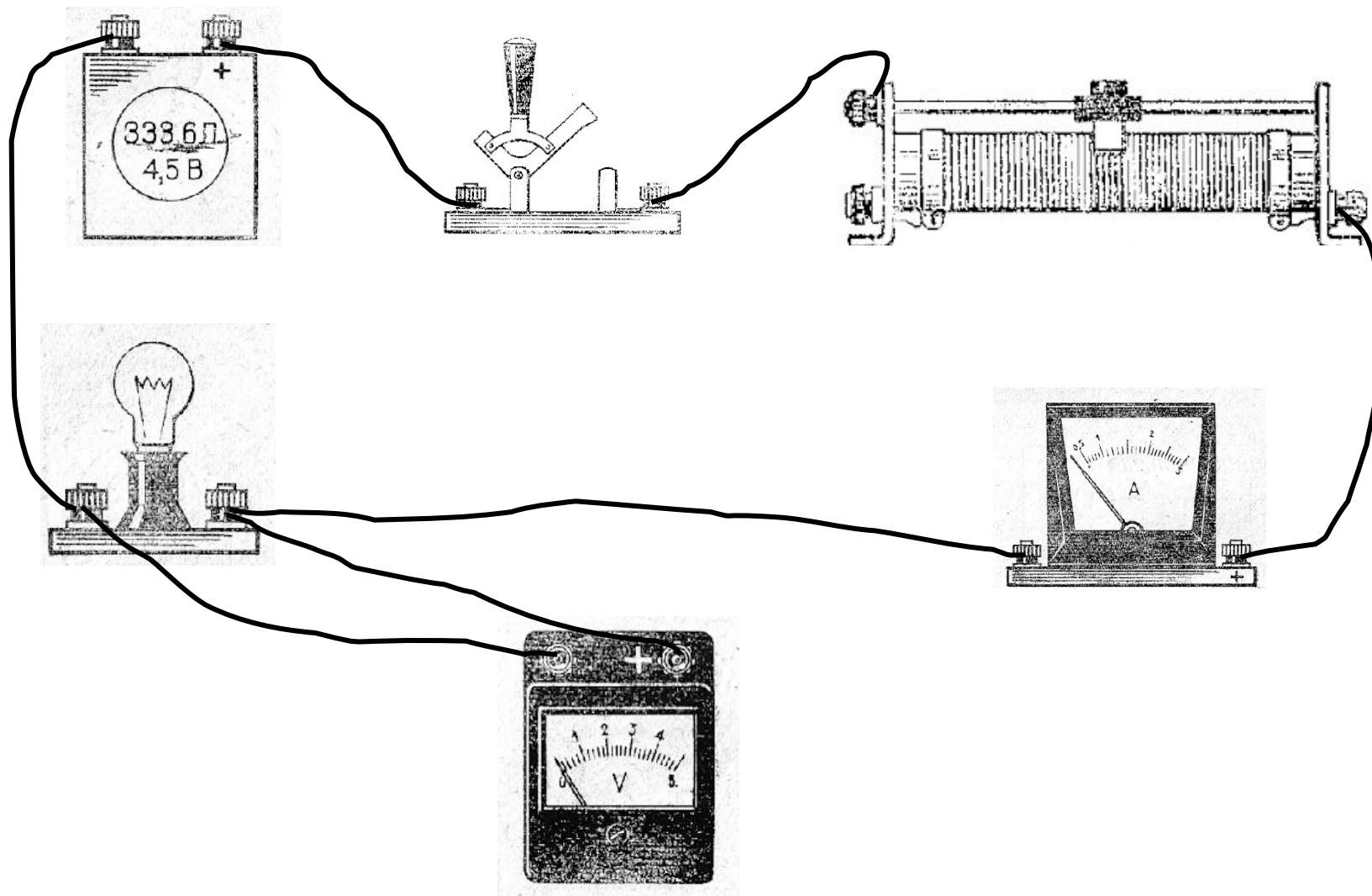










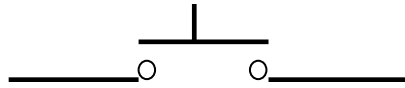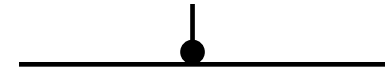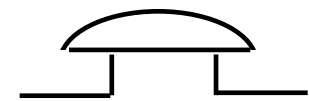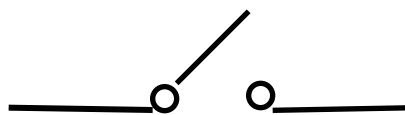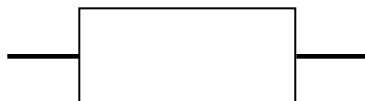
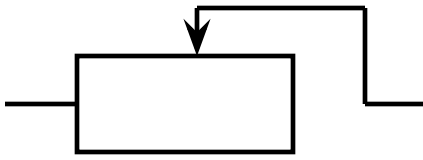
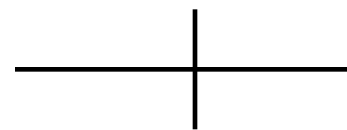

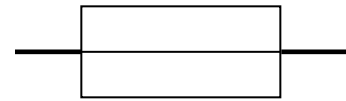
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ



Условное обозначение элементов электрической цепи

| источники тока | потребители | управляющие элементы | провода |
|--|---|--|--|
|  <p>гальванический элемент</p> |  <p>лампочка</p> |  <p>кнопка</p> |  <p>соединение проводов</p> |
| |  <p>звонок</p> |  <p>ключ</p> |  <p>клеммы</p> |
|  <p>батарея элементов</p> |  <p>резистор</p> |  <p>реостат</p> |  <p>пересечение проводов</p> |
| |  <p>нагревательный элемент</p> |  <p>предохранитель</p> | |

ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

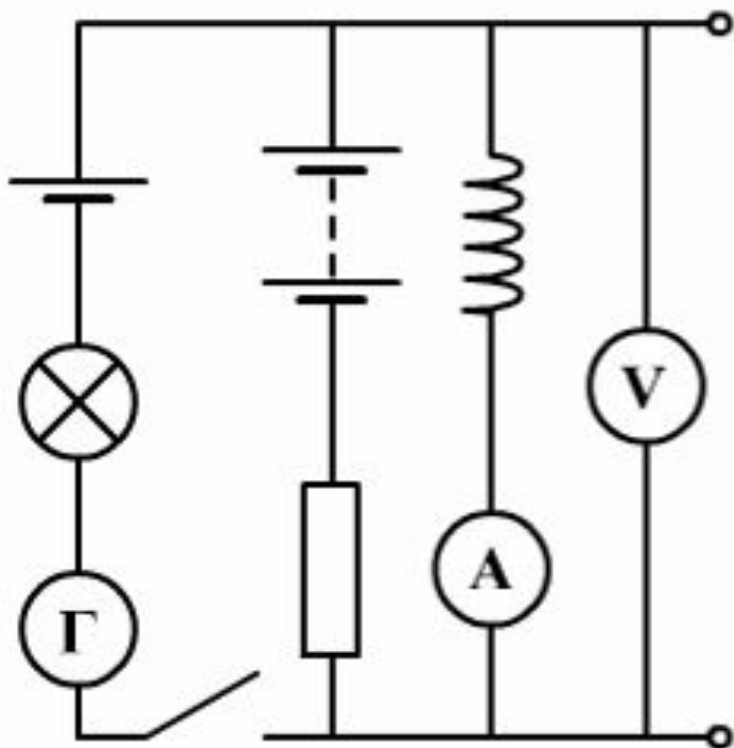

Лампа



Резистор



Вольтметр



Гальванический элемент



Выключатель




Амперметр



Батарея элементов



Катушка

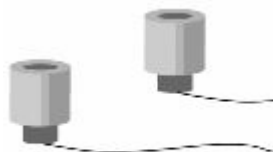

Клеммы



Генератор