

**Урок одной задачи**  
**по разделу**  
**«Электрические явления»**  
**(повторение)**

*Молодцова Наталья  
Юрьевна*

*учитель физики*

*ГОО СОШ № 564*

*Санкт-*


*Петербург*

# Задача

## Условие

В участок цепи включены параллельно два проводника сопротивлениями  $R_1 = 3 \text{ Ом}$  и  $R_2 = 2 \text{ Ом}$ . Сила тока в первом участке цепи равна  $2 \text{ А}$ .

## Схема участка цепи

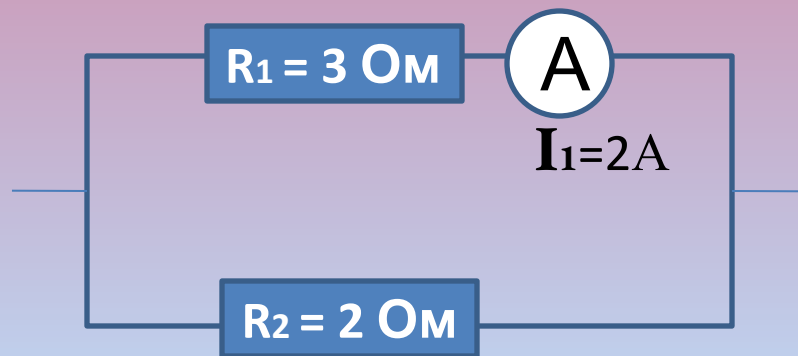

# Задача

## Условие

Дано:


$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

- 1) Общее сопротивление цепи  
 $R$  -?

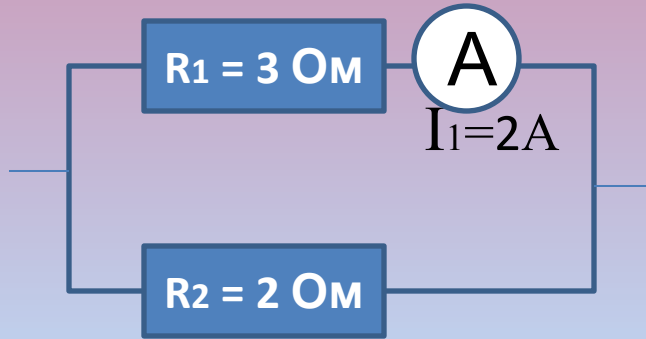

## Решение

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{3 \text{ Ом}} + \frac{1}{2 \text{ Ом}} = \frac{5}{6 \text{ Ом}}$$

$$R = \frac{6 \text{ Ом}}{5} = 1,2 \text{ Ом}$$

# Задача

Условие

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

2) Напряжение на первом  
участке цепи

$$U_1 - ?$$

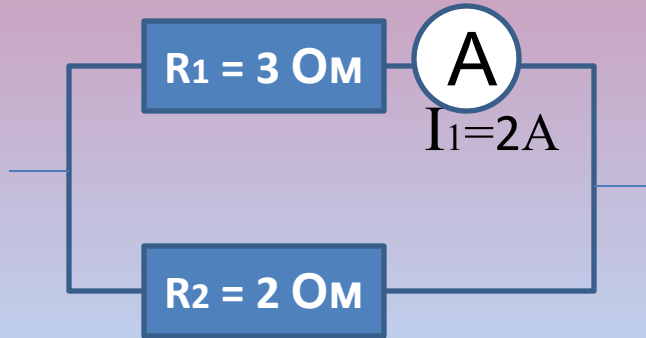

Решение

$$U_1 = I_1 R_1$$

$$U_1 = 2 \text{ А} \cdot 3 \text{ Ом} = 6 \text{ В}$$

# Задача

Условие

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

3) Напряжение на втором  
участке цепи

$$U_2 - ?$$

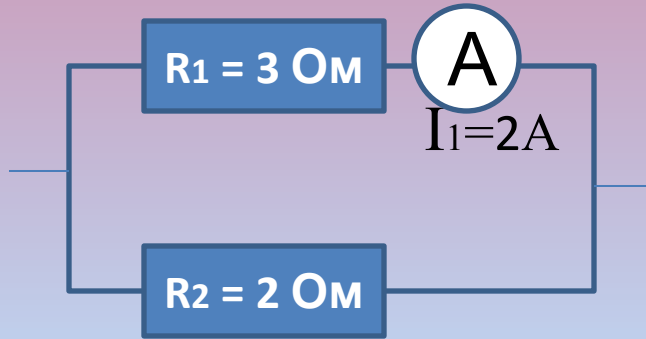

Решение

$$U_2 = U_1$$

$$U_2 = 6 \text{ В}$$

# Задача

Условие

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

4) Полное напряжение в цепи

$U$  -?

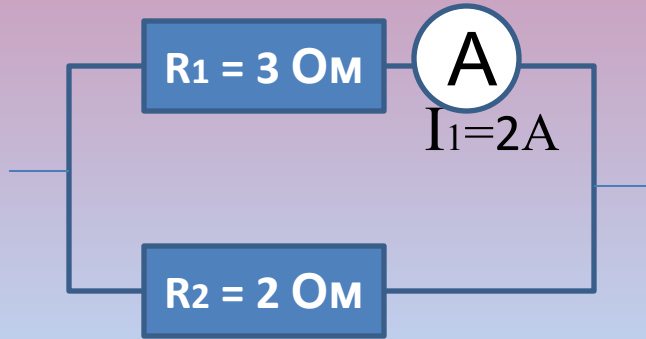

Решение

$$U = U_1 = U_2$$

$$U = 6 \text{ В}$$

# Задача

## Условие

## Решение

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

5) Силу тока во втором участке цепи

$$I_2 - ?$$

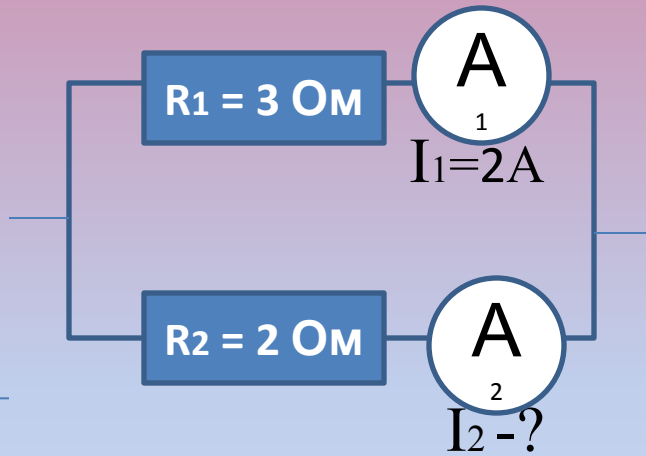

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{6 \text{ В}}{2 \text{ Ом}} = 3 \text{ А}$$

# Задача

Условие

Решение


Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

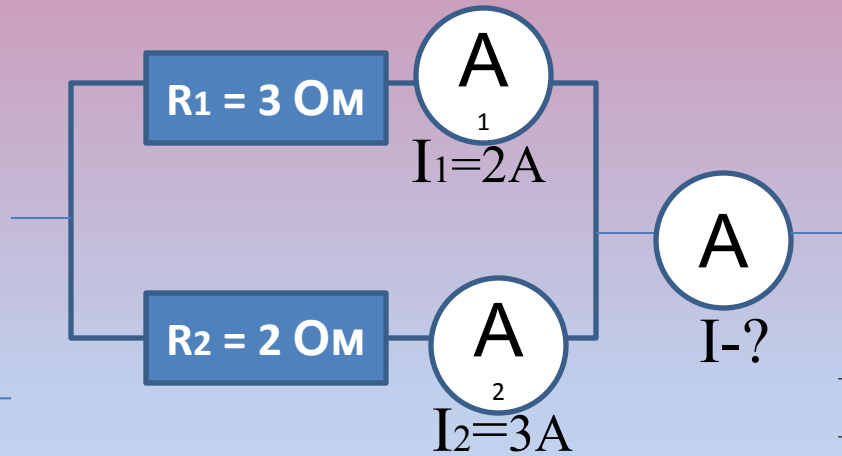

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = 2 \text{ А} + 3 \text{ А} = 5 \text{ А}$$

6) Силу тока в неразветвленном участке цепи

$I = ?$



# Задача

Условие

Решение


Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

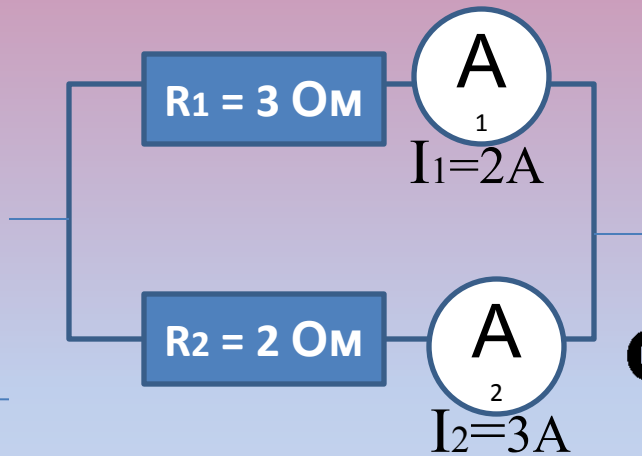

$$Q_1 = I_1 U_1 t$$

$$Q_1 = 2 \text{ А} \cdot 6 \text{ В} \cdot 10 \text{ с} = 120 \text{ Дж}$$

- 7) Какое количество теплоты выделится за 10 с в первом проводнике  
 $Q_1$ -?

# Задача

## Условие

## Решение

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

Найти:

8) Одинакова ли мощность тока  
в обоих проводниках

$$P_1 ? P_2$$

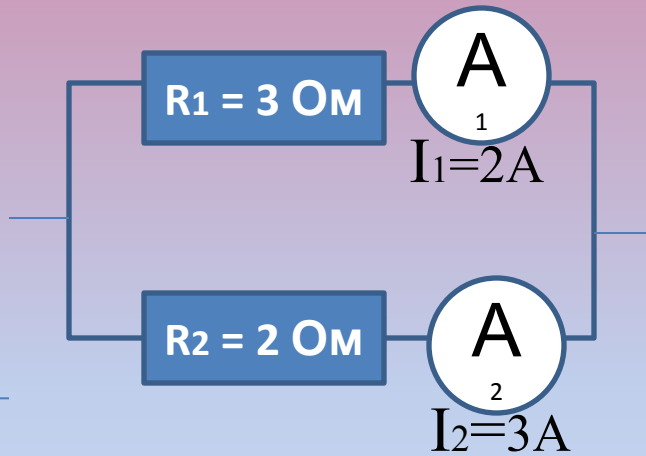

$$P_1 = I_1 U_1$$

$$P_1 = 2 \text{ А} \cdot 6 \text{ В} = 12 \text{ Вт}$$

$$P_2 = I_2 U_2$$

$$P_2 = 3 \text{ А} \cdot 6 \text{ В} = 18 \text{ Вт}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{18 \text{ Вт}}{12 \text{ Вт}} = 1,5$$

*Ответ:  $P_2 > P_1$  в 1,5 раза*

# Домашнее задание

**Используя условие задачи урока, нарисуйте схему цепи, в которой два проводника соединены последовательно.**

**Составьте вопросы к задаче и ответьте на них.**

*Желаю удачи!*