
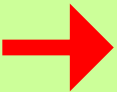



Щелкните левой кнопкой мыши

Параллельное соединение проводников


Щелкните левой кнопкой мыши

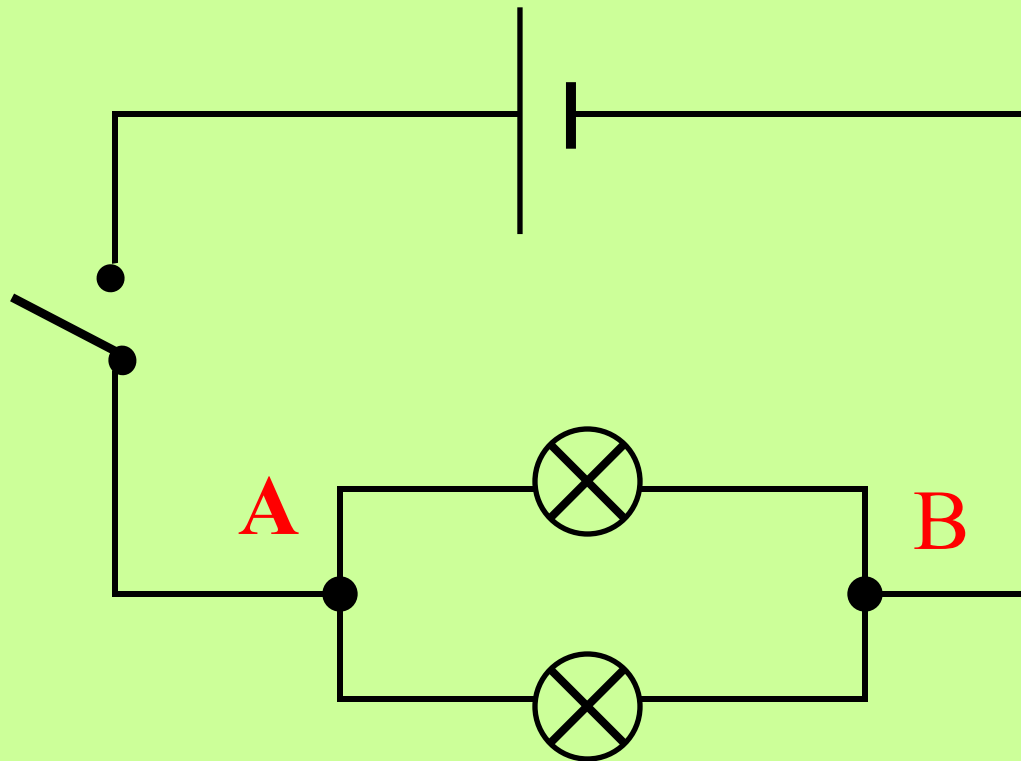Параллельное соединение- это соединение при котором все входящие в него проводники одним своим концом присоединены к одной точке (т. А), а вторым к другой (т.В).




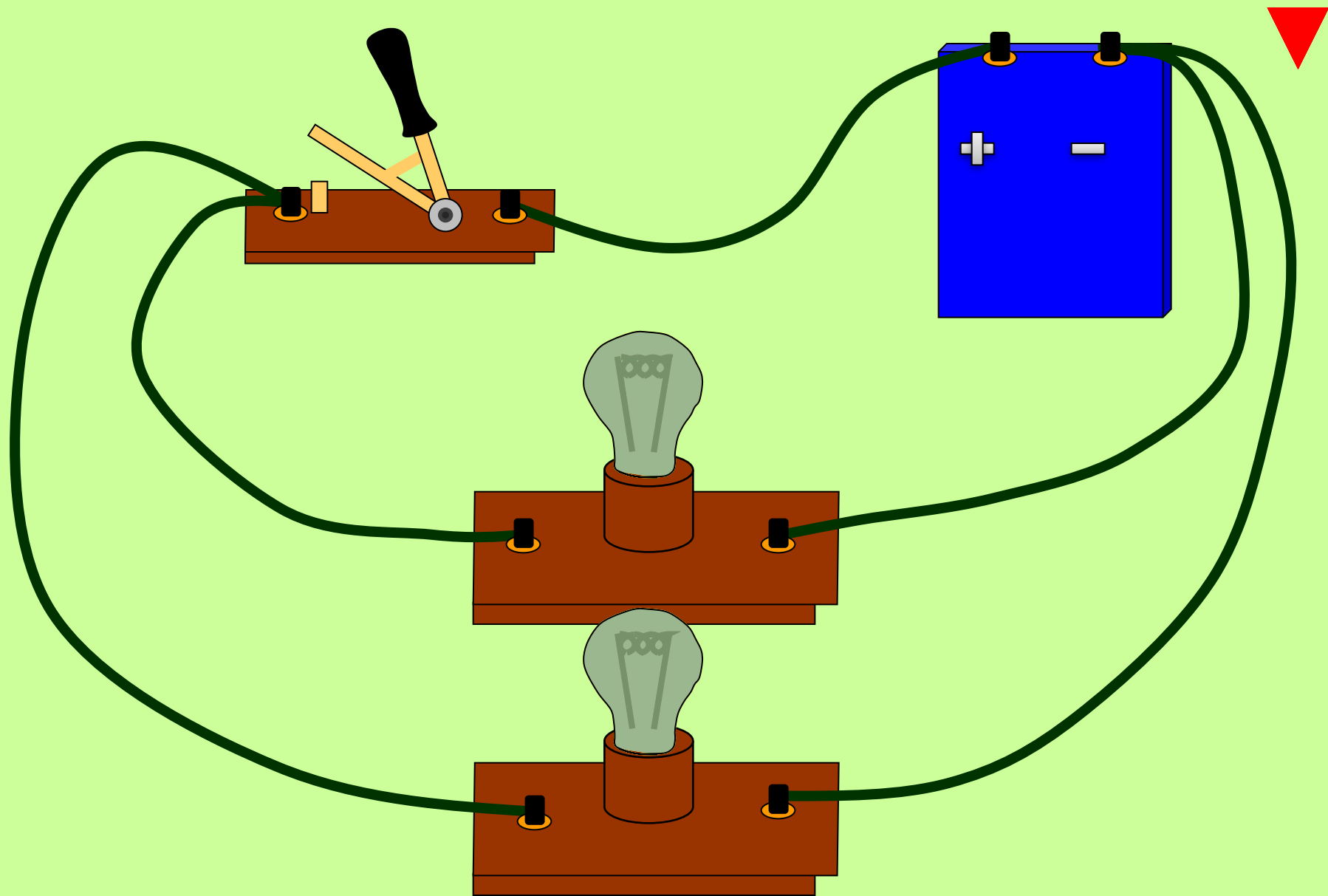

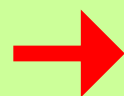Если выкрутить одну из ламп, цепь не разомкнется и вторая лампочка не перестанет светиться.




Законы параллельного соединения

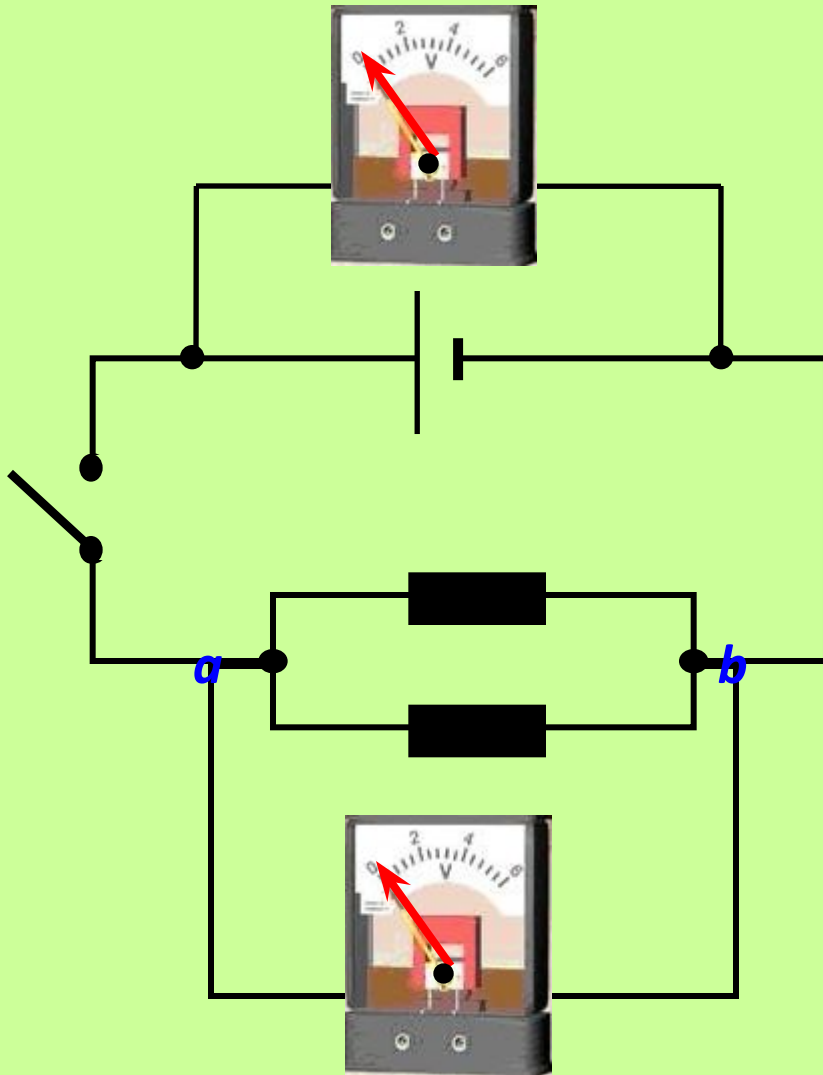


$$U_1 = U_2 = \varphi_a + \varphi_b = U$$

$$U_1 = U_2 = U$$

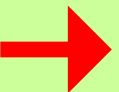Напряжение на каждой ветви одинаково и равно напряжению на неразветвленной части цепи



Законы параллельного соединения

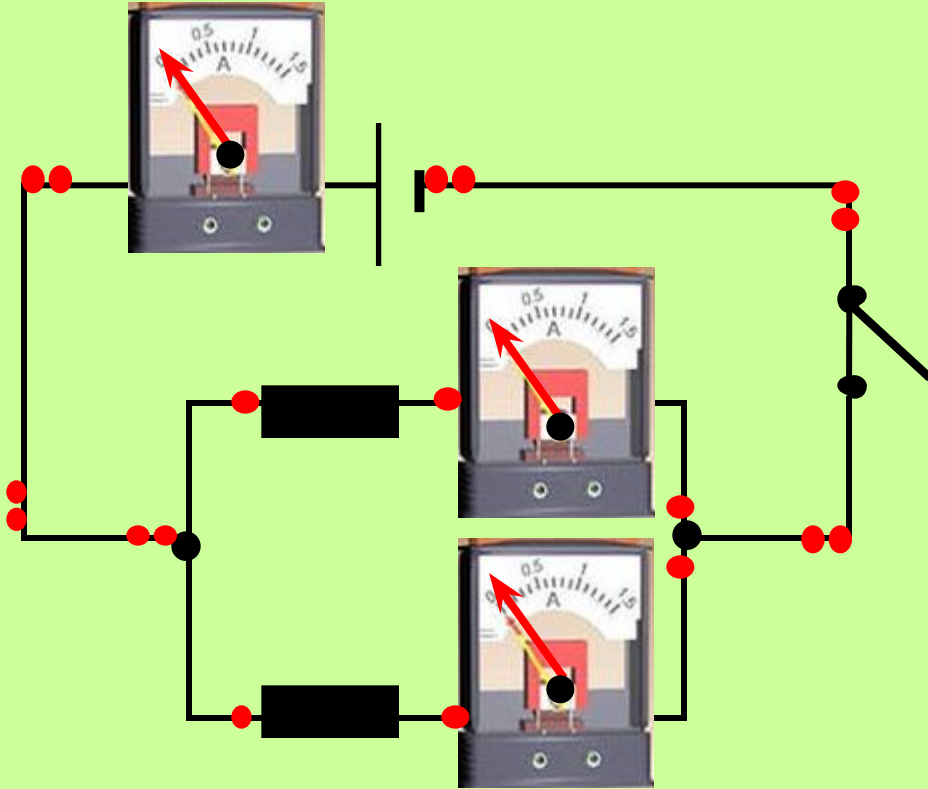


$$I = \frac{q}{t} = \frac{q_1 + q_2}{t}$$


$$I = \frac{q_1}{t} + \frac{q_2}{t}$$

$$I_1 + I_2 = I$$

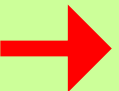Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в каждой ветви



Законы параллельного соединения

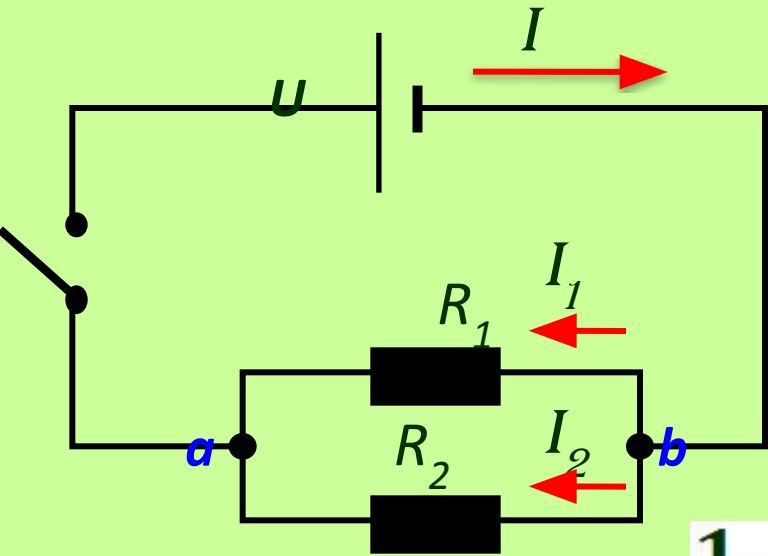

$$\frac{U}{R} = I \quad \text{Т.к.} \quad I = I_1 + I_2$$

то

$$I = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}$$


Сокращаем на U, получим:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{или} \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


пусть сопротивления всех n резисторов одинаковы и равны R1, тогда: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_1}$ Откуда $R = \frac{R_1}{n}$

Величина, обратная участку параллельного соединения, равна сумме величин, обратных сопротивлениям ветвей

n слагаемых

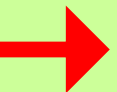

Определите тип соединения

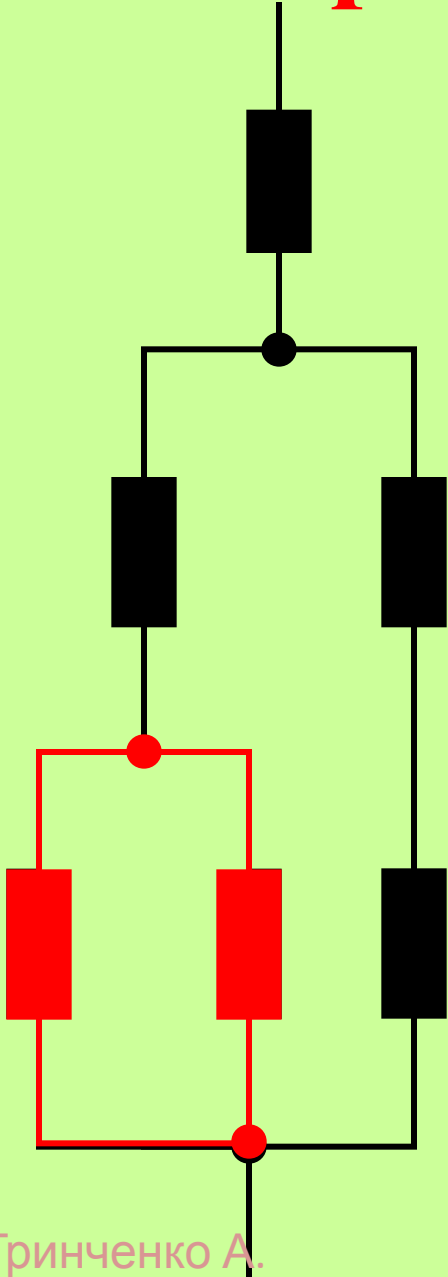

1.

2. Параллельно

3. Последовательно


е

3. Смешанное

4.


перпендикулярное

Определите тип соединения

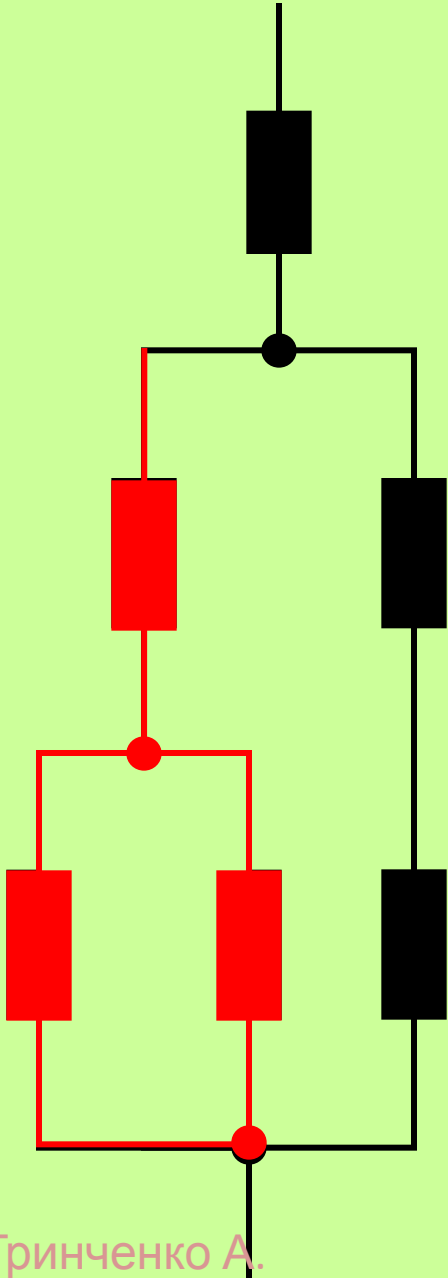

1. Параллельное
2. Вертикальное
3. Последовательное
4. Смешанное
5. Нет правильного ответа

Определите тип соединения

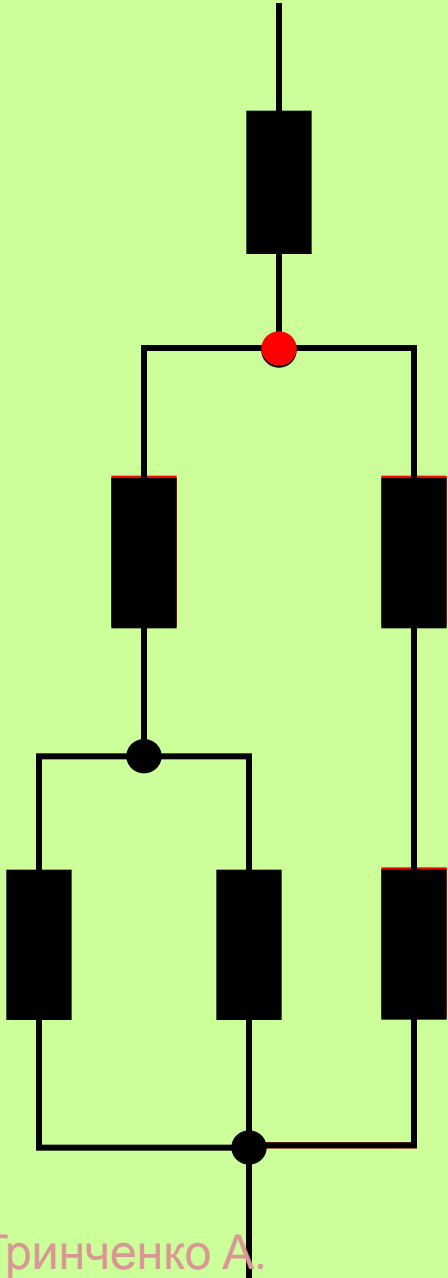

1. Смешанное

2. Параллельное


3. По цепочке

4.

последовательно

e

Определите тип соединения

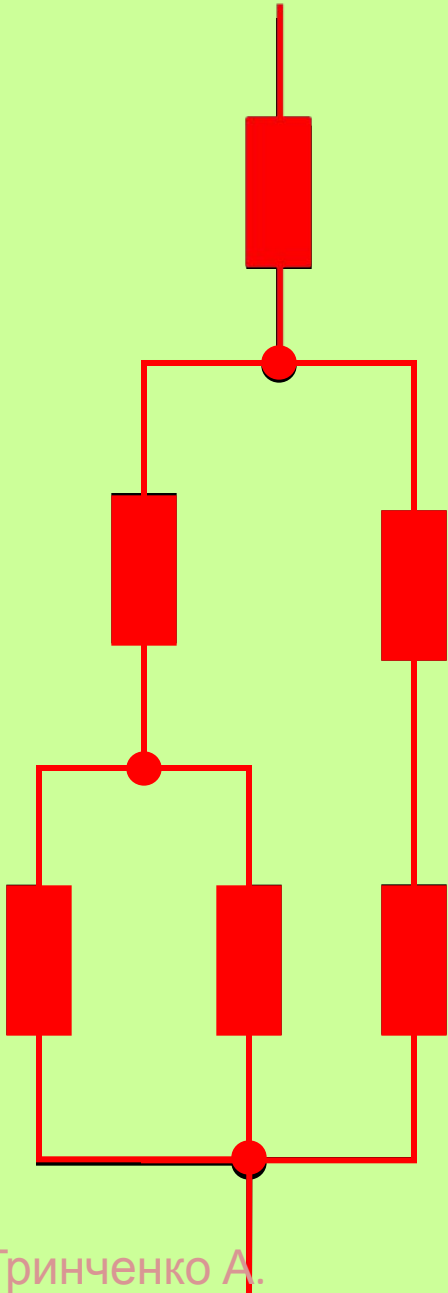

1. Параллельное

2. Последовательное

3. Вертикальное

4. Перпендикулярное

5. смешанное

ПРАВИЛЬНО

!

далее

ПРАВИЛЬНО

!

дальше

ПРАВИЛЬНО

!

дальше

ПРАВИЛЬНО

!

дальше



ГРЕТТ АБВЯТ

НО!



НЕПРАВИЛЬНО!

[назад](#)

Гринченко А.

А.



НЕПРАВИЛЬНО!

назад



Гринченко А.

А.



НЕПРАВИЛЬНО!

назад

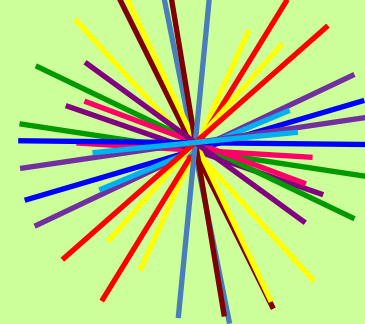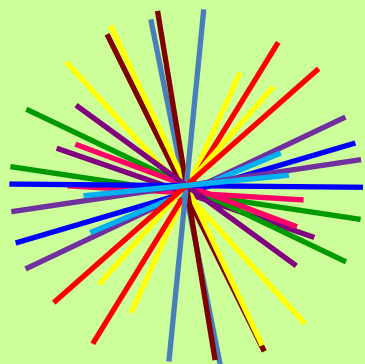

МОЛОДЕЦ!!!

