

Проектирование стандартных элементов
цифровых интегральных схем.
ОСНОВЫ HDL VERILOG

Ильин Сергей,
vermut.42@gmail.com

Литература

«Выполнение междисциплинарного задания в цепочке дисциплин «Языки описания цифровых схем и систем», «Лингвистические средства САПР», «Автоматизация функционально-логического проектирования БИС»

Авторы: Попова Т.В., Гусев С.В., Ильин С.А (под ред. Поповой Т.В.)

Алфавит. Представление чисел.

- 0 – логический ноль;
- 1 – логическая единица;
- Z – высокий импеданс;
- X – неопределенность (0 или 1)

Алфавит. Представление чисел.

- Бинарное (b)
- Восьмеричное (o)
- Десятичное (d)
- Шестнадцатеричное (h)

Разрядность	6	Система исчисления	Значение
-------------	---	-----------------------	----------

Запись чисел

15'h7a50 – шестнадцатеричное
пятнадцатиразрядное число

8'b01101100 – бинарное
восемьразрядное число

8'b0110_1100 – бинарное
восемьразрядное число

Запись чисел

Пример:

$8'o377$ – восьмеричное
восьмиразрядное число

$16'd7110$ – десятичное
шестнадцатиразрядное число

7110 – десятичное число

Операторы

$\&$ – логическое умножение (AND)

$|$ – логическое сложение (OR)

$/$ – арифметическое деление

$*$ – арифметическое умножение

$+$ – арифметическое сложение

\sim – инверсия (NOT)

$!$ – инверсия (NOT)

\wedge – сложение по модулю 2 (XOR)

Структура модуля

```
module <имя> (<список портов>);  
input <список входов>;  
output <список выходов>;  
inout <список двунаправленных портов>;  
< операторы >  
< операторы >  
< операторы >  
endmodule
```


Структура модуля

```
module nand2 (x,a,b);
```

```
output x;
```

```
input a, b;
```

```
assign x=! (a&b);
```

```
endmodule
```

Переменные wire

Значение переменной меняется сразу же после изменения какого-либо аргумента.

Используется для описания комбинационной логики.

Переменные wire

Используется только в составе конструкции “assign”.

```
wire a, b, c;
```

```
assign c = !(a & b );
```

Переменные reg

Присвоение нового значения переменной происходит после выполнения указанных условий. Используется для описания как комбинационной логики так и последовательностной логики.

Переменные reg

Используется в составе конструкции “always”.

Структура конструкции

```
always @ (<список чувствительности>)
```

```
begin
```

```
операнд 1;
```

```
операнд 2;
```

```
.....
```

```
операнд n;
```

```
end
```

Переменные reg

Пример

```
wire a, b;
```

```
reg c;
```

```
always @(a)
```

```
c = ~ ( b & a );
```

Переменные reg

```
module and ( x, a, b );  
    input a, b;  
    output x;  
    reg x;  
    always @(a or b)  
        x = a & b ;  
endmodule
```

Уровни абстракции

- поведенческий (behavioral);
- вентиляльный (gate);
- уровень регистровых передач
(Register Transmit Level / RTL)

Behavioral

Уровень представляет систему в виде параллельных алгоритмов.

Каждый алгоритм является последовательным, и представляет собой набор инструкций, выполняющиеся одна за другой.

Behavioral

```
module DFF (D, C, R, Q, nQ);  
  input D,C,R;  
  output Q, nQ;  
  reg Q;  
  always @(posedge C or posedge R)  
    if(R)  
      Q=1'b0;  
    else  
      Q=D;  
  assign nQ=~Q;  
endmodule
```

RTL

RTL описание имеет синхросигнал и все события происходят в определенное время.

Сами элементы используемые в RTL описании, могут иметь behavioral описание

RTL

```
module D_REG (D, C, R, Q);  
  input C, R;  
  input [7:0] D;  
  output [7:0] Q;  
  reg [7:0] Q;  
  always @(posedge C or posedge R)  
    if (R)  
      Q=8'h00;  
    else  
      Q=D;  
endmodule
```

RTL

```
module SUM (Pi, A, B, S, Po);  
  input A, B;  
  input Pi;  
  output S;  
  output Po;  
  assign S=A^B^Pi;  
  assign Po=A&B|A&Pi|B&Pi;  
endmodule
```

RTL

```
`include "../SUM.v"  
module SUMM (Pi, A, B, S, Po);  
  input [7:0] A, B;  
  input Pi;  
  output [7:0] S;  
  output Po;  
  wire [6:0] p;  
  SUM U0(.Pi(Pi),.A(A[0]),.B(B[0]),.S(S[0]), .Po(p[0]));  
  SUM U1(.Pi(p[0]),.A(A[1]),.B(B[1]),.S(S[1]),.Po(p[1]));  
  SUM U2(.Pi(p[1]),.A(A[2]),.B(B[2]),.S(S[2]),.Po(p[2]));  
  SUM U3(.Pi(p[2]),.A(A[3]),.B(B[3]),.S(S[3]),.Po(p[3]));  
  SUM U4(.Pi(p[3]),.A(A[4]),.B(B[4]),.S(S[4]),.Po(p[4]));  
  SUM U5(.Pi(p[4]),.A(A[5]),.B(B[5]),.S(S[5]),.Po(p[5]));  
  SUM U6(.Pi(p[5]),.A(A[6]),.B(B[6]),.S(S[6]),.Po(p[6]));  
  SUM U7(.Pi(p[6]),.A(A[7]),.B(B[7]),.S(S[7]),.Po(Po));  
endmodule
```

RTL

```
`include “../SUMM.v”  
`include “../D_REG.v”  
module COUNT (C,R,Q);  
    input C,R;  
    output [7:0] Q;  
    wire [7:0] D;  
  
D_REG REG_1 (.D(D), .C(C), .R(R),.Q(Q));  
SUMM SUM_1 (.Pi(1'b1),.A(Q),.B(7'h00),.S(D));  
  
endmodule
```

Gate-Level

Уровень, описание которого построено на основе логических примитивов, каждый из которых реализует свою логическую функцию

Gate-Level.

Встроенные примитивы

- buf – функция повторения сигнала
- not – инвертор
- and – функция логическое умножение
- or – функция логическое сложение
- xor – функция логическое сложение по модулю 2
- nand – функция логическое умножение с инверсией
- nor – функция логическое сложение с инверсией
- xnor – функция логическое сложение по модулю 2 с инверсией

Gate-Level.

```
module ELEM (A, B, F);  
  input A,B;  
  output F;  
  wire n1, n2, n3;  
  nand (n1, A, B);  
  nor(n2, n1, A);  
  xor(n3, n1, B);  
  not(F, n2, n3);  
endmodule
```

Gate-Level.

```
`include “../lib/DFFRX1.v”
```

```
module D_REG (D, C, R, Q);
```

```
  input C,R;
```

```
  input [7:0] D;
```

```
  output [7:0] Q;
```

```
    DFFRX1 reg_0 (.D(D[0]),.R(R),.C(C),.Q(Q[0]));
```

```
    DFFRX1 reg_1 (.D(D[1]),.R(R),.C(C),.Q(Q[1]));
```

```
    DFFRX1 reg_2 (.D(D[2]),.R(R),.C(C),.Q(Q[2]));
```

```
    DFFRX1 reg_3 (.D(D[3]),.R(R),.C(C),.Q(Q[3]));
```

```
    DFFRX1 reg_4 (.D(D[4]),.R(R),.C(C),.Q(Q[4]));
```

```
    DFFRX1 reg_5 (.D(D[5]),.R(R),.C(C),.Q(Q[5]));
```

```
    DFFRX1 reg_6 (.D(D[6]),.R(R),.C(C),.Q(Q[6]));
```

```
    DFFRX1 reg_7 (.D(D[7]),.R(R),.C(C),.Q(Q[7]));
```

```
endmodule
```

Testbench

```
`include "../prim/ELEM.v"  
`timescale 1ns/1ps  
module tb;  
reg [1:0] I;  
wire Q;  
    ELEM u1 (I[0], I[1], Q);  
initial  
    begin  
        I=0; $display("-----");  
        $display(" B | A | F |"); $display("-----");  
        while (I<3)  
            begin  
                #5 I=I+1;  
                $display(" %b | %b | %b |",I[1],I[0],Q);  
            end  
            #5 $display(" %b | %b | %b |",I[1],I[0],Q);  
            $display("-----");  
    $finish;  
end  
endmodule
```