

Microchip

ГЕНЕРАТОР

Обзор, советы проектирования
и диагностика неполадок **PICmicro®**

Генератор микроконтроллера



Microchip

ГЕНЕРАТОР

Рассматриваемые вопросы:

- Режимы работы генератора **PICmicro MCU**
- Полезные советы при проектировании генератора
- Квалификация генератора
- Диагностика неисправностей генератора



Microchip

ОБЗОР РЕЖИМОВ ГЕНЕРАТОРА

РАССМОТРИМ ТИПЫ ГЕНЕРАТОРОВ,
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В **PICmicro MCU**




Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

- Режимы и диапазоны частот

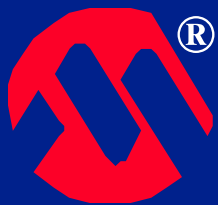- **HS, XT, LP** и **RC** – наиболее общие режимы работы генераторов



Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

HS – Высокая Скорость

- Обеспечивает наибольший уровень возбуждения возможный для кристаллов и керамических резонаторов
- Разработан для частот **4** МГц и выше
- Наибольшее потребление энергии, но и наибольшая скорость работы
- Очень популярный режим для резонаторов, т.к. они требуют более сильный уровень возбуждения, чем кристаллы



Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

XT XTAL – СТАНДАРТ

- Стандартный режим для кристаллов
- Работает с кристаллами от **1** до **4** МГц и некоторыми резонаторами
- Умеренное потребление энергии



Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

LP – Малая Мощность

- Спроектирован для **32** кГц кристаллов, иногда может использоваться до **200** кГц
- Очень низкое энергопотребление
- Часто используется для согласования во времени чувствительных приложений



Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

RC – Внешний **RC**

- Используется внешний резистор и конденсатор
- Аппроксимация к желаемой частоте
- Низкая стоимость
- Умеренные энергозатраты
- Неточная частота – не рекомендуется для **RS -232**
и синхронизирующих приложений



Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

В разнообразных устройствах доступны несколько режимов работы, многие из этих устройств – новинки в серии продуктов

Microchip

- **IntRC** Внутренний **RC** режим
- **ER** Внешний резистивный режим



Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

IntRC – Внутренний **RC** Режим

- **IntRC** генератор на **PICmicro MCU** обеспечивает тактирование
- Чаще всего доступная частота – **4** МГц
- Умеренное потребление энергии
- Освобождается **I/O** для использования в схеме
- Не рекомендуется использовать для синхронизирующих во времени приложений и **RS - 232**




Microchip

ГЕНЕРАТОРЫ ОБЗОР РЕЖИМОВ

ER – Внешний Резистор

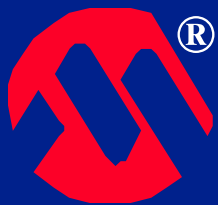
- Для установки частоты нужно установить только **1** внешний резистор
- Низкая стоимость
- Умеренное потребление энергии
- *Не рекомендуется использовать для синхронизирующих во времени приложений и **RS – 232***



Microchip

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА И КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ

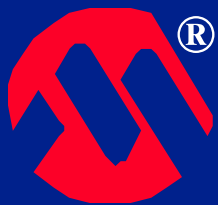Советы проектирования генератора и
квалифицирования схем генератора для
PICmicro микроконтроллера



Microchip

ГЕНЕРАТОР КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ

- Функции генератора зависят от многих системных факторов и должны быть квалифицированы разработчиком
- Для квалификации генератора, протестируйте его в рамках или сверх его требований к разработке
- Хорошему генератору надо проверить выбор конденсатора и уровня возбуждения
- При перемещении с одного **PICmicro** устройства на другое переквалифицируйте схему



Microchip

ГЕНЕРАТОР

КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И НАПРЯЖЕНИЯ

Высокое
напряжени
е

TEC
T

TEC
T

Низкое
напряжени
е

TEC
T

TEC
T

Низкая
температур
а

Высокая
температур
а



Microchip

ГЕНЕРАТОР КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ

Квалифицирование температуры генератора

- Генератору следует быть поверенным минимум в **4х** углах
- Проверьте запуск и форму сигнала
- Проверьте функцию выхода из спящего режима



Microchip

ГЕНЕРАТОР КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ

ВЫХОД ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА

- Самый сложный запуск генератора при выходе из спящего режима
- Необходимо проверить выход из спящего режима, даже если не используется сам спящий режим
- Если режим сна используется, убедитесь что режим выхода из сна проверен



Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При использовании кристаллов:

- Используйте **2** конденсатора
и **2х** пиновый кристалл
- Резистор может понадобится, но часто
обходятся без него
- Установите подходящий уровень возбуждения
и проверяйте все на финальной плате
(это гарантирует относительное постоянство
паразитной емкости)





Microchip


ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Генераторы, основанные на кристаллах и резисторах

С включенным
резистором

Без резистора

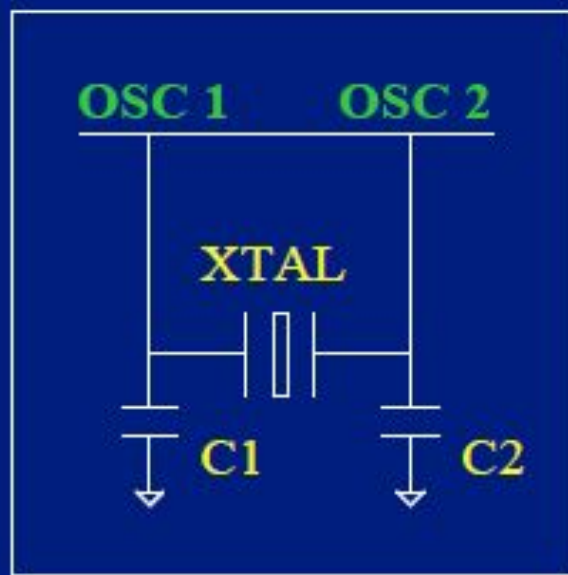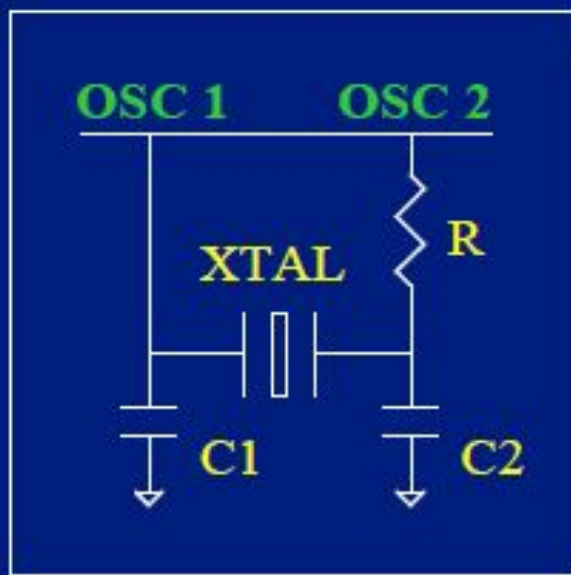

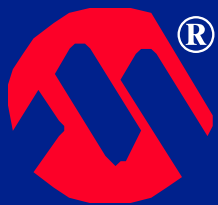


Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При использовании керамического резонатора...

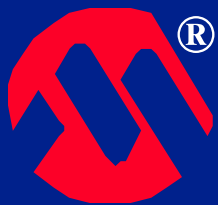- Помните, что они требуют больше питания, чем кристаллы, следовательно им потребуется больший уровень возбуждения (режим **XT** может потребоваться сменить на **HS**)
- Не забудьте квалифицировать и переквалифицировать генератор по примеру этих процедур рассмотренных для кристаллов.
- Избегайте резонаторов со встроенными конденсаторами (обычно у них слишком большой размер)



Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При использовании модуля
генератора...

- Проверьте напряжение и температурные условия вашего приложения
- Они идеально подходят для проверочных кодов, т.к. однозначно отвечают на вопрос, работает генератор или нет.
- Установить устройство **PICmicro** в **ЕС** или **ЕСIO** режим (если они недоступны – используйте **HS** или **ХТ** режим)
- Подключите выход тактирования устройства к его входу тактирования (вывод **OSC1**) устройства **PICmicro**



Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При использовании внешнего **RC** или внешнего **R...**

- Помните, что Внешний **RC** генератор – **RC** генератор, неточный по своей природе
- Выбирайте подходящие компоненты и тестируйте их
- Изменяйте подходящие компоненты и проверяйте их
- Проверяйте спецификацию устройств для диапазонов значений при тестировании **R** и **C** компонент.



Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При использовании внутреннего **RC...**

- Убедитесь, что биты установки находятся в **IntRC** (а не “**RC**” режиме)
- Внутренний **RC** генератор может быть более точен, чем внешний **RC** (или **R**), но он все равно неточный **RC** генератор
- По умолчанию частота равна приблизительно **4 МГц**
- Частоту можно подстроить с помощью “**OSCCAL**” регистра. Для подробностей смотрите инструкцию




Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Емкости для кристаллов и резонаторов

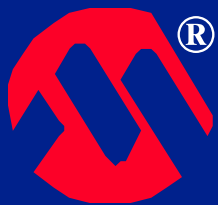- Помните, что чем больше требуется частота, тем меньше должно быть значение конденсатора
- Когда частота растет, импеданс уменьшается
- Минимизируйте следы от паразитной емкости
- Используйте кристаллы параллельно **АТ** среза
- Конденсатор **C2** контролирует усиление – уменьшение значения **C2** приведет к росту усиления генератора



Microchip

ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВСЕГДА...

- Проверьте температуру и напряжение выбранных вами элементов генератора
- Квалифицируйте схему генератора
- Переквалифицируйте генератор при изменении вашего **PCB**, выборе другого **PICmicro** устройства и других значительных изменений
- Читайте спецификации для выбора начальных значений и принципиальных схем
- Убедитесь в стабильности питания



Microchip

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Общие проблемы, решения и дополнительная
справочная информация



Microchip

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

- Попробуйте использовать модуль генератора
- Если проблема не исчезла, то это скорее всего код и аппаратная часть
- Попробуйте поменять конденсаторы
- Конденсаторы управляют **АС** током, ограничивающим возбуждение конденсатора.
- Их изменение приведет к росту напряжения или к ускорению или к замедлению процесса запуска
- Изучите **ФАСТ1** инструкцию для подробных деталей
- На большинстве устройств внешний **РС** режим стоит по умолчанию



Microchip

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ СПРАВКИ

Справочная информация:

- ***Midrange and Enhanced Reference Manuals*** (Oscillator Chapter).
- ***PICmicro Device Datasheets*** (Special Features of the CPU or Oscillator Chapter).
- ***FACT 1*** and ***AN588*** Application Notes.