

Схемотехника подсистем ЭВМ

Введение


Подсистемы ЭВМ:

- Память: Кэш, Виртуальная память
- Системная шина
- Подсистема прерываний
- Система ввода-вывода

Большинство из этих тем рассматриваются в курсах “Организация ЭВМ и систем”, “Операционные системы”, “Сети ЭВМ и телекоммуникации”

В этом курсе рассмотрим простые примеры реализации отдельных элементов подсистем ЭВМ


Вычислительная машина с одной шиной

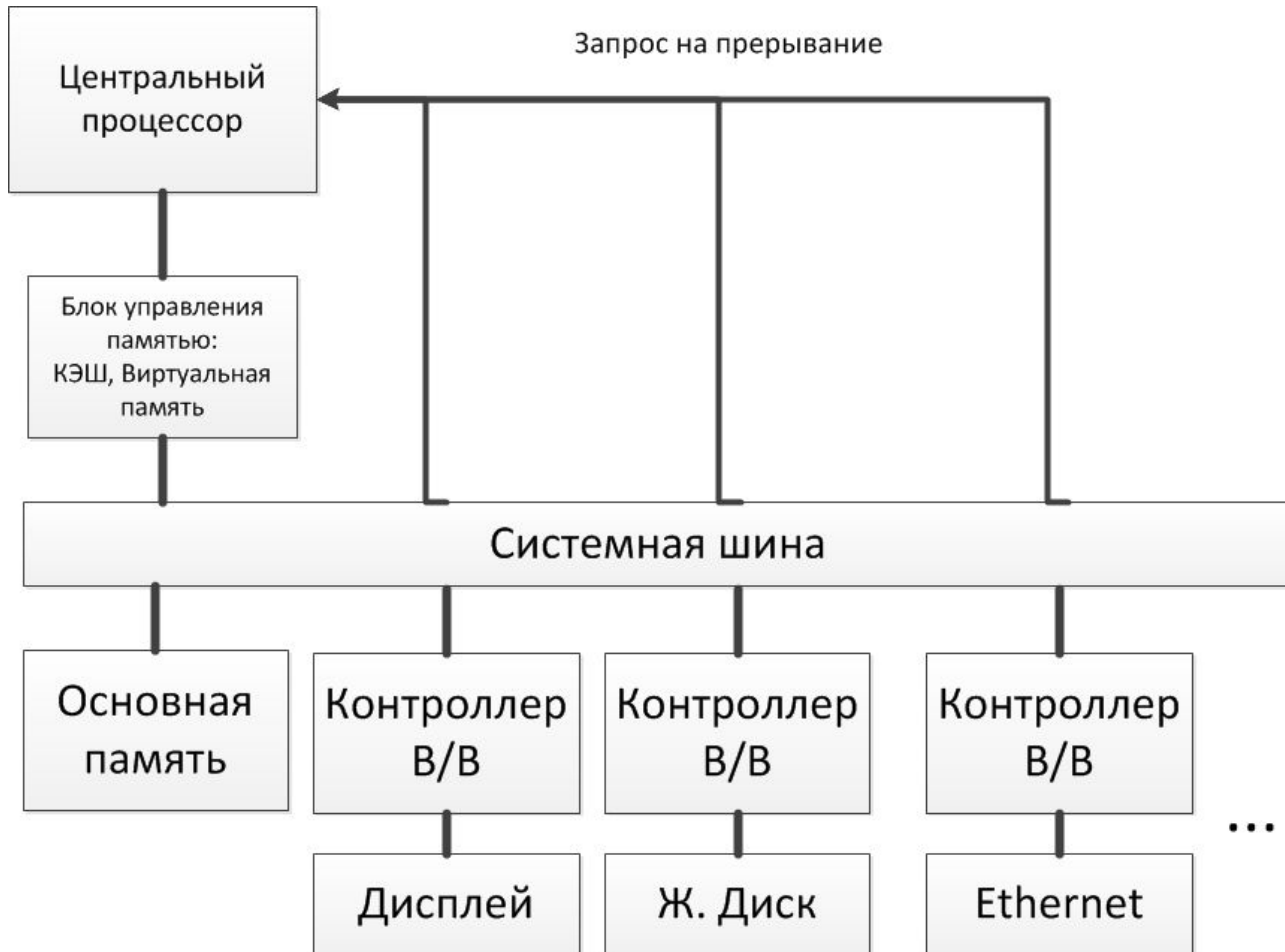

Шинная организация ЭВМ

- Системная шина обеспечивает простой и гибкий механизм взаимодействия между подсистемами ЭВМ.
- Для обеспечения хорошей производительности системная шина должна работать на высокой частоте, это рождает ряд ограничений:
 - Все подключенные устройства должны работать на одной частоте (синхронная шина)
 - Из-за проблем с разфазировкой тактового сигнала, протяженность системной шины должна быть небольшой
- Поэтому на практике используется иерархия шин.


Пример: Иерархия шин в архитектуре Intel

 

Intel® X58 Express Chipset Block Diagram

 1. Выделенная шина памяти
2. “Северный мост” для PCI Express x2 (GPU)
3. “Южный мост” : USB, PCI, Ethernet, SATA


Подсистемы ЭВМ с позиции системного программиста




- Для программиста внешние устройства отображаются в области адресного пространства
- Пример SDK 1.1.

```
*(volatile unsigned char xdata*)  
address= 0xAA;
```

Схема шины с адресным селектором

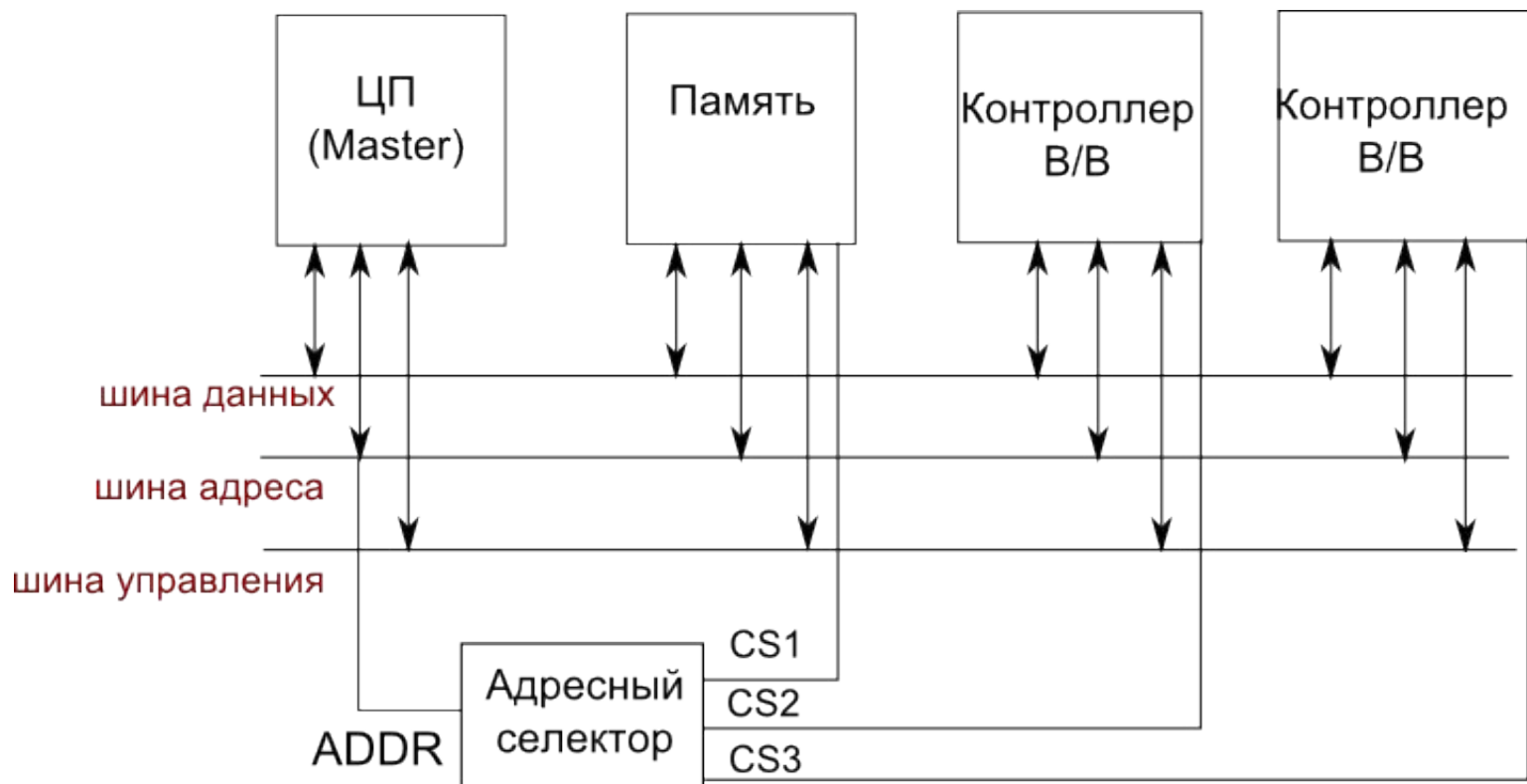

Пример реализации адресного селектора

 


Если сигнал CS не установлен, тогда выводы микросхема переходит в высокоимпедансное состояние (Z- состояние)

Пример простой 'on-chip' шины


Рассмотрим
максимально
упрощенный пример
системной шины для
построения СнК

Необходимо обеспечить
взаимодействие
следующих устройств:
CPU (Master), SRAM, FLASH,
UART

Структура адресного
пространства:

 


Интерфейсы MASTER и SLAVE

 


- ADDR – Адрес
- WE – Write Enable
(1 – Запись, 0 - чтение)
- REQ – Запрос от Master
- ACK – Подтверждение от Slave
- DIN, DOUT - Данные


Цикл записи

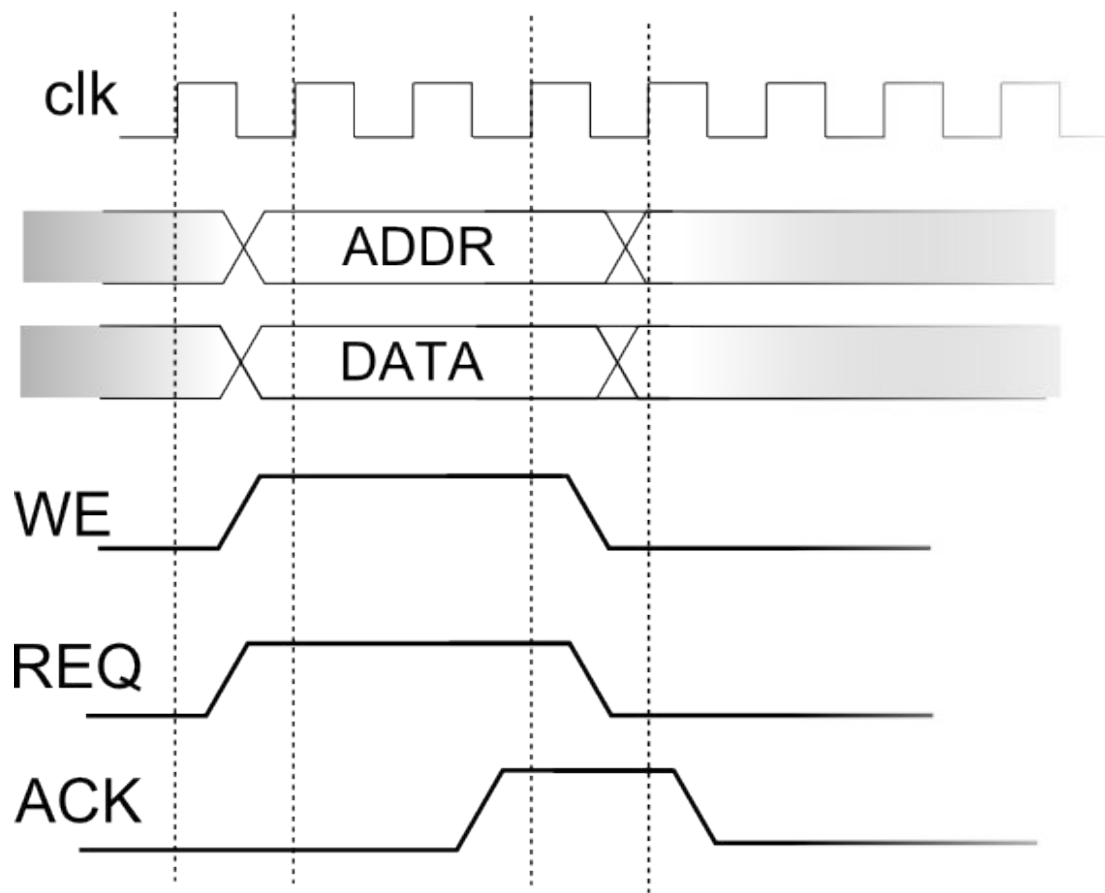

Цикл чтения

 

Структурная схема шины

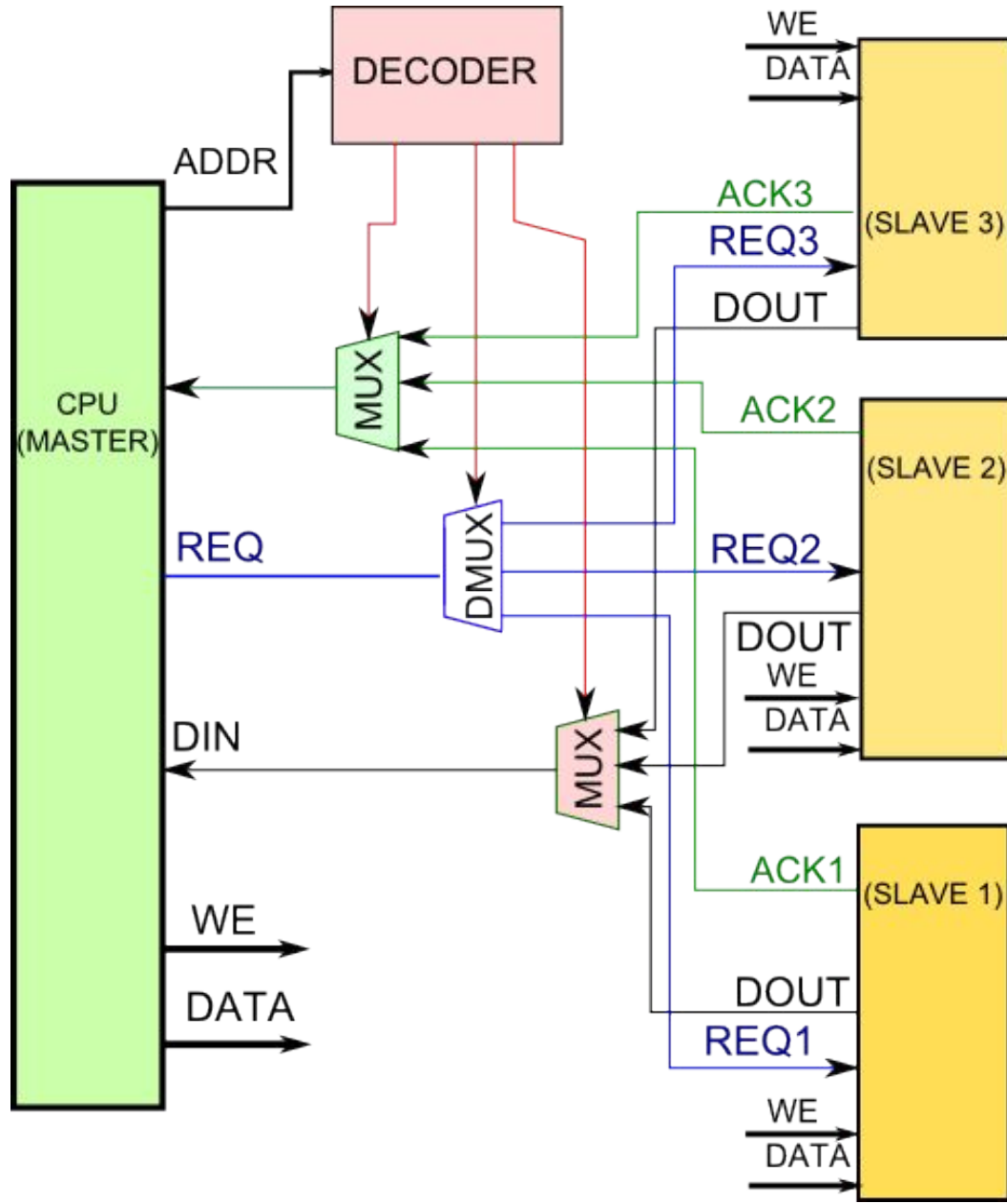

Последовательные интерфейсы

- Параллельные интерфейсы применяются для высокоскоростной передачи данных на небольшие расстояния
- Проблемы использования параллельных интерфейсов:
 - Сложность синхронизации сигналов во всех линиях
 - Сложность конструкции
 - Цена
- Для передачи данных на большие расстояния используются последовательные интерфейсы.
- В последовательных интерфейсах данные передаются последовательно, бит за битом

Синхронные и асинхронные последовательные интерфейсы

- В синхронных интерфейсах сигнал синхронизации передается по одной из линий.
- Асинхронные интерфейсы тактируется от внутренних генераторов приемника и передатчика.


Синхронные:

- PS/2
- SPI
- I2C
- ...


Асинхронные:

- UART
- USB
- Ethernet
- ...

 
Пример синхронного последовательного интерфейса:



Протокол SPI

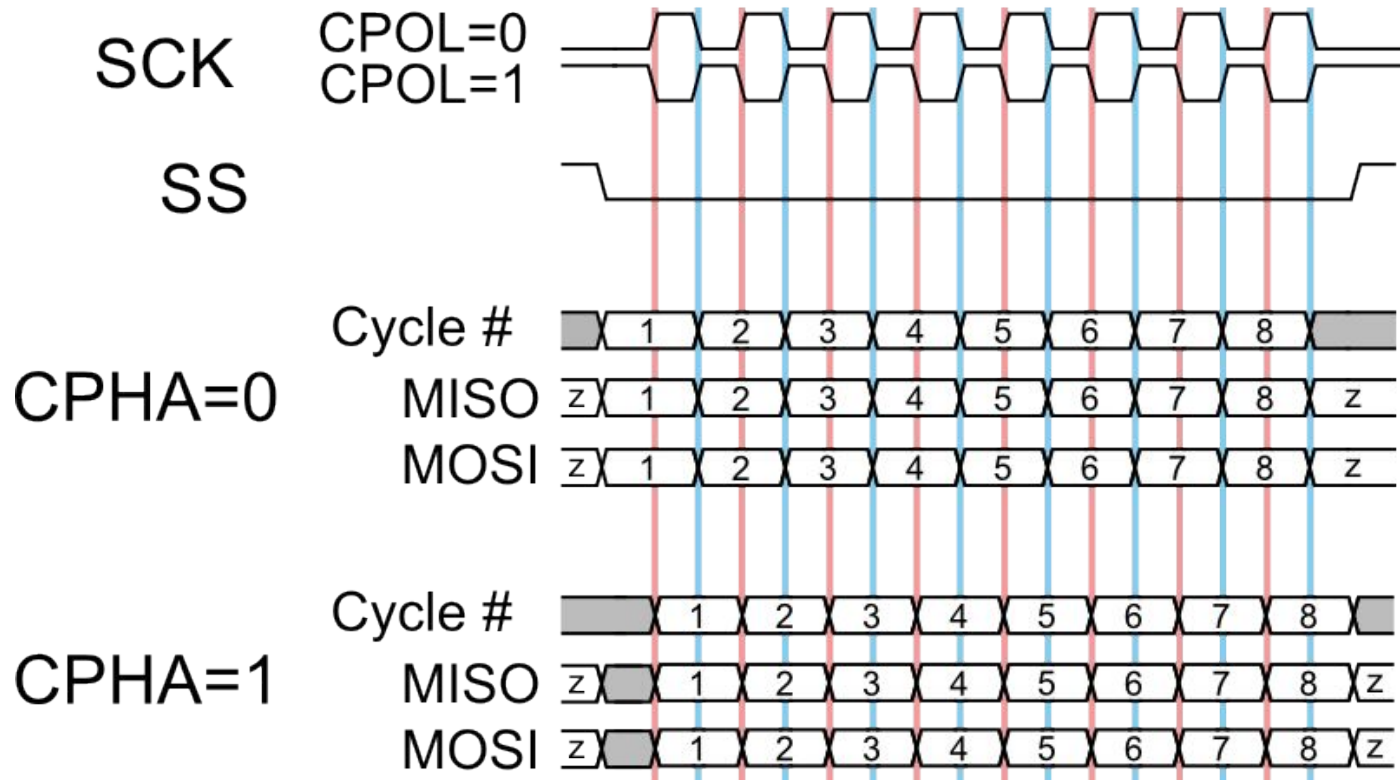

Структурная схема приемопередатчика SPI

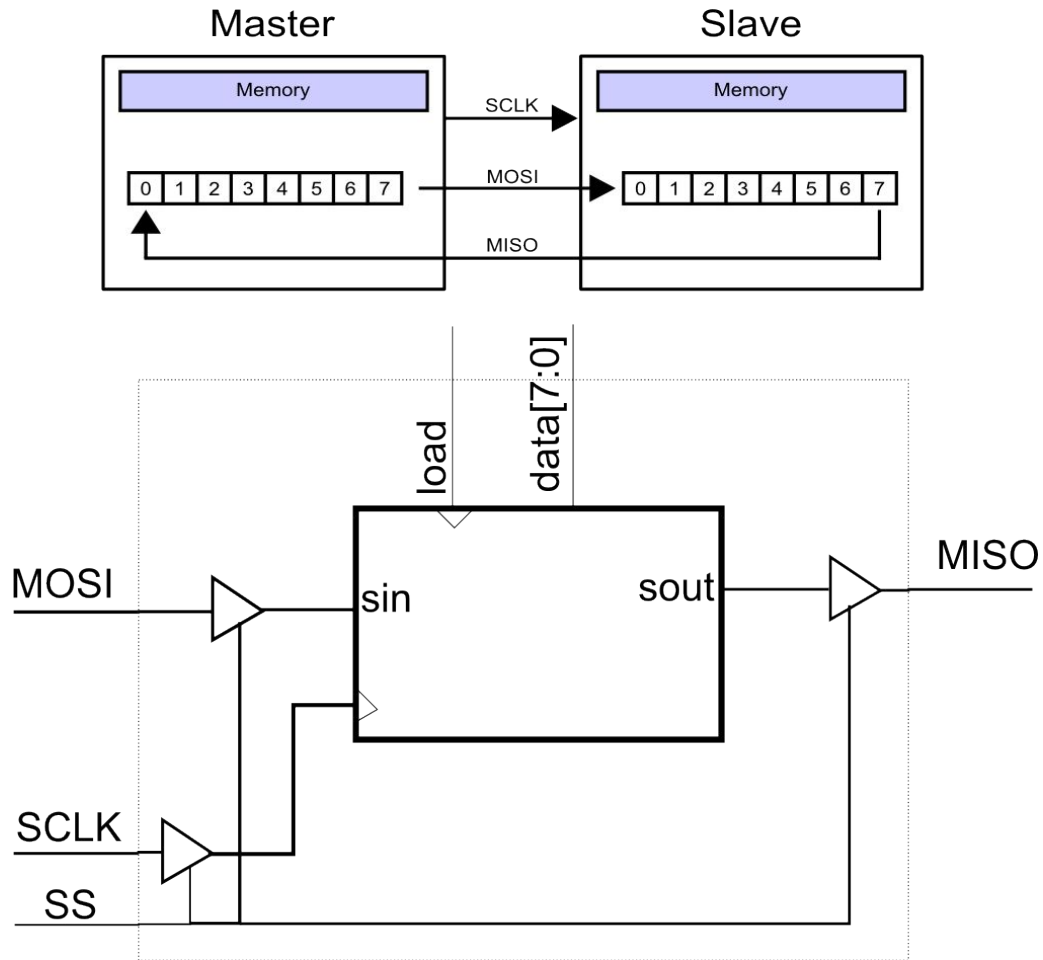

Пример асинхронного последовательного интерфейса: UART

UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

Обеспечивает дуплексную передачу данных по двум линиям: RX, TX


RX – Receive

TX – Transmit


Несколько режимов работы:

9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод


Протокол UART

 


Структурная схема UART

 

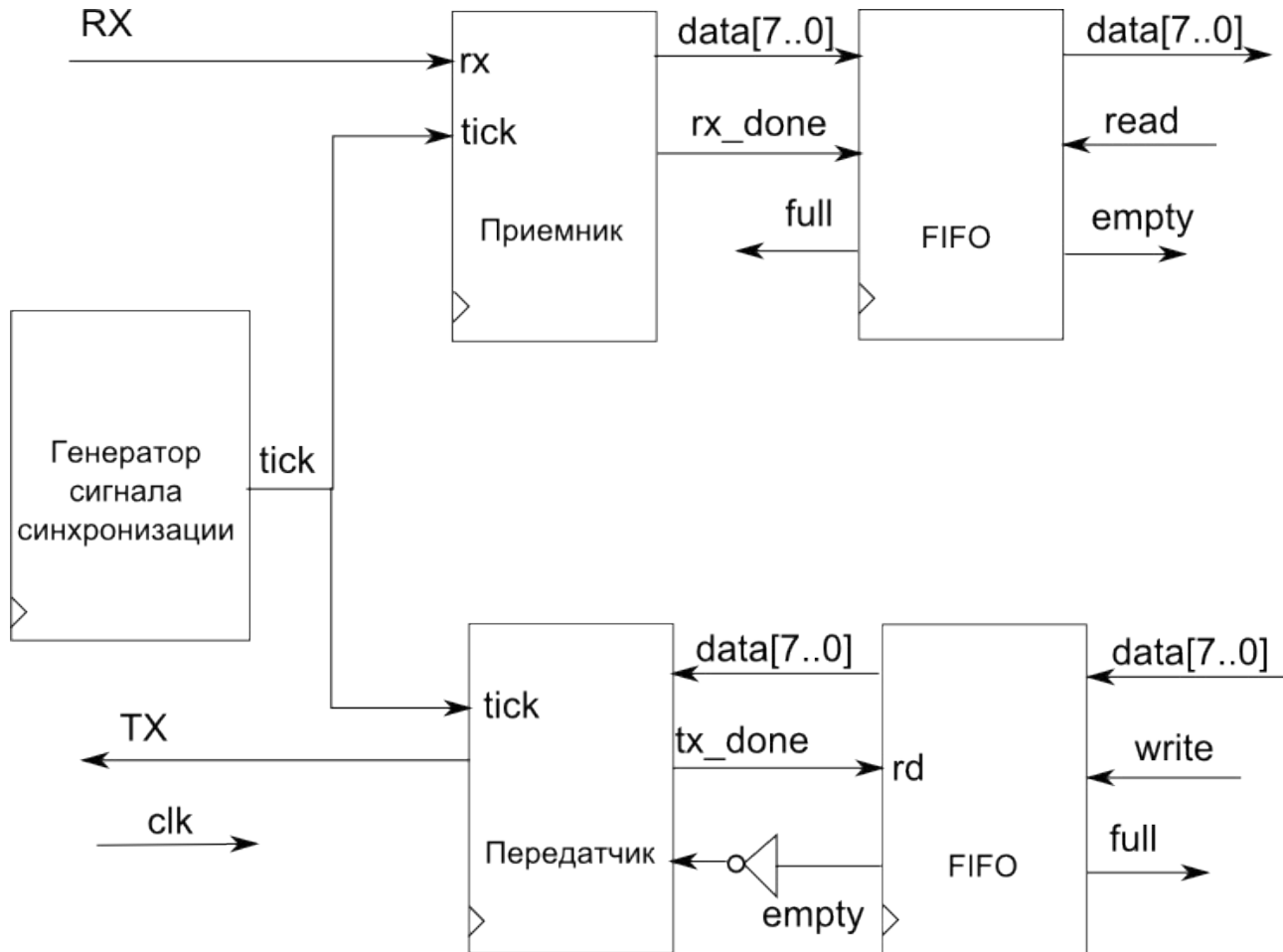Структурная схема UART (раздельный приемник и передатчик)




oversampling

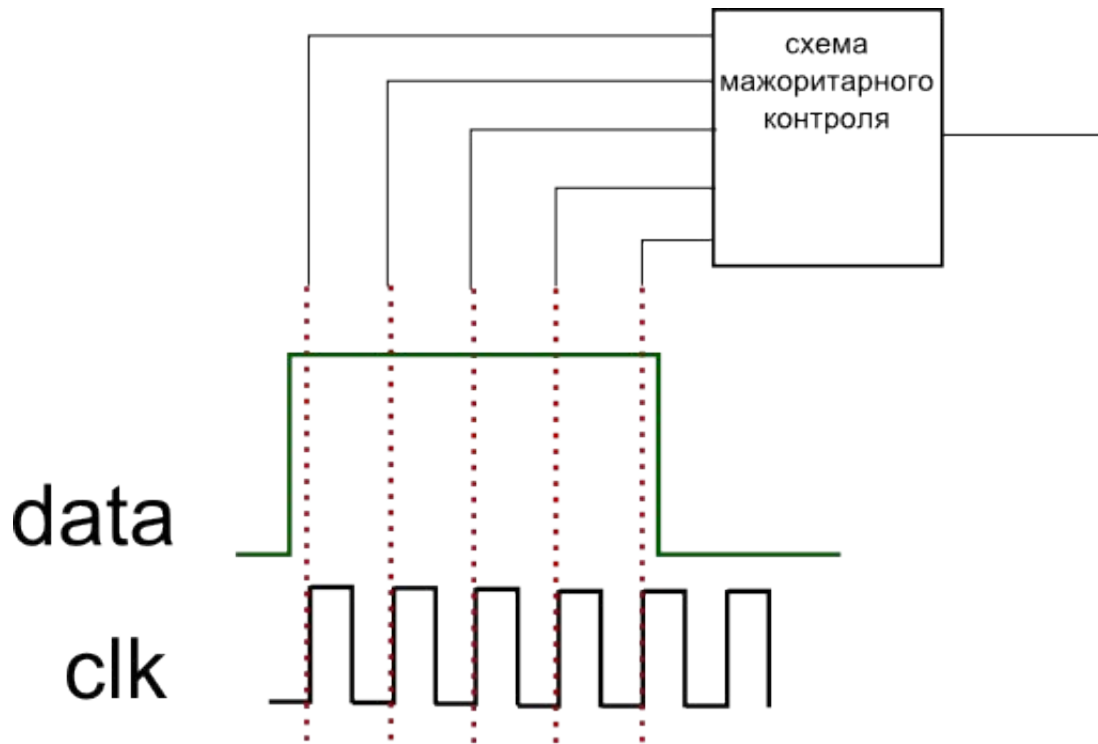

Каждый бит сигнала
данных читается с линии
несколько раз

Генерация сигнала синхронизации данных

 

Для генерации сигнала синхронизации можно использовать счетчик по модулю N

Структура приемника UART

