
Учитель

Электрическая цепь и ее составные части.

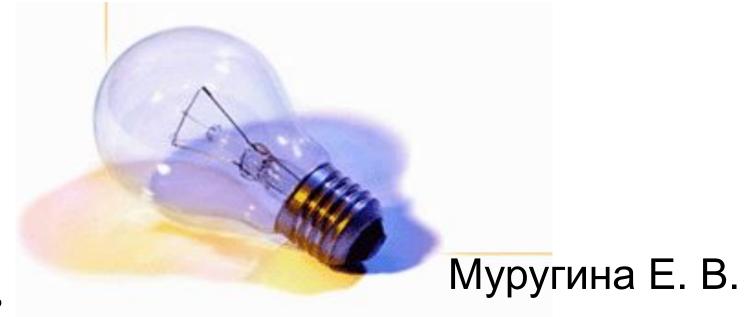

Учитель


Простейшая электрическая цепь состоит из

- источника тока,
- потребителя,
- замыкающего устройства,

соединенных между собой

Проводами

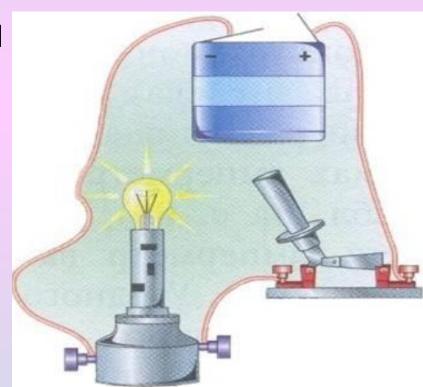Электрическая цепь должна быть замкнутой.





Помни!



Будь осторожен при обращении с электричеством!

Соблюдай правила Техники Безопасности!




Чертежи, на которых изображены способы соединения электрических приборов в цепь, называются

электрическими схемами.

На электрических схемах все элементы электрической цепи имеют

условные обозначения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

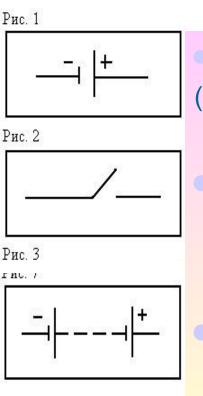


• Источник тока

(гальванический элемент)

• Ключ


Батарея элементов

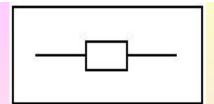

Резистор

Рис. 5


Рис.6

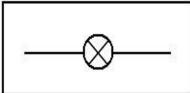

Лампа

———— Нагревательный элемент

Простейшая электрическая цепь.

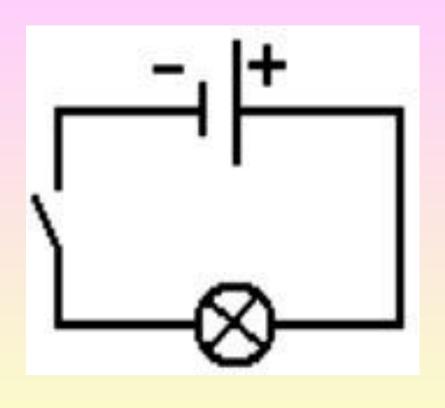






 Самостоятельная работапроверка знаний.



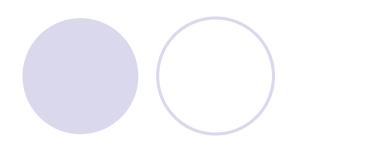

Домашняя работа.



- §33,вопросы.
- Упр.13 (4,5).
- Задание ГИА.







• ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ?