

Школа №13

# Детекторный приёмник

Авторы: Меринова А.П.

Руководитель: Горчаков Д.А.

# Проблемный вопрос

- **Радиоприемник без питания!!!  
Реально это или нет?**


# Цели исследования

- **Узнать, возможна ли работа радиоприемника без питания.**
- **Практически собрать схему детекторного приёмника**

# Ход исследования

Детекторный приёмник — самый простой, базовый, вид радиоприёмника. Состоит из колебательного контура, к которому подключены антенна и заземление, и диодного (в более раннем варианте кристаллического) детектора, выполняющего демодуляцию амплитудно-модулированного сигнала. Сигнал звуковой частоты с выхода детектора, как правило, воспроизводится высокоомными наушниками.
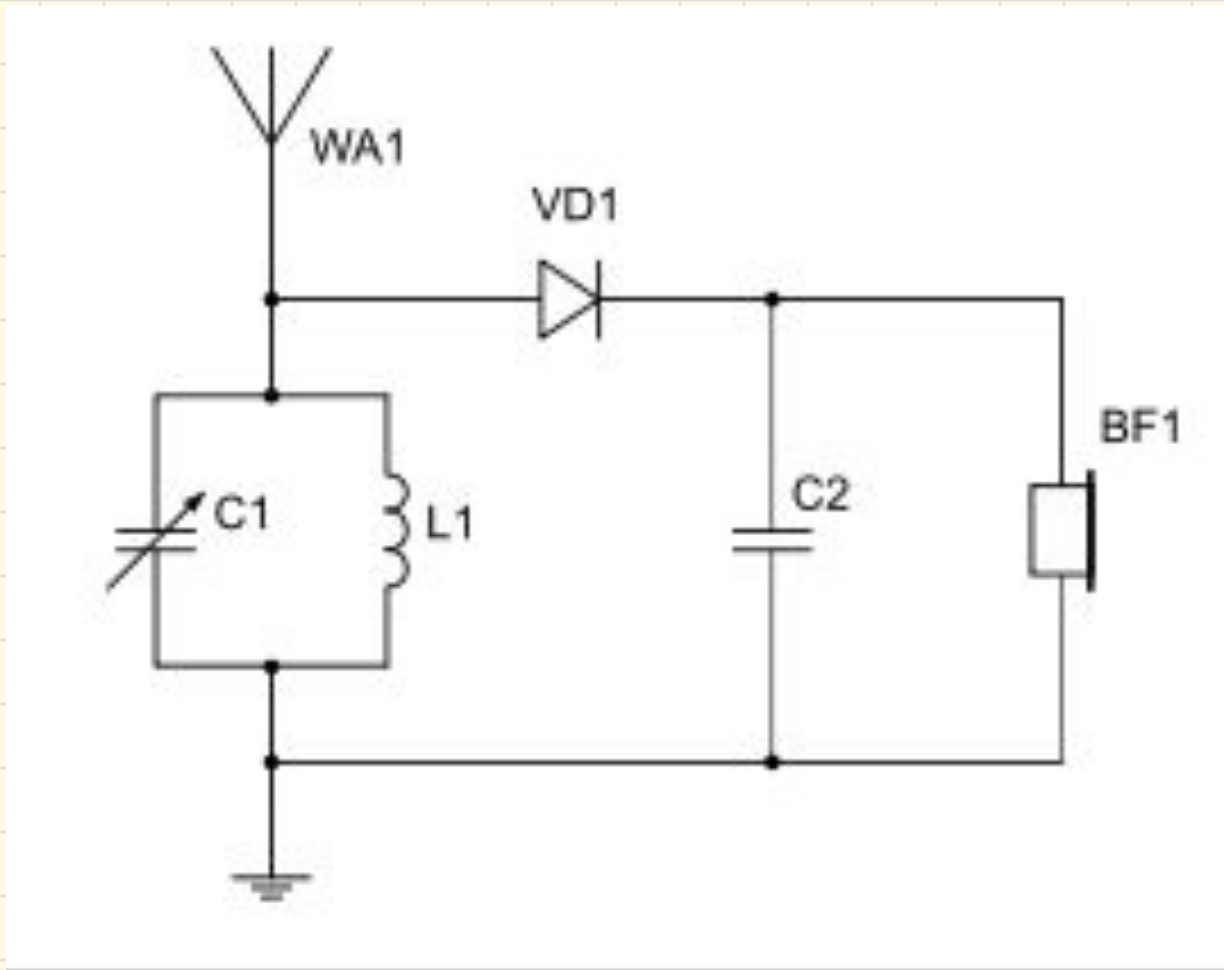
# Схема простейшего детекторного приёмника



# Из чего же состоит детекторный радиоприемник?

Он состоит из антенны и заземления подключённых к колебательному контуру из катушки  $L1$  и перестраиваемого конденсатора  $C1$ , диодного детектора на диоде  $VD1$ , фильтра нижних частот, образованного  $C2$  и сопротивлением наушников  $BF1$ , и самих наушников.

# Недостатки и достоинства приемника

Даже для приёма мощных радиостанций детекторный приёмник требует антенны длиной в несколько метров, а также правильного заземления. Единственное важное достоинство детекторного приёмника — он совершенно не требует внешнего питания и может быть собран из подручных средств.

# Выводы



В исследуемой работе я узнала что существуют радиоприемники не требующие внешнего питания. Тщательно изучив его, мне удалось собрать детекторный радиоприемник.



# Используемые материалы

- [http://ru.wikipedia.org/wiki/http://ru.wikipedia.org/wiki/Детекторный\\_приёмник](http://ru.wikipedia.org/wiki/http://ru.wikipedia.org/wiki/Детекторный_приёмник)
- Батраков А.Д. и Кин С. Элементарная радиотехника (ч. 1. Детекторные приемники). 1951г.