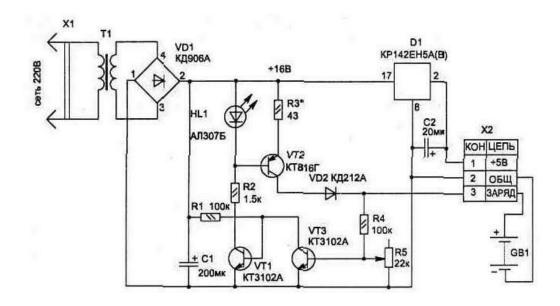
## Электрическая схема

Электрическая схема – это графическое изображение электрической цепи.


Она показывает, как осуществляется соединение элементов в рассматриваемой электрической цепи.



#### Ветвь


Ветвь – участок цепи состоящий из одного или нескольких элементов вдоль которого

ток один и тот же

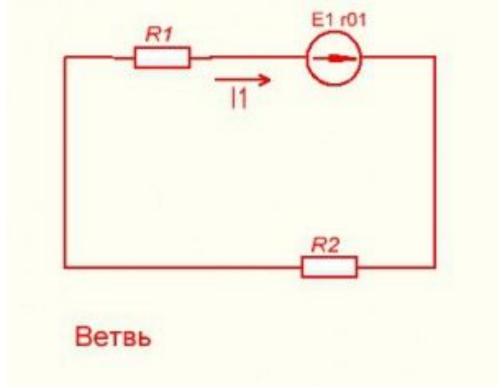


#### Узел

Узел – место соединения трёх и более

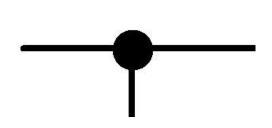


# Контур


Контур - любой замкнутый путь ветви

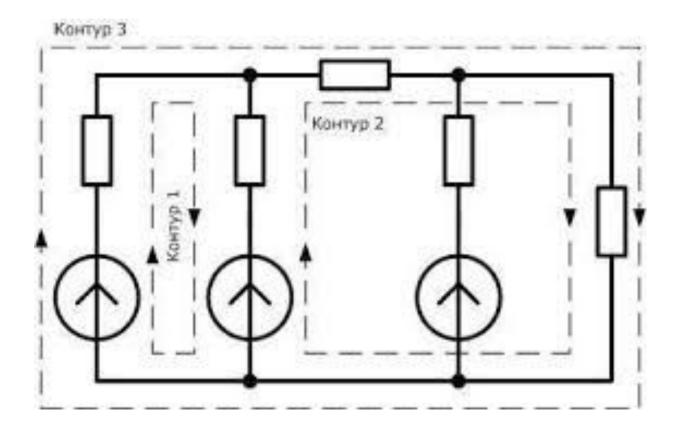

# Найдите всевозможные контура

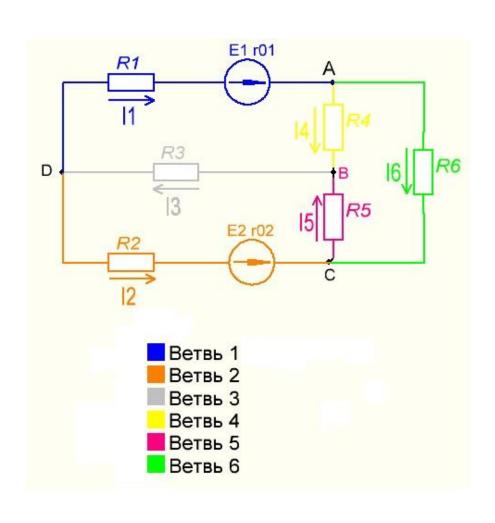

## Найдите всевозможные узлы

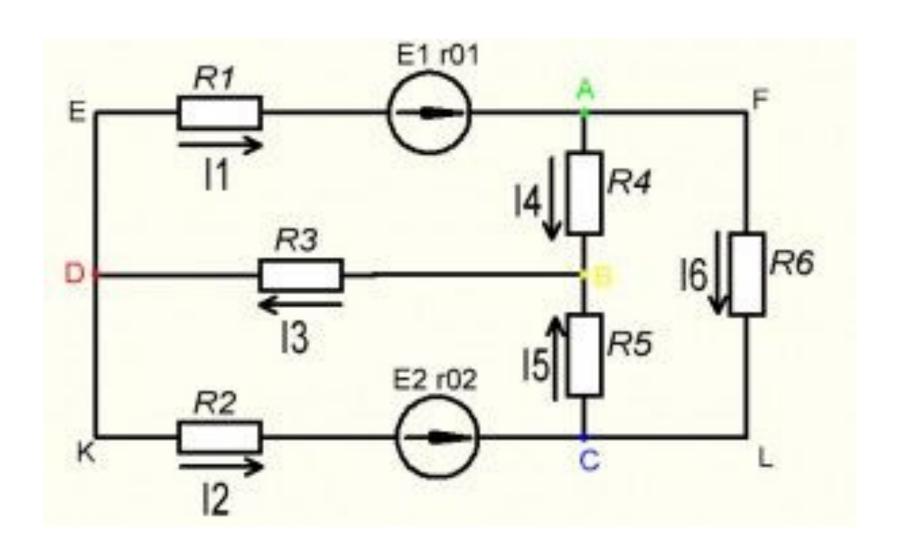

### Чтобы не забыть =)

