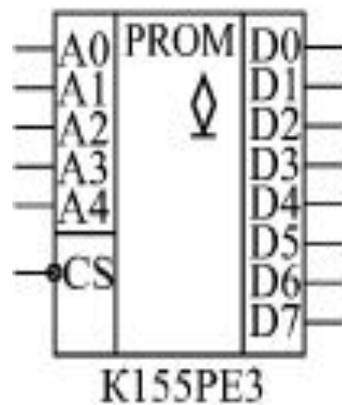


# ПЗУ


Торгашин Г.В.

Борисоглебский индустриальный техникум


# Примеры микросхем ППЗУ отечественного производства




K155PE3

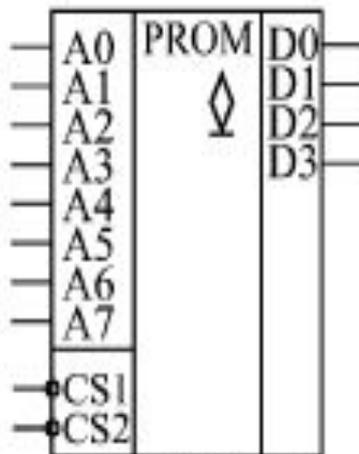

KP556PT4

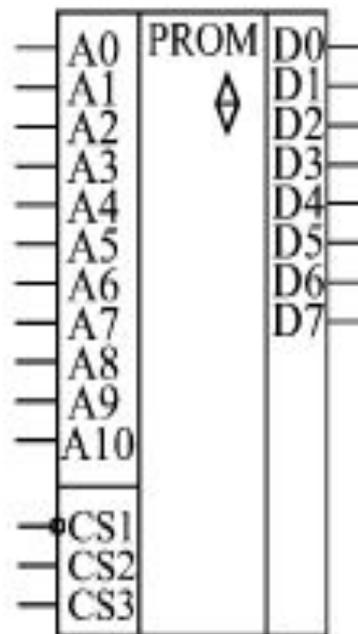


KP556PT18

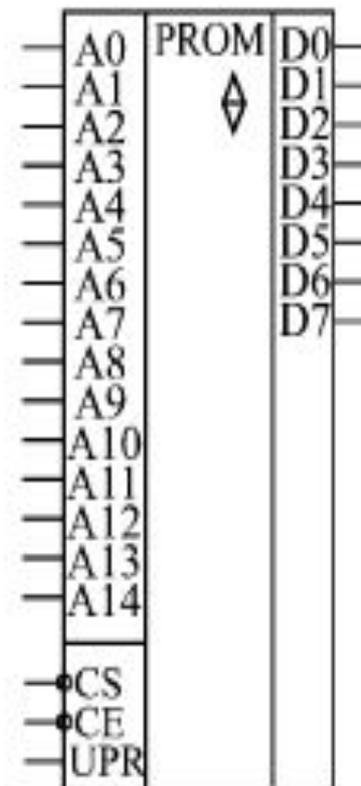


K573PΦ8

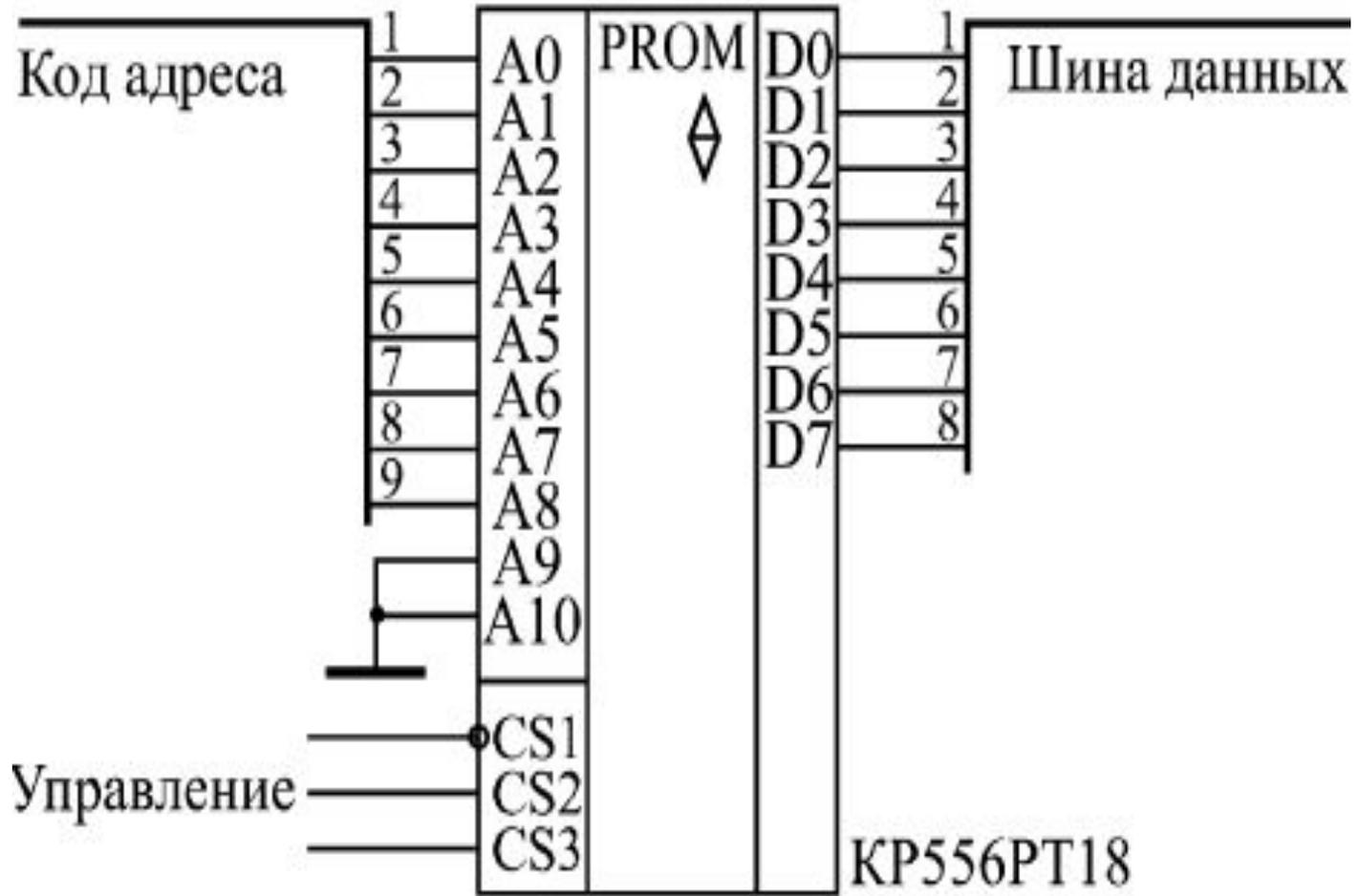
# Уменьшение количества адресных разрядов ПЗУ



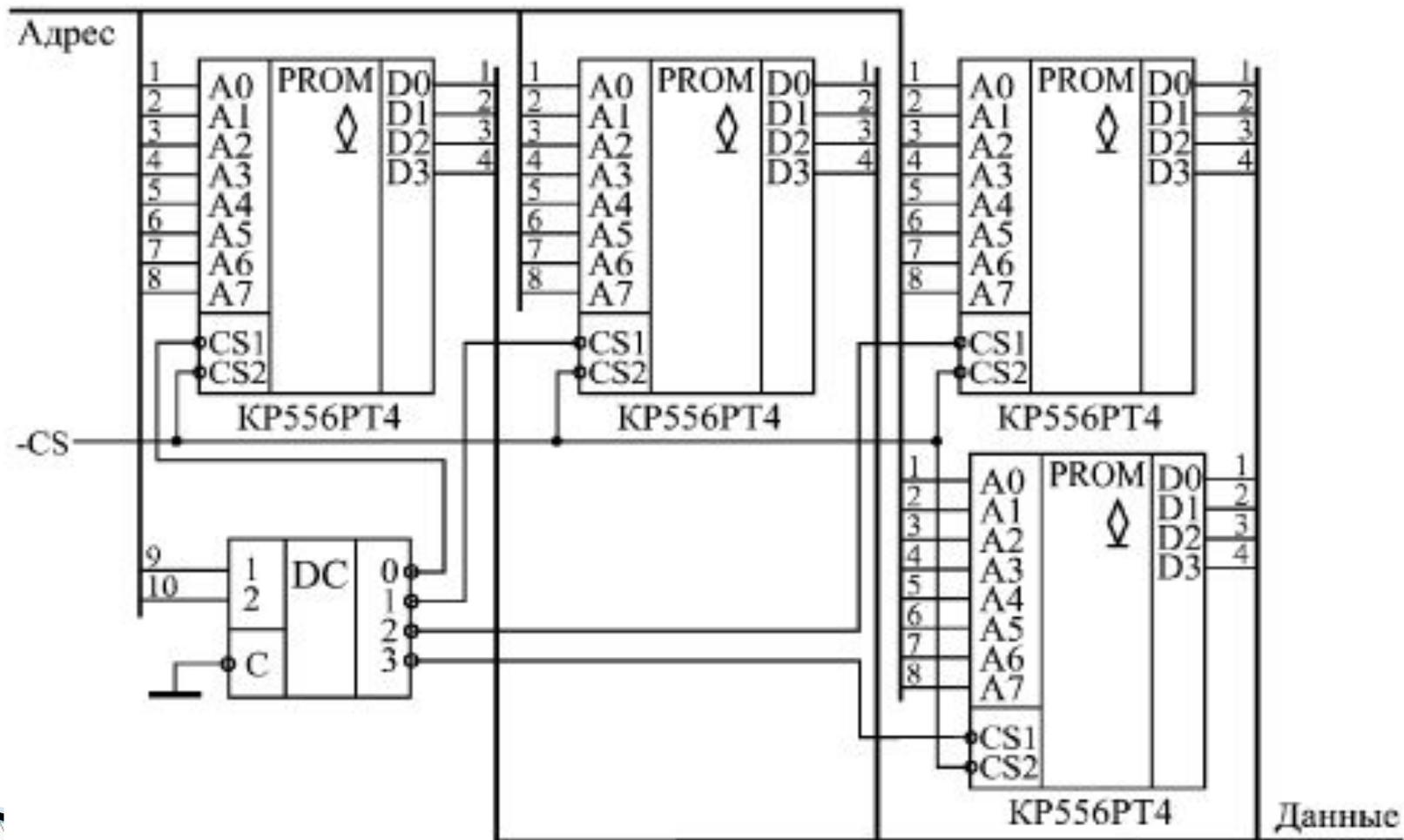
# Увеличение количества адресных разрядов ПЗУ с помощью дешифратора





# Пример комбинационной схемы

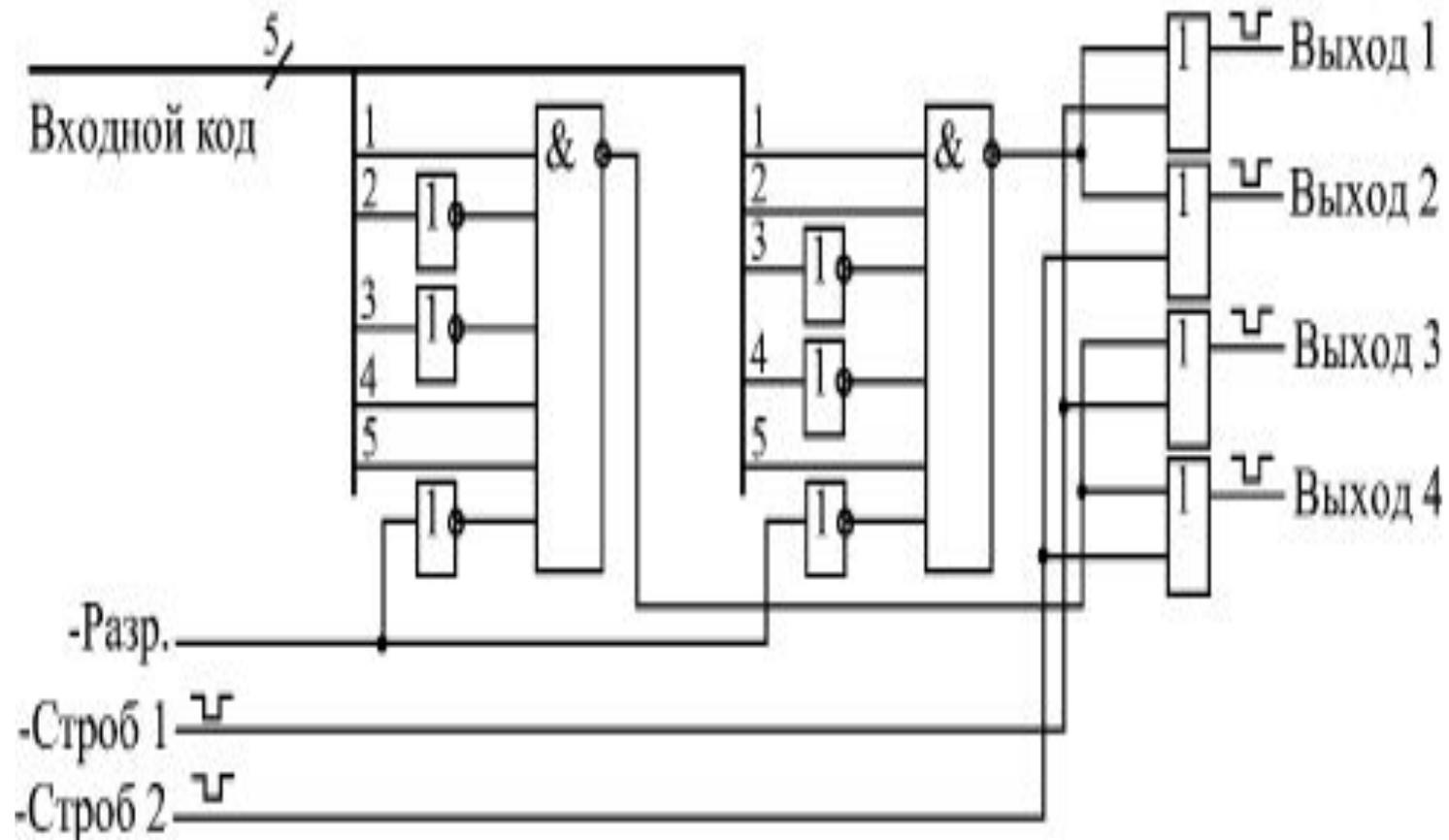

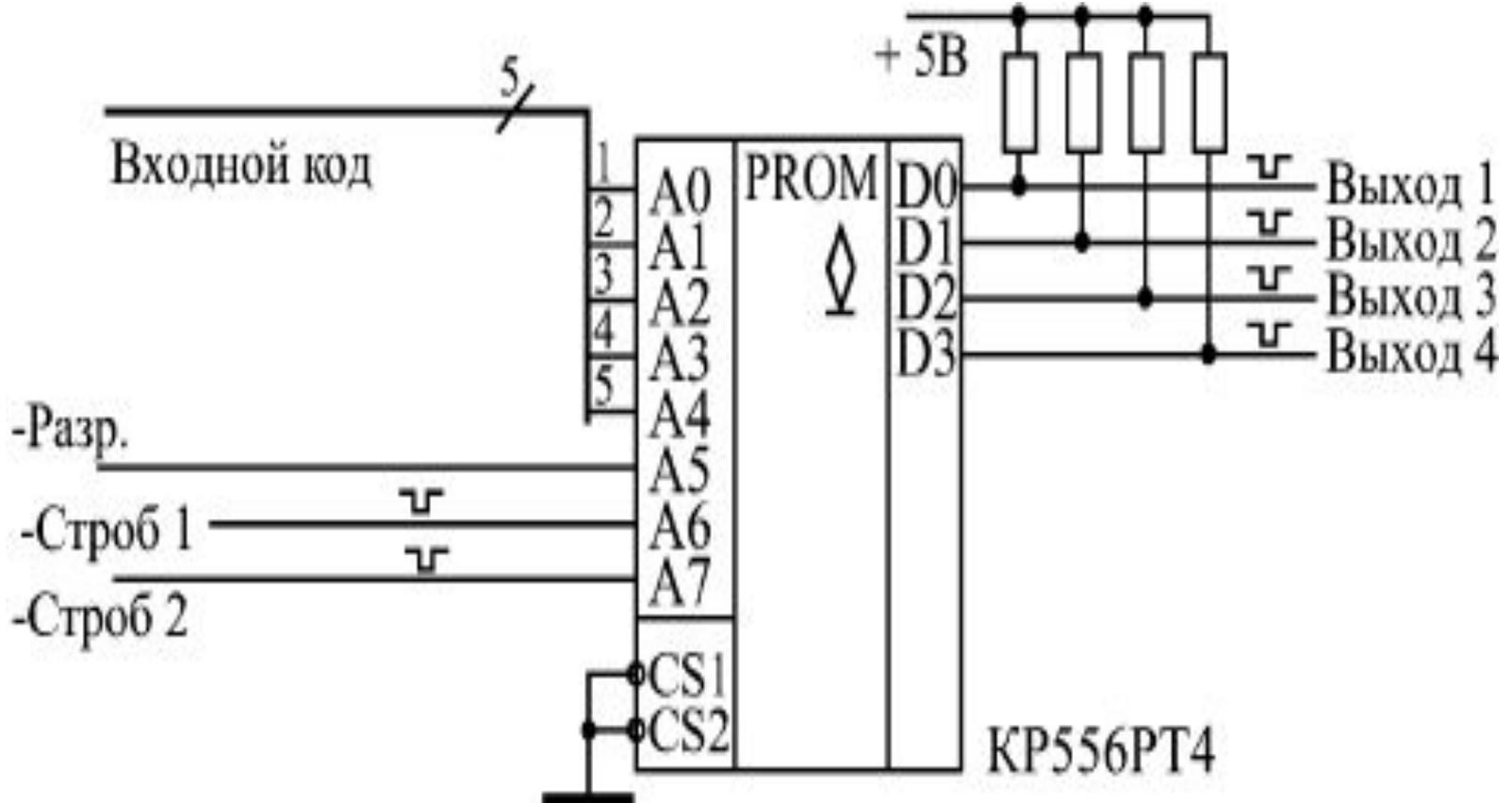
# Включение ПЗУ для замены комбинационной схемы


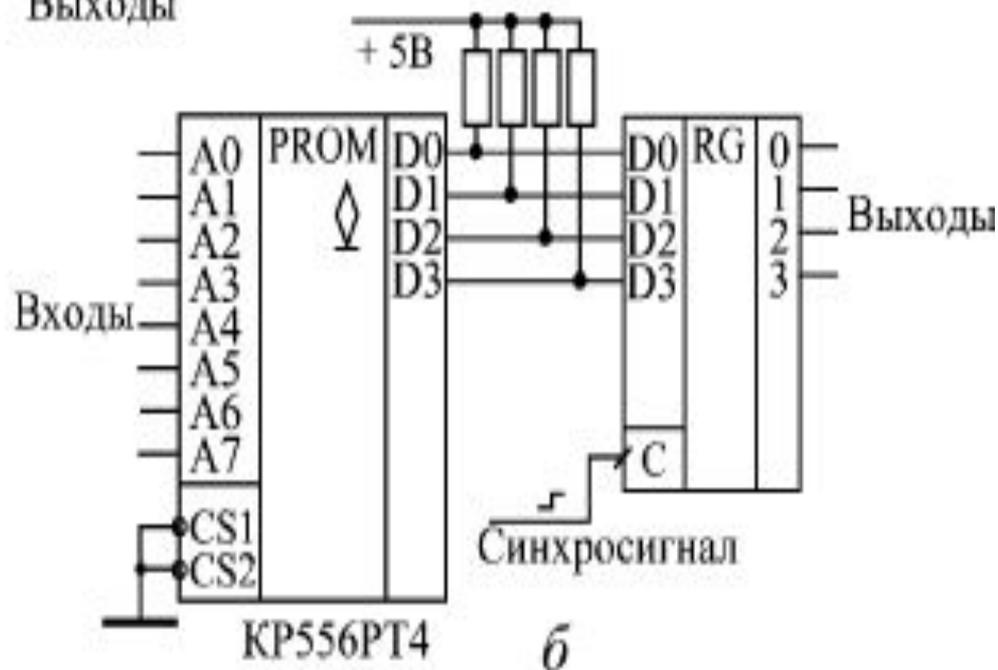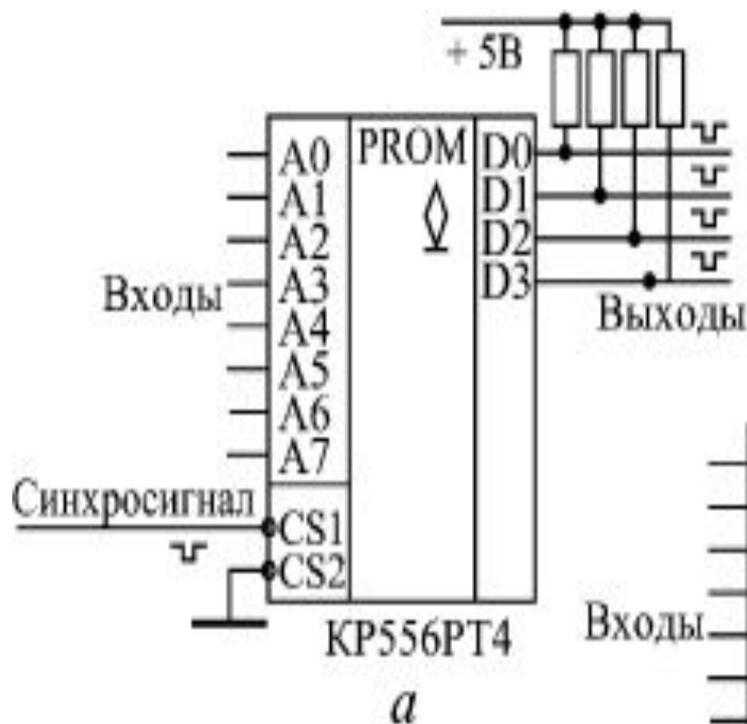
# Методы синхронизации выходных сигналов ПЗУ с помощью сигнала CS (а) и выходного регистра (б)



# Вычислитель квадратов входных чисел

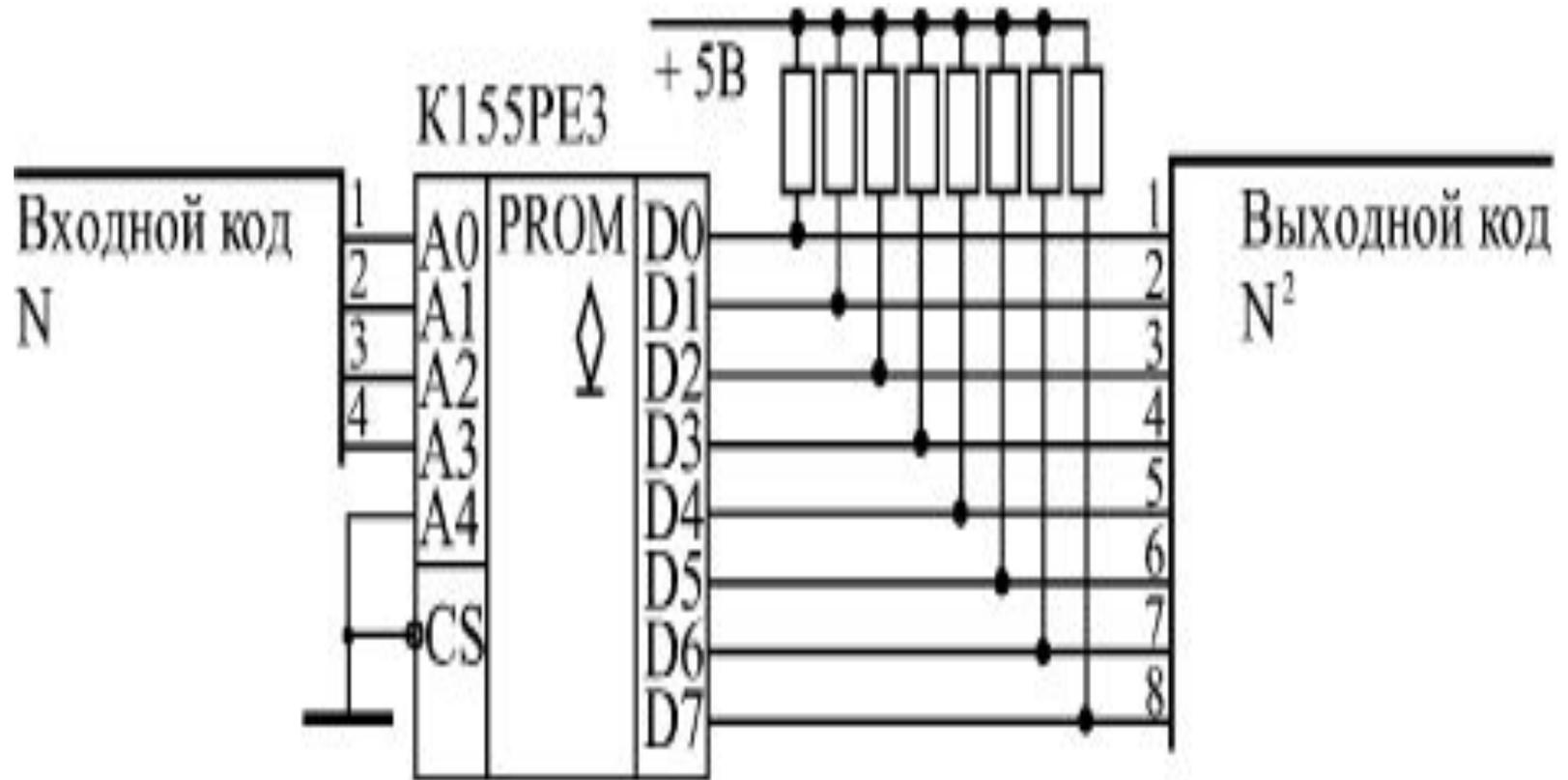



# Дешифратор знакового семисегментного индикатора на ПЗУ

