

Лекция 6

Архитектура FPGA Cyclone II фирмы Altera

 


Рис. 1 – Архитектура FPGA Cyclone II

Логическая ячейка FPGA Cyclone II

 


Рис. 2 – Логическая ячейка FPGA Cyclone II

Логическая ячейка FPGA Cyclone II

 


Рис. 3 – Логическая ячейка в нормальном режиме

Логическая ячейка FPGA Cyclone II

 


Рис. 4 – Логическая ячейка в арифметическом режиме

Блок логических ячеек

 


Рис. 5 – Разводка сигналов программируемой матрицы соединений

Система синхронизации и PLL

 


Рис.6 – Схема разводки синхросигнала по микросхеме

Блок управления тактовым сигналом

 


Рис.7 – Схема блока управления тактовым сигналом

Схема PLL

 


Рис.8 – Схема PLL (фазовой автоподстройки частоты)

Встроенные блоки памяти M4K

 


Рис.9 – Подключение блоков памяти к внутренним сигналам

Встроенный умножитель

 


Рис.10 – Схема встроенных умножителей

Блоки ввода/вывода

 


Рис.11 – Схема блоком ввода/вывода

Банки блоков ввода/вывода

 


Рис.12 – Размещение банков блоков ввода/вывода

Стандарты логических интерфейсов

 


Рис.13 – Основные входные и выходные параметры логических интерфейсов

Стандарты ТТЛ и КМОП



 


Рис. 14 – Стандарты ТТЛ и КМОП

Стандарты с опорным напряжением

 

GTL

 

GTLP

Рис. 15 – Стандарты GTL и GTLP

Стандарты с опорным напряжением



 


Рис. 16 – Входные и выходные каскады стандарта GTL

Дифференциальные стандарты

 

Выход

 

Вход

Рис. 17 – Стандарт PECL

Дифференциальные стандарты



 


Рис. 18 – Соединение приемника и передатчика PECL

Дифференциальные стандарты

 


Выход

 


Вход

Рис. 19 – Стандарт CML

Дифференциальные стандарты

 

Выход

 

Вход

Рис. 20 – Стандарт LVDS