




ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Лекция 1 на тему:
«Основы микропроцессорной техники»






Леонов С.В., доцент ОАР, к.т.н.



2021 г.

 



2 ноября 1815 – 8 декабря 1864

- Английский математик и логик. Профессор математики Королевского колледжа Корка (ныне Университетский колледж Корк).
- Один из основателей математической логики.
- В честь него назван тип данных *Boolean* в программировании

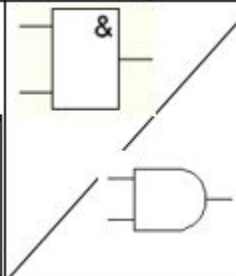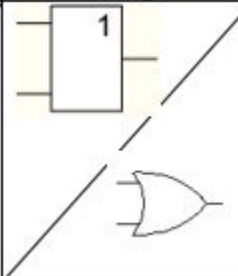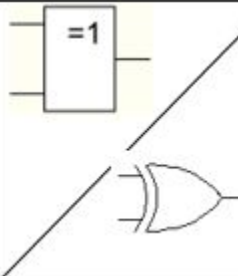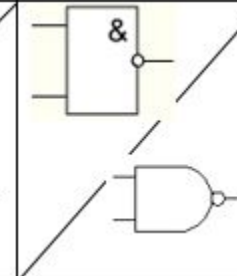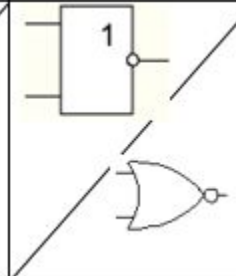
Название элемента	И	ИЛИ	Исключающее ИЛИ	И-НЕ	ИЛИ-НЕ																																		
F	$x \cdot y$ $x \& y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x y$ $x \vee y$	$x \oplus y$ $x \odot y$	$\overline{x y}$	$\overline{x y}$																																		
Графическое обозначение																																							
Таблица истинности	<table border="1"> <thead> <tr> <th>х</th> <th>у</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	х	у	0	0	0	1	1	0	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>конъюнкция</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	конъюнкция	0	0	0	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>дизъюнкция</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	дизъюнкция	0	1	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>неравнозначность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	неравнозначность	0	1	1	0	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	1	1	1	0	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	1	0	0	0
х	у																																						
0	0																																						
0	1																																						
1	0																																						
1	1																																						
конъюнкция																																							
0																																							
0																																							
0																																							
1																																							
дизъюнкция																																							
0																																							
1																																							
1																																							
1																																							
неравнозначность																																							
0																																							
1																																							
1																																							
0																																							
1																																							
1																																							
1																																							
0																																							
1																																							
0																																							
0																																							
0																																							

  

2И-ИЛИ


 
 


$$F = \overline{x_1 x_2 + x_3 x_4}$$



 


$$F = x_1 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_4$$


Обозначение дешифратора

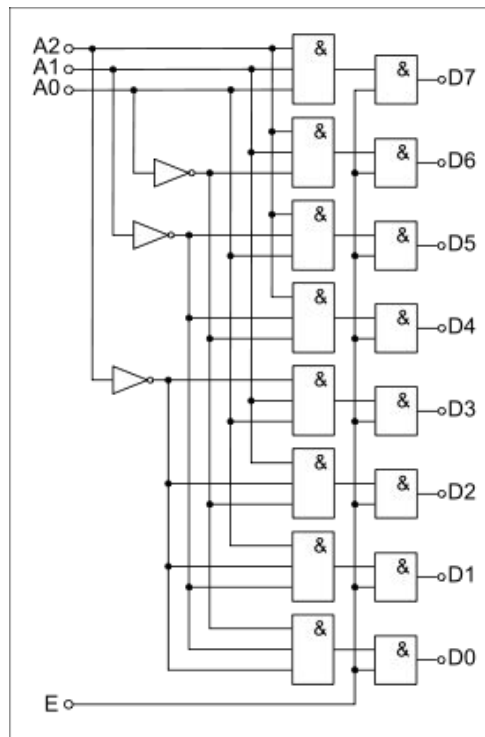  


Принцип действия мультиплексора

  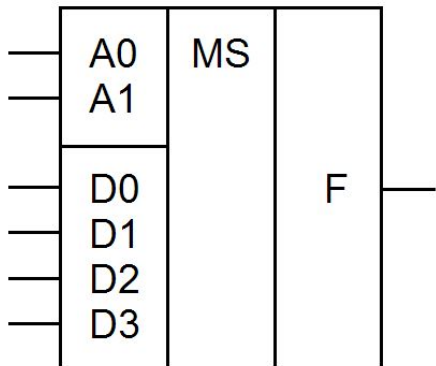


Компаратор кода (цифровой компаратор)


 


Входы		Выходы		
A	B	$A < B$	$A = B$	$A > B$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

 


 

RS триггер

  


R_i	S_i	Q_{i-1}	Q_i	
0	0	0	0	Режим хранения
0	0	1	1	Режим хранения
0	1	0	1	Установка лог.1
0	1	1	1	Установка лог.1
1	0	0	0	Установка лог.0
1	0	1	0	Установка лог.0
1	1	X	?	Запрещенное состояние

 

J(Jump) – установка лог. 1


K(Kill) – установка лог. 0

C(Clock) – синхронный вход

 


K_i	J_i	Q_i	Q_{i+1}	
0	0	0	0	Режим хранения
0	0	1	1	Режим хранения
0	1	0	1	Установка лог.1
0	1	1	1	Установка лог.1
1	0	0	0	Установка лог.0
1	0	1	0	Установка лог.0
1	1	0	1	Счётный режим
1	1	1	0	Счётный режим


 
D-триггер (Delay) – триггер задержки. На выходе триггера сигнал будет сохраняться до тех пор пока не поступит синхроимпульс.



 Используется для фильтрации, нормализации, синхронизации и задержки цифрового сигнала




Параллельный регистр

  



Четырехразрядный параллельный регистр


Сдвиговый регистр

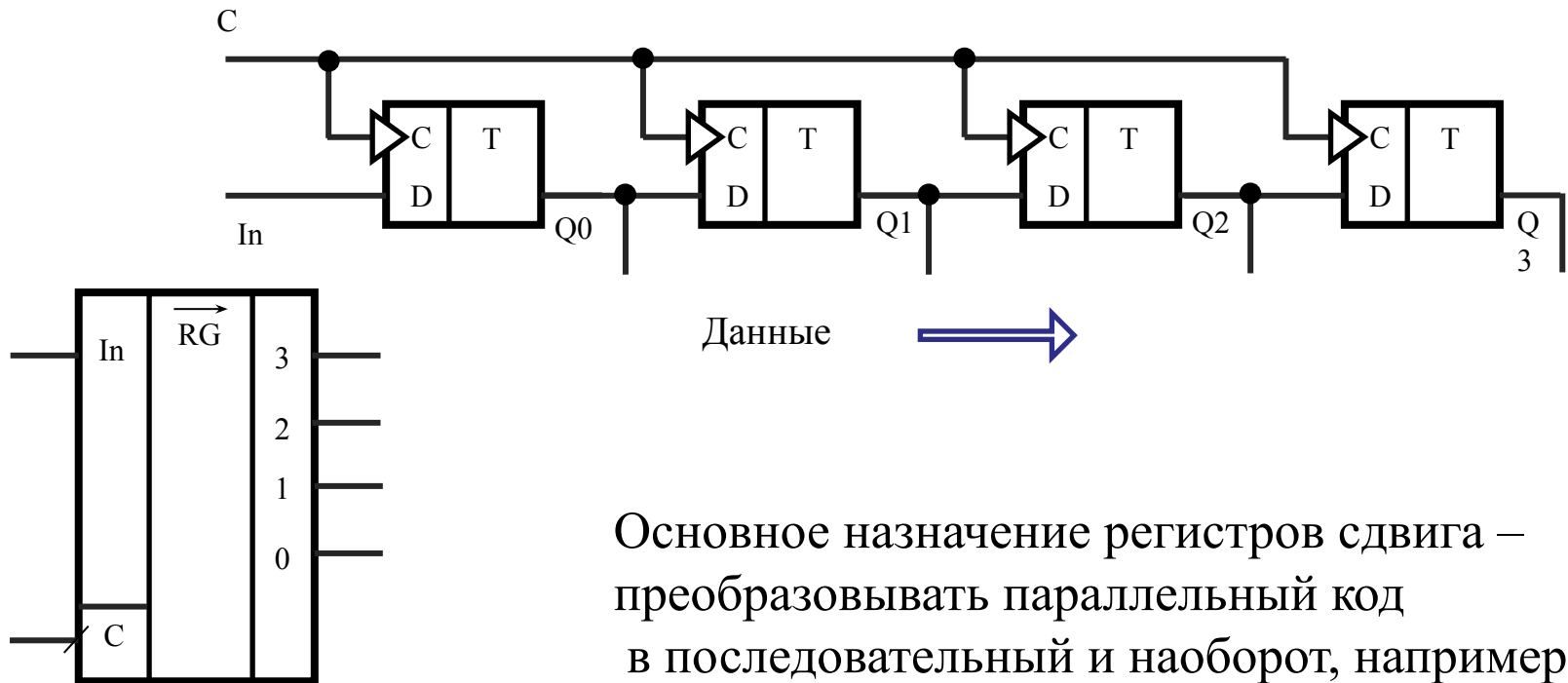

Основное назначение регистров сдвига – преобразовывать параллельный код в последовательный и наоборот, например, в локально вычислительных сетях


Построение счётчика из триггеров

  

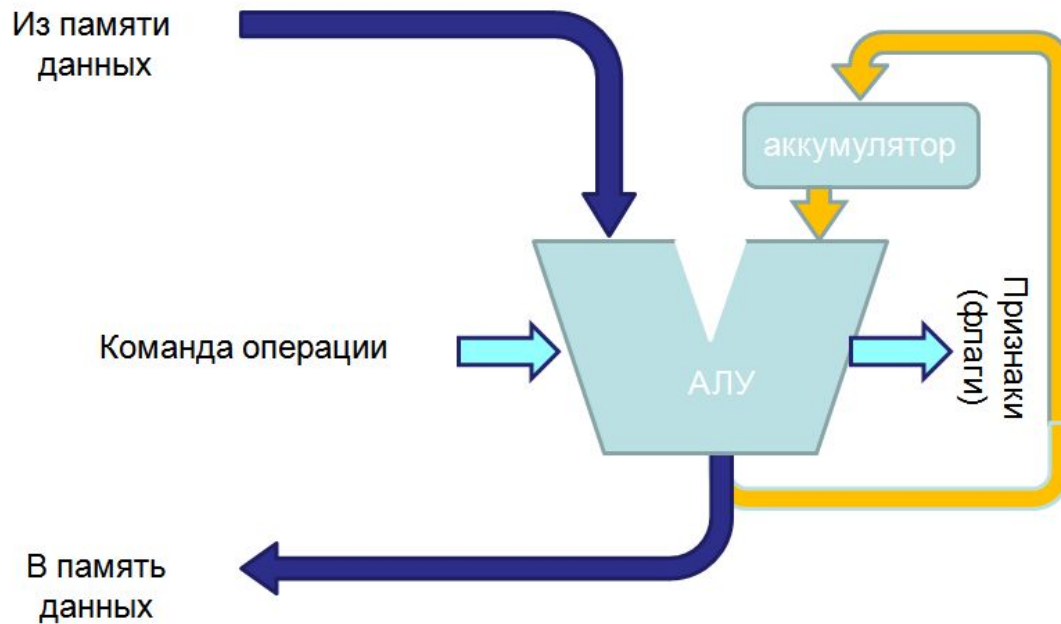

Адрес памяти	значение	Условное название	
			LD 75 SV #1
#1	75	Показания счётчика в текущем месяце (ct9)	LD 63 SV #2
#2	63	Показания счётчика в прошлом месяце (ct8)	LD 12 SV #3
#3	12	Тариф (k)	
#4		[количество] ← ct9 – ct8	
#5			LD #1 SUB #2 SV #4
#6		[результат] ← количество*k	
#7			LD #3 MUL #4 SV #6


ЛИНЕЙНАЯ ПРОГРАММА

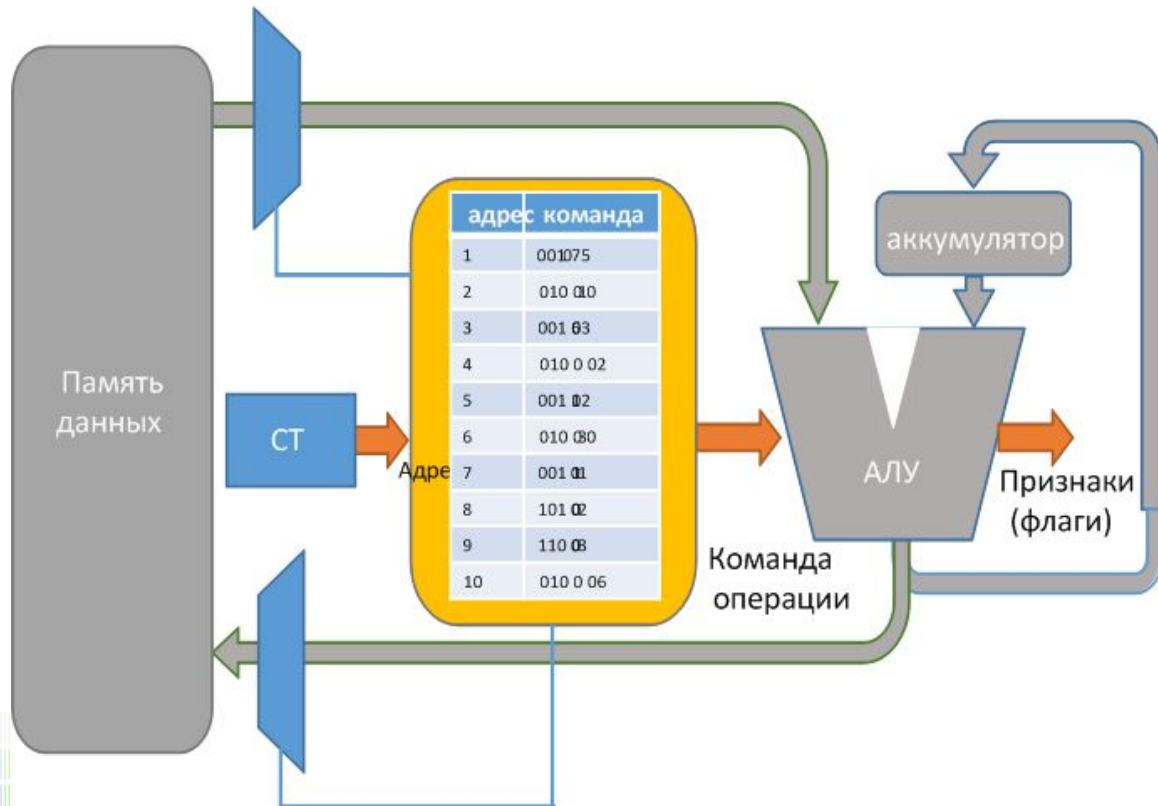


Условные переходы позволяют выполнить ветвление алгоритма в зависимости от результатов промежуточных расчётов.

Безусловные переходы позволяют организовывать циклы: многократное повторение выполнения одинаковых операций.

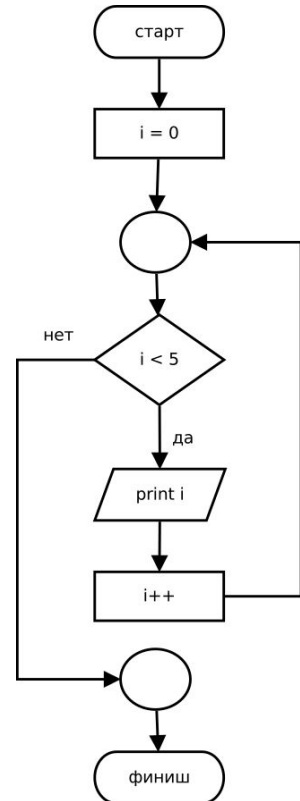Циклы можно так же организовать с применением условных переходов.



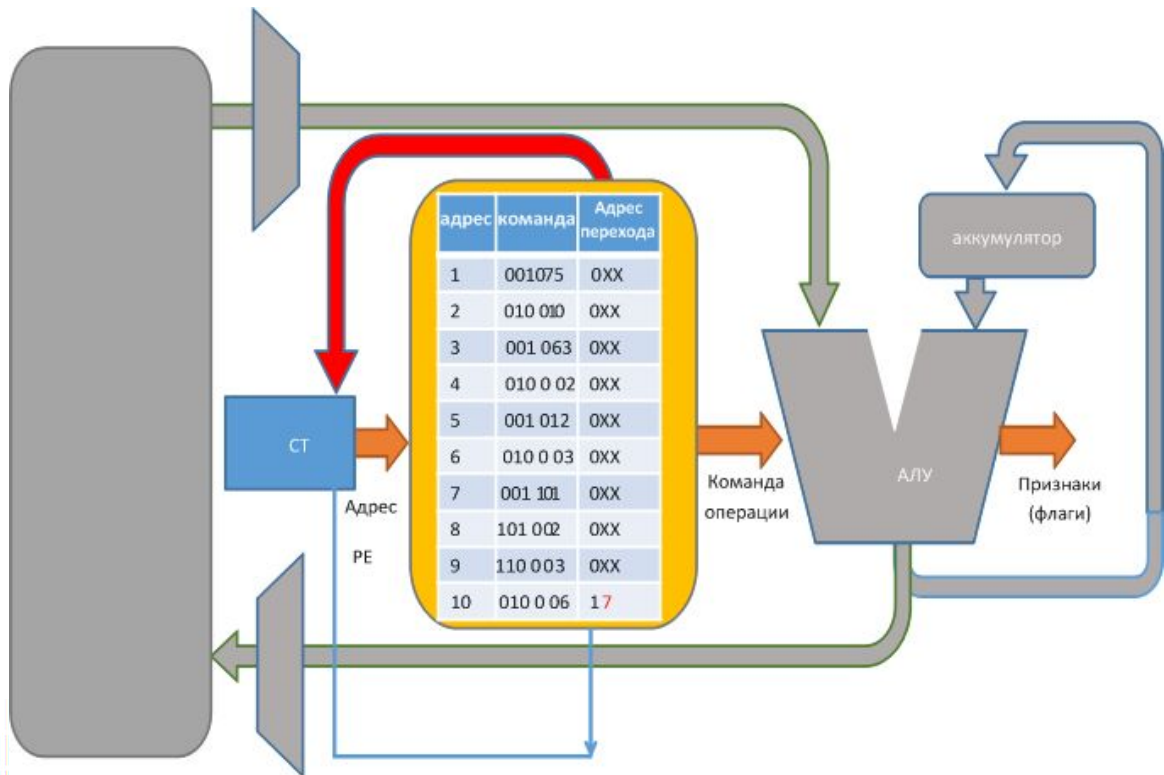

Мнемоника	код	Условное название
JMP	111 0 1 [адрес]	Безусловный переход
JZ	001 1 1 [адрес]	Условный переход по нулевому признаку результата
JNZ	001 2 1 [адрес]	Условный переход по ненулевому признаку результата
JP	001 3 1 [адрес]	Условный переход по положительному признаку результата
JNP	001 4 1 [адрес]	Условный переход по неположительному признаку результата
JNN	001 5 1 [адрес]	Условный переход по отрицательному признаку результата
JO	001 6 1 [адрес]	Условный переход по нечётному признаку результата
JNO	001 7 1 [адрес]	Условный переход по чётному признаку результата

