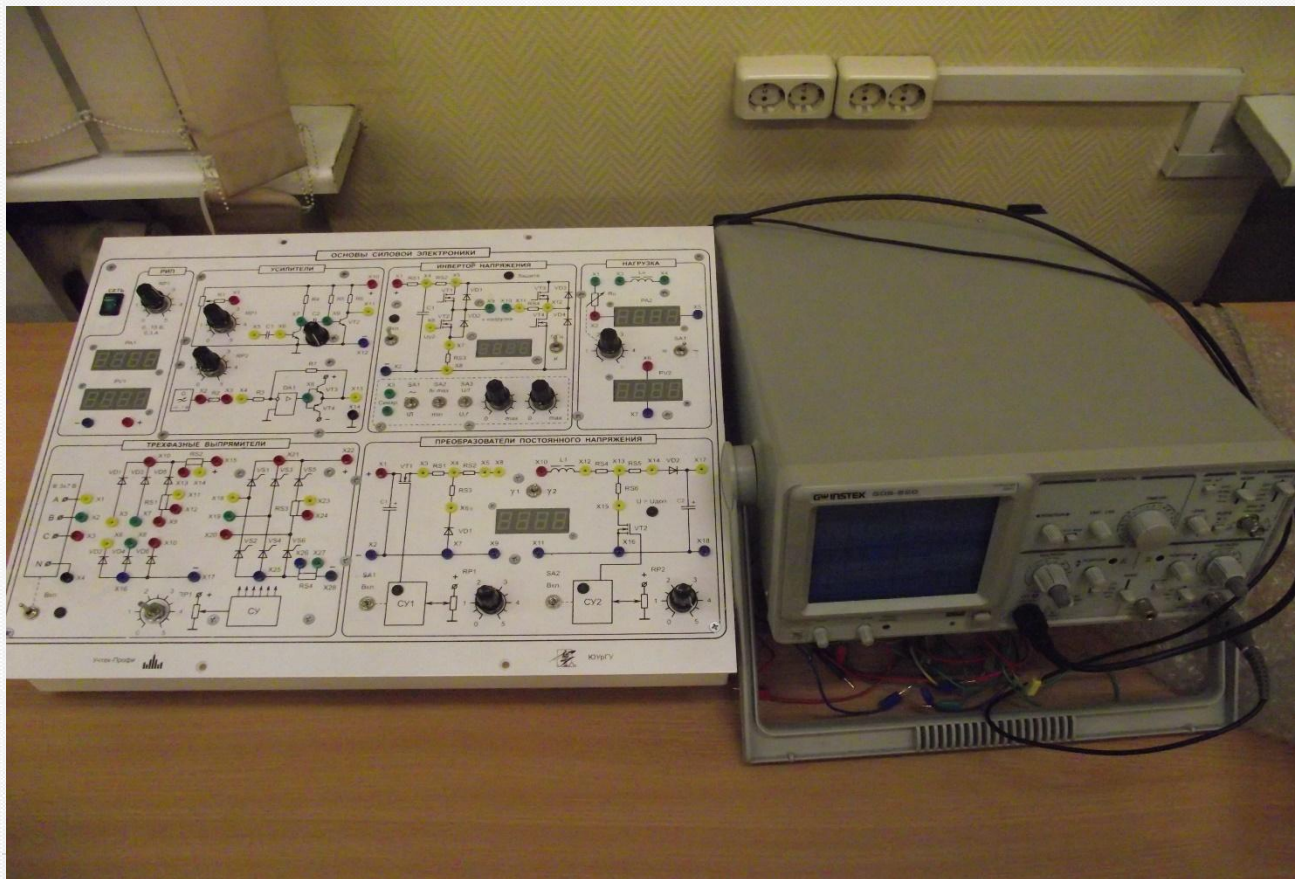





# Лабораторная работа № 85

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ТРЕХФАЗНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ  
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ


## Внешний вид лабораторной установки




## Собранная схема лабораторной работы

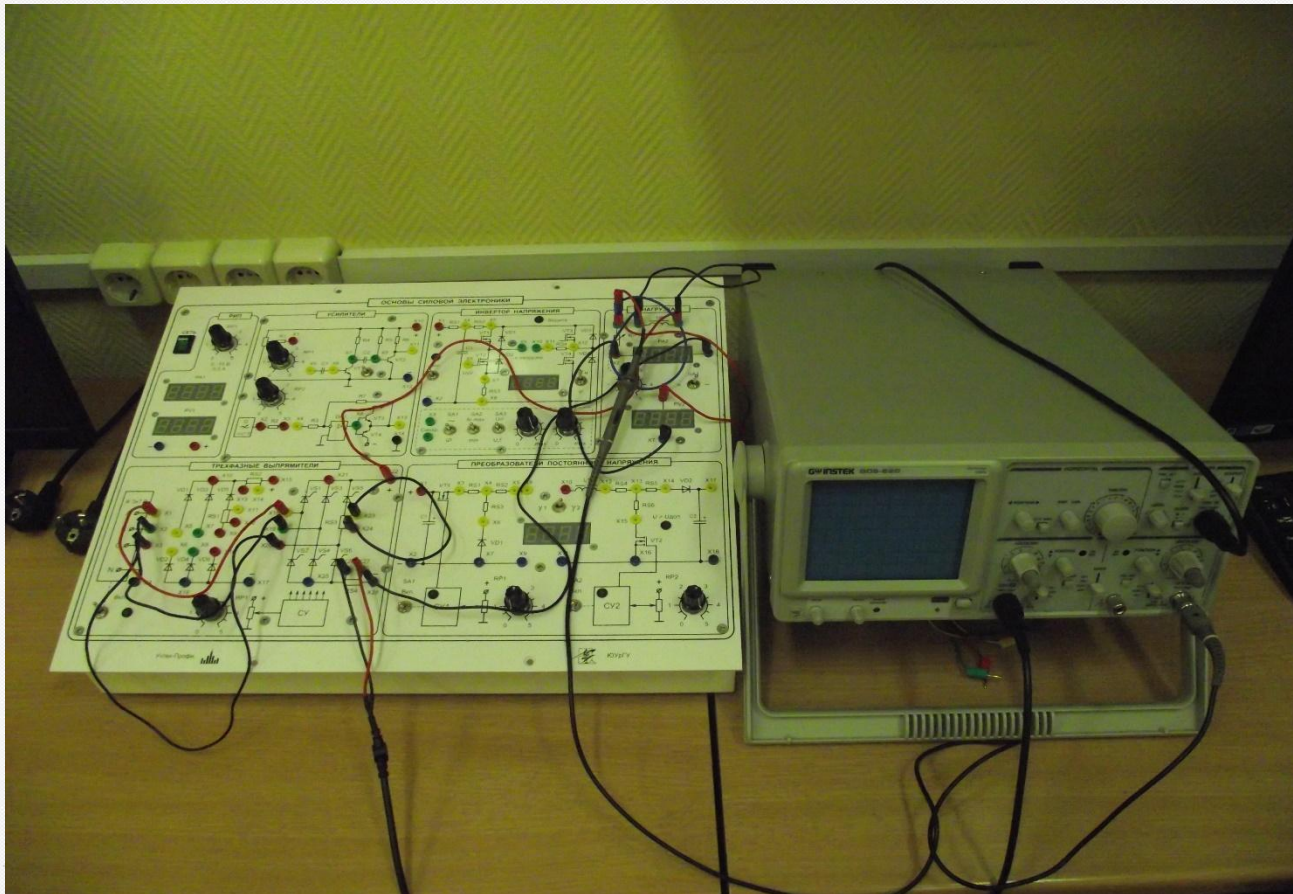


## Измерение параметров

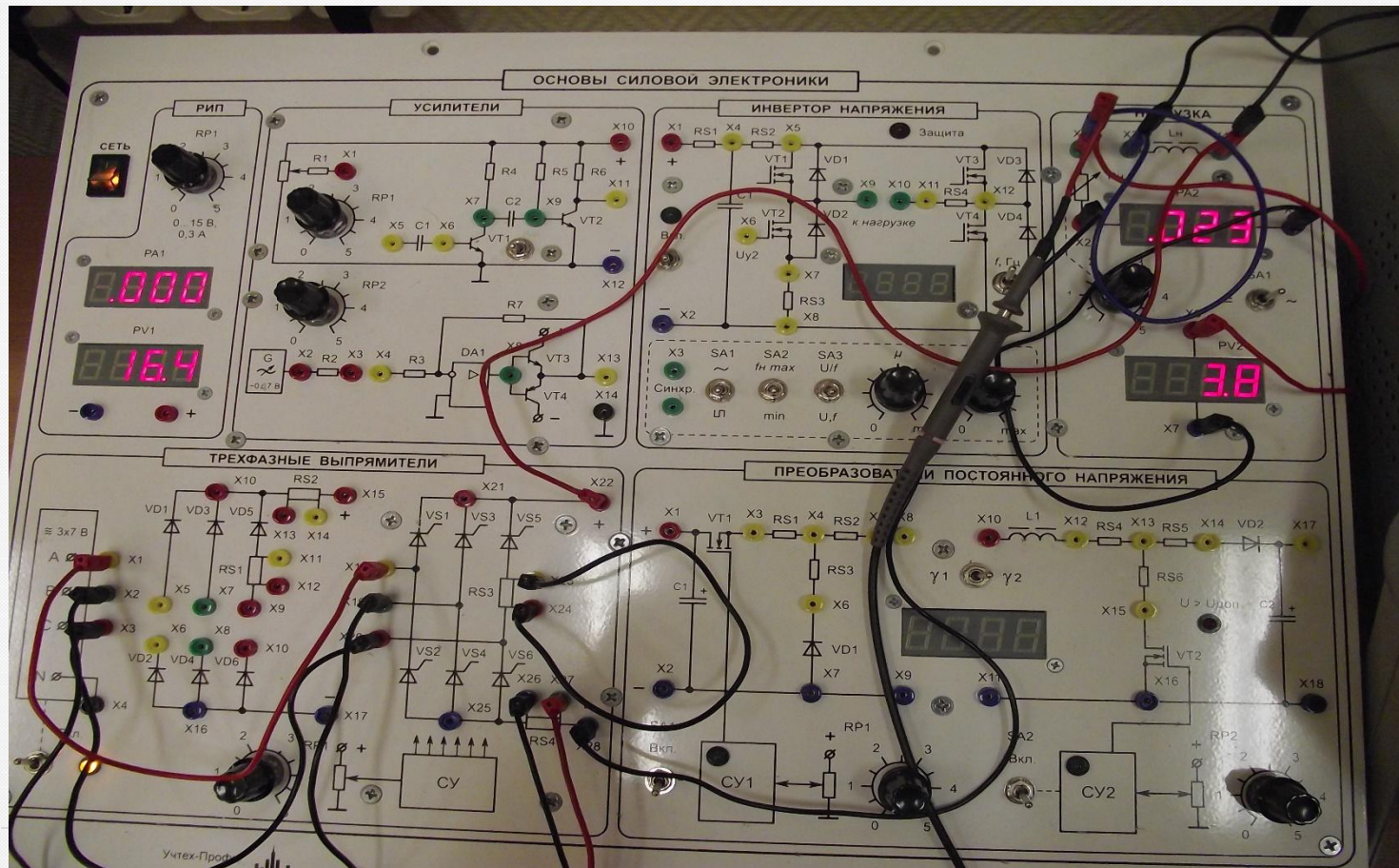

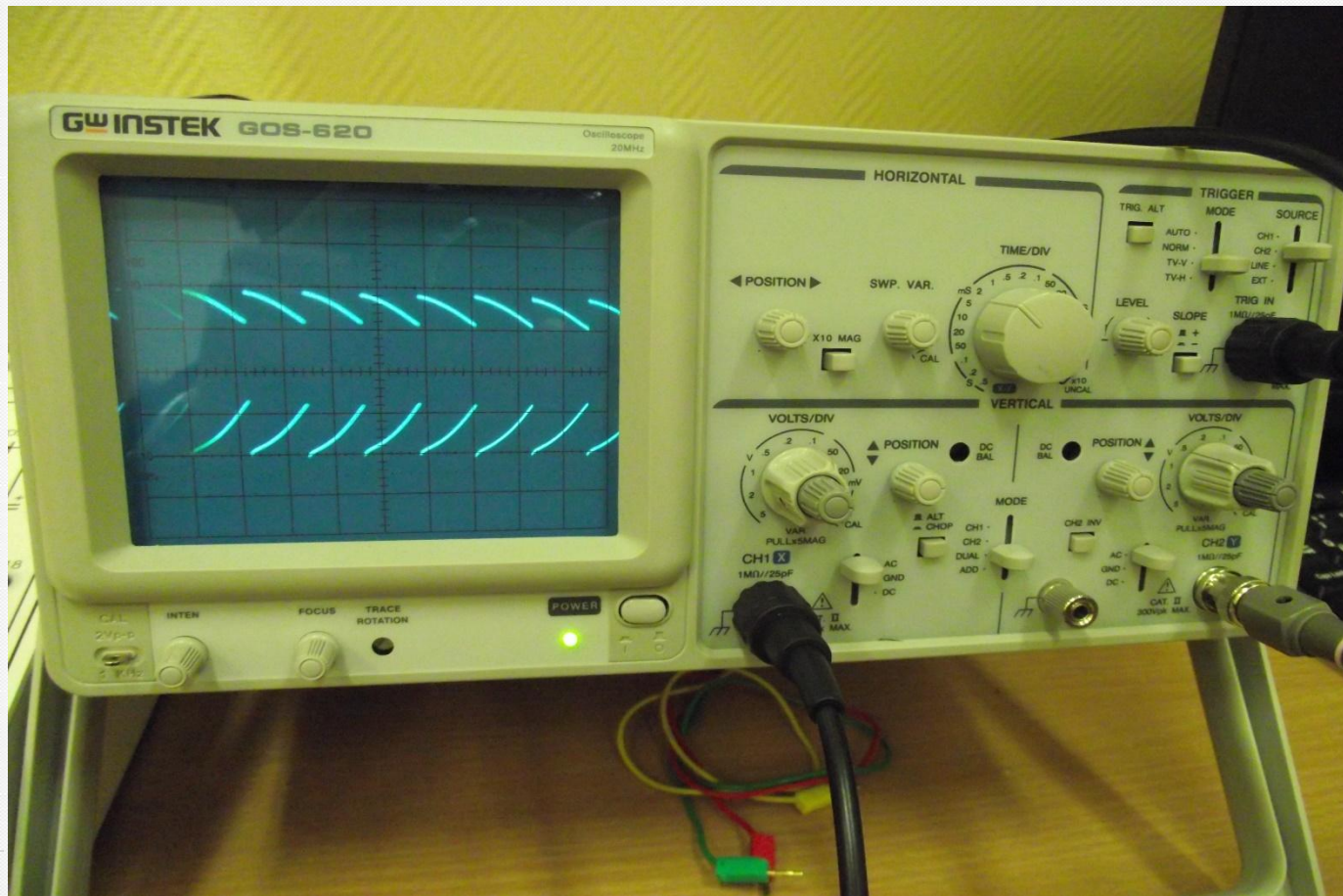
## Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 1)



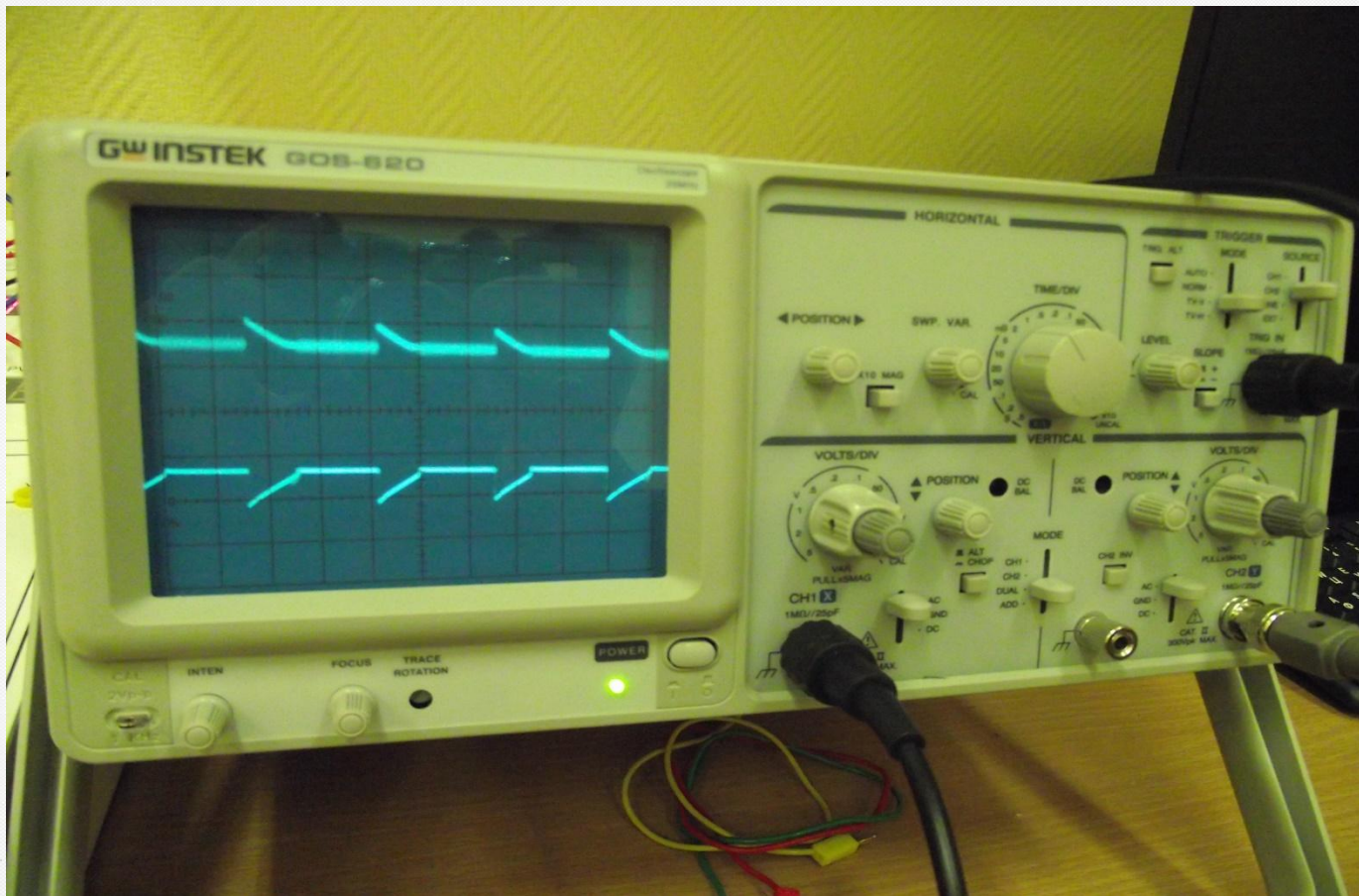
## Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 2)


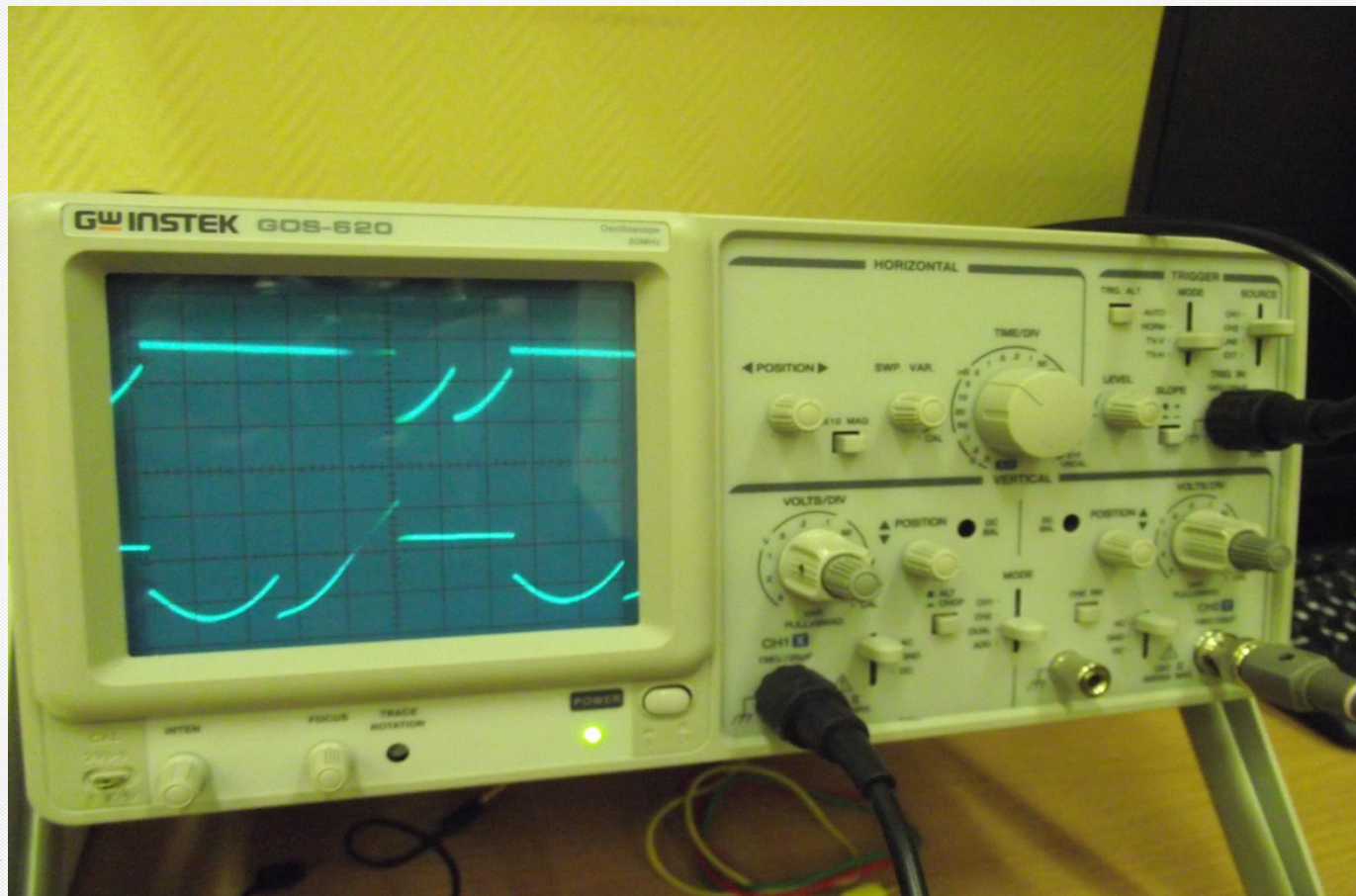
## Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 3)


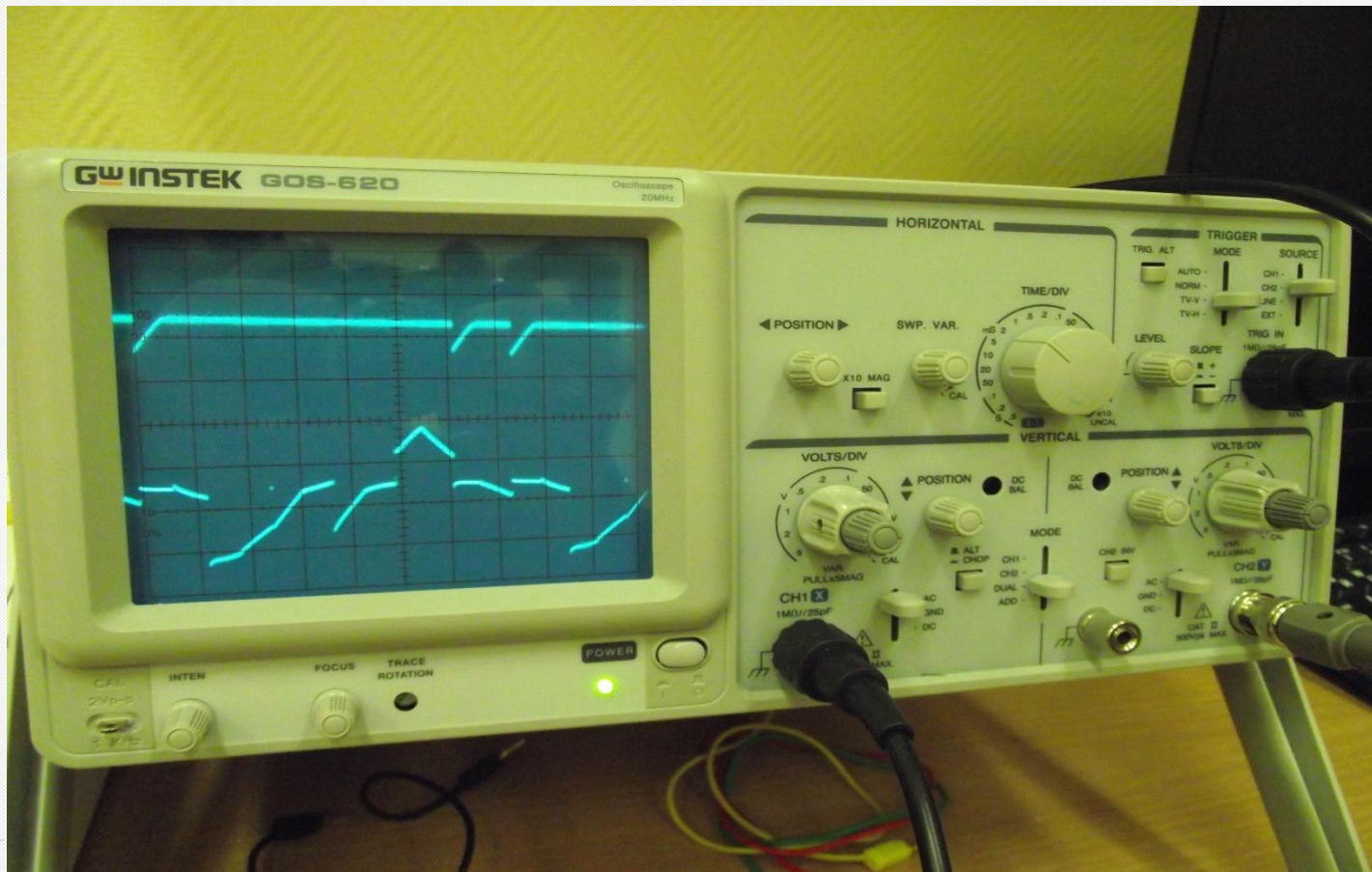
## Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 4)





---

**Спасибо за внимание**

---