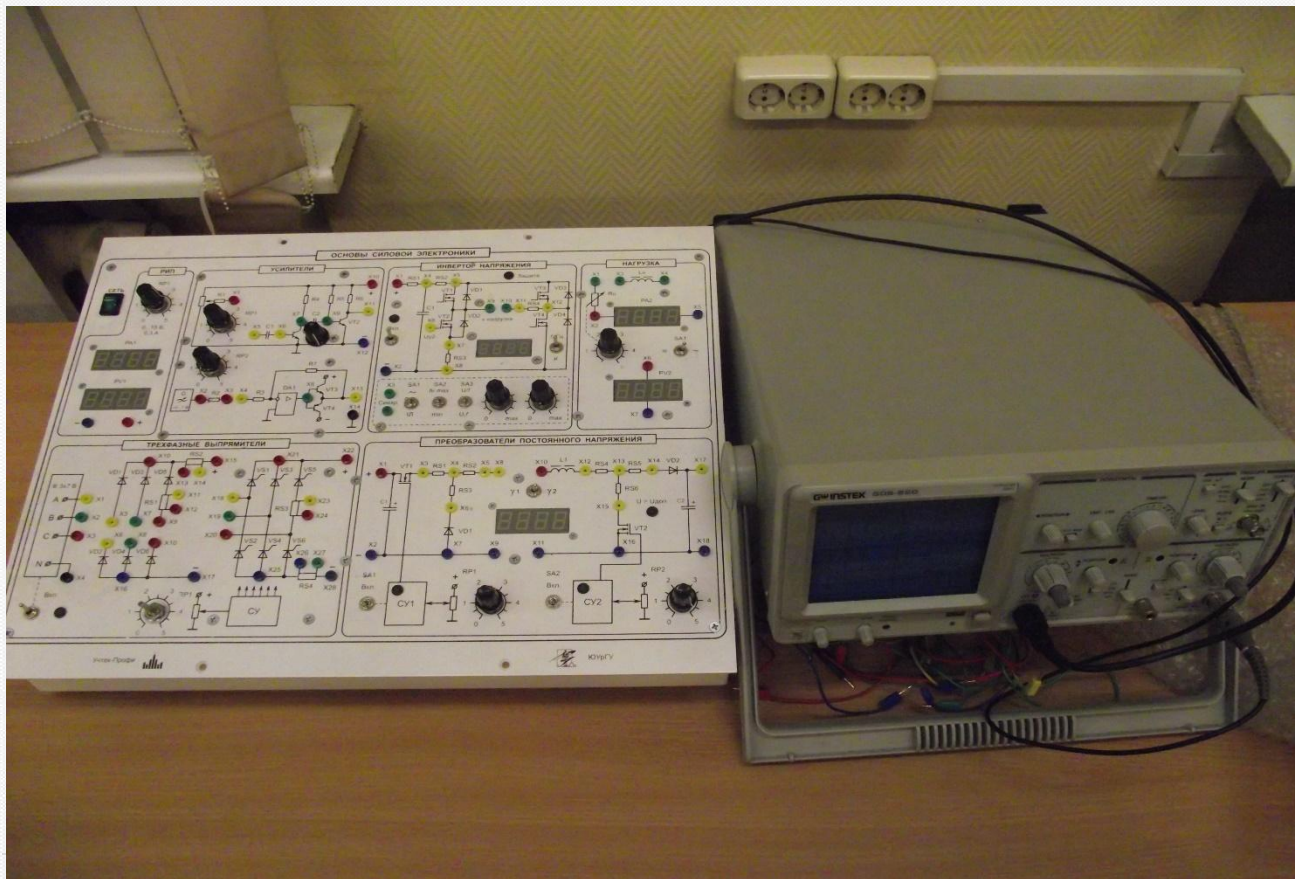





Лабораторная работа № 85

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ТРЕХФАЗНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ


Внешний вид лабораторной установки




Собранная схема лабораторной работы

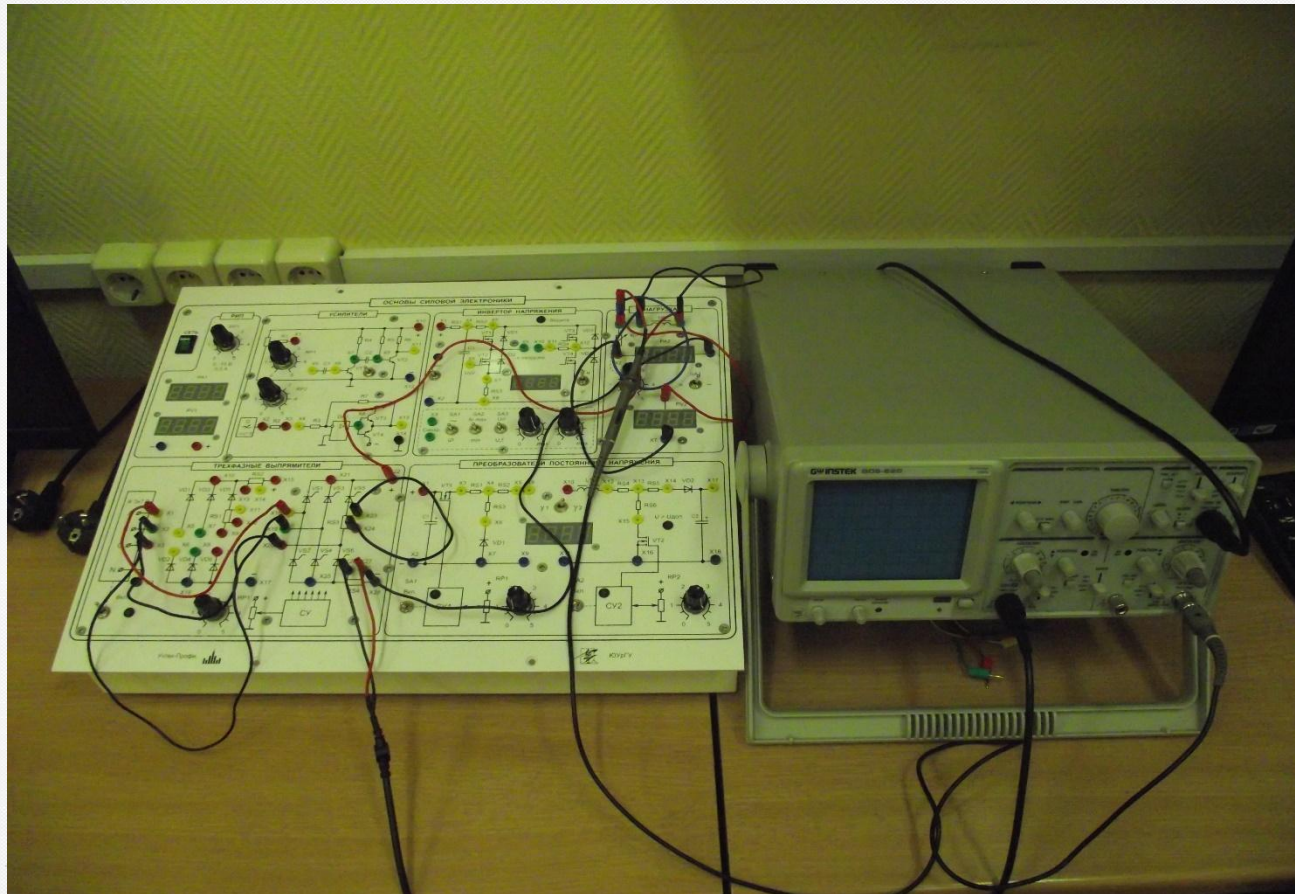


Измерение параметров

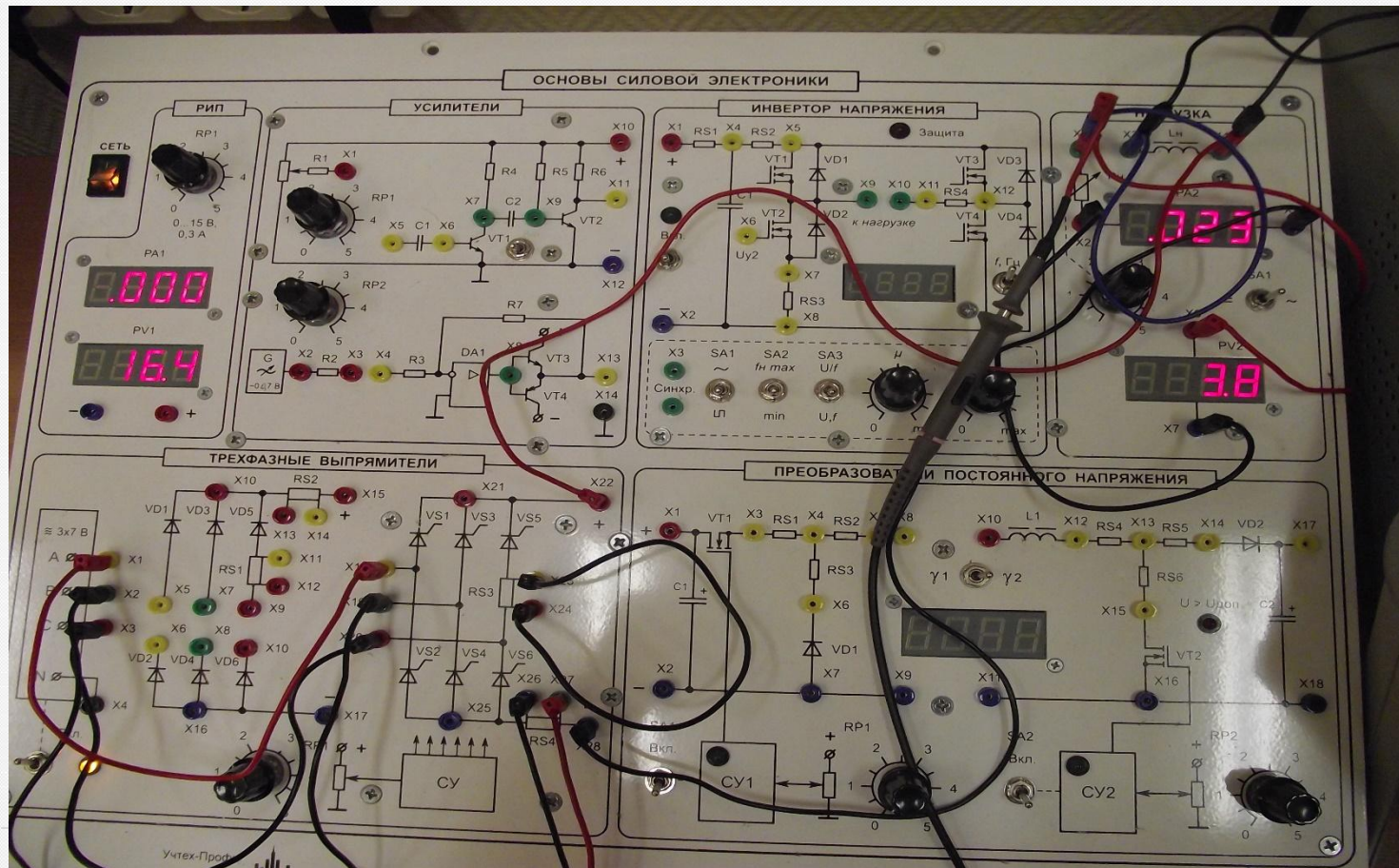

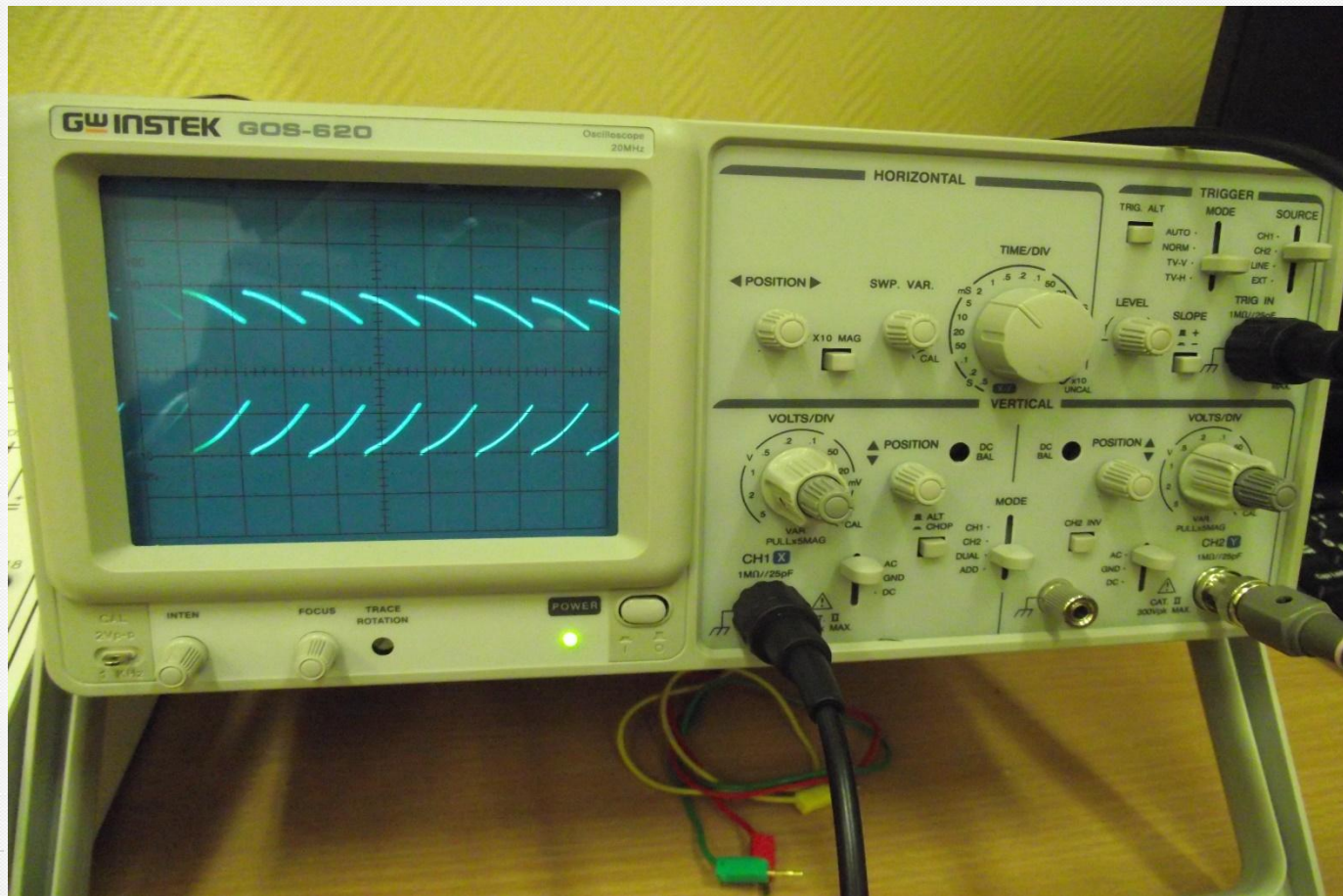
Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 1)



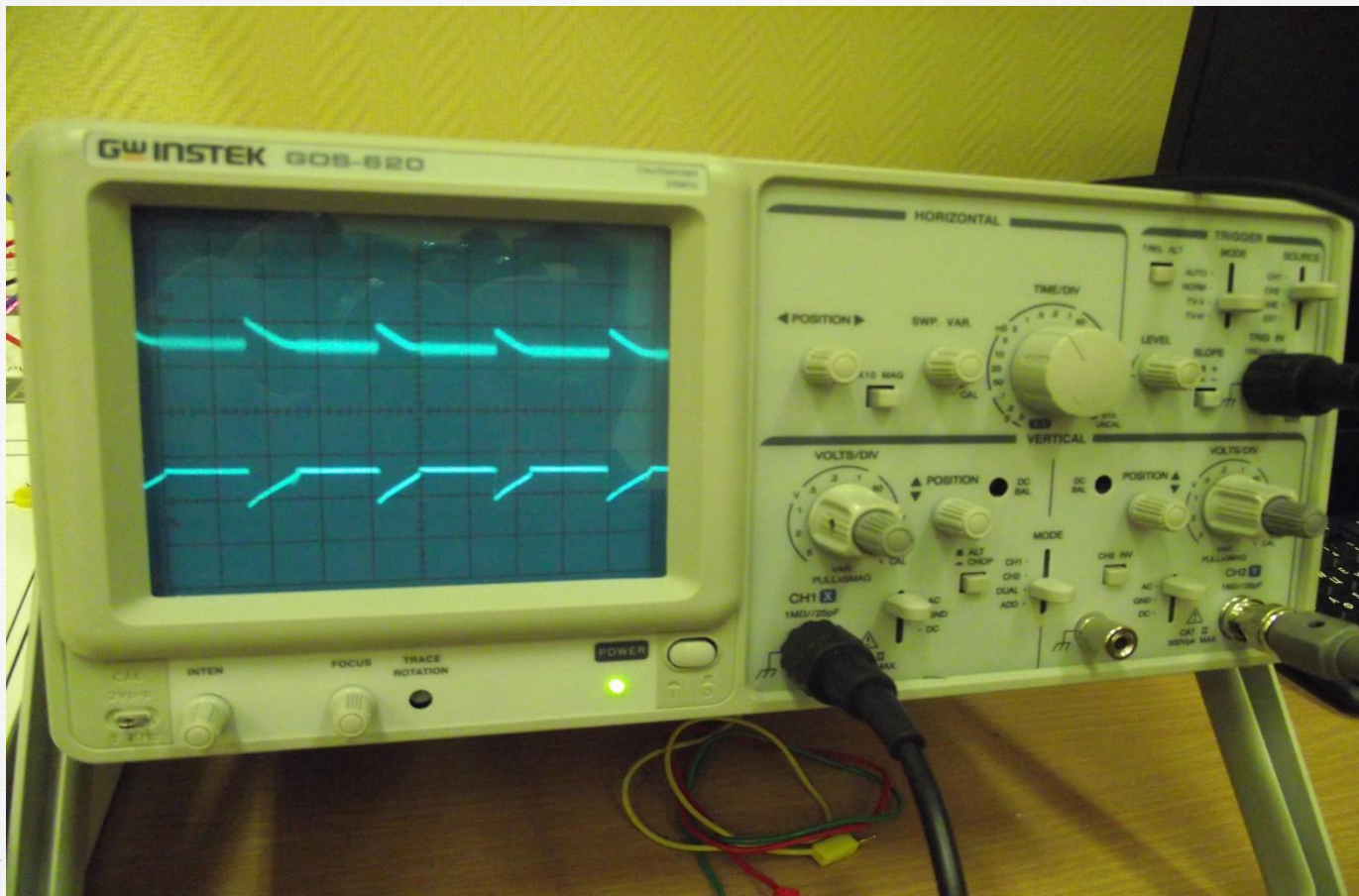
Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 2)



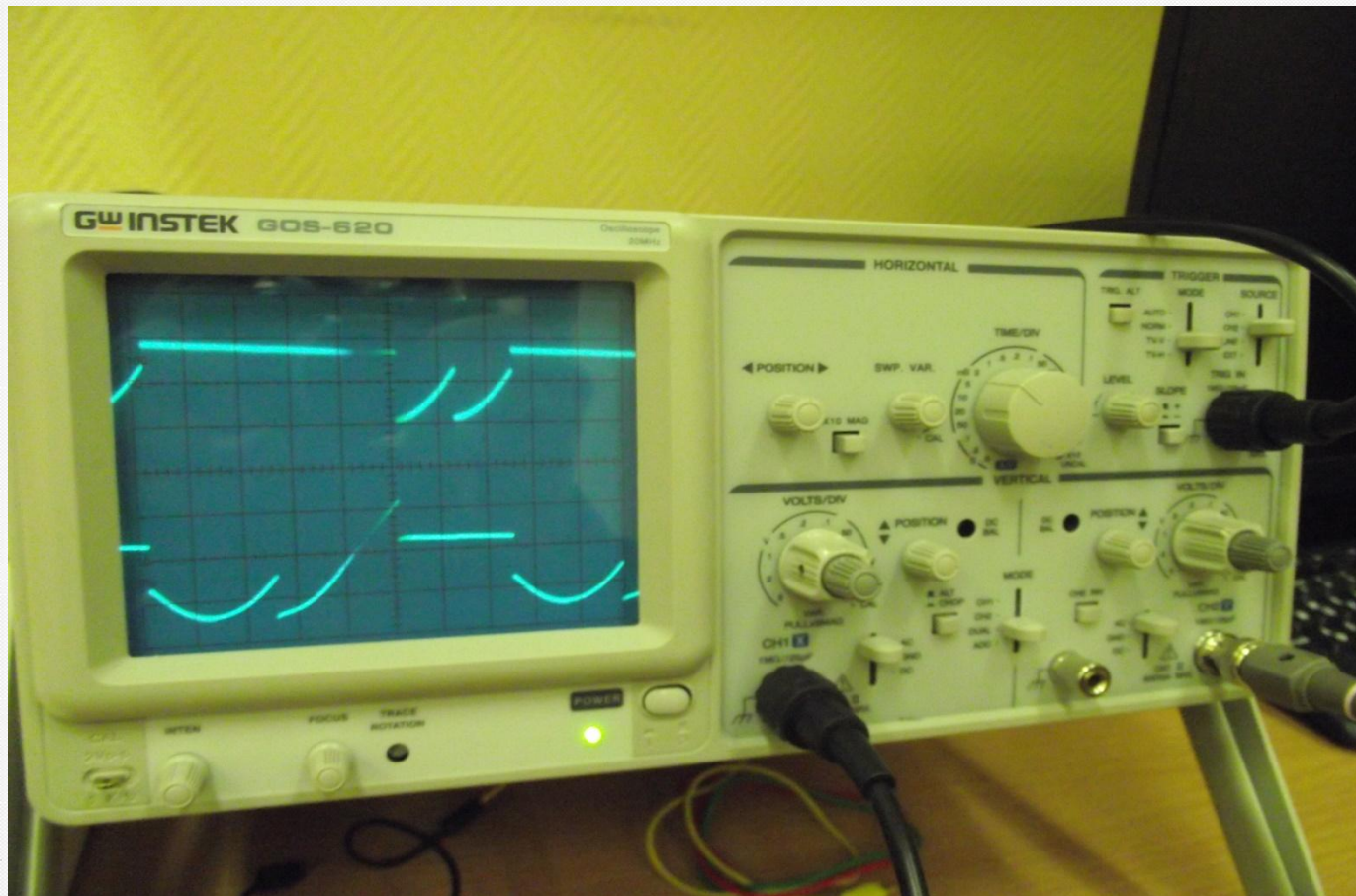Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 3)



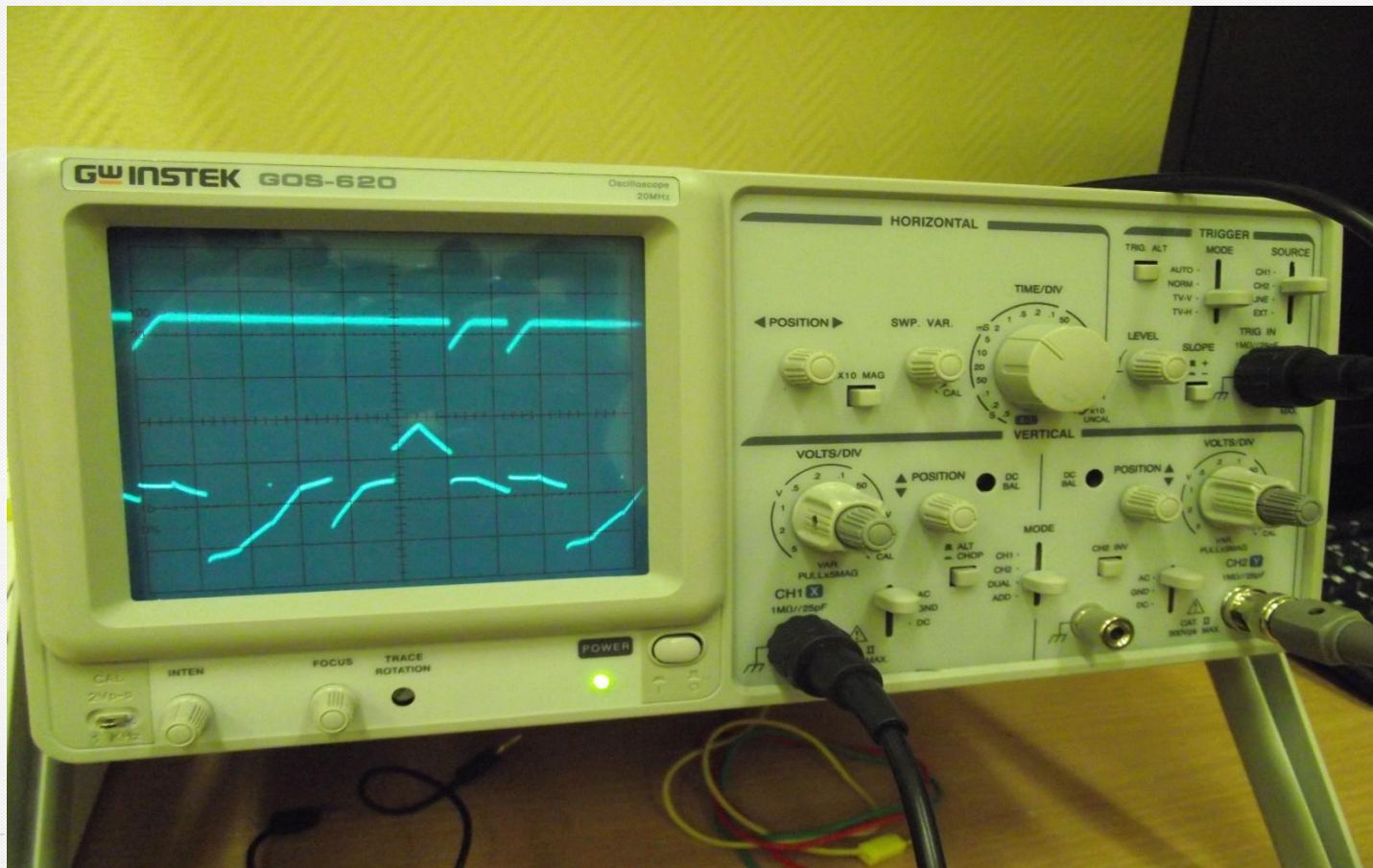Формы напряжения и тока в зависимости от заданных параметров (Лист 4)



Спасибо за внимание
