
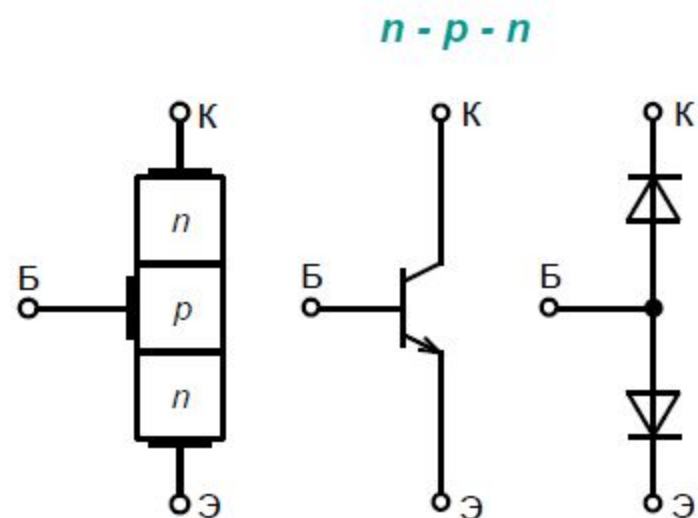


Биполярные транзисторы – полупроводниковые приборы с двумя взаимодействующими p - n -переходами и тремя выводами.

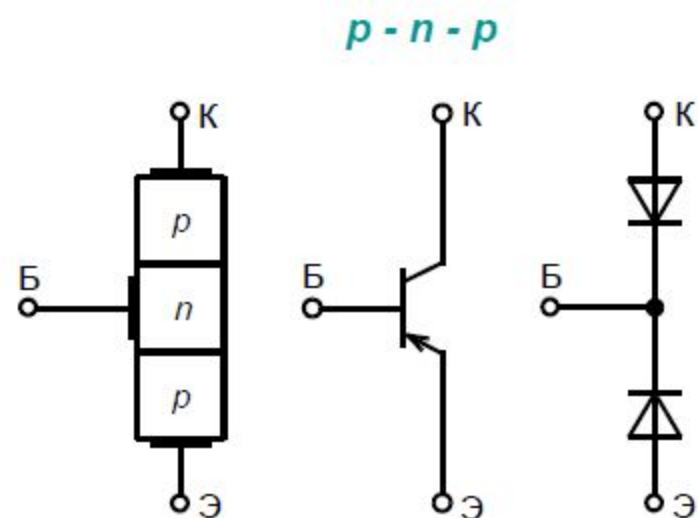
Термин «биполярный» - используются носители обоих знаков: электроны и дырки.



Б – база
К – коллектор
Э – эмиттер



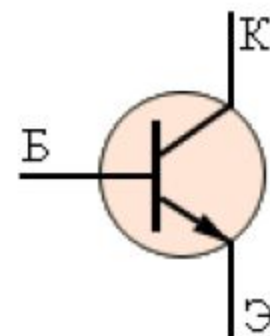ЭП – эмиттерный переход (между Б и Э)
КП – коллекторный переход (между К и Б)




*УГО транзистора.
Стрелка показывает
направление тока
эмиттера при прямом
смещении эмиттерного
перехода*

На пластинке полупроводника создаются три области различной электропроводности. В зависимости от порядка расположения областей различают $n - p - n$ и $p - n - p$ -транзисторы.

Расстояние между переходами (толщина базового слоя - базы) весьма мало – единицы мкм. Концентрация примесей в коллекторе и эмиттере значительно больше, чем в базе.

Первый точечный транзистор

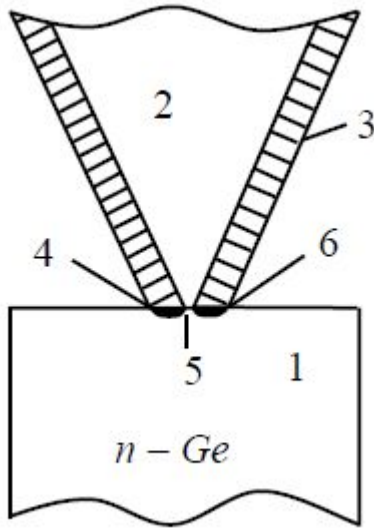

В пластинку монокристаллического германия n-типа 1 с силой вдавливался пластмассовый треугольник 2, обернутый золотой фольгой 3. На вершине треугольника фольга разрезалась бритвой. В месте соприкосновения фольги с поверхностью пластины образуются области p-типа: эмиттер 4 и коллектор 6. Между ними располагается база 5.



Изображение первого промышленного образца


Принцип действия биполярного транзистора

Напряжения на переходах задаются внешними источниками постоянного напряжения E_b и E_k : E_b (десятые доли В) $<$ E_k (единицы сотни В). Их полярность и величина обеспечивают смещение ЭП в прямом направлении, а КП – в обратном.

Так как ЭП смещен в прямом направлении, то потенциальный барьер (как в обычном p - n -переходе) в этом переходе понижен, поэтому электроны легко, его преодолевая, инжектируются из эмиттера в базу. Небольшая часть электронов ($\approx 5\%$) в базе рекомбинируют с дырками и в результате возникает сравнительно небольшой базовый ток I_b (дырок в базе мало, т.к. толщина база мала), а большая оставшаяся часть электронов ($\approx 95\%$) достигает коллекторного перехода. Поскольку КП смещен в обратном направлении, то на этом переходе образуются объемные заряды (подобно обычному p - n -переходу при обратном напряжении). Между зарядами возникает электрическое поле, которое способствует продвижению (экстракции) через КП электронов из эмиттера. Эти электроны и создают коллекторный ток. Ток коллектора I_k получается меньше тока эмиттера I_Δ на величину тока базы I_b . В соответствии с 1 законом Кирхгофа между токами всегда справедливо соотношение:

$$I_\Delta = I_k + I_b$$
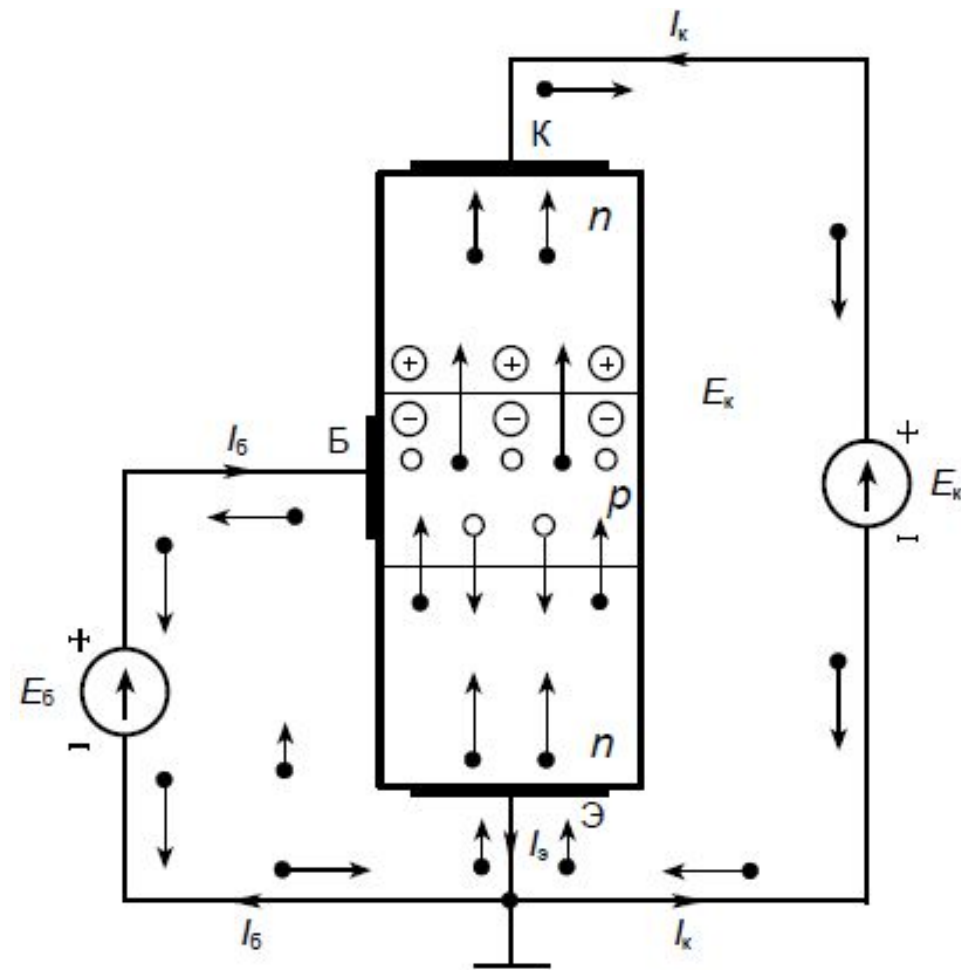
$$I_b \ll I_k \Rightarrow I_\Delta \approx I_k$$



Основные параметры биполярного транзистора

Ранее было показано, что $I_K < I_Э$ из-за тока базы. Поэтому можно записать:

$$I_K = \alpha \cdot I_Э$$

Чем меньше $I_Б$, тем ближе $\alpha \rightarrow 1$.

где α – коэффициент передачи тока эмиттера.

$$\alpha_{\text{тип}} = 0,950 \quad 0,998$$

Выразим I_K . $I_K = \alpha \cdot I_Э = \alpha \cdot I_K + \alpha \cdot I_Б \Rightarrow I_K(1 - \alpha) = \alpha \cdot I_Б \Rightarrow$

$$I_K = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_Б = \beta \cdot I_Б$$


$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \text{ - коэффициент передачи тока}$$

базы (десятки сотни).


$$I_K = \beta \cdot I_Б$$

Видно, что между током базы и током коллектора существует линейная связь, поэтому говорят, что транзистор управляется током $I_Б$.


Схемы включения биполярного транзистора

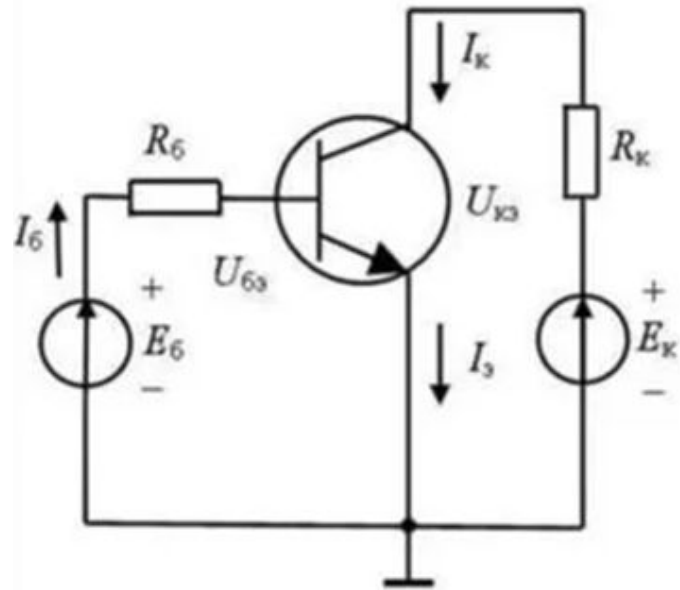

Включение по схеме с ОЭ

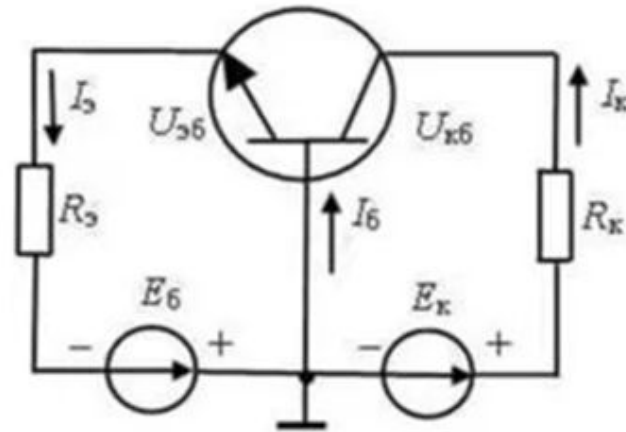


Включение по схеме с ОБ

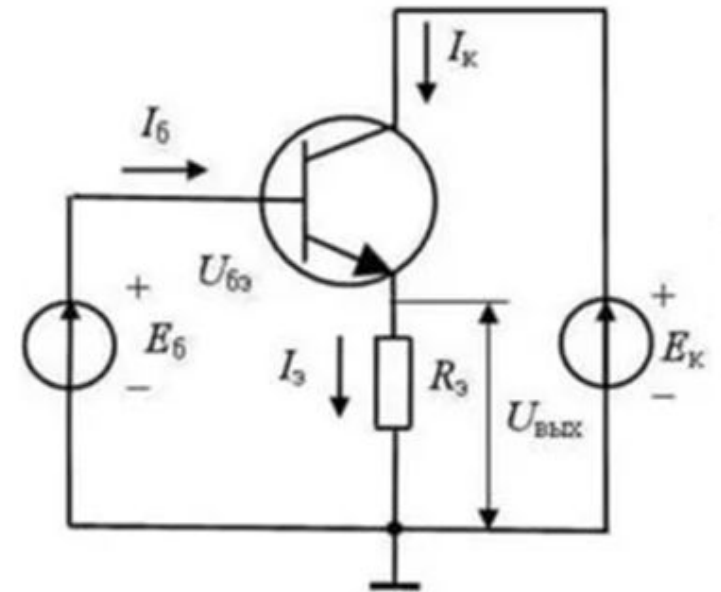

Включение по схеме с ОК

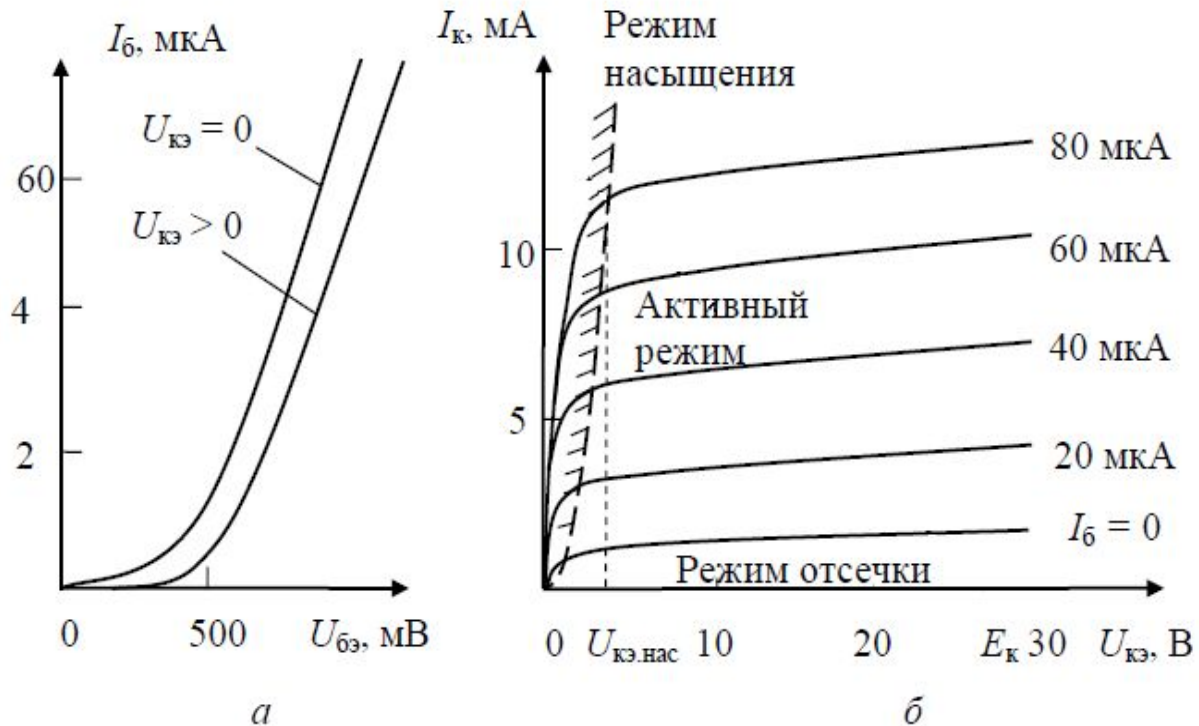Статические вольт-амперные характеристики



Входные (а) и выходные (б) ВАХ биполярного транзистора $n-p-n$ -типа в схеме с общим эмиттером


Статические характеристики снимаются на постоянном токе и без нагрузки в выходной цепи. Данные характеристики используются для расчета транзисторных схем. На практике интересны входные и выходные характеристики. Входные ВАХ отражают зависимость напряжения и тока во входной цепи, выходные ВАХ – в выходной цепи.

Входные и выходные ВАХ подобны ВАХ полупроводникового диода. Входные характеристики относятся к прямо смещенному ЭП, поэтому они подобны прямой ветви ВАХ диода. Выходные характеристики отражают свойства обратно смещенного коллекторного перехода и аналогичны обратной ветви ВАХ диода.

Схема с ОЭ

Входные характеристики


$$I_{\text{б}} = f(U_{\text{бэ}}) \Big|_{U_{\text{кэ}} = \text{const}}$$

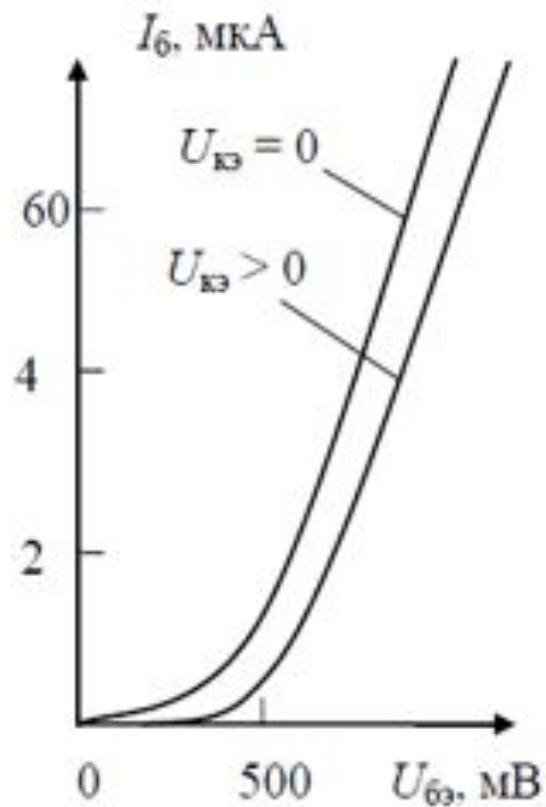

При $U_{\text{кэ}}=0$ входная характеристика представляет собой прямую ветвь ВАХ двух параллельно включенных диодов. Смещение характеристик вправо обусловлено эффектом модуляции базы: с ростом $U_{\text{кэ}}$ растет $U_{\text{кб}}$ \Rightarrow толщина обратного смещенного КП увеличивается, а толщина базы уменьшается \Rightarrow в базе рекомбинирует меньше носителей и \Rightarrow ток $I_{\text{б}}$ уменьшается.

Схема с ОЭ

Выходные характеристики $I_k = f(U_{кэ}) \Big|_{I_b = \text{const}}$

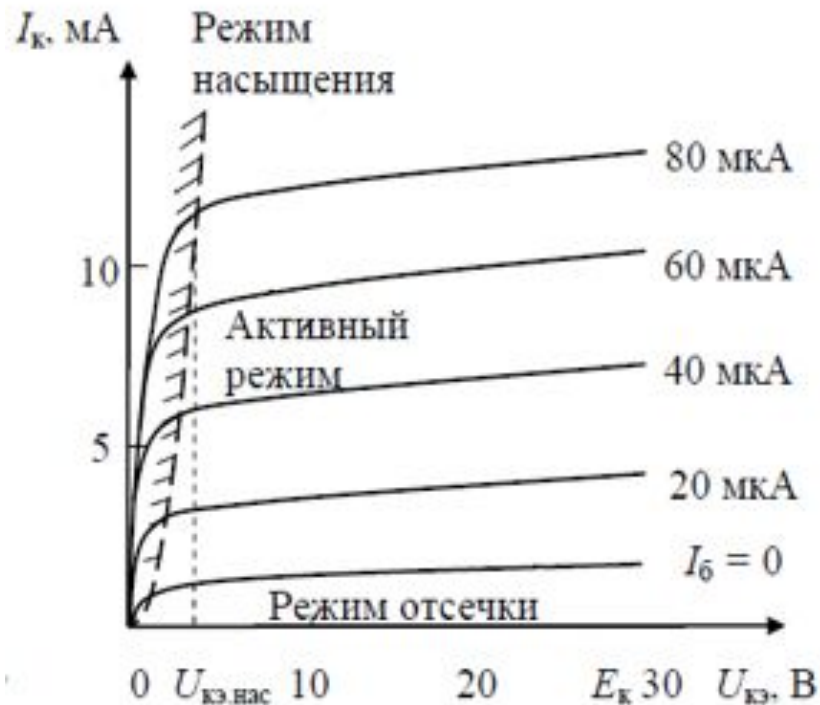

Характеристика при $I_b = 0$ соответствует режиму отсечки, при этом из Э в К течет ток неосновных носителей заряда I_{k0} .

На выходных характеристиках можно выделить области.

1. *Нелинейная область* с сильной зависимостью I_k от $U_{кэ}$. При малых $U_{кэ}$ КП смещен в прямом направлении (режим насыщения).

2. *Линейная область*. КП смещен в обратном направлении (активный режим). Здесь наблюдается слабая зависимость I_k от $U_{кэ}$. Небольшой подъем характеристик объясняется эффектом модуляции базы.

Эффект модуляции. При увеличении $U_{кэ}$ толщина базы уменьшается \Rightarrow ток I_b уменьшается (аналогично случаю для входной характеристики), но т.к. ток базы необходимо поддерживать постоянным ($I_b = \text{const}$) приходится увеличивать по модулю $U_{бэ}$. За счет этого ток I_b увеличивается, и ток $I_k = I_b \cdot \beta$ тоже возрастает.

Режимы работы БТ

активный (усилительный) используется в усилителях и генераторах:

КП смещен в обратном направлении;

ЭП смещен в прямом направлении;

режим отсечки (транзистор заперт) используется в ключевых схемах (ключ разомкнут);

КП, ЭП смещены в обратном направлении;

режим насыщения (транзистор открыт) используется в ключевых схемах (ключ замкнут);

КП, ЭП смещены в прямом направлении;


инверсный режим (К и Э меняют местами) используется редко, т.к. все параметры падают:

КП смещен в прямом направлении;

ЭП смещен в обратном направлении.

h-параметры транзистора

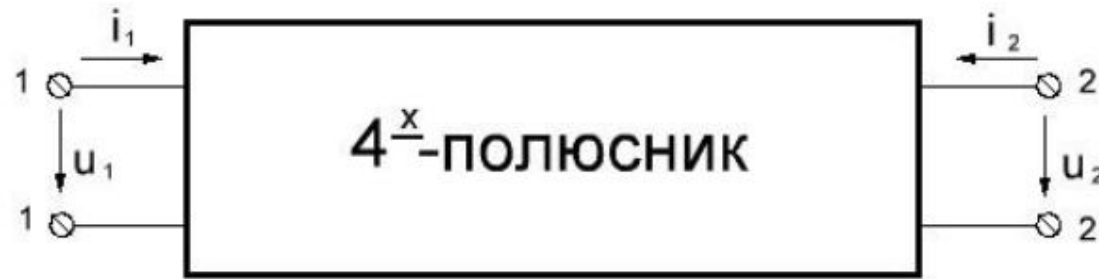При любой схеме включения транзистор может быть представлен в виде активного (линейного) четырехполюсника – «черного ящика».



$$U_1 = U_{\text{ВХ}}; U_2 = U_{\text{ВЫХ}}; I_1 = I_{\text{ВХ}}; I_2 = I_{\text{ВЫХ}}.$$

На входе действует переменное напряжение U_1 и протекает переменный ток I_1 , а на выходе действует переменное напряжение U_2 и переменный ток I_2 .

Существуют различные системы параметров, которые связывают переменные токи и напряжения в четырехполюснике. Наиболее удобными для измерения считаются h -параметры.

« h » от слова «*hybrid*» - гибридное или смешанные. Включают в себя: 2 коэффициента, одно сопротивление, одну проводимость. Приводятся в справочниках.

Система уравнений, связывающая токи и напряжения через h -параметры:

$$\begin{cases} \Delta U_1 = h_{11} \cdot \Delta I_1 + h_{12} \cdot \Delta U_2 \\ \Delta I_2 = h_{21} \cdot \Delta I_1 + h_{22} \cdot \Delta U_2 \end{cases}$$

h -параметры – соответствующие коэффициенты.

Физический смысл h-параметров транзистора

$$\begin{cases} \Delta U_1 = h_{11} \cdot \Delta I_1 + h_{12} \cdot \Delta U_2 \\ \Delta I_2 = h_{21} \cdot \Delta I_1 + h_{22} \cdot \Delta U_2 \end{cases}$$

$$h_{11} = \left. \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1} \right|_{\Delta U_2=0}$$

- входное сопротивление транзистора переменному току при неизменном выходном напряжении (по переменной на выходе К.З., т.е. переменки нет, т.е. $U_2 = \text{const}$);

$$h_{21} = \left. \frac{\Delta I_2}{\Delta I_1} \right|_{\Delta U_2=0}$$

- коэффициент передачи по току при неизменном выходном напряжении (по переменной на выходе К.З., т.е. переменки нет, т.е. $U_2 = \text{const}$);

$$h_{12} = \left. \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2} \right|_{\Delta I_1=0}$$

- коэффициент обратной связи по напряжению при неизменном входном токе, показывает какая часть переменного выходного напряжения передается на вход транзистора из-за наличия обратной связи в нем (по переменной входная цепь разрыв, т.е. $I_1 = \text{const}$);

$$h_{22} = \left. \frac{\Delta I_2}{\Delta U_2} \right|_{\Delta I_1=0}$$


- выходная проводимость транзистора при неизменном входном токе транзистора (по переменной входная цепь разрыв, т.е. $I_1 = \text{const}$), измеряется в сименсах.

Значения h – параметров зависят от схемы включения:

Схема ОЭ: $I_1 = I_{\bar{б}}$; $I_2 = I_{\kappa}$; $U_1 = U_{\bar{бэ}}$; $U_2 = U_{\kappaэ}$.

Схема с ОЭ
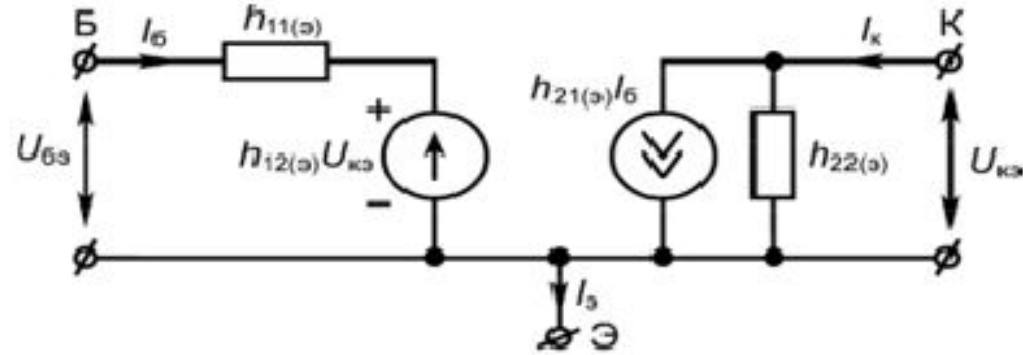
$$\begin{cases} \Delta U_1 = h_{11} \cdot \Delta I_1 + h_{12} \cdot \Delta U_2 \\ \Delta I_2 = h_{21} \cdot \Delta I_1 + h_{22} \cdot \Delta U_2 \end{cases}$$



$$h_{11э} = \left. \frac{\Delta U_{бэ}}{\Delta I_б} \right|_{U_{кэ} = \text{const}} = r_{вх}$$

- входное сопротивление транзистора переменному току; определяется по входной характеристике;

$$h_{21э} = \left. \frac{\Delta I_к}{\Delta I_б} \right|_{U_{кэ} = \text{const}} = \beta$$

- коэффициент передачи тока базы; определяется по выходным характеристикам;

$$h_{12э} = \left. \frac{\Delta U_{бэ}}{\Delta U_{кэ}} \right|_{I_б = \text{const}} = \varepsilon$$

- коэффициент обратной связи по напряжению; определяется по входным характеристикам;

$$h_{22э} = \left. \frac{\Delta I_к}{\Delta U_{кэ}} \right|_{I_б = \text{const}}$$

- выходная проводимость транзистора; определяется по выходной характеристике.

Максимально допустимые параметры

$I_{к\ max}$ – максимально допустимый ток коллектора (сотни мА – десятки А);

$U_{кэ\ max}$ – максимально допустимое напряжение К-Э;

$P_{к\ max}$ – максимально допустимая мощность, рассеиваемая коллектором (до десятков Вт);

$U_{бэ\ обр\ max}$ – максимально допустимое обратное напряжение ЭП;

$I_{б\ max}$ – максимально допустимый прямой ток базы.

