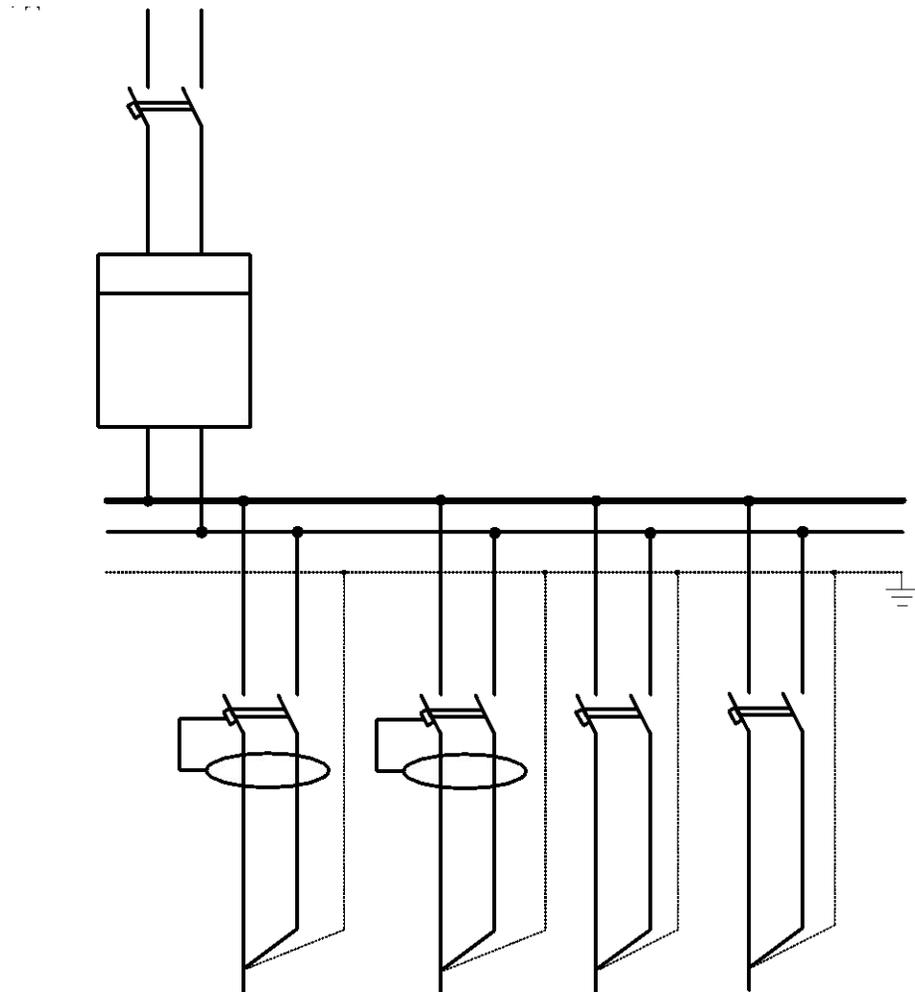


ЗАДАНИЕ по МДК.


ЗАДАНИЕ №1

Необходимо нарисовать в конспекте монтажную схему щита по данной принципиальной электрической.



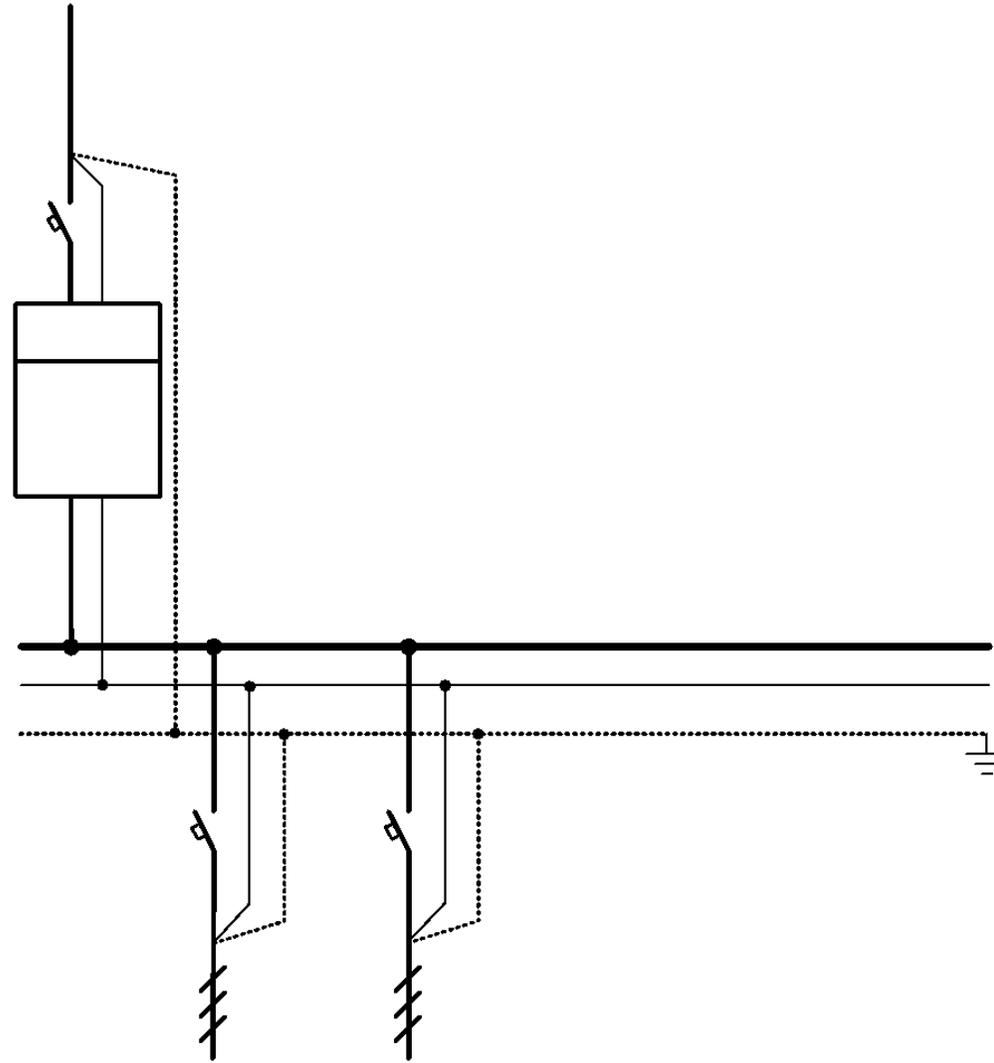
ЗАДАНИЕ №2

Необходимо нарисовать в конспекте
монтажную схему щита по данной
принципиальной электрической.



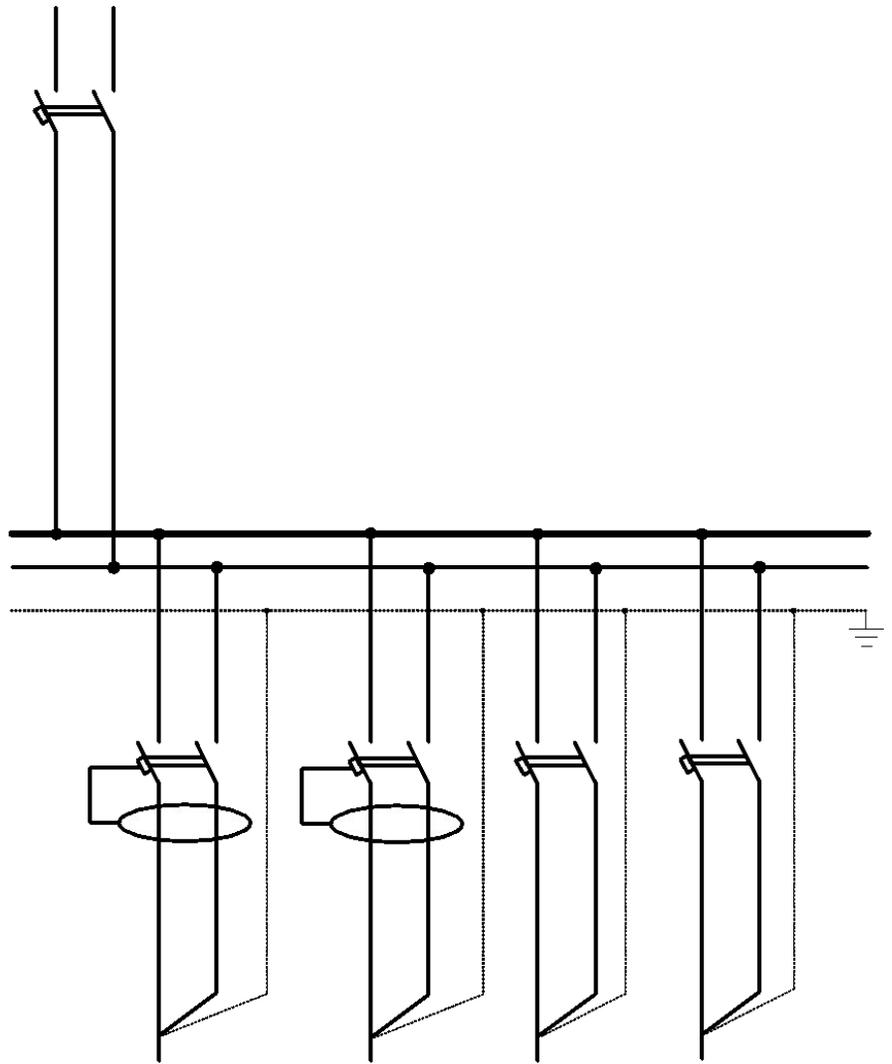
ЗАДАНИЕ №3

Необходимо нарисовать в конспекте монтажную схему щита по данной принципиальной электрической.



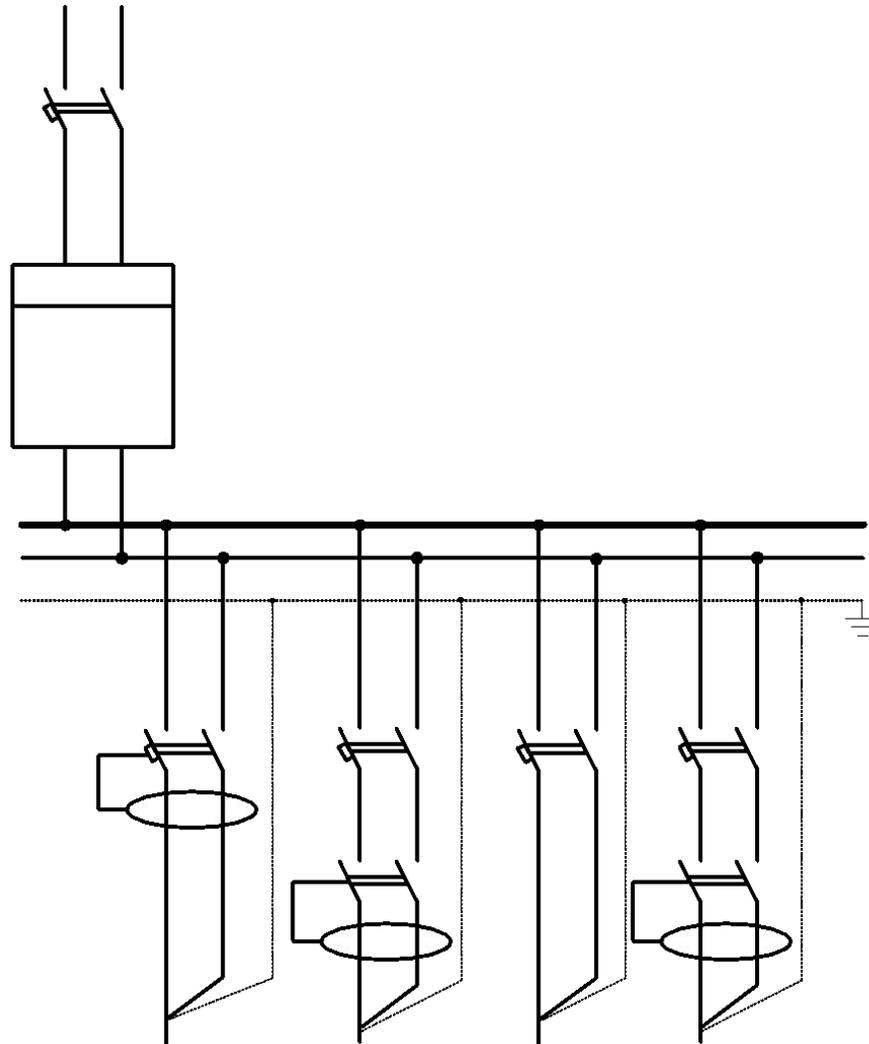ЗАДАНИЕ №4

Необходимо нарисовать в конспекте монтажную схему щита по данной принципиальной электрической.



ЗАДАНИЕ №5

Необходимо составить электрическую принципиальную схему в соответствии с данной монтажной схемой.

