
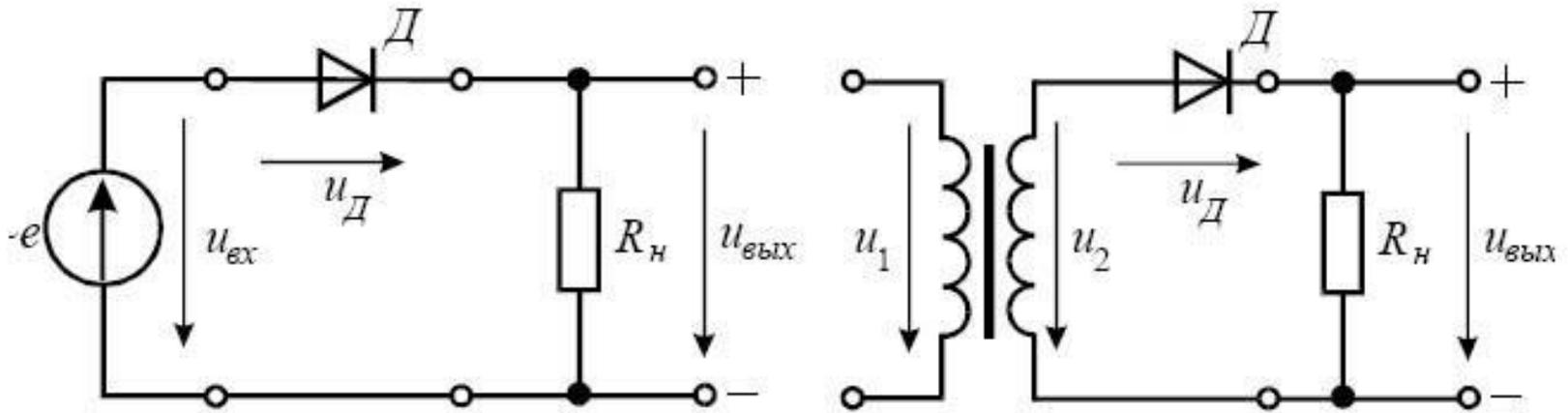


Полупроводниковые выпрямители



Однополупериодный выпрямитель


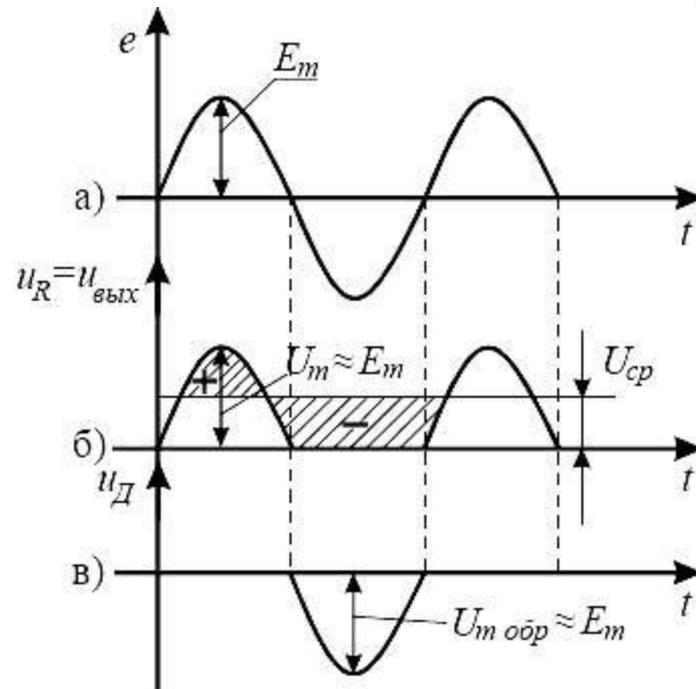


а)





Однополупериодный выпрямитель.

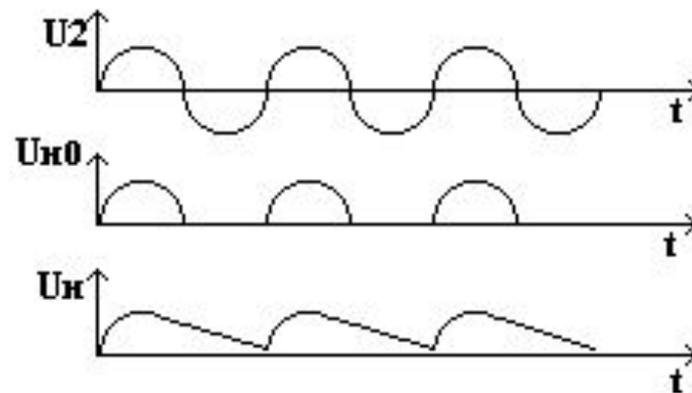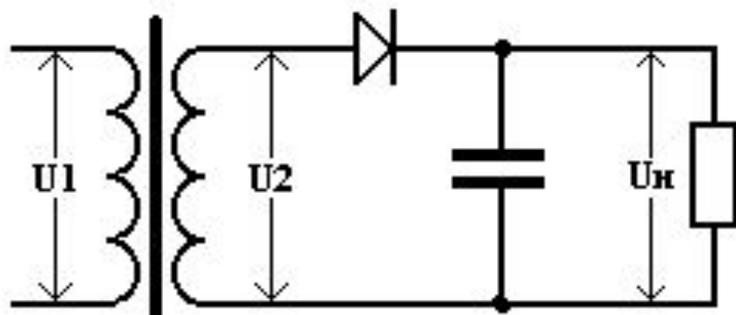

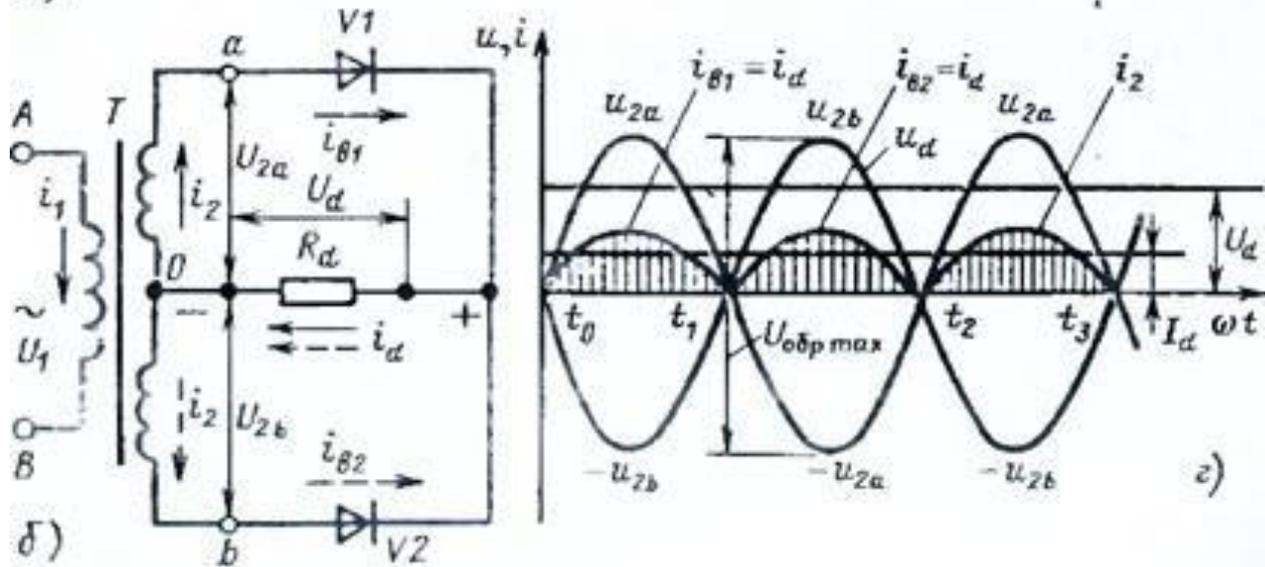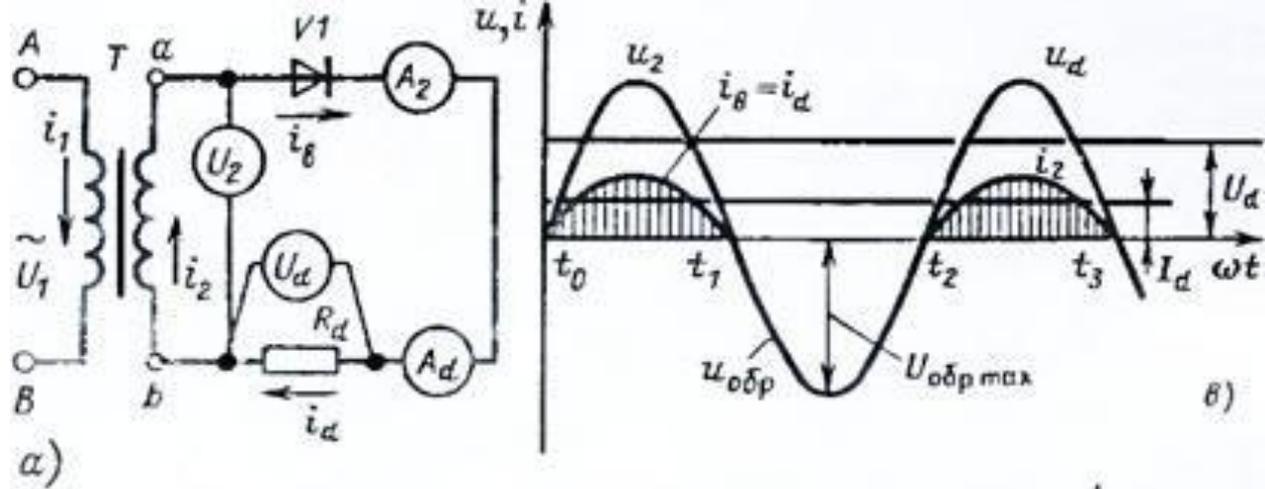


Однополупериодный выпрямитель (а) и двухполупериодный вы
Прямитель со средней точкой (б)

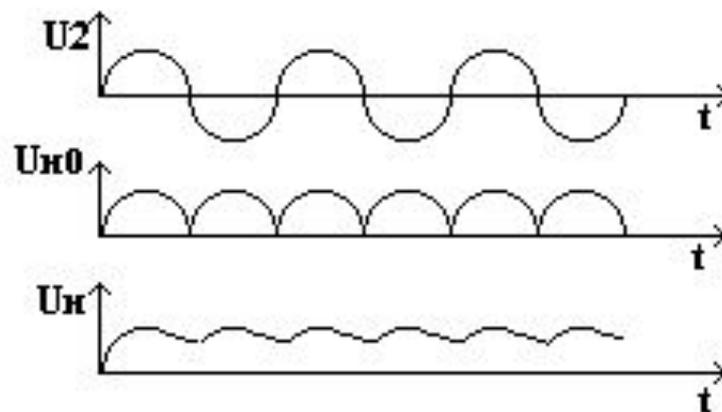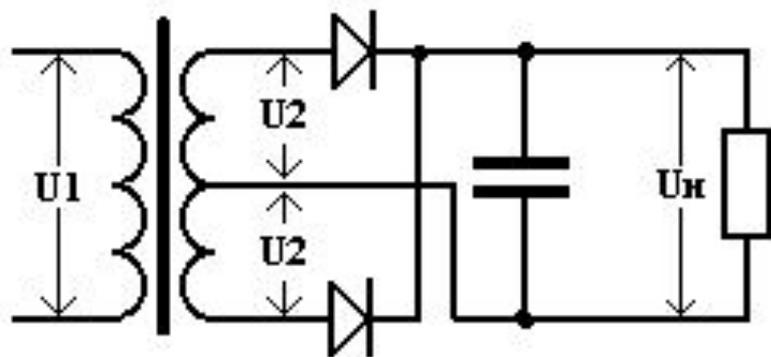
Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой.





Мостовая схема выпрямителя

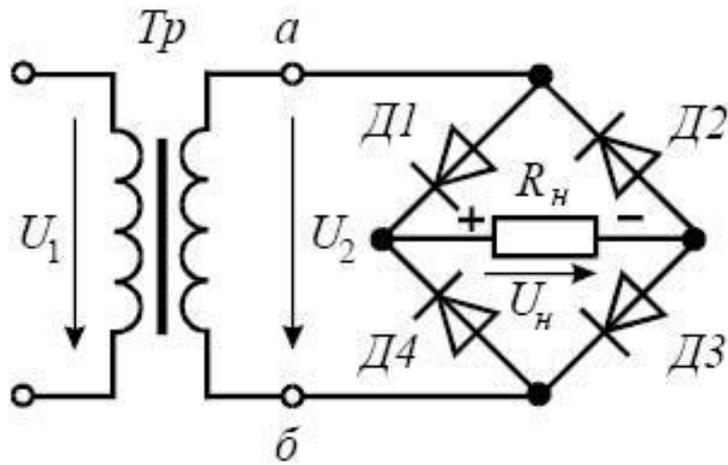


а)

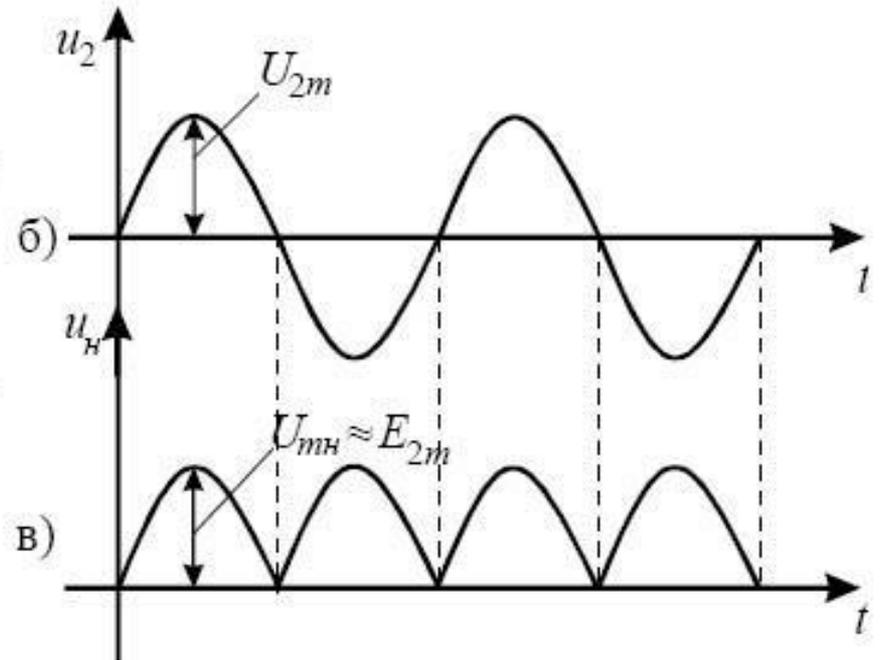

Мостовая схема выпрямителя.

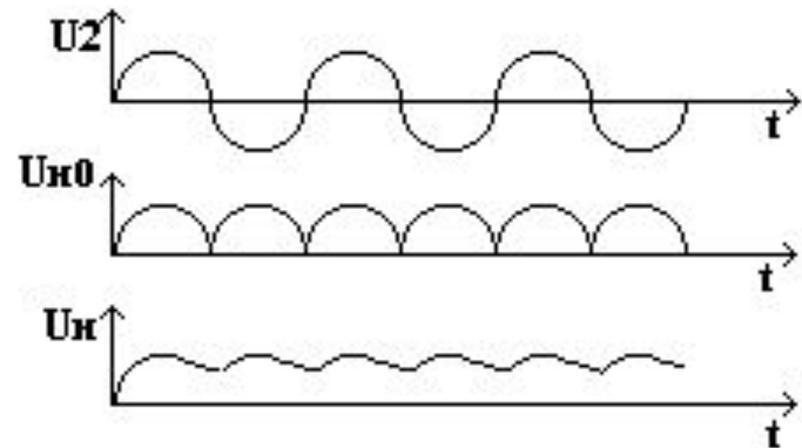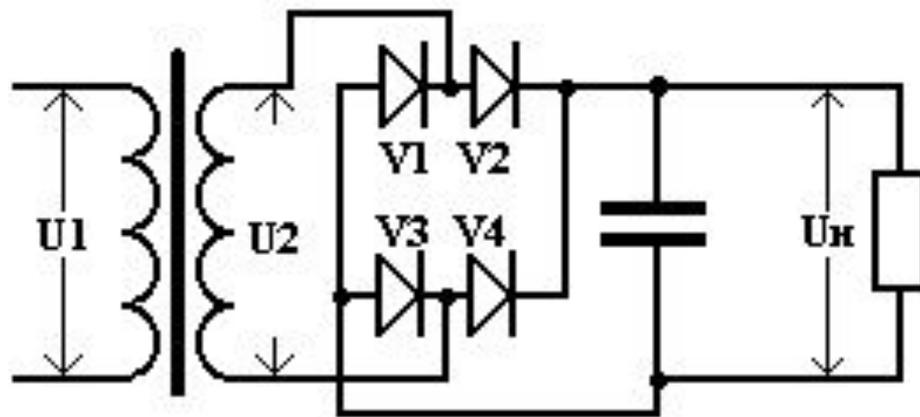

Трехфазный неуправляемый выпрямитель

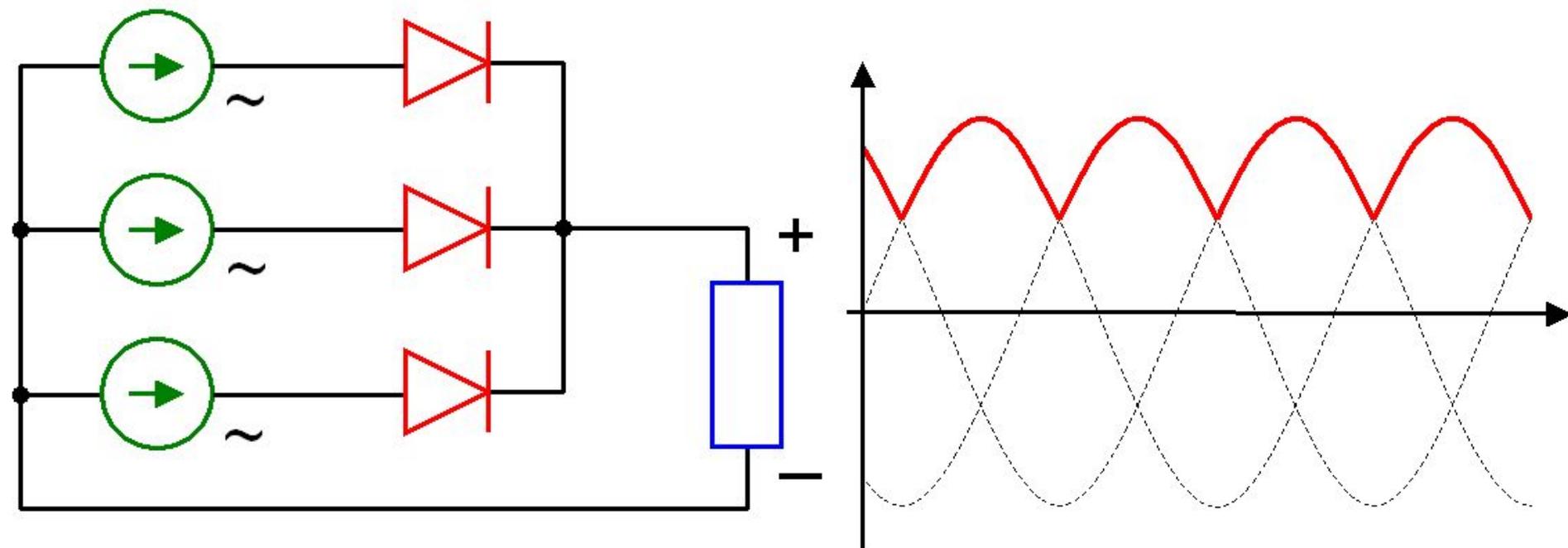

Трёхфазный выпрямитель.

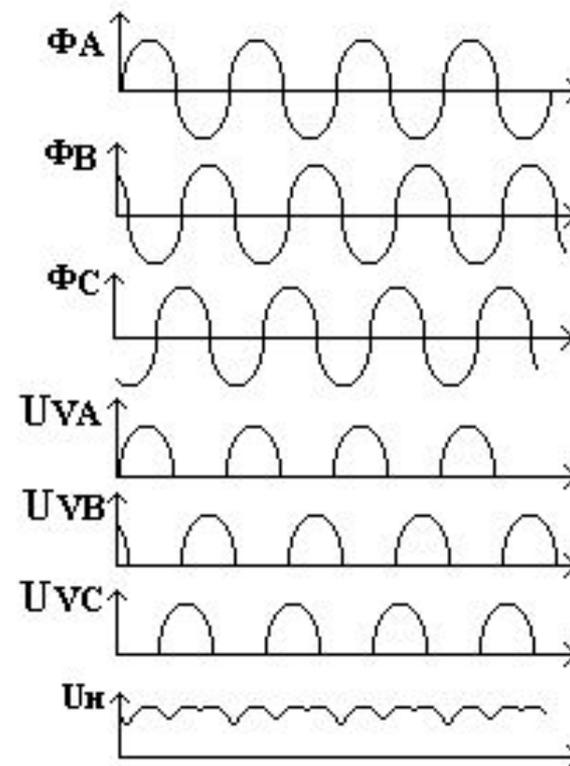
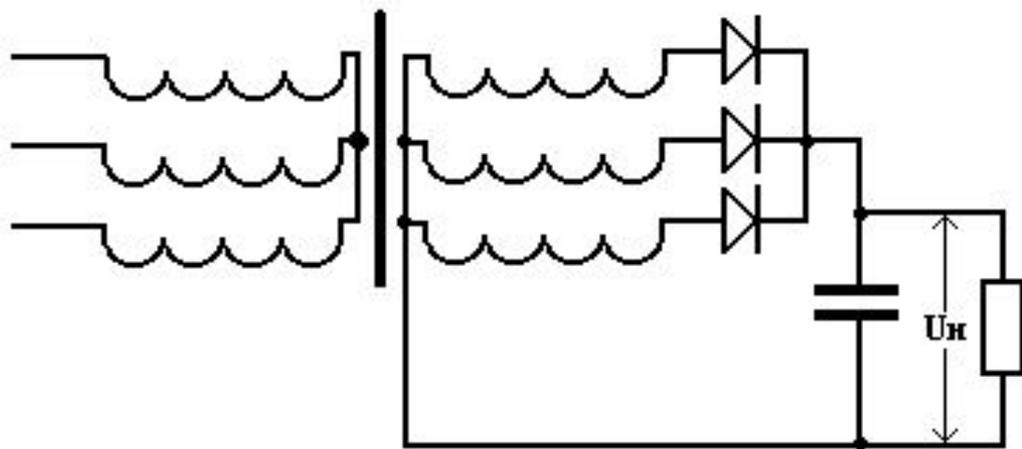


Схема трехфазного выпрямления (Треугольник Ларионова)


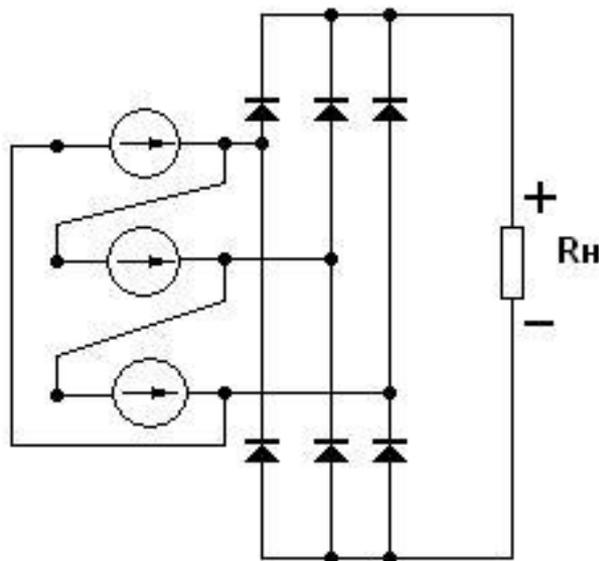


Схема трехфазного выпрямления
(Звезда Ларионова)

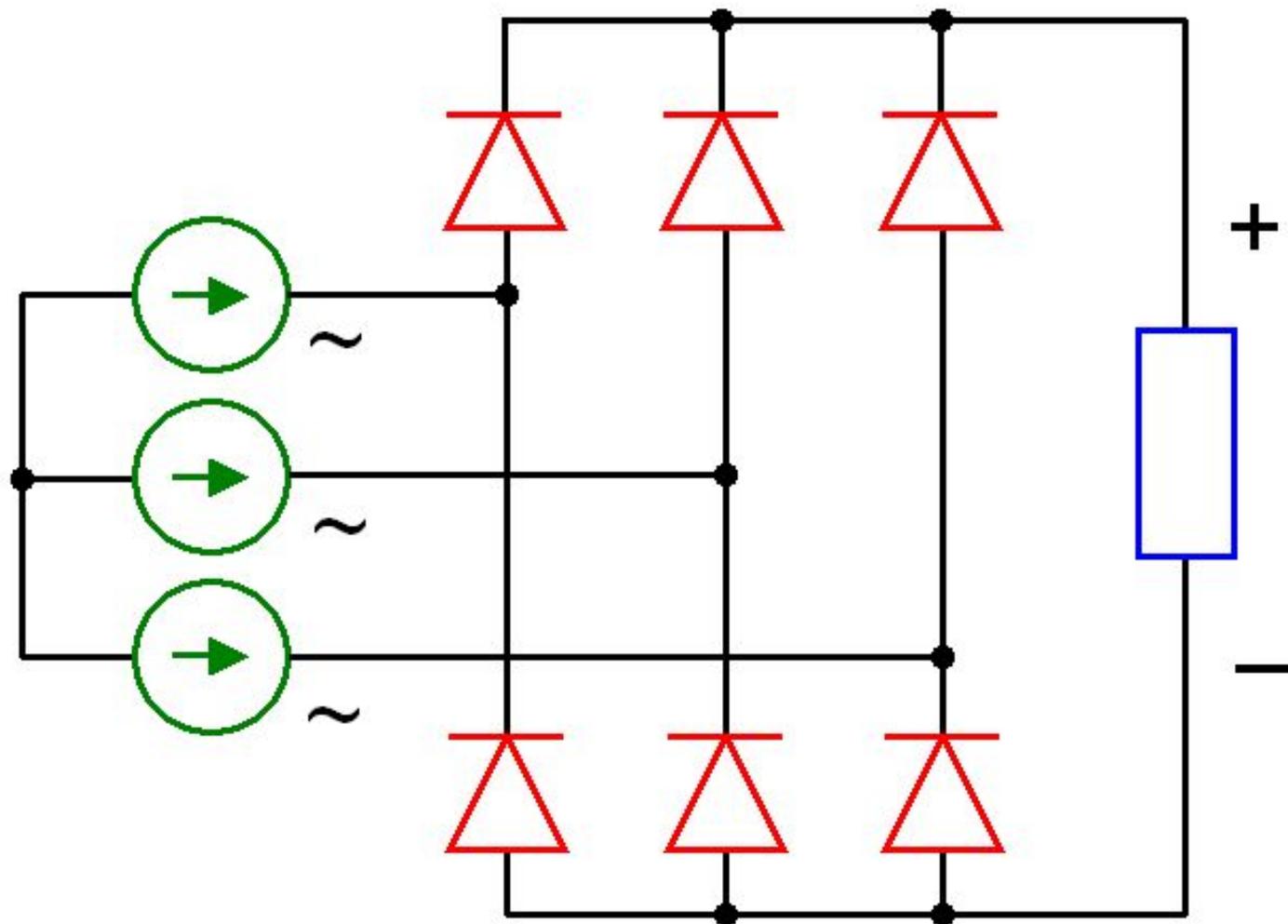

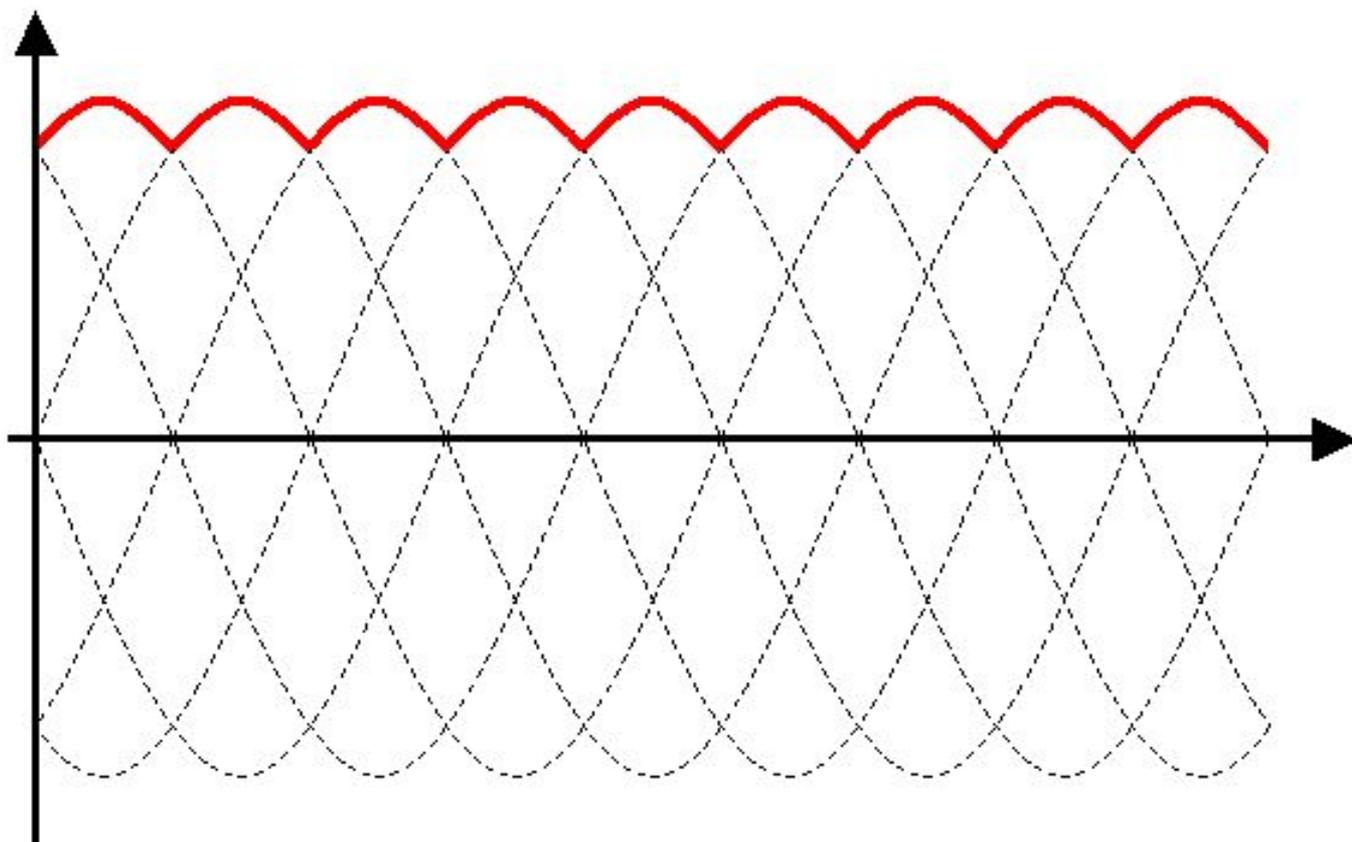


Схема Ларионова.

