

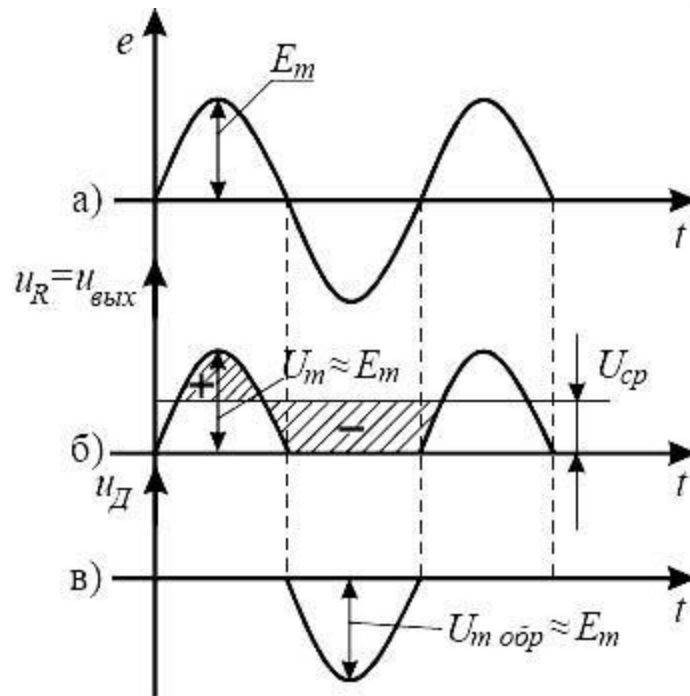
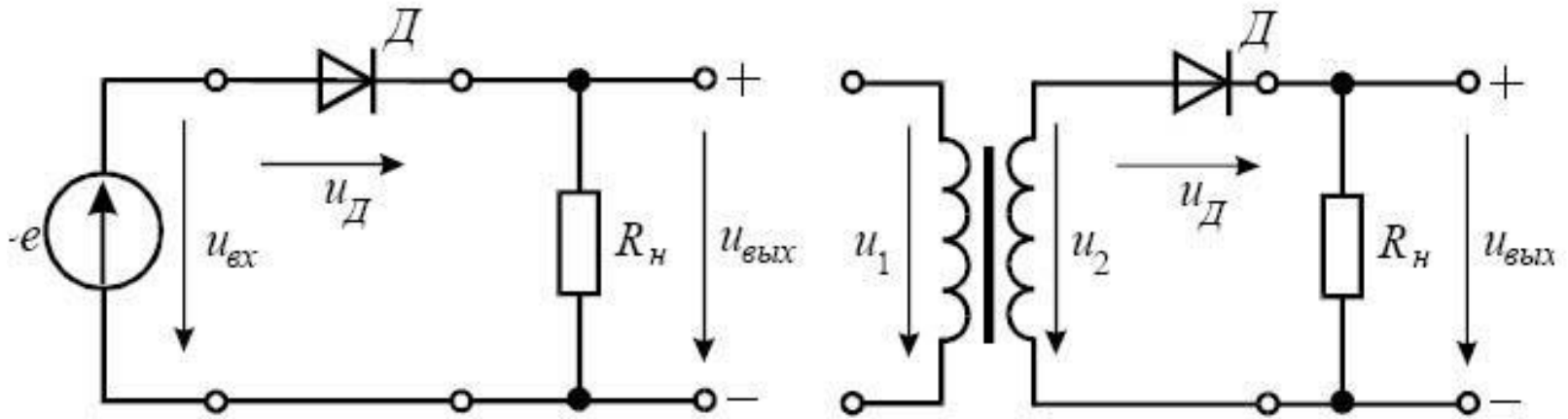




# Полупроводниковые выпрямители

# Однополупериодный выпрямитель

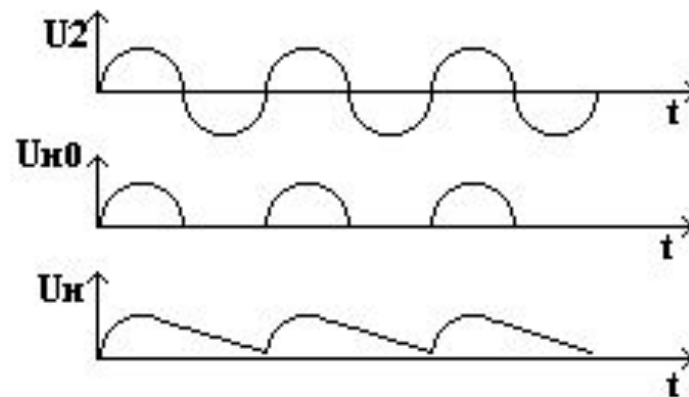



# Однополупериодный выпрямитель.

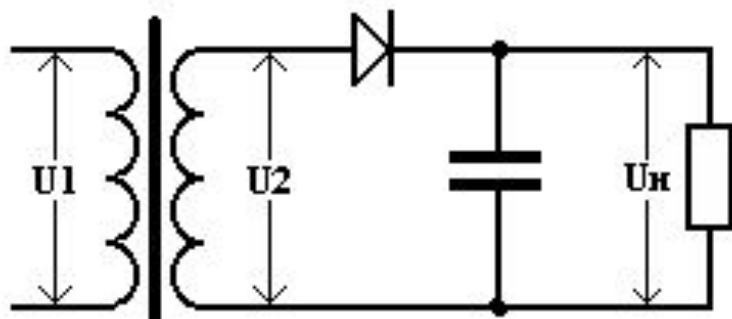

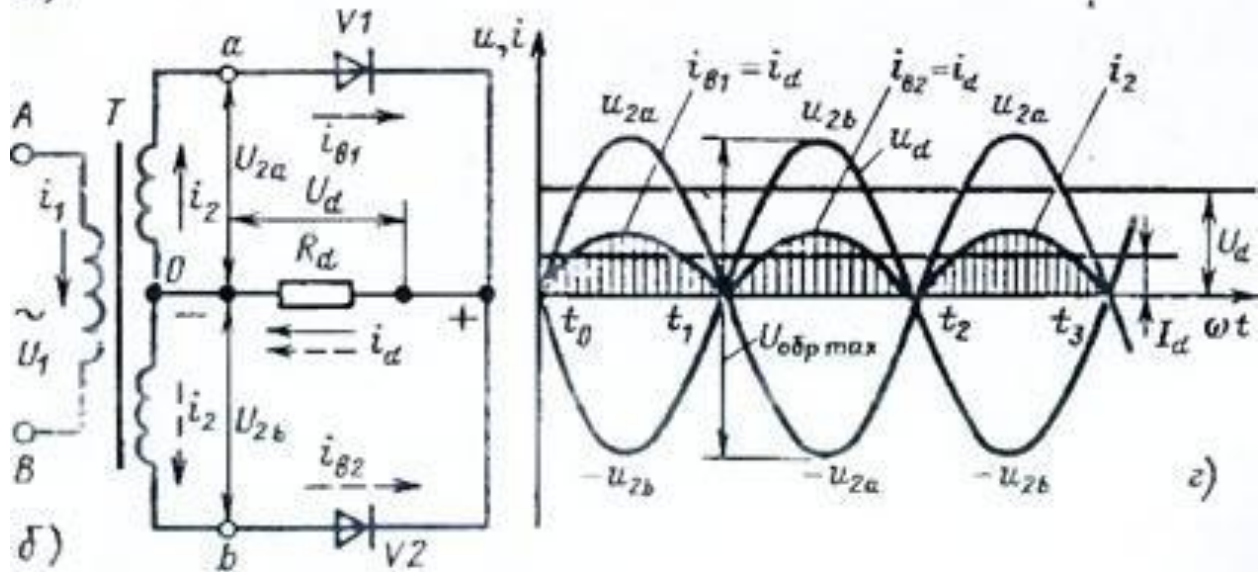
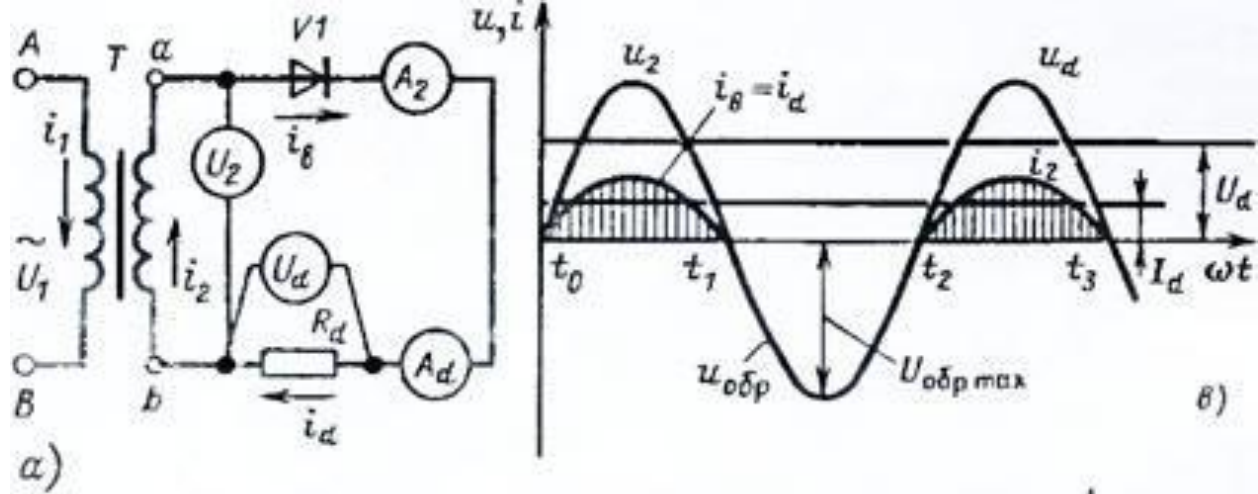


Однополупериодный выпрямитель (а) и двухполупериодный вы  
 Прямитель со средней точкой (б)

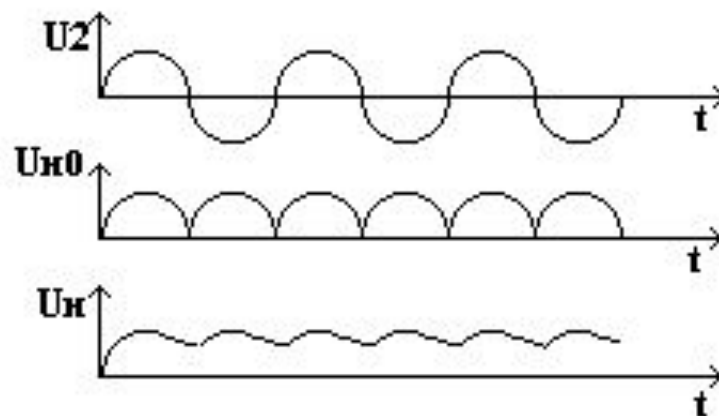
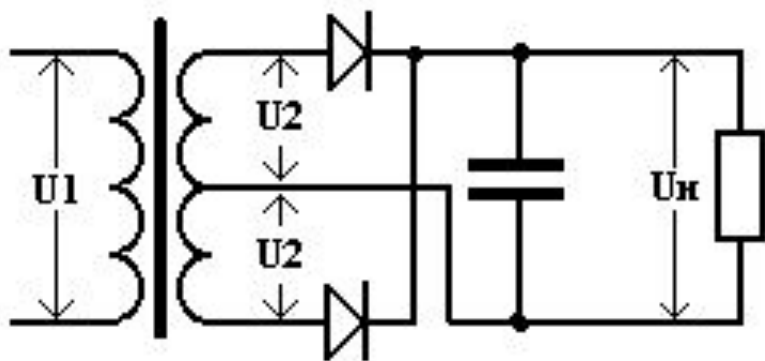
# Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой.




# Мостовая схема выпрямителя

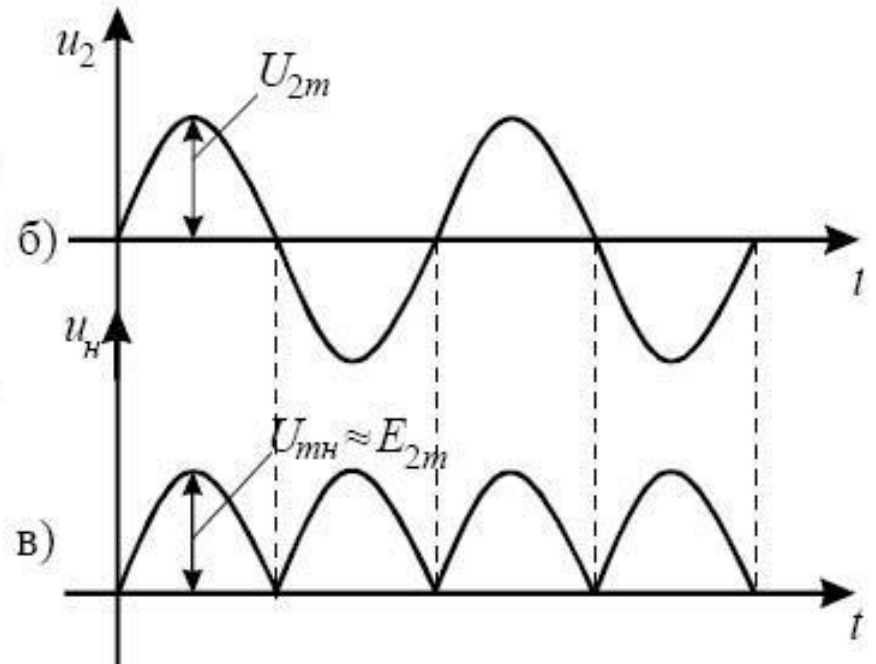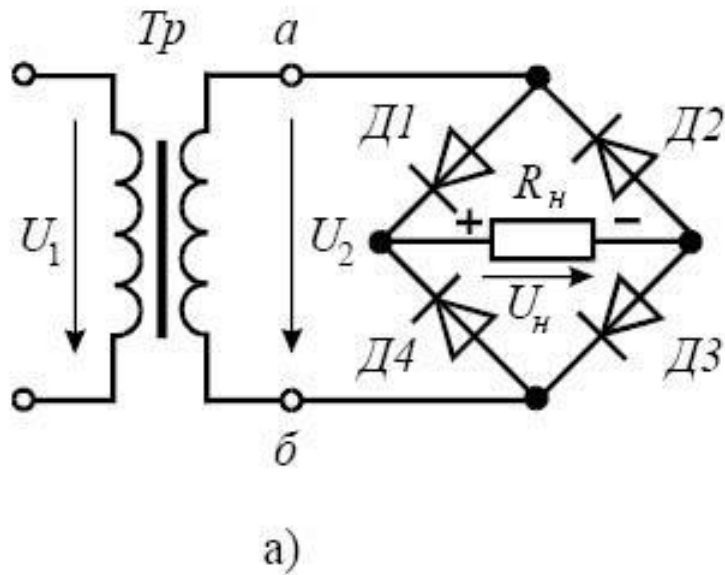

## Мостовая схема выпрямителя.

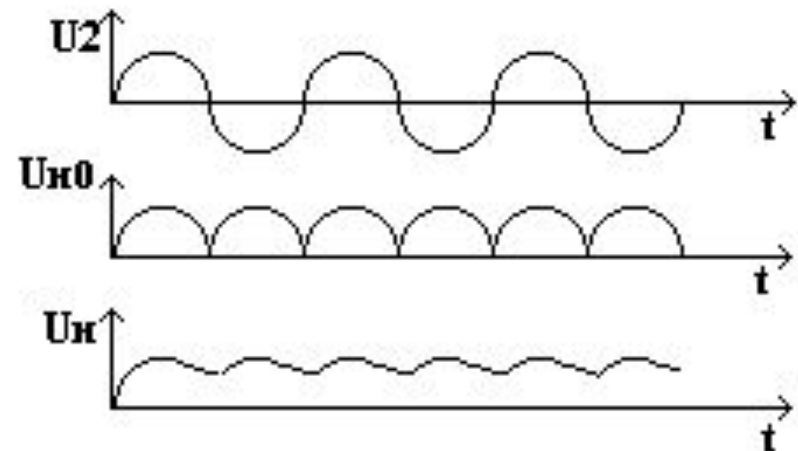
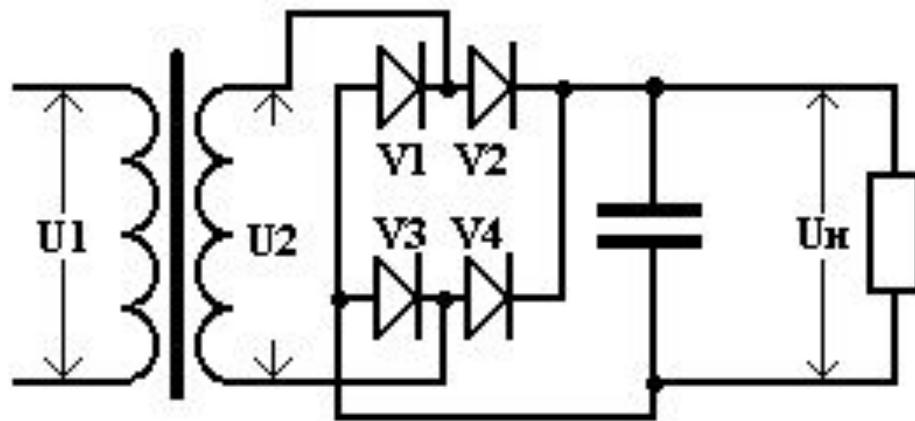


# Трехфазный неуправляемый выпрямитель

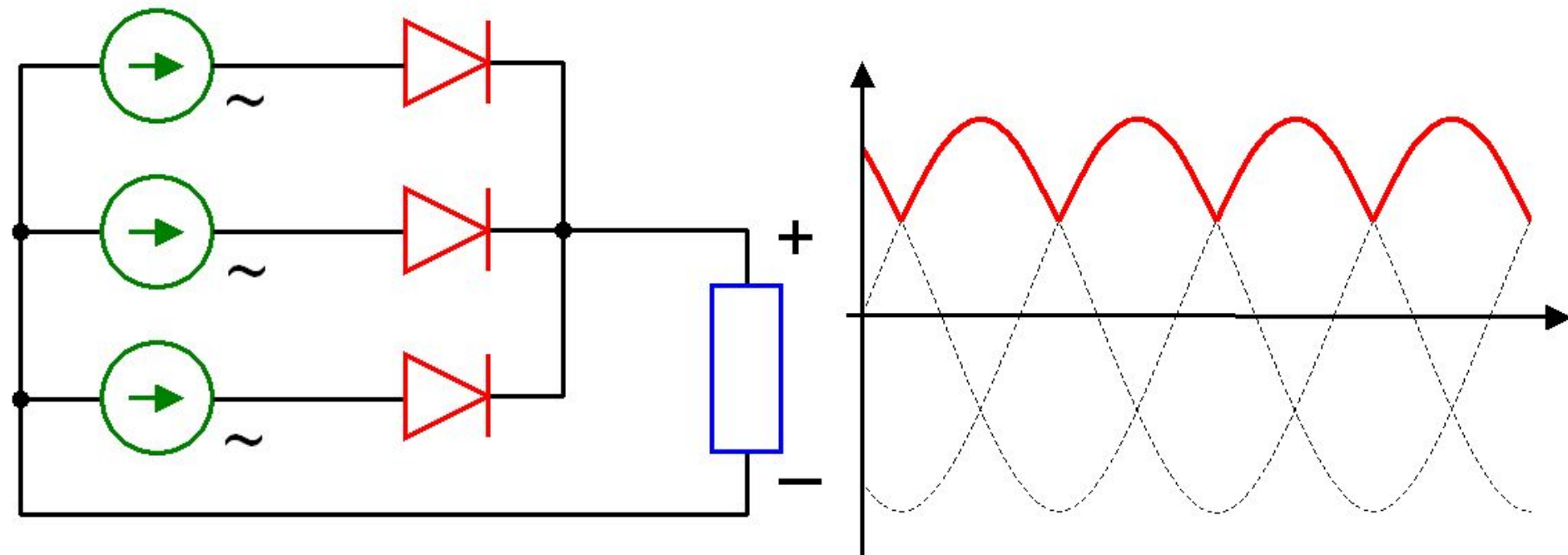



# Трехфазный выпрямитель.

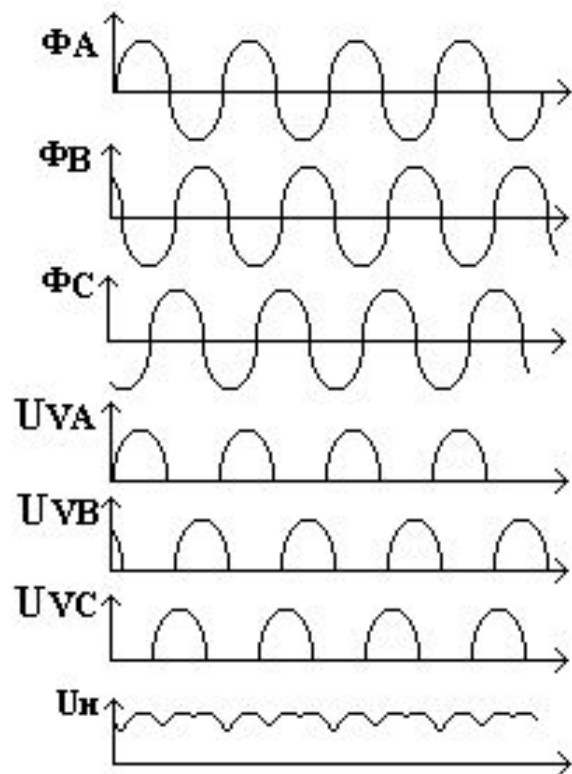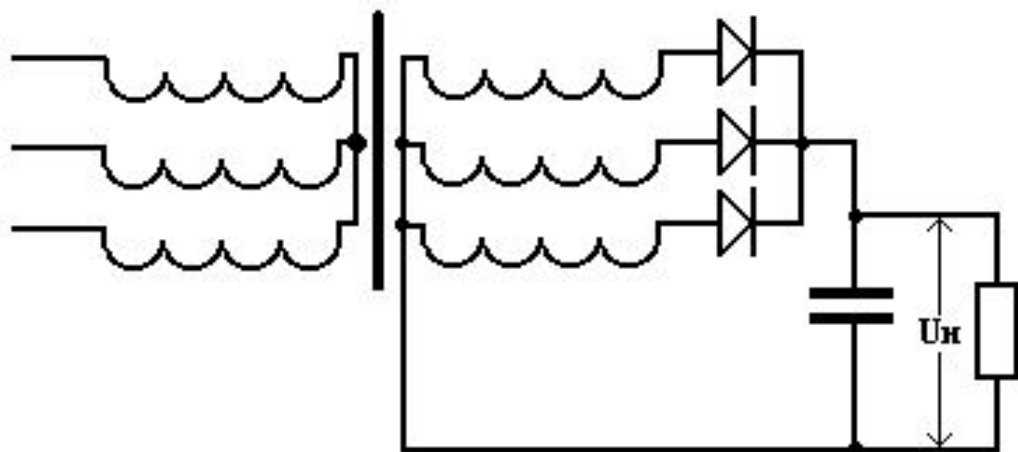

# Схема трехфазного выпрямления (Треугольник Ларионова)



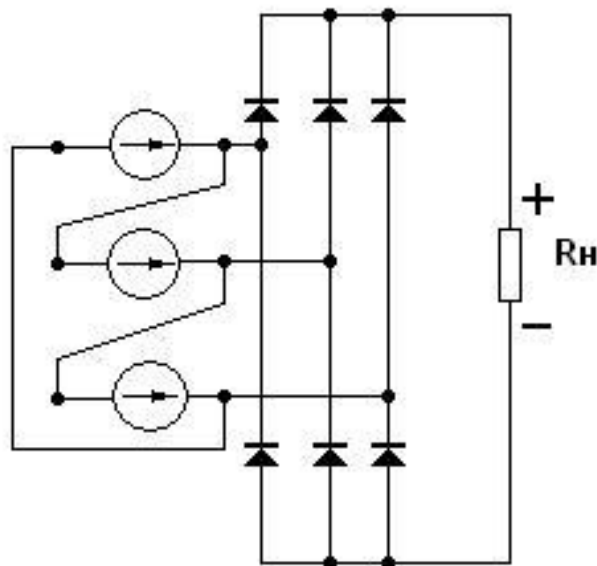


Схема трехфазного выпрямления  
(Звезда Ларионова)

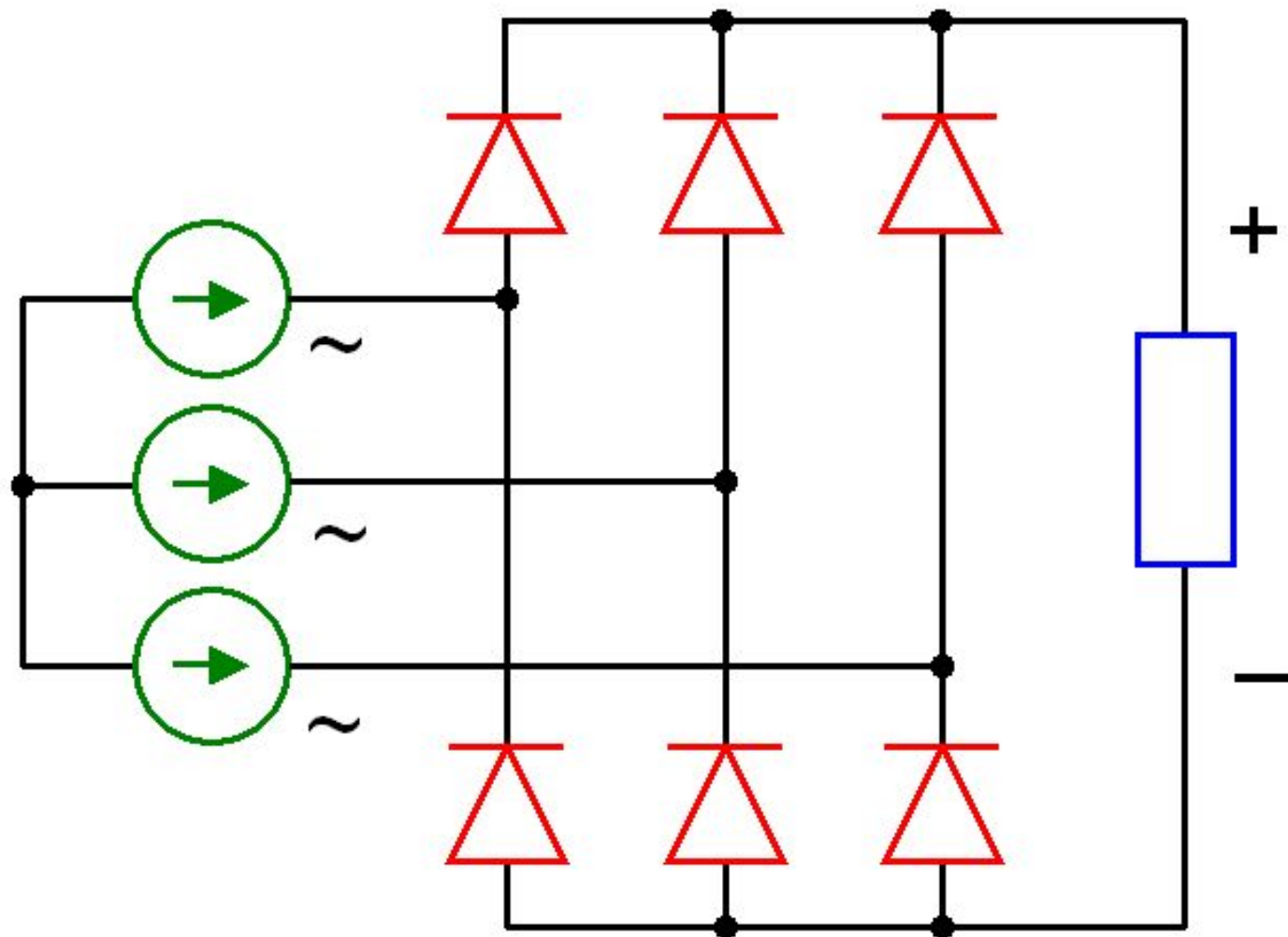

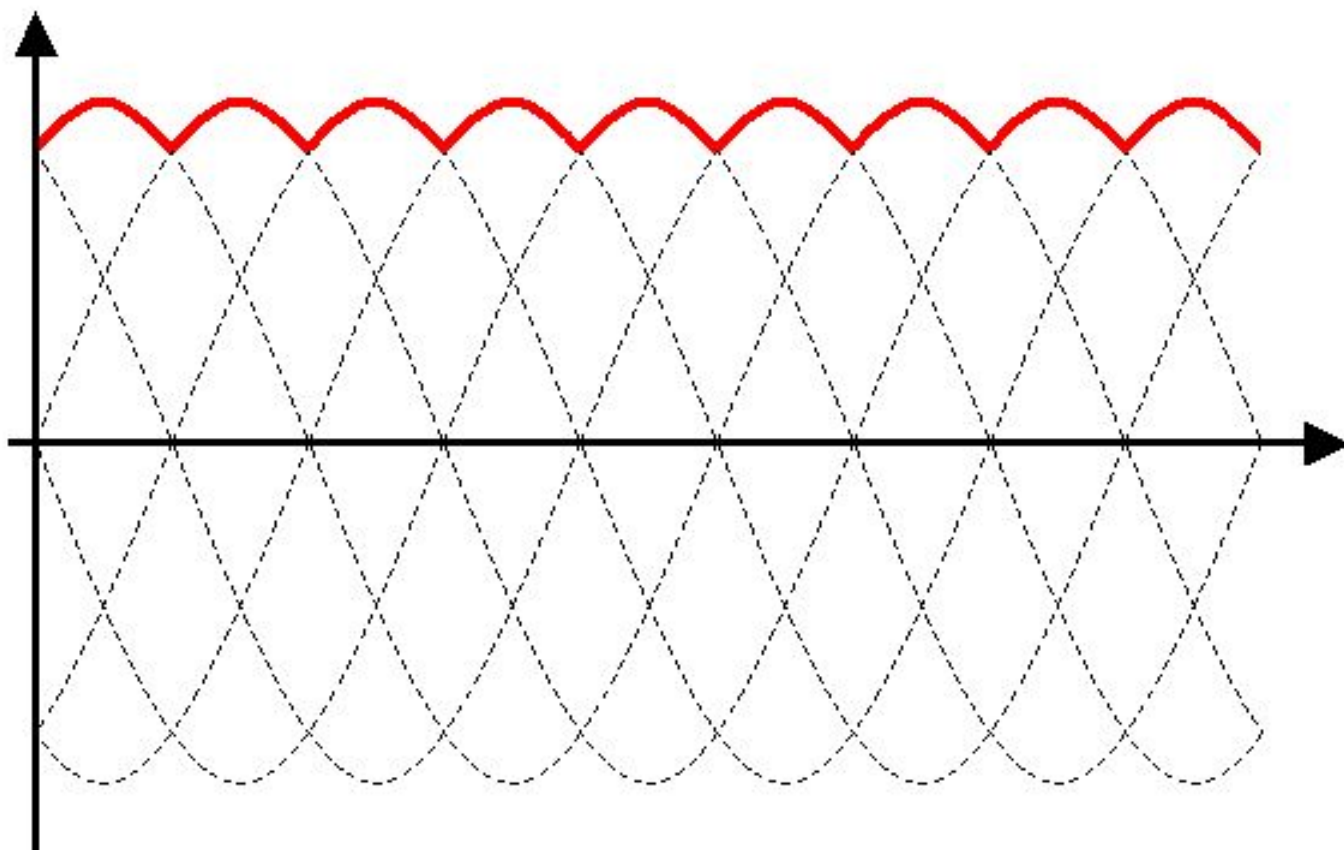

# Схема Ларионова.

