

21. Назначение и область применения реле ONI

Программируемые логические реле модульного исполнения ONI PLR-S (логические реле) предназначены для построения базовых систем автоматизированного управления малой и средней степеней сложности.

Логические реле могут быть применены для автоматизации различного технологического и инженерного оборудования, построение систем автоматизированного сбора и обработки информации, построение систем учета и распределения энергоресурсов, систем дистанционного управления и т. д.

Общие технические характеристики

Таблица 1

Параметр		Значение
Напряжение питания, В	DC	от 10,8 до 28,8
	AC	от 85 до 265
Потребляемая мощность, Вт, не более	DC	4 на один модуль
	AC	10 на один модуль
Диапазон рабочих температур, °C		от минус 20 до плюс 55
Относительная влажность воздуха, %		5–95, без образования конденсации
Степень загрязнения микросреды по ГОСТ Р МЭК 60664		2, без содержания агрессивных и взрывоопасных паров и газов в концентрациях, вызывающих коррозию металлов и разрушение изоляции
Способ охлаждения		естественное охлаждение окружающим воздухом
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)		IP20
Срок службы, лет		7
Ремонтопригодность		неремонтопригодны
Масса, кг		не более 0,45 на один модуль

Таблица 2 – Модули ЦПУ

Типоисполнение	Конфигурация											
	Входы			Выходы		Интерфейсы			Периферия			
	Цифровые	Аналоговые	Универсальные	Цифровые	Аналоговые	RS232	RS485	Ethernet**	Экран	Клавиатура	Расширение	Питание
PLR-S. CPU0804	4	-	4	4R	-	1	-	-	-	-	-	DC
PLR-S. CPU0804(T) 24В DC	4	-	4	4Т	-	1	-	-	+	+	-	DC
PLR-S. CPU0804(R) 220В AC	8	-	-	4R	-	1	-	-	-	-	-	AC
PLR-S. CPU1004(R) 24В DC	4	-	6	4R	-	1	1	-	+	+	+	DC
PLR-S. CPU1004(R) 220В AC	10	-	-	4R	-	1	1	-	+	+	+	AC
PLR-S. CPU1206	6	-	6	6R	-	1	-	-	+	+	+	DC
PLR-S. CPU1206(T) 24В DC	6	-	6	4R/2Т	-	1	-	-	+	+	+	DC
PLR-S. CPU1206(R) 220В AC	12	-	-	6R	-	1	-	-	+	+	+	AC
PLR-S. CPU1410	8	-	6	10R	-	1	1	-	+	+	+	DC
PLR-S. CPU1410(T) 24В DC	8	2	4	6R/2Т	1	1	1	-	+	+	+	DC
PLR-S. CPU1410(R) 220В AC	14	-	-	10R	-	1	1	-	+	+	+	AC

*Примечание:

R – выход релейный;

T – выход транзисторный (открытый коллектор).

**Примечание: тип разъема – 8P8C.

Таблица 3 – Модули расширения



Типоисполнение	Конфигурация												
	Входы			Выходы			Интерфейсы			Периферия			
	Цифровые	Аналоговые	Универсальные	Цифровые	Аналоговые	Термо-сопротивления	RS232	RS485	Ethernet**	Экран	Клавиатура	Расширение	Тип питания
PLR-S. 8DI/8DO	4	-	4	8R	-	-	-	-	-	-	-	-	DC
PLR-S. 8DI/8DO (T) 24В DC	4	-	4	8T	-	-	-	-	-	-	-	-	DC
PLR-S. 8DI/8DO (R) 220В AC	8	-	-	8R	-	-	-	-	-	-	-	-	AC
PLR-S. 4AI	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DC
PLR-S. 2AO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	DC
PLR-S. 3 RTD	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	DC
PLR-S. RS485	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DC

*Примечание:

R – выход релейный;

T – выход транзисторный (открытый коллектор).

**Примечание: тип разъема – 8P8C.

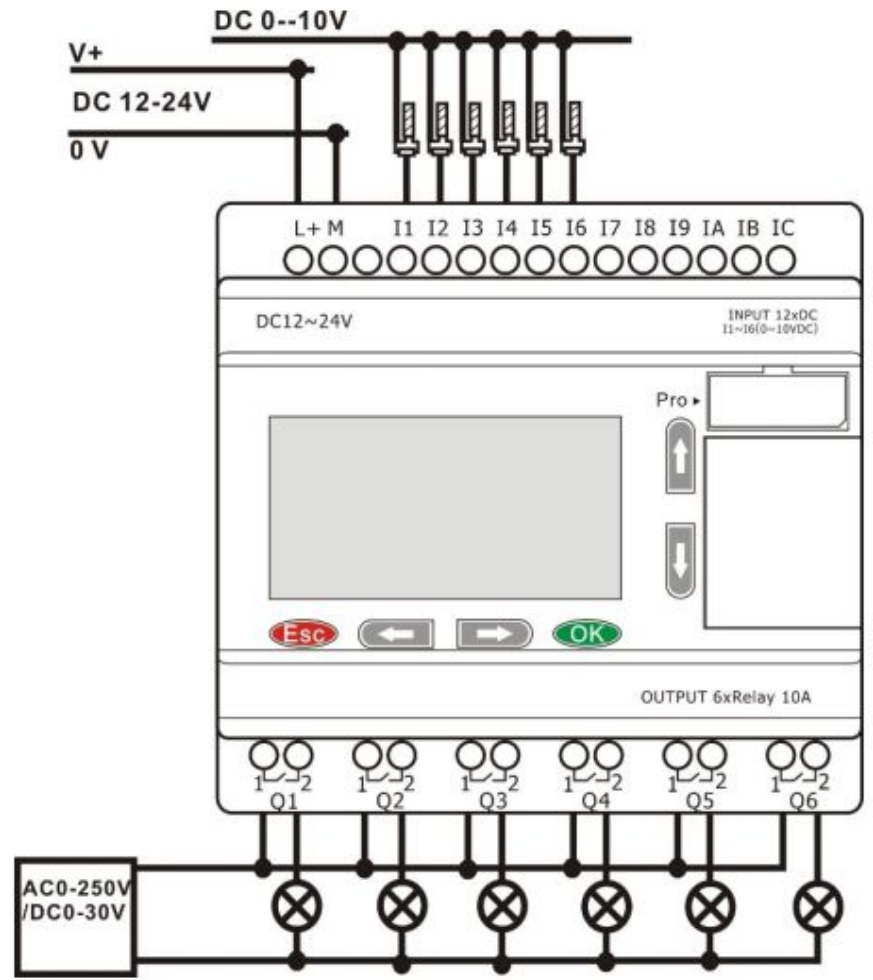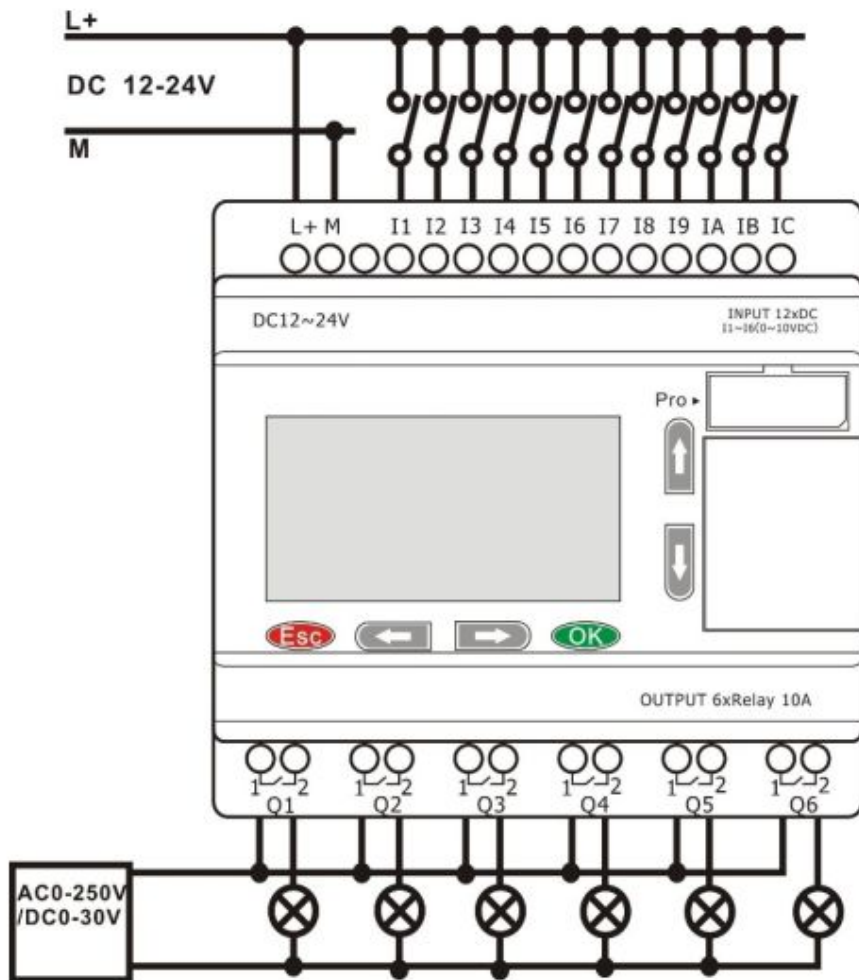


22. Программное обеспечение

Программное обеспечение ONI PLR Studio предназначено для разработки и отладки прикладных программ для логических реле ONI серии PLR-S, с использованием графического языка диаграмм функциональных блоков FBD.

Библиотека функциональных блоков

Цифровой вход


1001

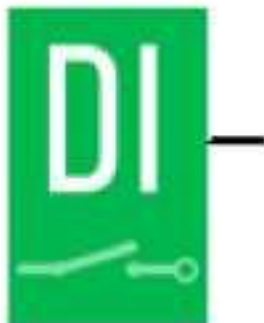

Блок соответствует физическому цифровому входу модуля ЦПУ или модуля расширения.

Цифровой выход

Q001

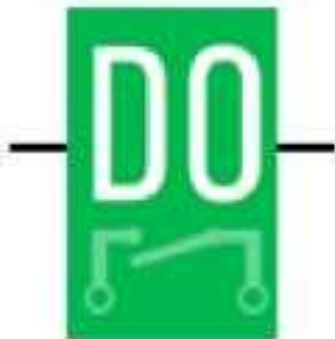

Блок соответствует физическому цифровому выходу модуля ЦПУ или модуля расширения.

2.7.1.1.4 Постоянные логические уровни

При необходимости использования в программе постоянных логических уровней 0 или 1 их можно задать, подключив вход модуля к специальным блокам.

Low



Блок "всегда 0" постоянно формирует на выходе сигнал логического нуля.

High



Блок "всегда 1" постоянно формирует на выходе сигнал логической единицы.

Аналоговый вход

AI001



Блок соответствует физическому аналоговому или универсальному входу модуля ЦПУ или модуля расширения.

Аналоговый выход


AQ001




Блок соответствует физическому аналоговому выходу модуля ЦПУ или модуля расширения.

2.7.2 Логические функции

2.7.2.1 И

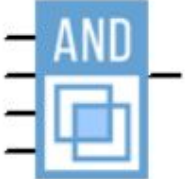
<p>B001 [M1]</p> 	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно.</p>
---	--

Временная диаграмма

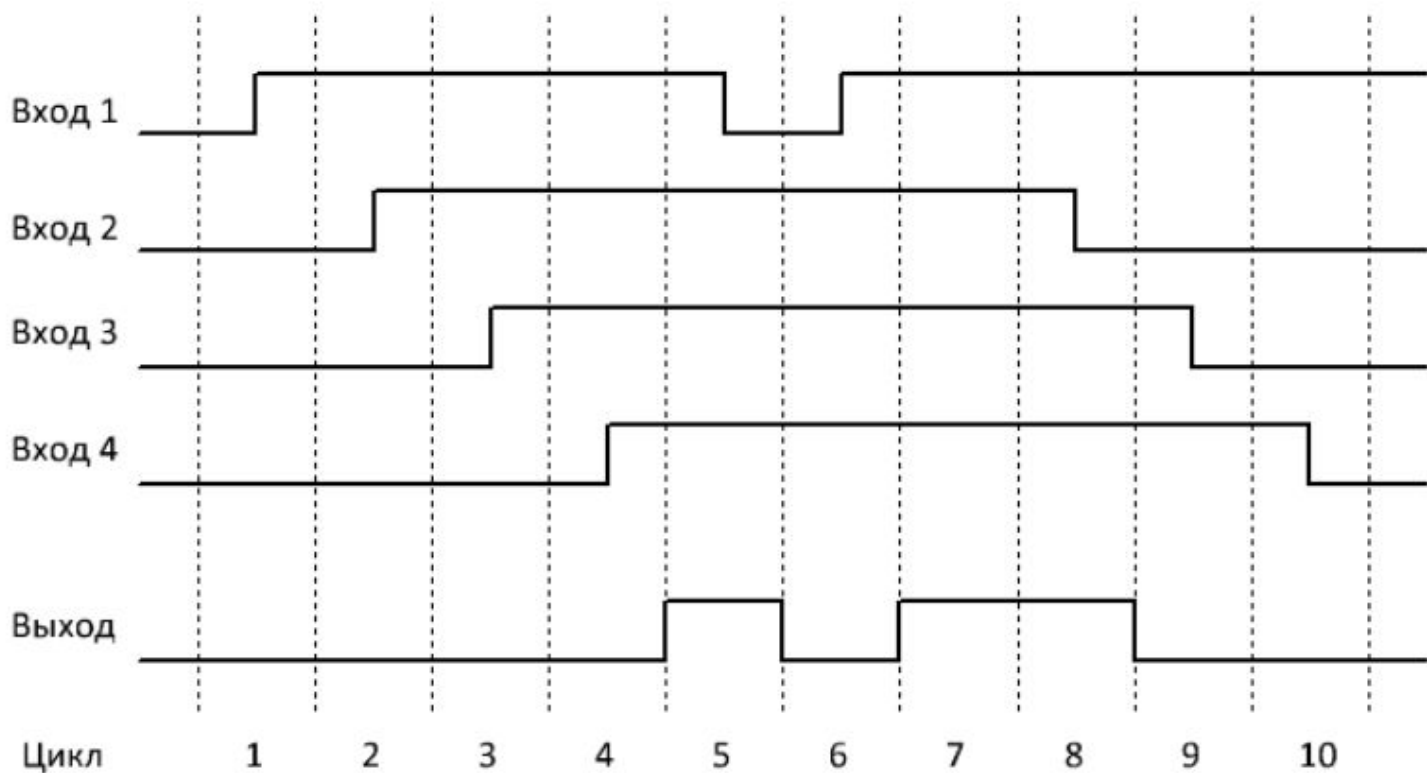


2.7.2.2 И (по фронту)

B002[M2]

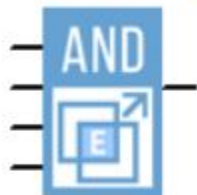


Выход блока переключается в состояние логической единицы на один цикл программы, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно, но при условии, что по крайней мере один вход был в состоянии логического нуля в предыдущем цикле программы.

Временная диаграмма

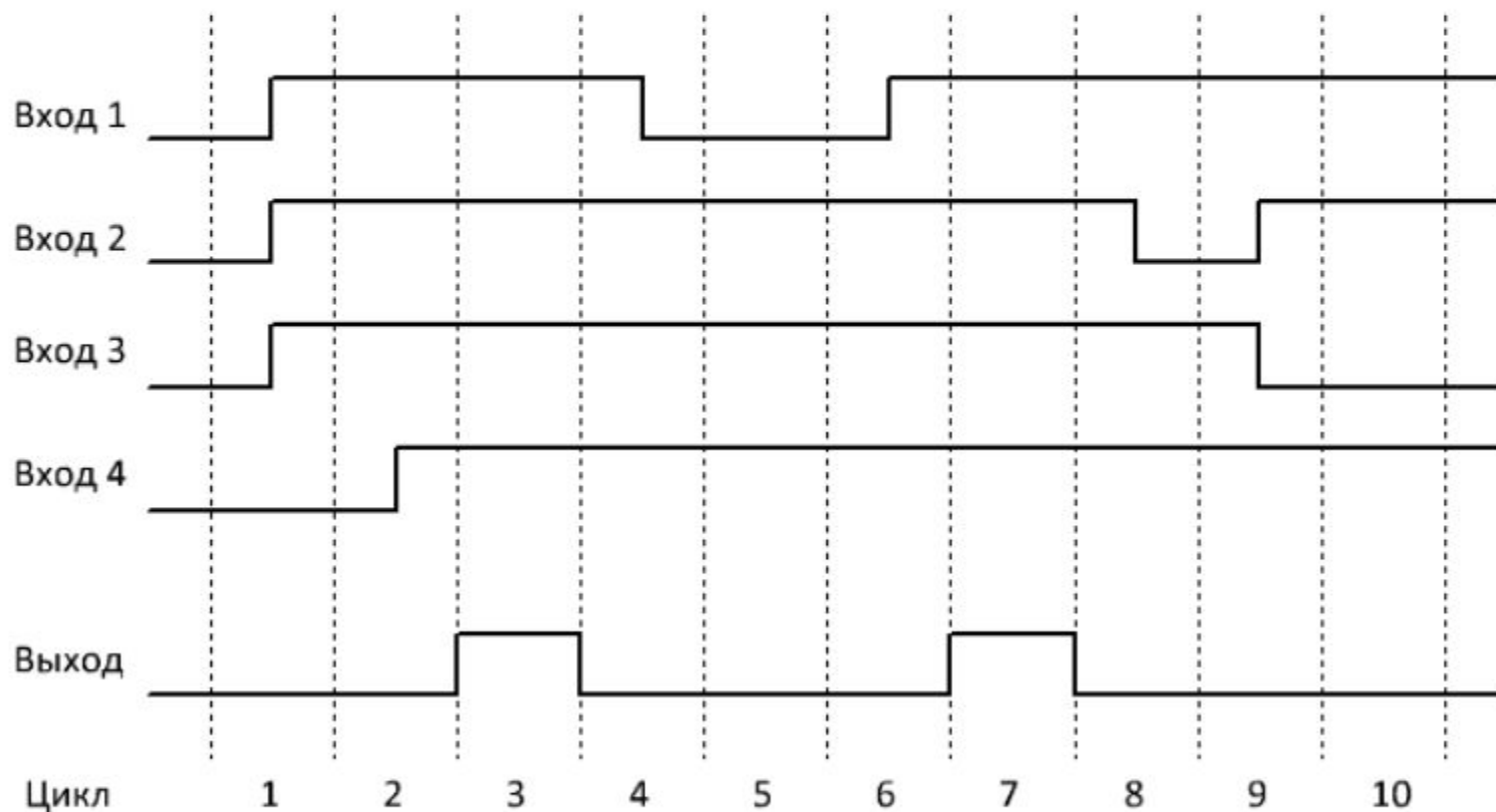


B001[M1]

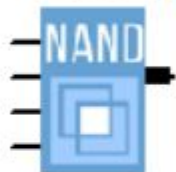

Выход блока переключается в состояние логического нуля, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно.

Временная диаграмма

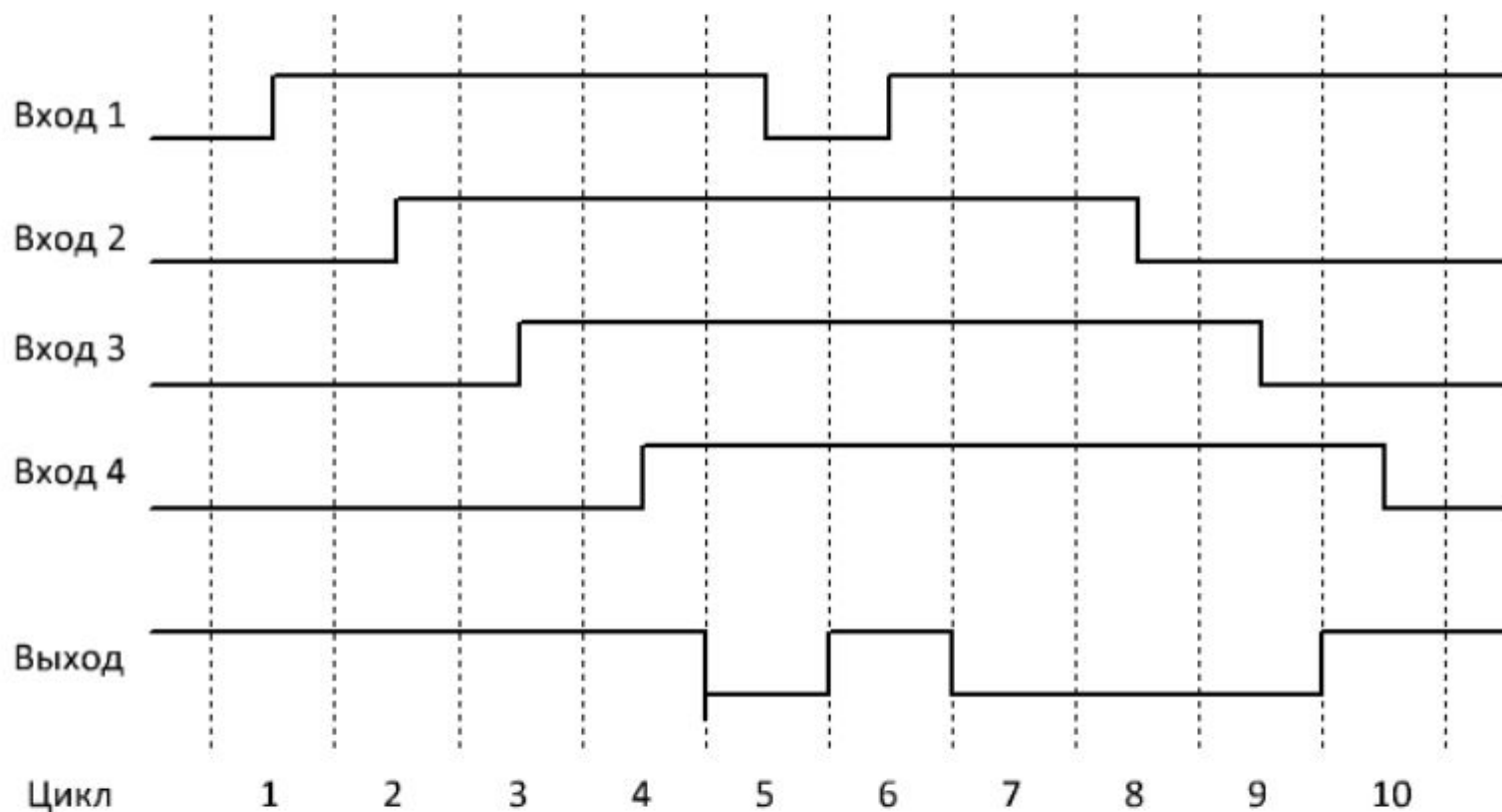

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логиче-


2.7.2.4 И-НЕ (по фронту)

B001[M1]



Выход блока переключается в состояние логической единицы на один цикл программы, если логический ноль действует хотя бы на одном входе блока, при условии, что все входы были в состоянии логической единицы в течении предыдущего цикла программы.

Временная диаграмма

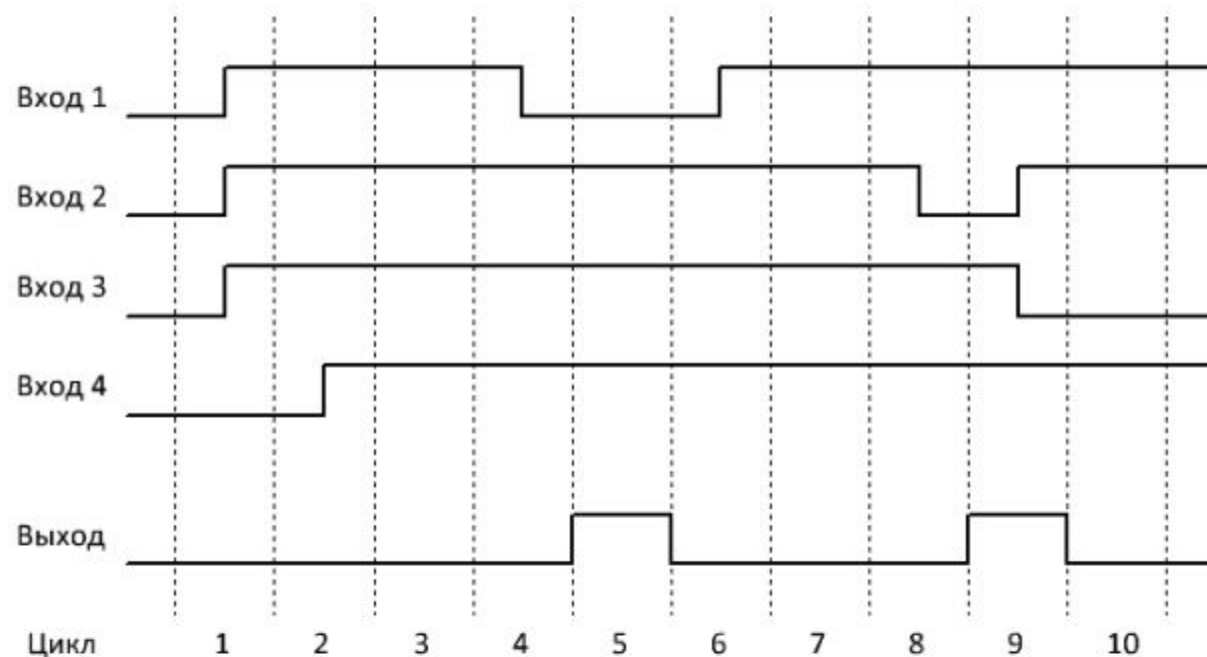


Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.


2.7.2.5 ИЛИ

B001[M1]

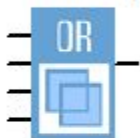

Выход блока переключается в состояние логической единицы, если логическая единица действует как минимум на одном входе блока.

Временная диаграмма

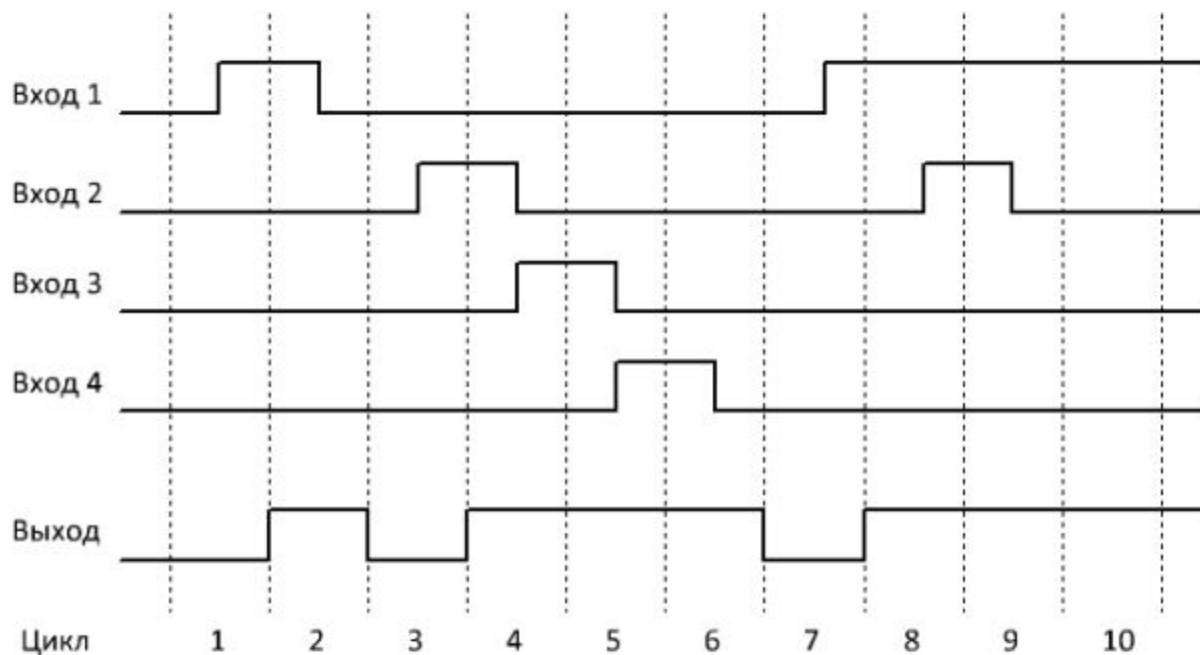


Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.


2.7.2.6 ИЛИ-НЕ

B002[M2]

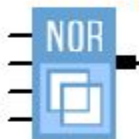

Выход блока переключается в состояние логической единицы, только если все входы блока переведены в состояние логического нуля.


Временная диаграмма

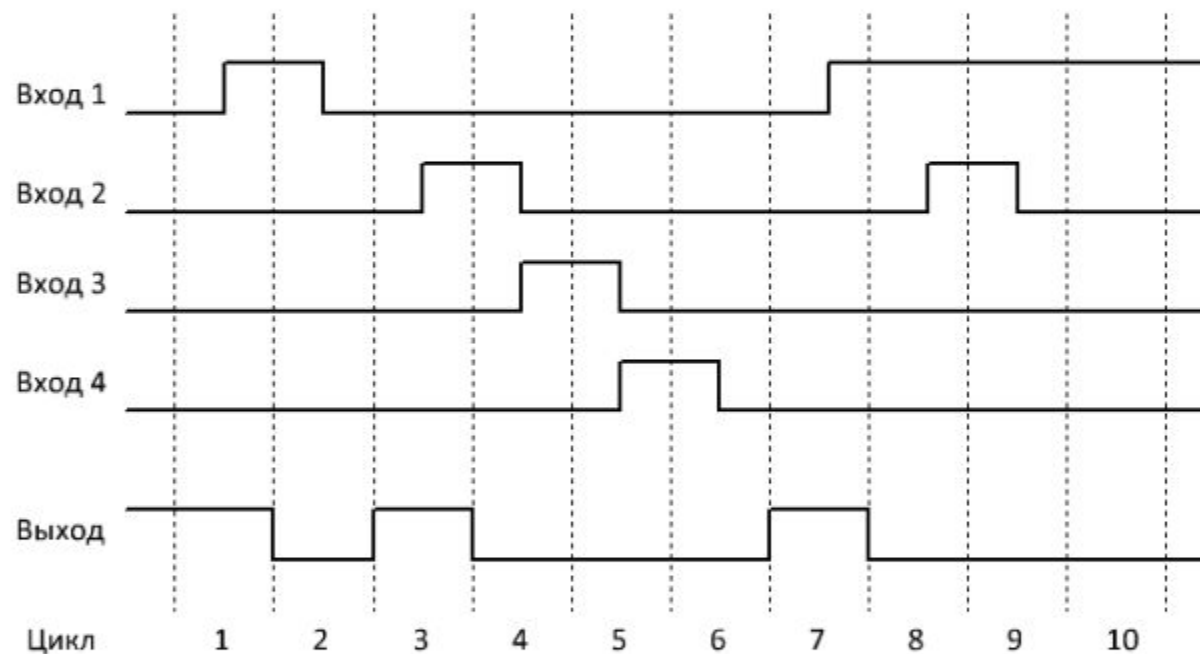


Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

2.7.2.7 Исключающее ИЛИ

<p>В001[M1]</p> 	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы, если логическая единица действует только на одном входе модуля.</p>
--	--

Временная диаграмма

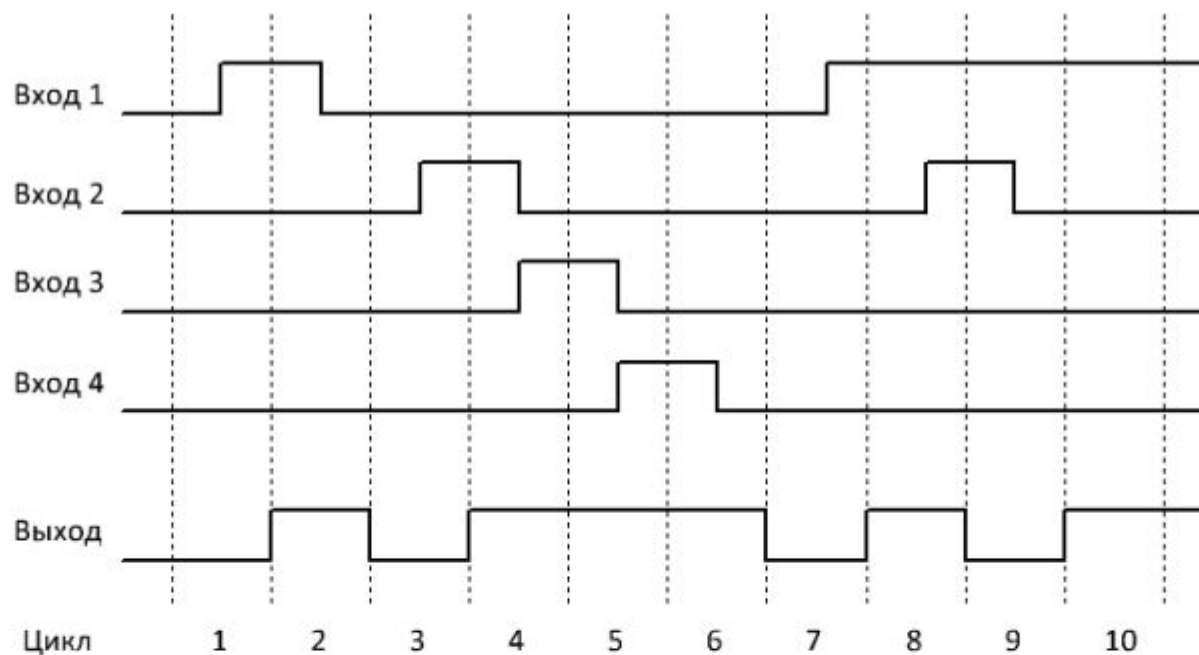


Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

2.7.2.8 НЕ



Временная диаграмма

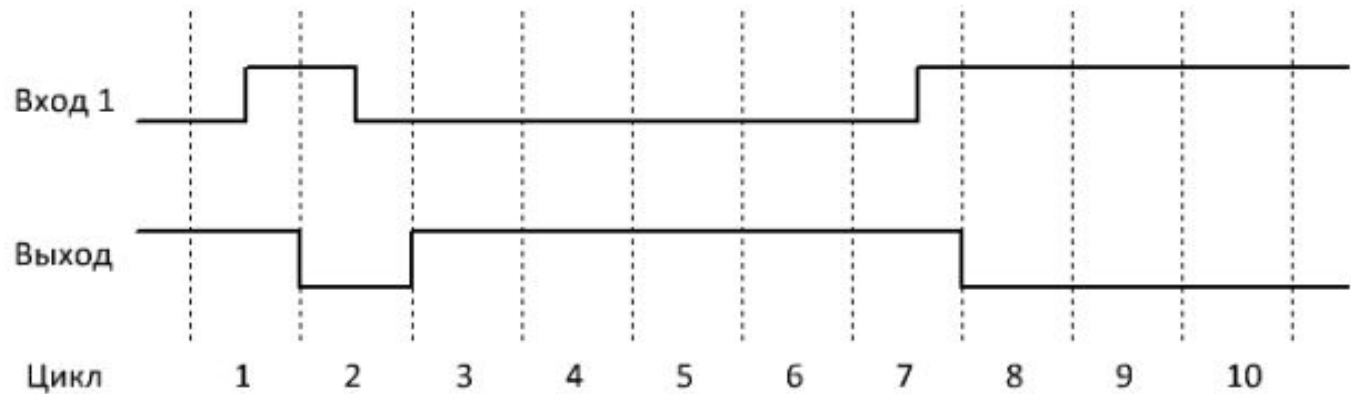


Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

2.7.2.9 Настраиваемая логика

B001[M1]

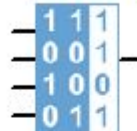

Настраиваемый блок логика работы которого определяется таблицей истинности заданной пользователем в процессе разработки проекта.

На рисунке ниже приведен пример конфигурации таблицы истинности, который соответствует логике элемента 4И (Логическое И по четырем входам).

B001[M1][Настраиваемая булева логика] ✕

Параметры | Комментарии

Имя блока: Показывать параметры

Варианты:

Выход 0 если результат TRUE

Выход 1 если результат TRUE

Индекс	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	Выход
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0
4	1	1	0	0	0
5	0	0	1	0	0
6	1	0	1	0	0
7	0	1	1	0	0
8	1	1	1	0	0
9	0	0	0	1	0
10	1	0	0	1	0
11	0	1	0	1	0
12	1	1	0	1	0
13	0	0	1	1	0
14	1	0	1	1	0
15	0	1	1	1	0
16	1	1	1	1	1


2.7.3 Специальные функции

2.7.3.1 Временные

2.7.3.1.1 Задержка включения


В001 [M1] 	<p>Функциональный блок обеспечивает задержку появления сигнала на выходе с момента появления логической единицы на входе Т на время заданной уставки Т.</p> <p>Если длительность входного сигнала менее заданной уставки, переключения выхода блока не произойдет.</p>
---	--

Временная диаграмма

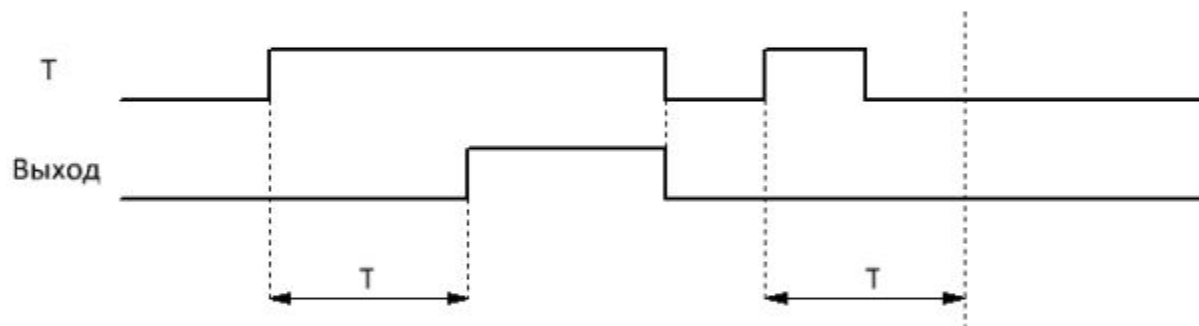


Уставка задержки включения (Т) задается на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и может быть определена как постоянная, или как переменная величина.

2.7.3.1.2 Задержка выключения
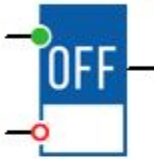
<p>B001 [M1]</p> 	<p>Функциональный блок обеспечивает задержку переключения выхода в состояние логического нуля с момента исчезновения логической единицы на входе T на время заданной уставки T.</p> <p>Если в течении временного интервала задержки отключения на вход T блока будет вновь подан сигнал логической единицы, отсчет прекратится и возобновиться заново при очередном переходе входа из состояния логической единицы в состояние логического нуля.</p> <p>Вход R выполняет сброс таймера и переводит выход блока в состояние логического нуля.</p>
---	--

Временная диаграмма

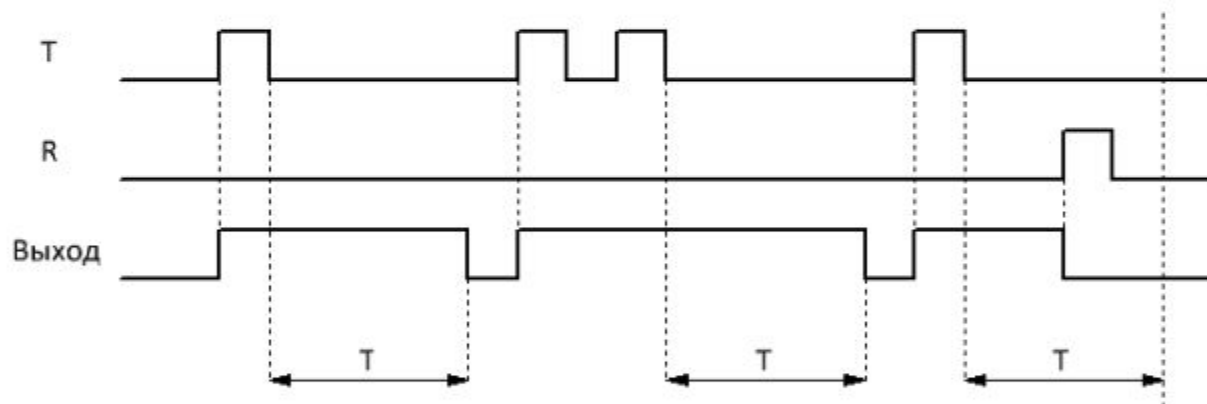

2.7.3.1.3 Задержка включения / выключения

V001[M1]




Комбинированный функциональный блок, сочетающий в себе функционал таймеров задержки включения и задержки выключения сигнала на выходе при соответствующих изменениях состояния входа Т. Временные задержки работы таймера определяются уставками ТН и ТL.

Если в течении любого из временных интервалов на входе таймера будет зафиксирован повторный переход из состояния логического нуля в состояние логической единицы, это приведет к сбросу таймера и началу отсчета временных интервалов заново.

Если длительность входного сигнала менее заданной уставки ТН, переключения выхода блока не произойдет.

Временная диаграмма

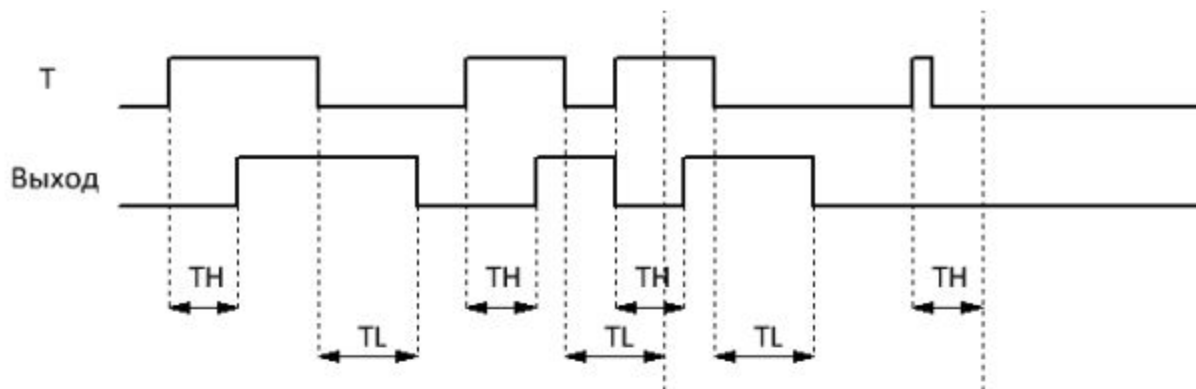


B001 [M1]



Функциональный блок обеспечивает задержку появления сигнала на выходе с момента появления логической единицы на входе Т на время заданной уставки Т, но в отличие от таймера задержки включения, последующие изменения состояния входа Т в течении отсчета времени не влияют на работу таймера.

Вход R выполняет сброс таймера и переводит выход блока в состояние логического нуля.


Временная диаграмма

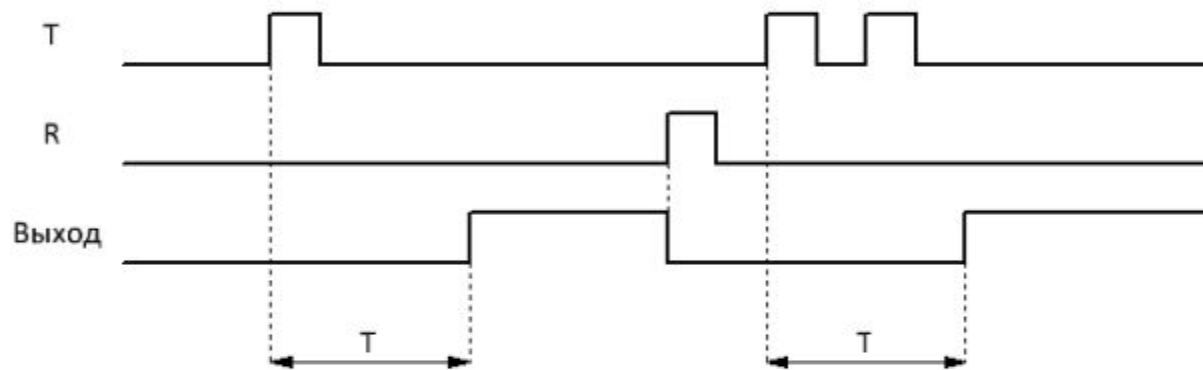


2.7.3.1.5 Генератор одиночного импульса




Временная диаграмма

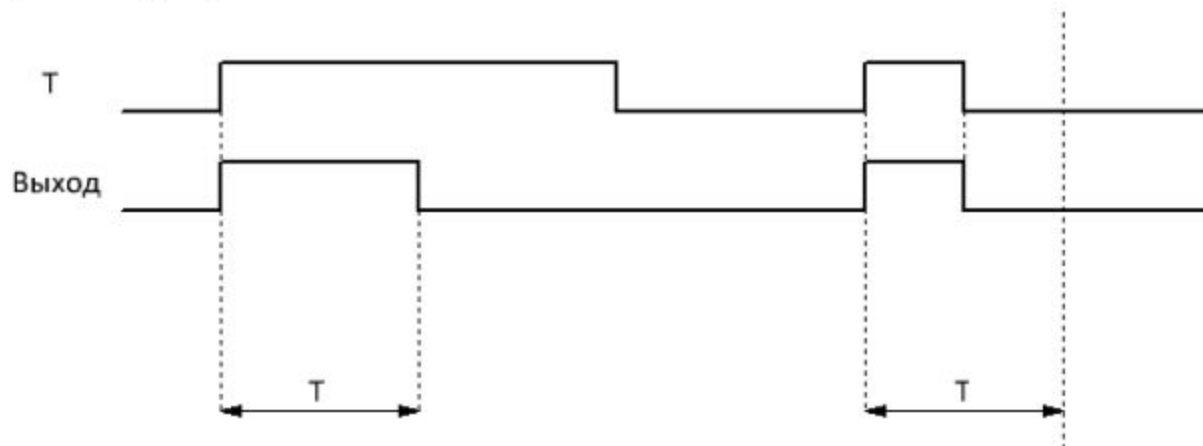

2.7.3.1.6 Генератор серии импульсов

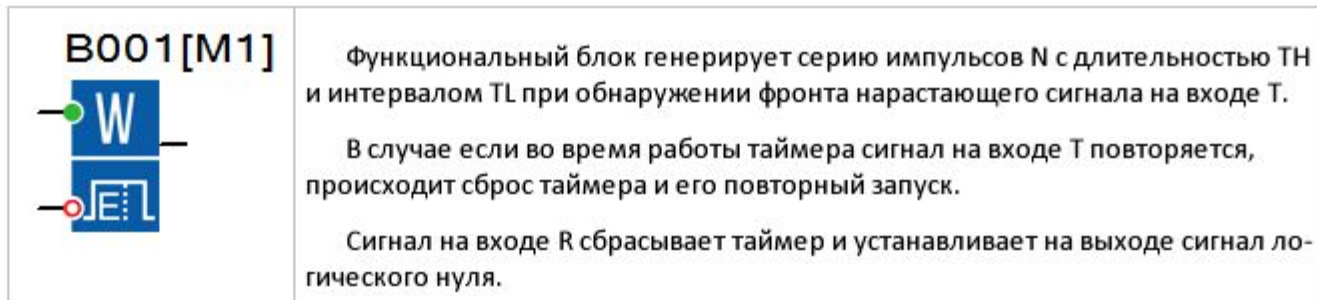

Временная диаграмма

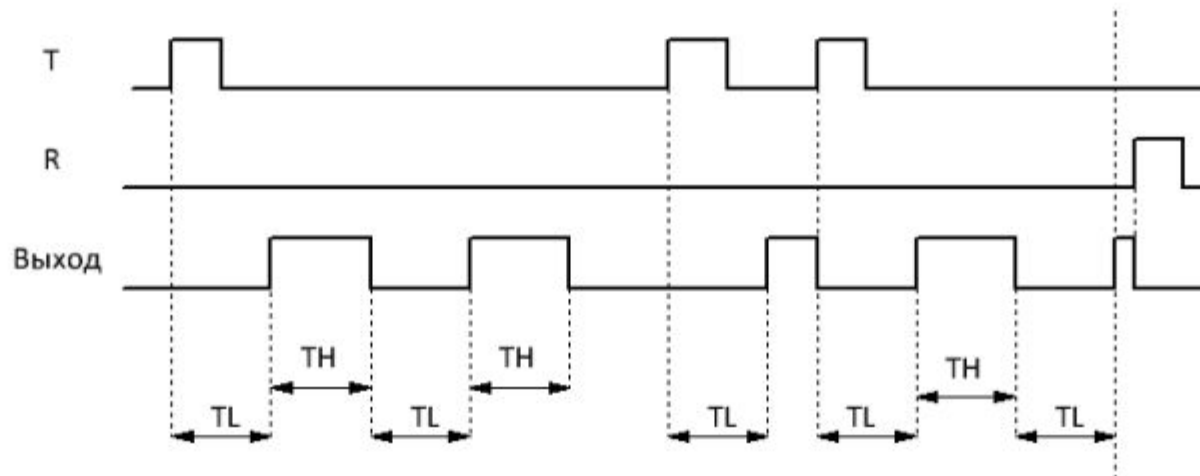


B001 [M1]



При появлении сигнала логической единицы на входе EN блока, на выходе формируется импульсная последовательность с заданными параметрами TH и TL.

Вход INV используется для выполнения инверсии выходного сигнала при его переключении в состояние логической единицы.

Временная диаграмма

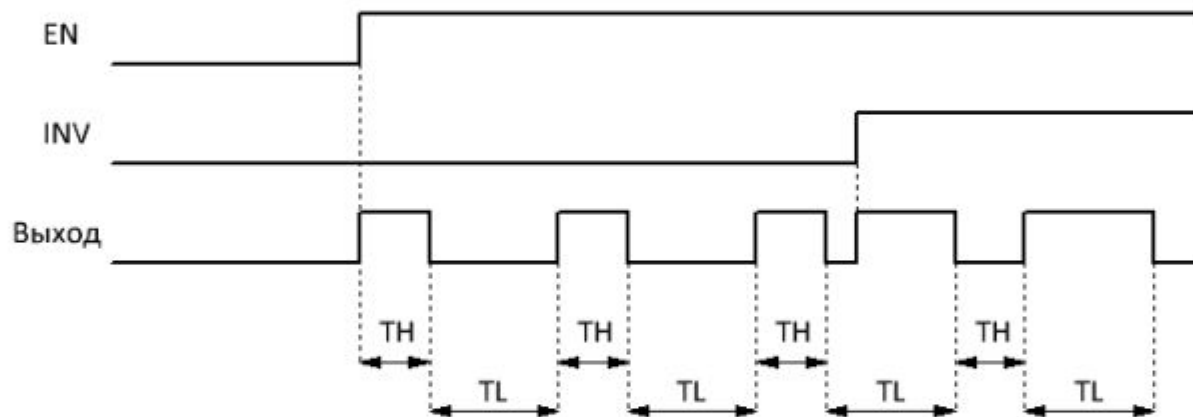

2.7.3.1.9 Выключатель освещения


B001 [M1]



При обнаружении фронта нарастающего сигнала на входе T , функциональный блок формирует логическую единицу на выходе в течении времени, заданного уставкой T .

Дополнительно предусмотрена функция предупреждения о предстоящем выключении, которая предусматривает перевод выхода блока в состояние логического нуля на время $T!L$ за время $T!$ до окончания основного интервала.

Временная диаграмма

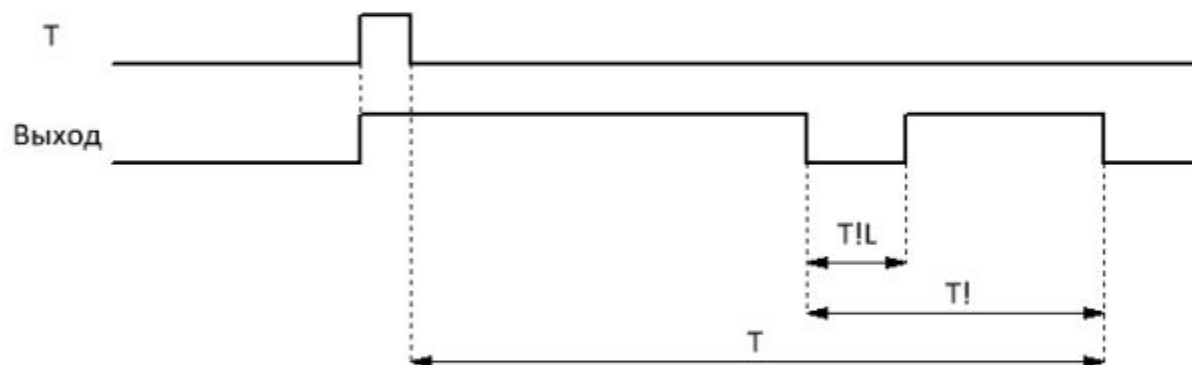

23.Примеры выполнения программ

Управление освещением лестничных клеток

Описание задачи

Как правило, освещение лестничных клеток многоэтажных зданий включено постоянно независимо от времени суток, что противоречит общим тенденциям по повышению энергоэффективности. Поэтому в настоящее время, в качестве основной меры по экономии электроэнергии, довольно часто используются различные датчики движения. Которые отключают освещение на лестничной площадке при отсутствии движения.

Не смотря на кажущуюся простоту и экономичность, такие схемы имеют недостатки. Например при индивидуальном включении ламп, неизбежен момент, когда, поднимаясь по лестнице, вы попадаете с освещённой лестничной площадки на неосвещённую, т.к. датчик, который должен включить свет, еще не обнаружил движения. Подобная ситуация не только вызывает дискомфорт, но и опасна, особенно при полном отсутствии иных источников света и в ночное время. В случае если датчики движения включены параллельно и включают одновременно освещение на всех этажах, передвижение становится более комфортным, но данное решение является избыточным, так как не все передвижения ведут на последний этаж. При этом снижается энергоэффективность и срок службы ламп, как следствие включения лишних потребителей и дополнительной коммутации питания.


Предлагаемое решение

С помощью программируемого логического реле ONI PLR-S можно повысить эффективность управления освещением, сделав его более интеллектуальным. Ниже представлен пример программы реализации управления освещением для 5 этажного здания и описание алгоритма работы.

Этажные датчики движения

Таймеры задержки отключения


Лампы освещения

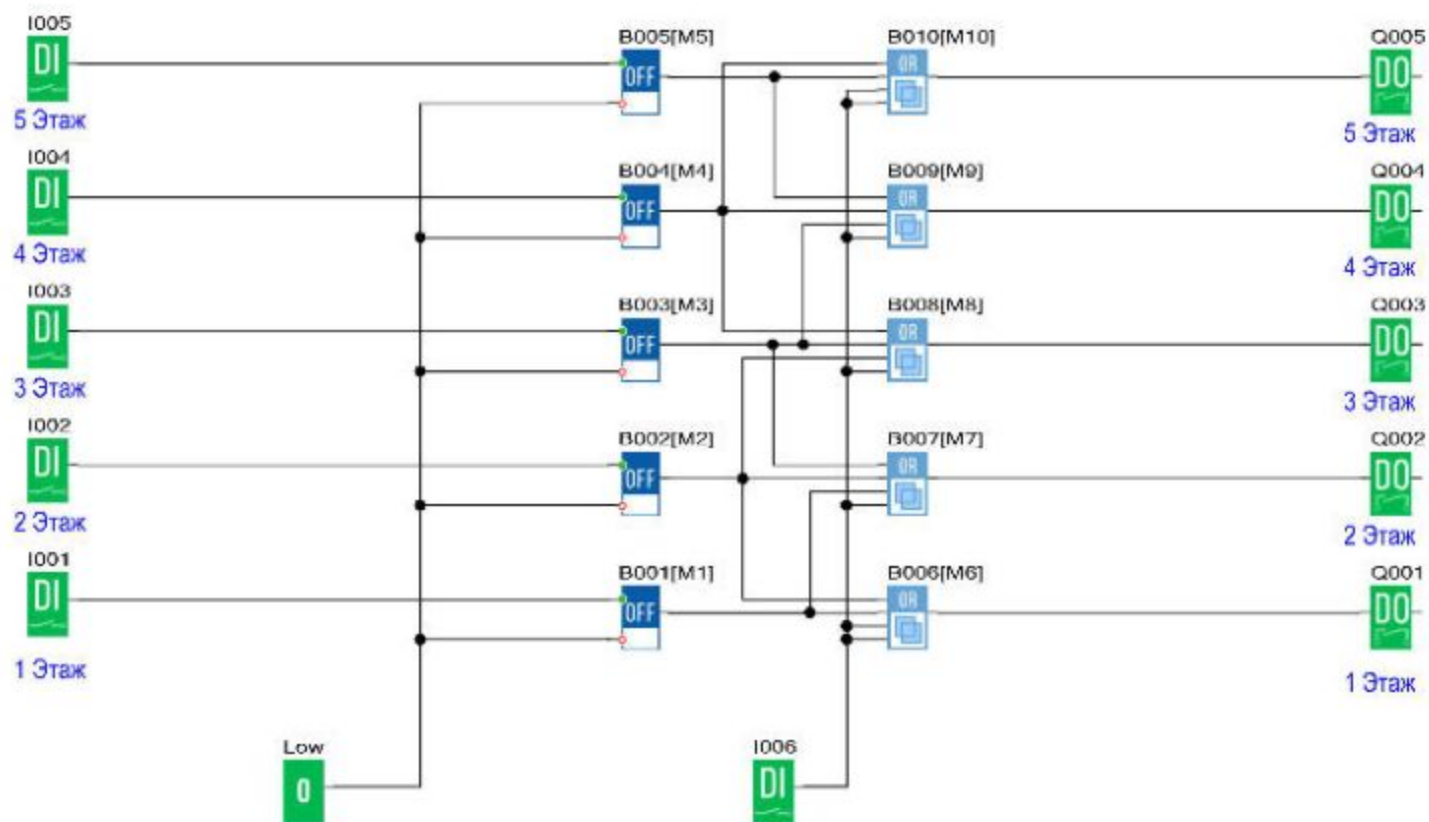


Принудительное включение освещения

Алгоритм работы программы

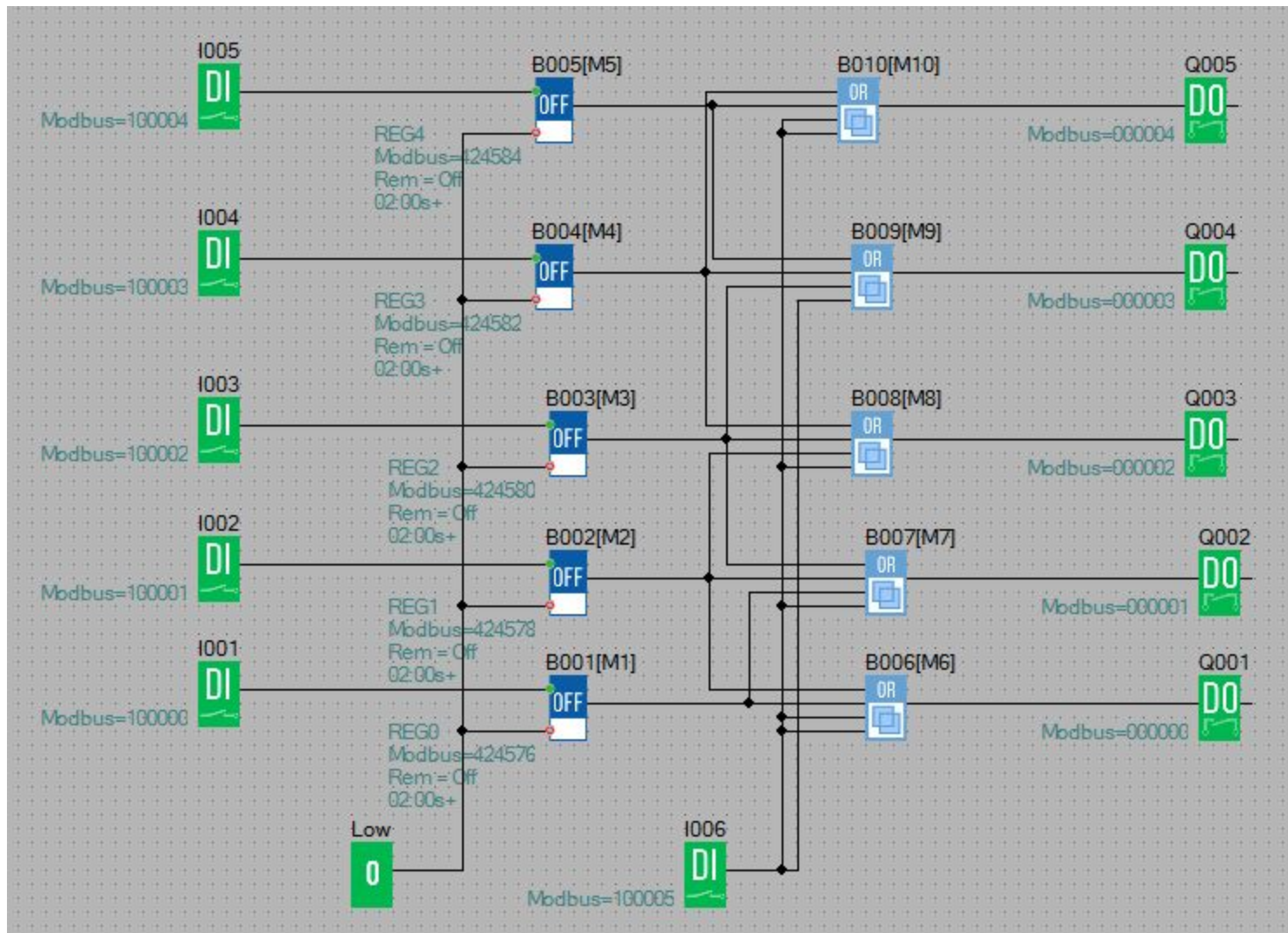Срабатывание этажного датчика движения включает освещение не только на этаже, где датчик непосредственно установлен, но одновременно и на смежных этажах. Тем самым повышается комфорт передвижения, и не задействуются излишне избыточные ресурсы, как в случае с одновременным включением освещения на всех этажах. Дополнительно предусмотрено включение освещения вручную, нажатием кнопки-выключателя.





Управление асинхронным двигателем

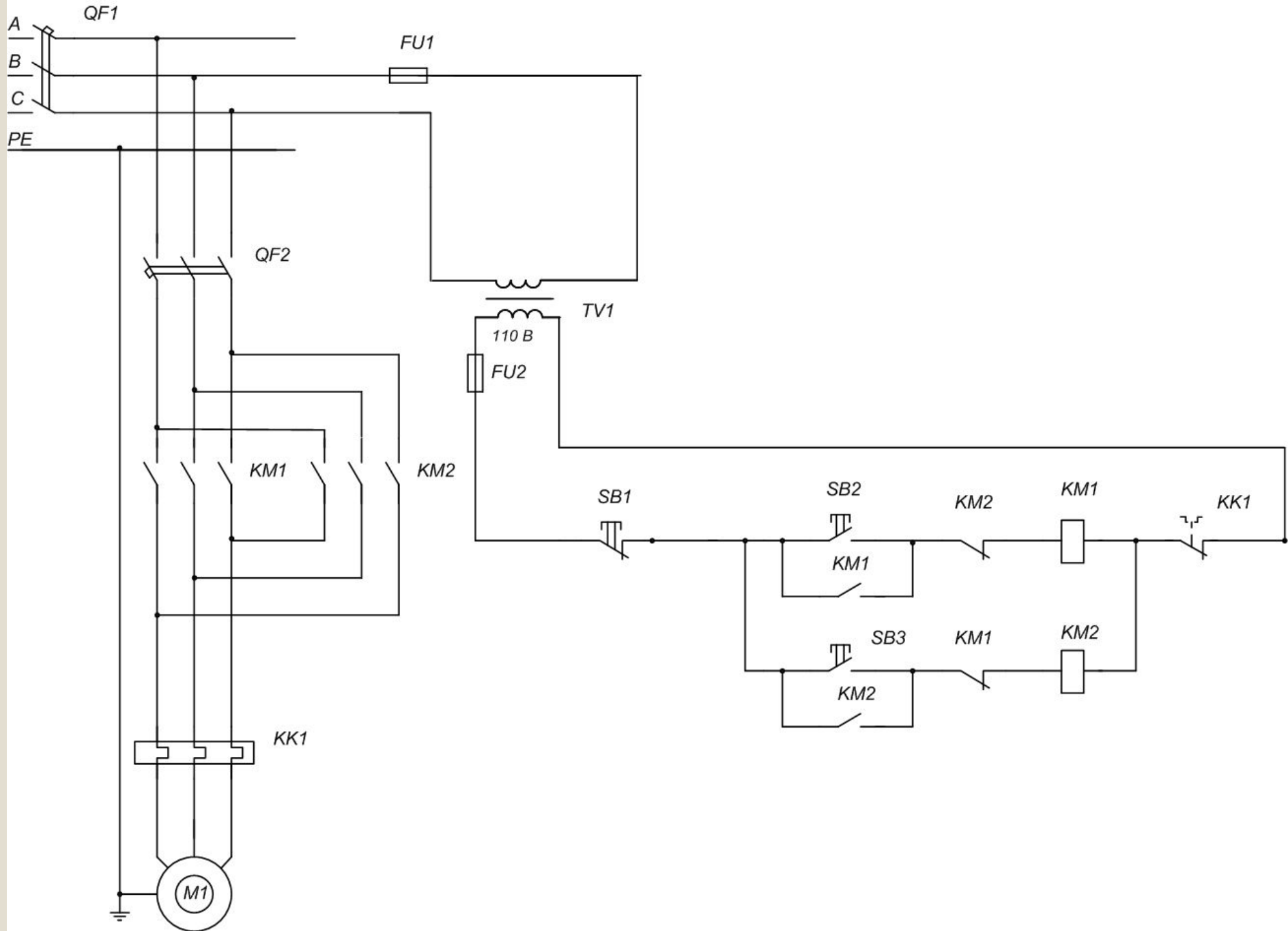

$$KM1 = \overline{SB1} \cdot (SB2 + KM1) \cdot \overline{KM2} \cdot \overline{KK1}$$
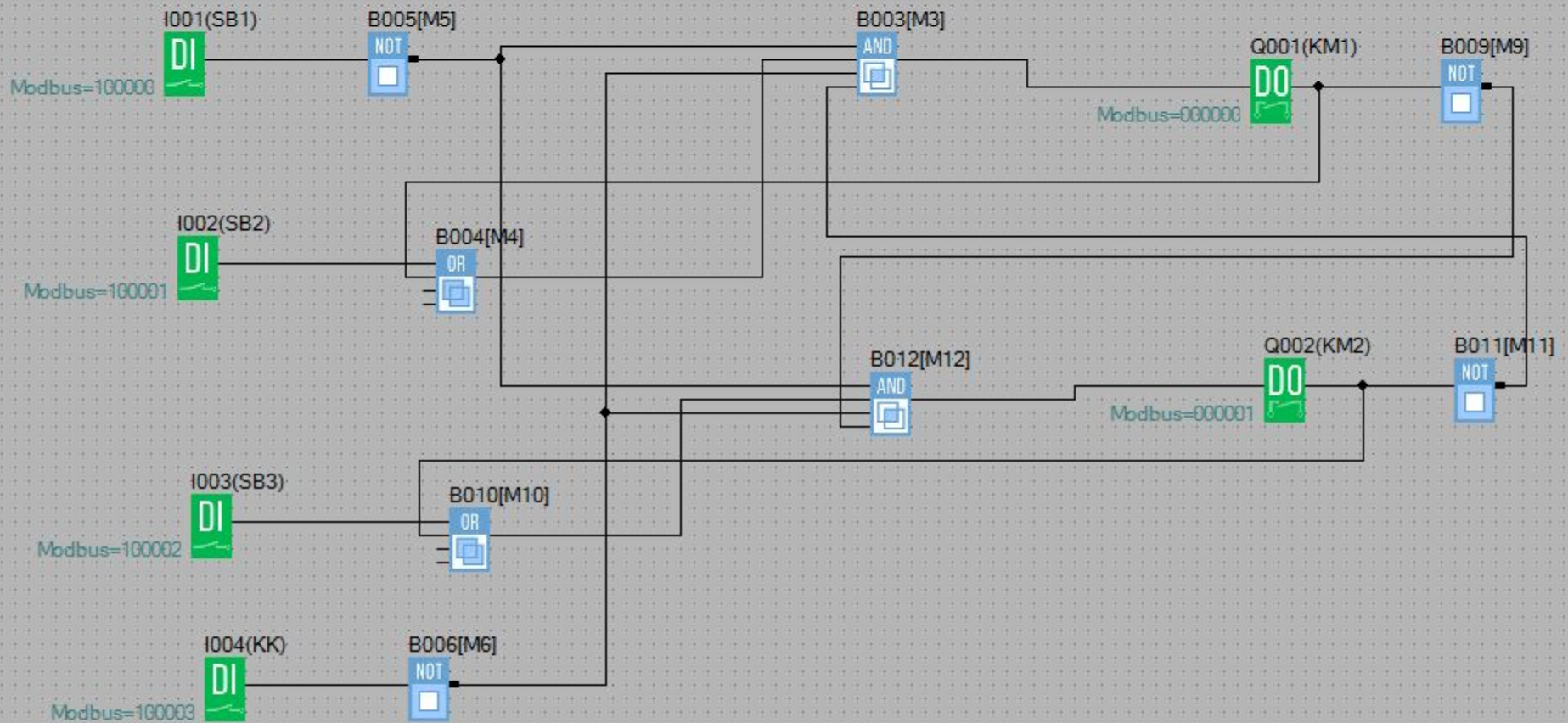
$$KM2 = \overline{SB1} \cdot (SB3 + KM2) \cdot \overline{KM1} \cdot \overline{KK1}$$



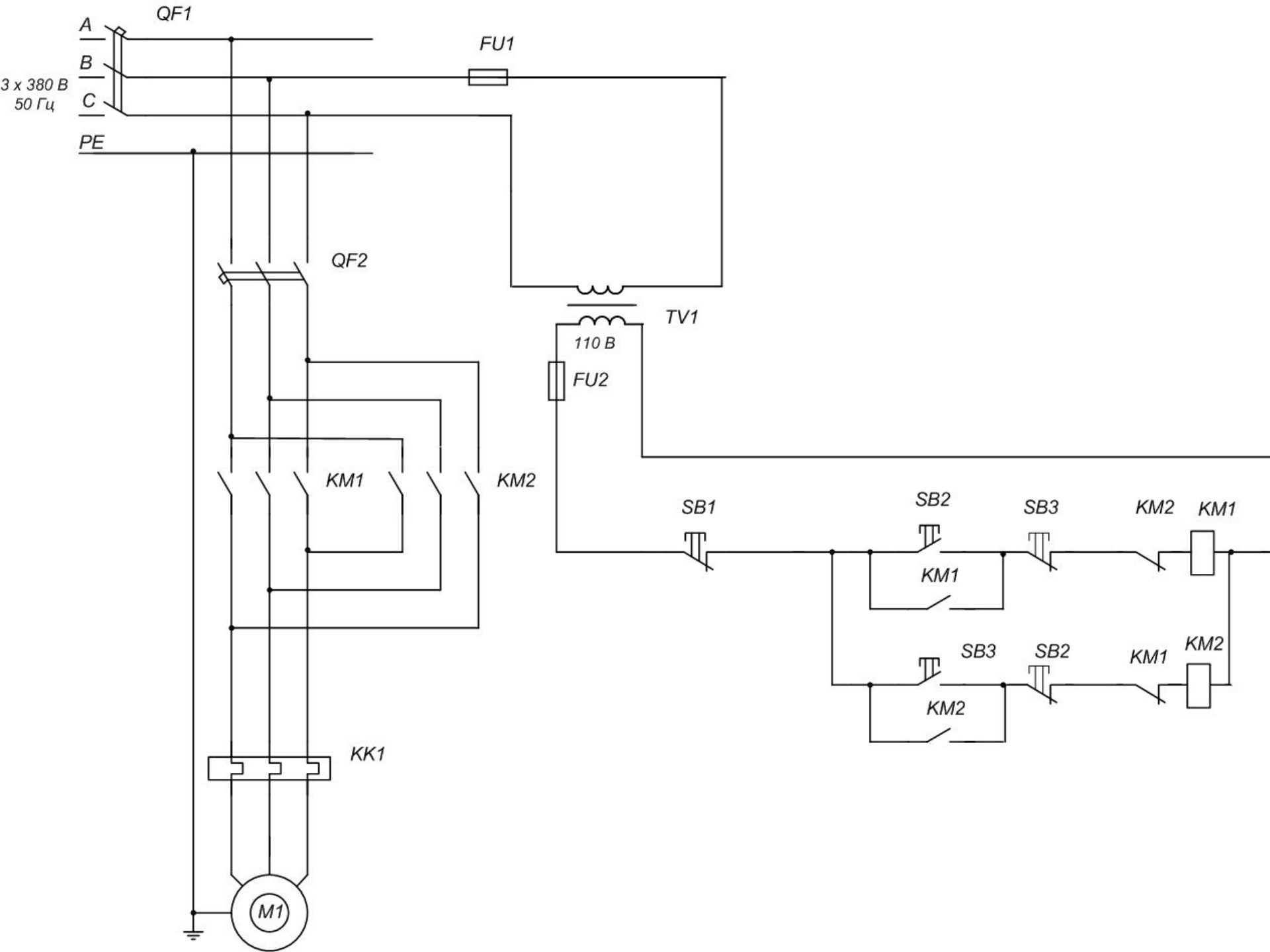

$$KM1 = \overline{SB1} \cdot (SB2 + KM1) \cdot \overline{SB3} \cdot \overline{KM2} \cdot \overline{KK1}$$

$$KM2 = \overline{SB1} \cdot (SB3 + KM2) \cdot \overline{SB2} \cdot \overline{KM1} \cdot \overline{KK1}$$

